



Curso de Verilog

Diseño Básico



ASTEC INTERNATIONAL

v20251003

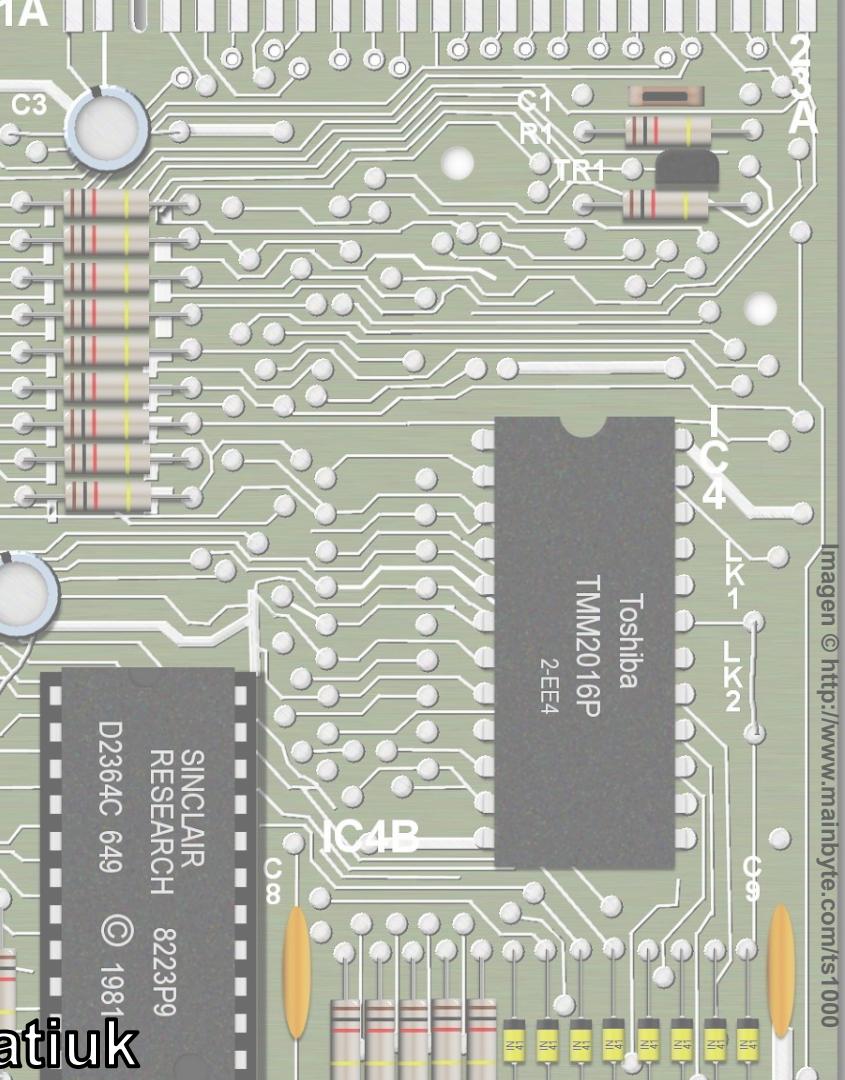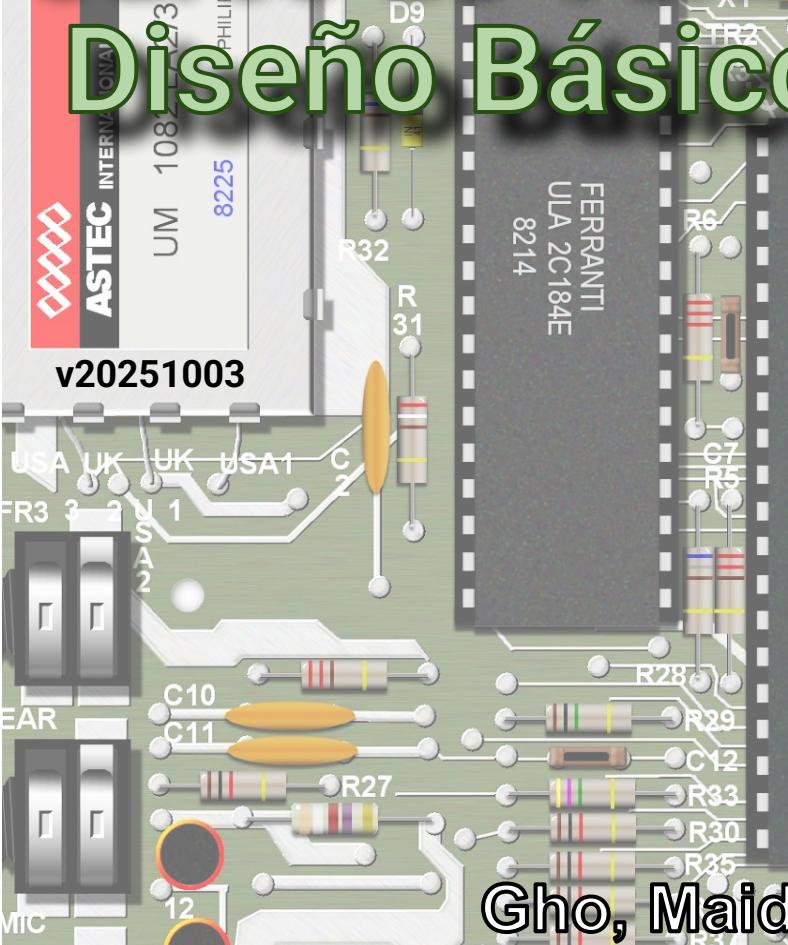

Gho, Maidana, Hnatiuk

Acerca de los autores

Este curso fue creado por integrantes del Grupo de Investigación en Lógica Programable (GILP-UNLaM)

Edgardo Gho




Carlos Maidana



Jair Hnatiuk



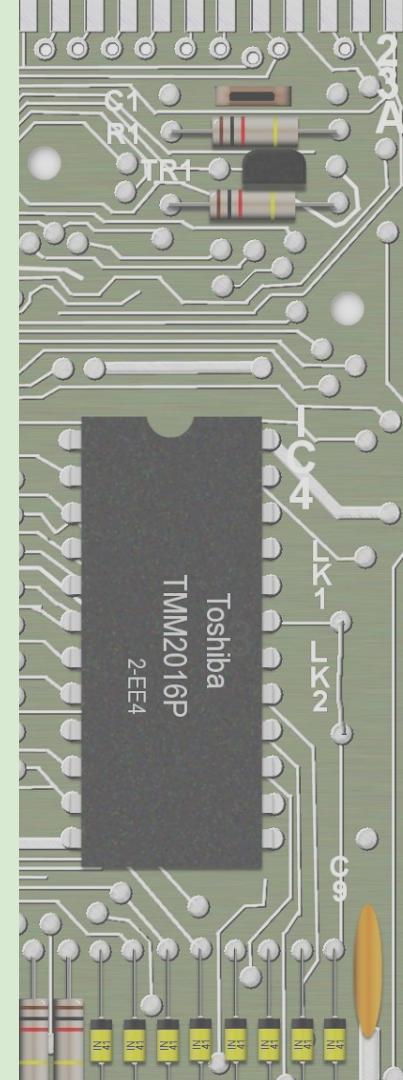Está pensado como complemento al curso de VHDL desarrollado y dictado desde 2007. El material es un apoyo al curso presencial que se dicta en laboratorio con acceso a computadoras con el software Vivado de Xilinx y kits de desarrollo basados en la séptima familia de chips de Xilinx (Artix 7, Spartan 7, etc).



Diseño de circuitos



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

La lógica programable

Celebrating 70 years of the transistor

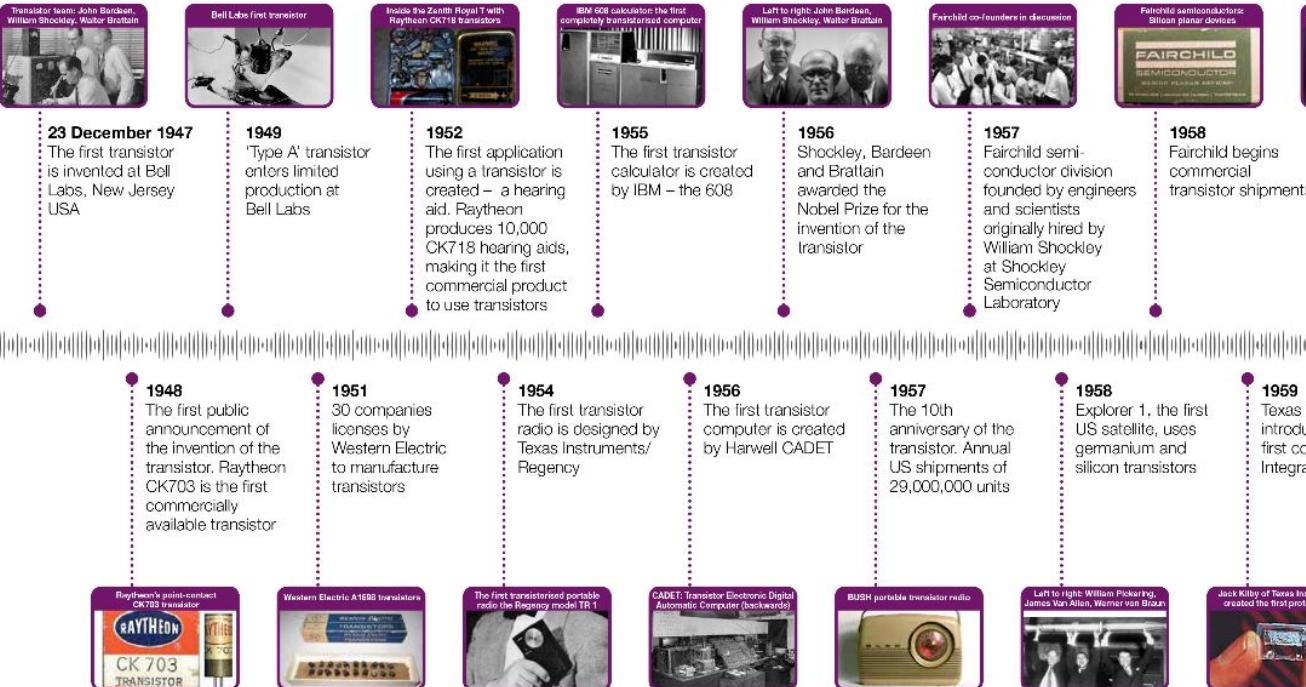

<https://www.electronicsweekly.com/news/first-transistor-created-70-years-ago-the-device-that-changed-the-world-2017-12/>

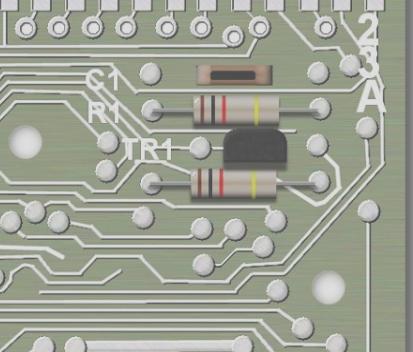

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6


Curso de Verilog - Básico

La lógica programable

tor

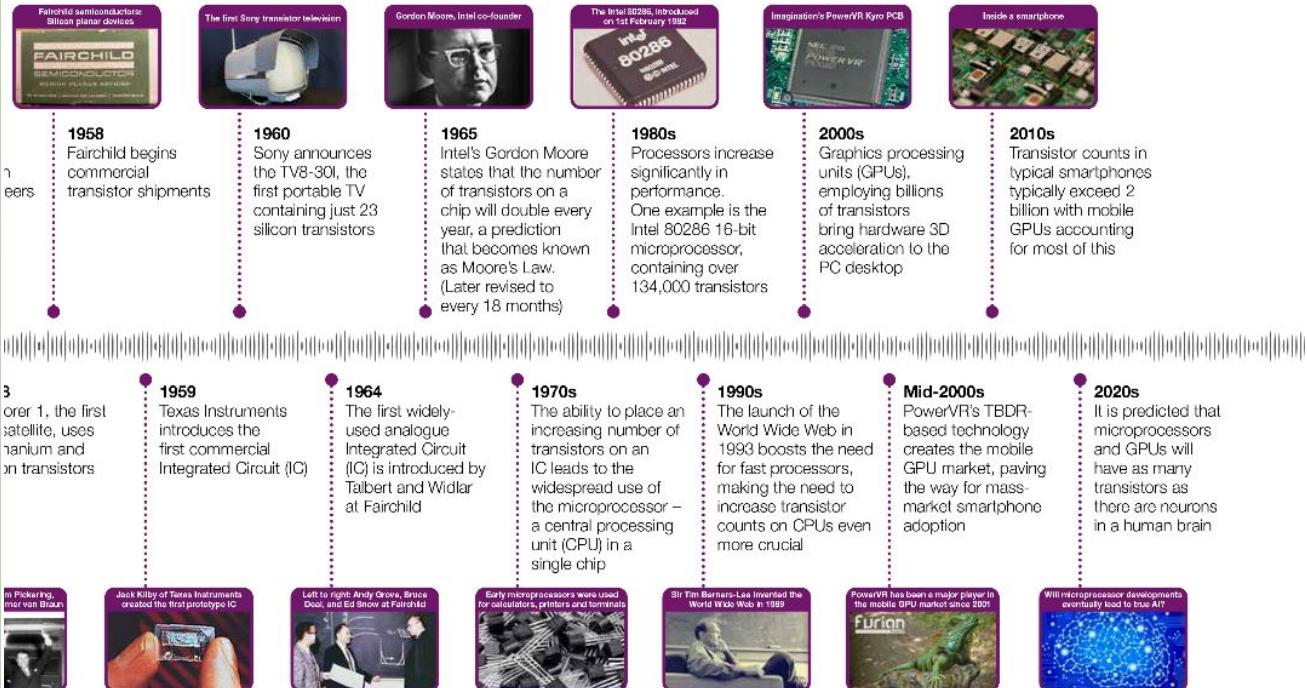

<https://www.electronicsweekly.com/news/first-transistor-created-70-years-ago-the-device-that-changed-the-world-2017-12/>

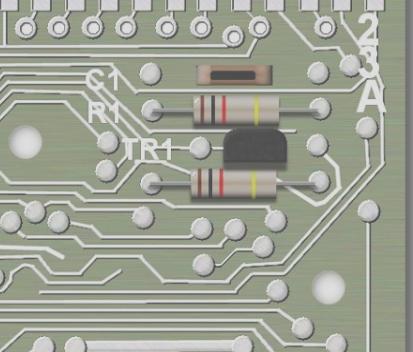

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Diseño digital

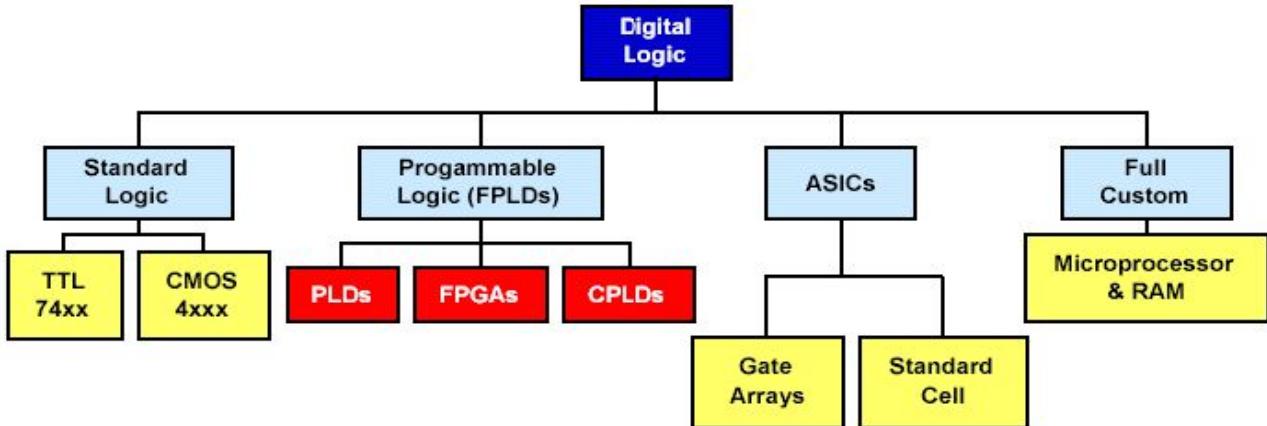

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

La lógica programable

Evolution of IC Design

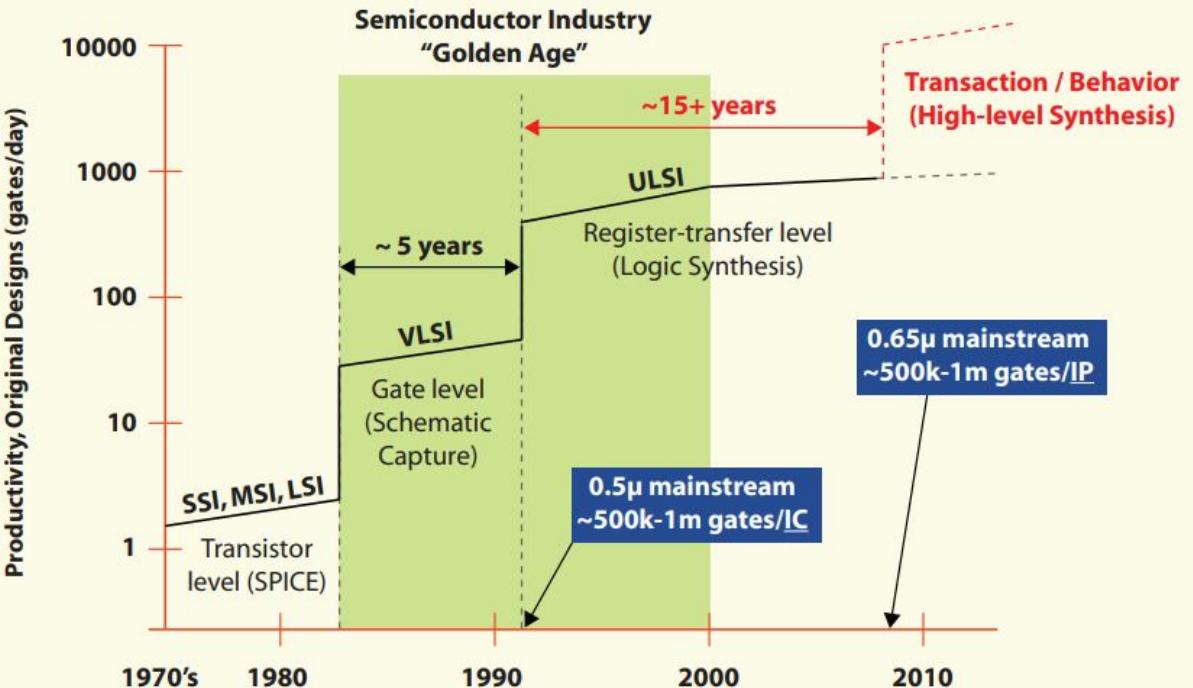

[https://www.accellera.org/images/resources/articles/icdesigntrans/
ic_design_transition_feb2010.pdf](https://www.accellera.org/images/resources/articles/icdesigntrans/ic_design_transition_feb2010.pdf)



HDL (Lenguajes descriptivos de hardware)



VHDL

Se desarrolla en 1983 como un lenguaje para describir el funcionamiento de circuitos. El problema era que en los 80s la documentación de cómo se “comportaban” los C.I. variaba mucho según el fabricante. El depto de defensa de USA necesitaba un estándar y entonces surge VHDL. En 1987 se estandariza como IEEE 1076-1987. A partir de este punto los fabricantes de circuitos y herramientas CAD empiezan a sugerir cambios y mejoras que terminan en IEEE 1076-1993. A lo largo de los años se ha ido actualizando el estándar soportando cambios en el lenguaje.

Uno de los cambios principales que incorpora la versión de 1993 es la síntesis de circuitos utilizando el mismo lenguaje. Si bien existe sintaxis específica para simular y sintaxis específica para sintetizar, el lenguaje es prácticamente el mismo para ambas tareas.



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Verilog (Verification-logic) IEEE 1364

Creado en 1984 como un producto comercial, fue estandarizado por IEEE en 1995. Comenzó como una herramienta de descripción de circuitos lógicos pero rápidamente obtuvo capacidad de simular los mismos. Cuando fue lo suficientemente popular obtuvo la capacidad de sintetizar circuitos.

Luego de ser estandarizado en 1995 se hicieron mejoras y cambios que resultaron en un nuevo estándar IEEE1364-2001. Esta es la versión más soportada por las diversas herramientas. Luego en el año 2009 se une con SystemVerilog. Desde ese entonces todo cambio se publica bajo el lenguaje SystemVerilog.





Funciones booleanas



Función booleana F (3 variables)

$$F(A, B, C) = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

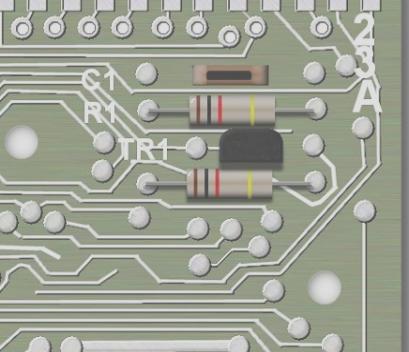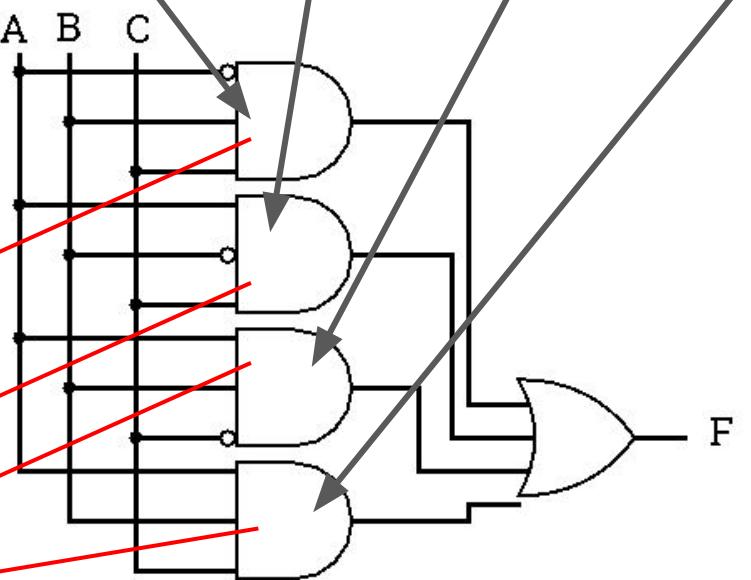

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Función booleana F (3 variables)

Las tres formas de representación de la función (Tabla de verdad, circuito con compuertas o por definición de operaciones booleanas) SON EQUIVALENTES!. Es decir pasar de una forma a otra es completamente trivial. Las tres representan la misma función lógica.

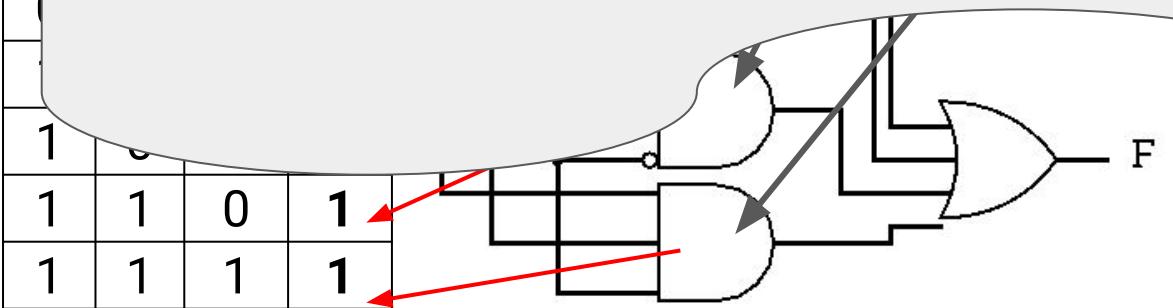

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6


PAL



Circuito lógico real de una PAL

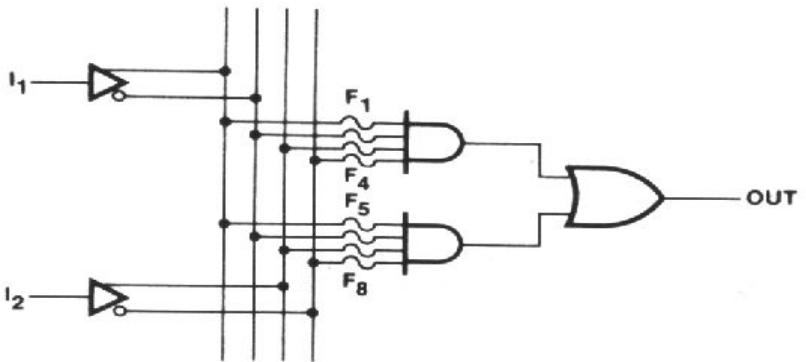

Circuito lógico simbólico de una PAL

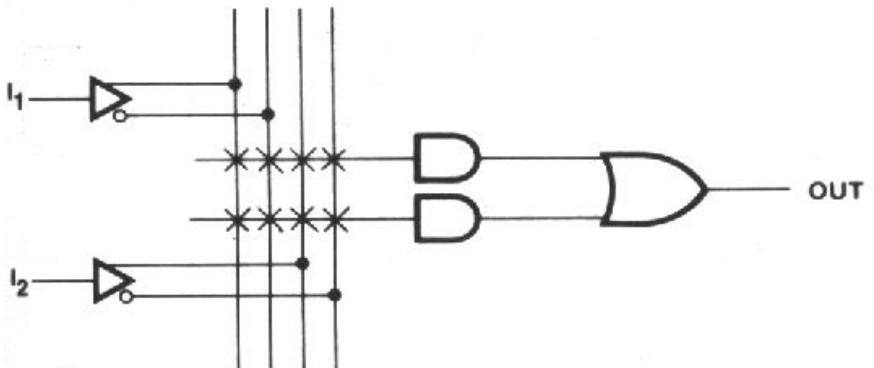

Introducción 1

Módulos 2



Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Implementación y esquema de quemado de fusibles

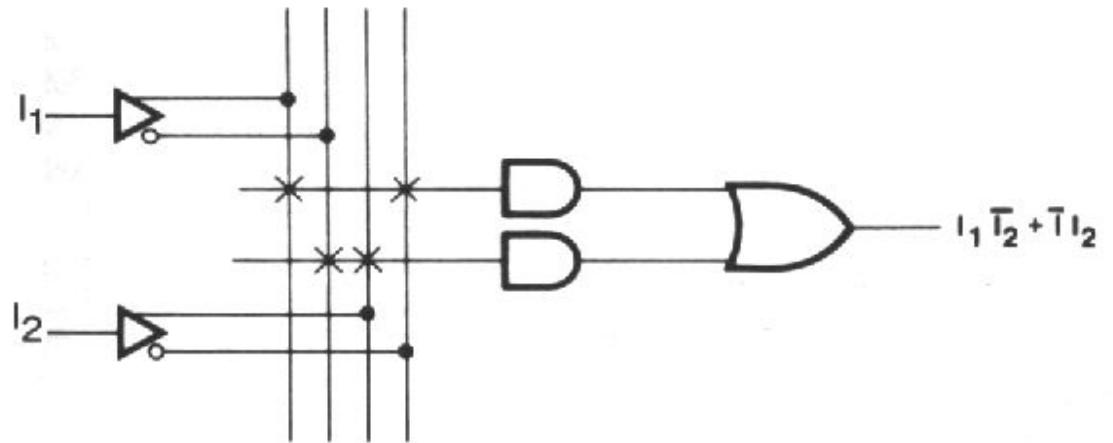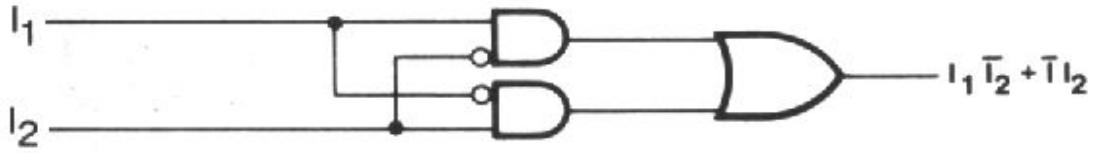

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Pal de 4 entradas/salidas

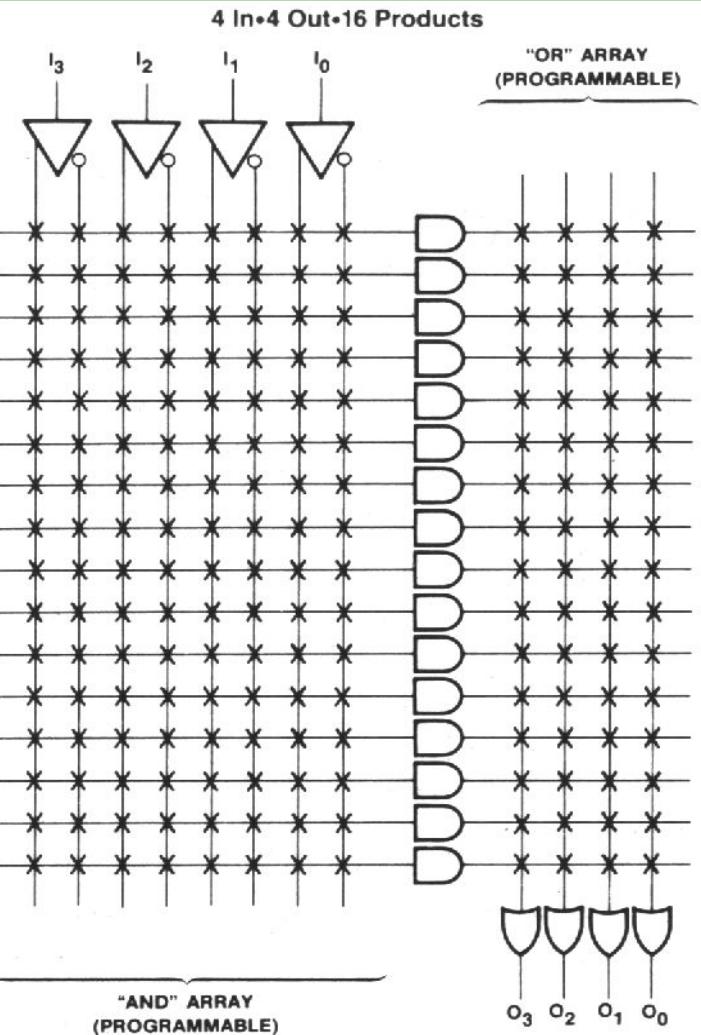

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Funciones con multiplexores



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5



Ejemplos 6

Un MUX con entradas fijas

S_1	S_0	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

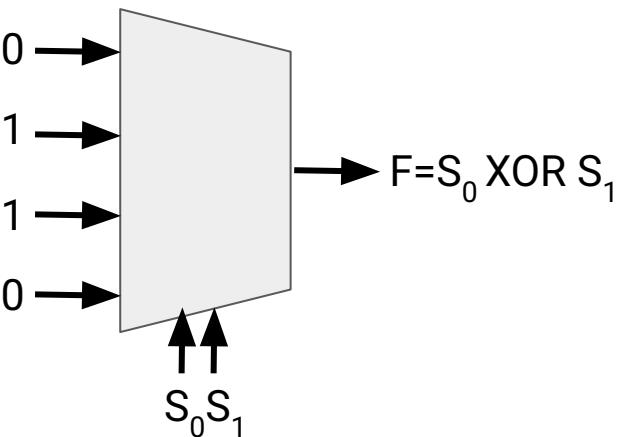

Podemos conectar un shift register compuesto de 4 FF a las entradas del MUX. Luego cambiando los valores de FFx podemos generar cualquier "compuerta" entre S_0 y S_1 .

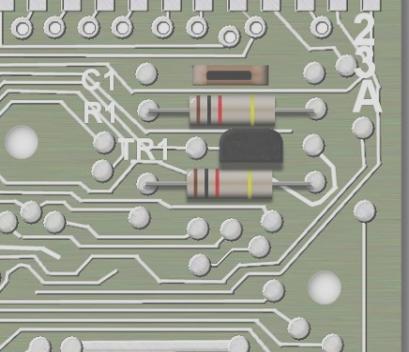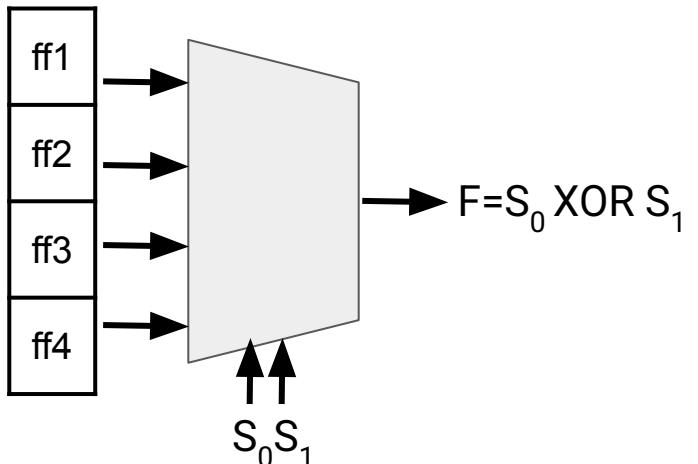

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

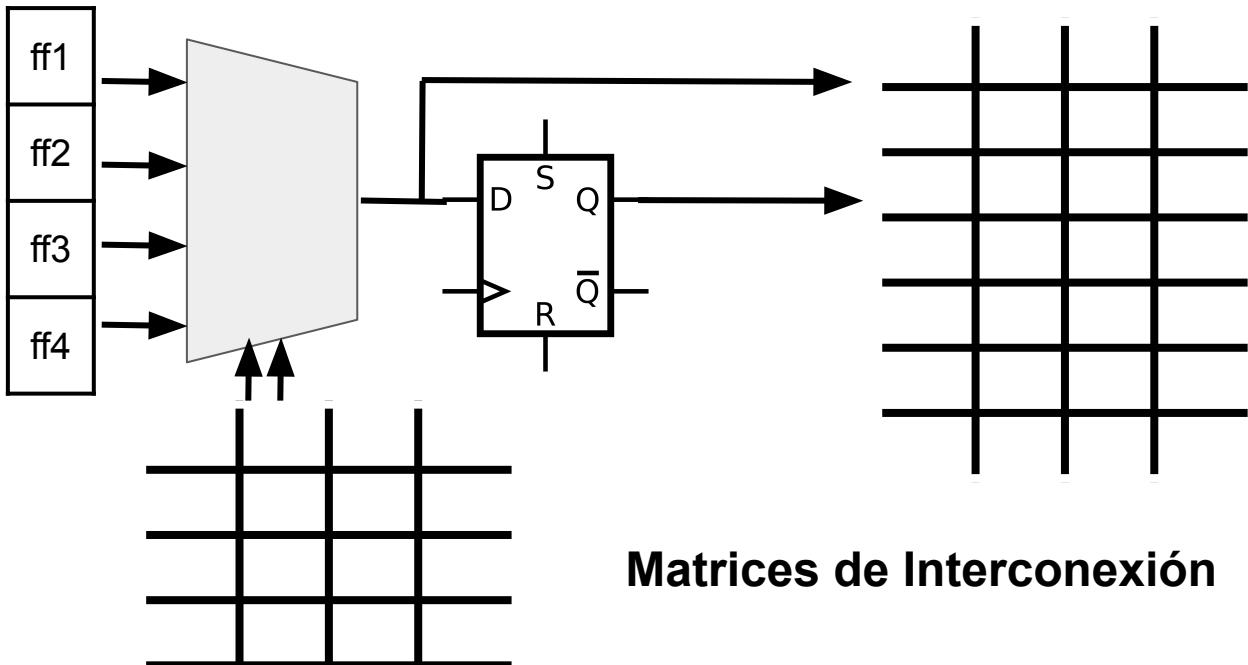Ejemplos 6

Agregando un FF

Podemos incluir un FF tipo D cuya entrada esté forzada por la salida de la LUT. La selección de la LUT se conectan a la matriz, al igual que la salida del FF y la LUT.



Matrices de Interconexión

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

GAL y CPLD



CPLD

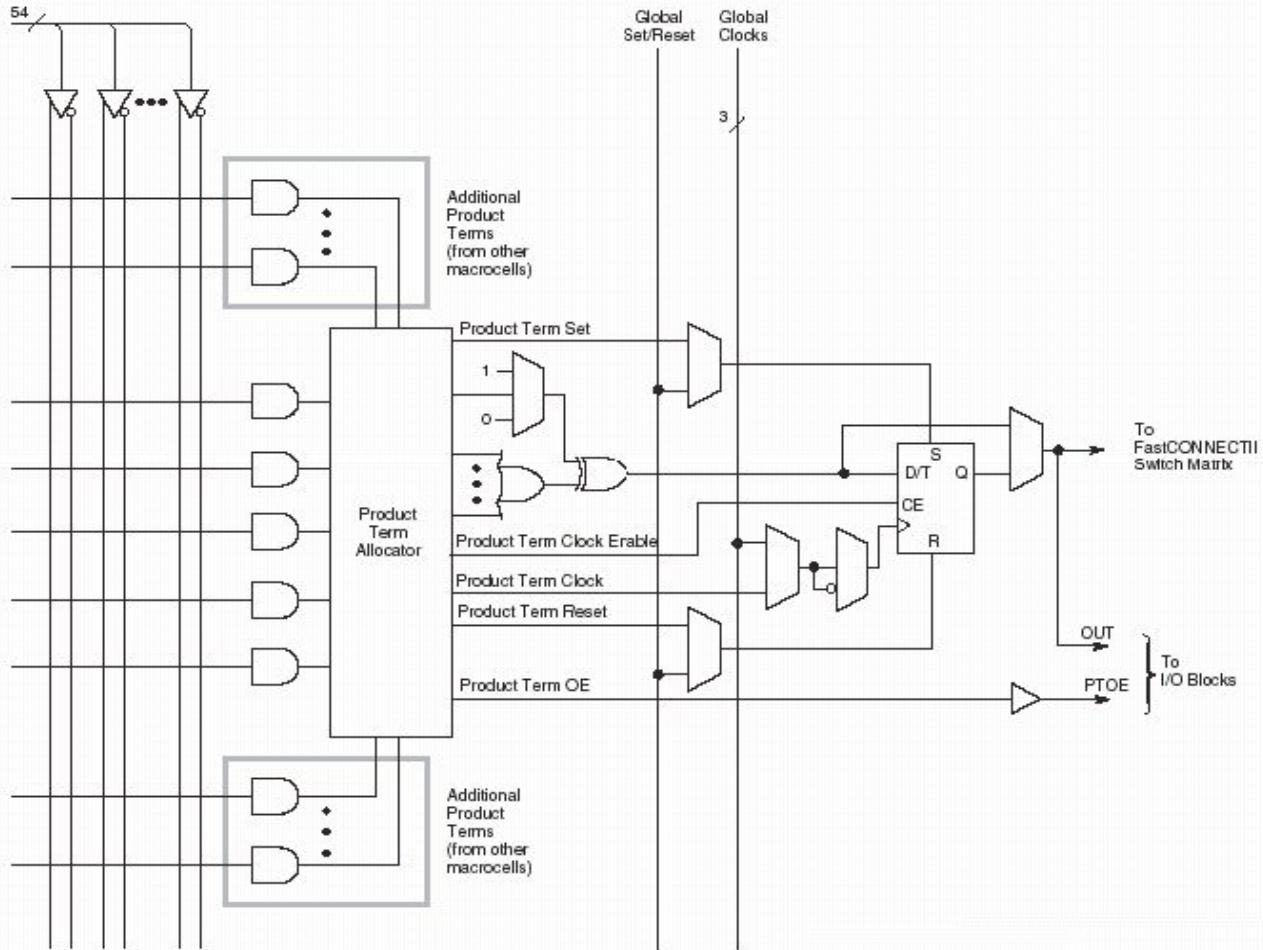

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FPGA CLB



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Configurable Logic Block (CLB)

https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug474_7Series_CLB.pdf

The 7 series configurable logic block (CLB) provides advanced, high-performance FPGA logic:

- Real 6-input look-up table (LUT) technology
- Dual LUT5 (5-input LUT) option
- Distributed Memory and Shift Register Logic capability
- Dedicated high-speed carry logic for arithmetic functions
- Wide multiplexers for efficient utilization

CLBs are the main logic resources for implementing sequential as well as combinatorial circuits. Each CLB element is connected to a switch matrix for access to the general routing matrix (shown in [Figure 1-1](#)). A CLB element contains a pair of slices.


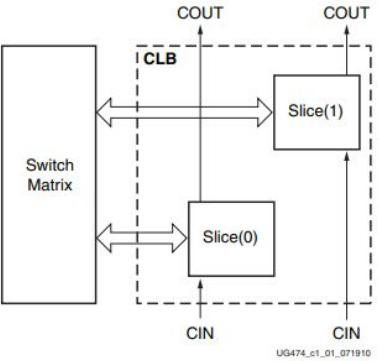


Figure 1-1: Arrangement of Slices within the CLB

Approximately two-thirds of the slices are SLICEL logic slices and the rest are SLICEM, which can also use their LUTs as distributed 64-bit RAM or as 32-bit shift registers (SRL32) or as two SRL16s. Modern synthesis tools take advantage of these highly efficient logic, arithmetic, and memory features. Expert designers can also instantiate them.

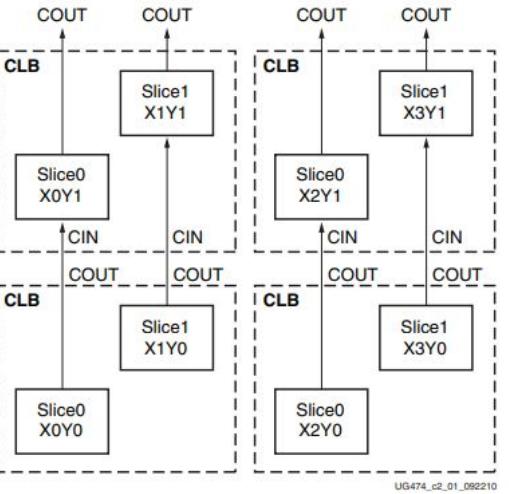

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3



Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Configurable Logic Block (CLB)

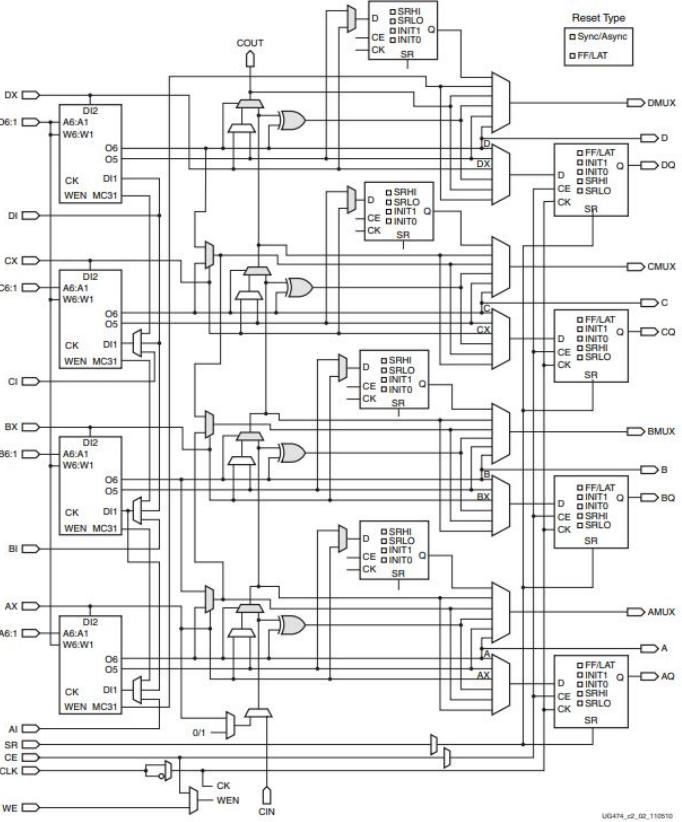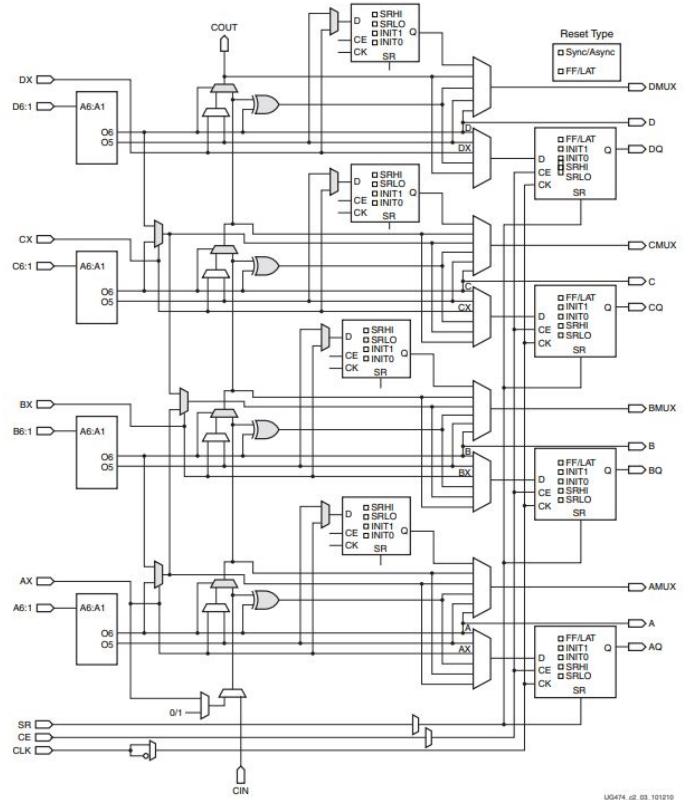

FPGA Simulada en Logisim-evolution

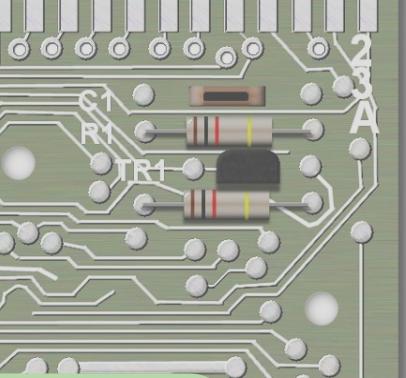

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Estructura General

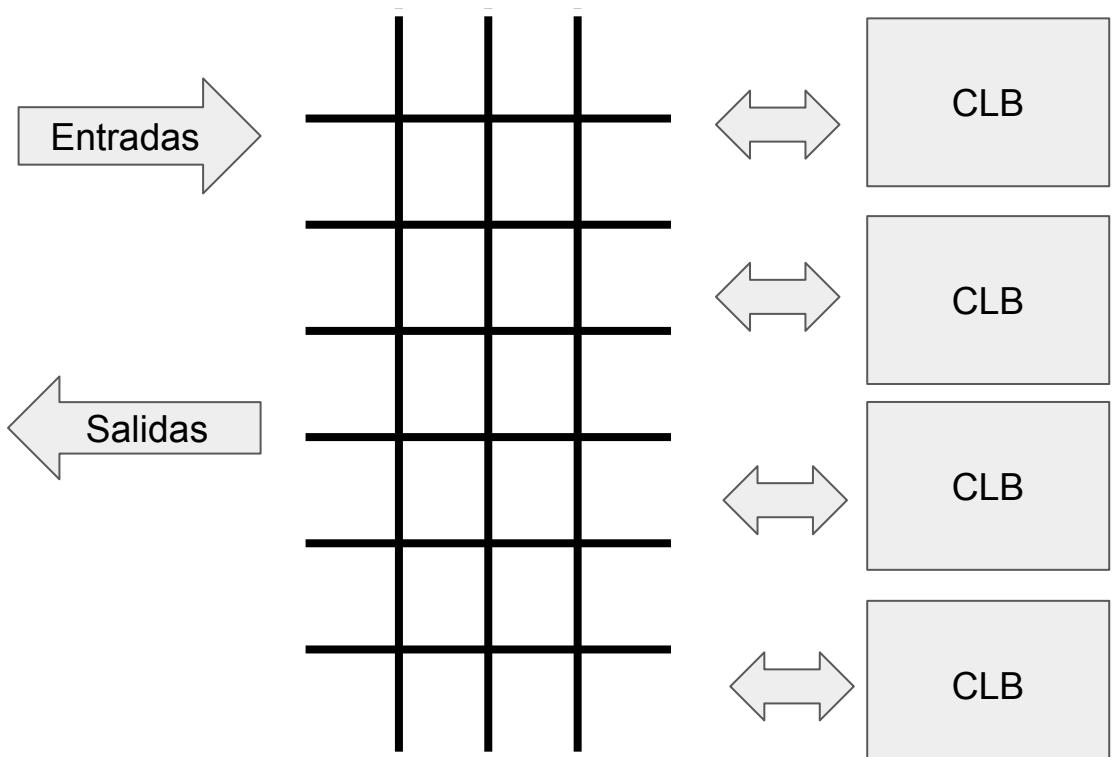

Bloque CLB

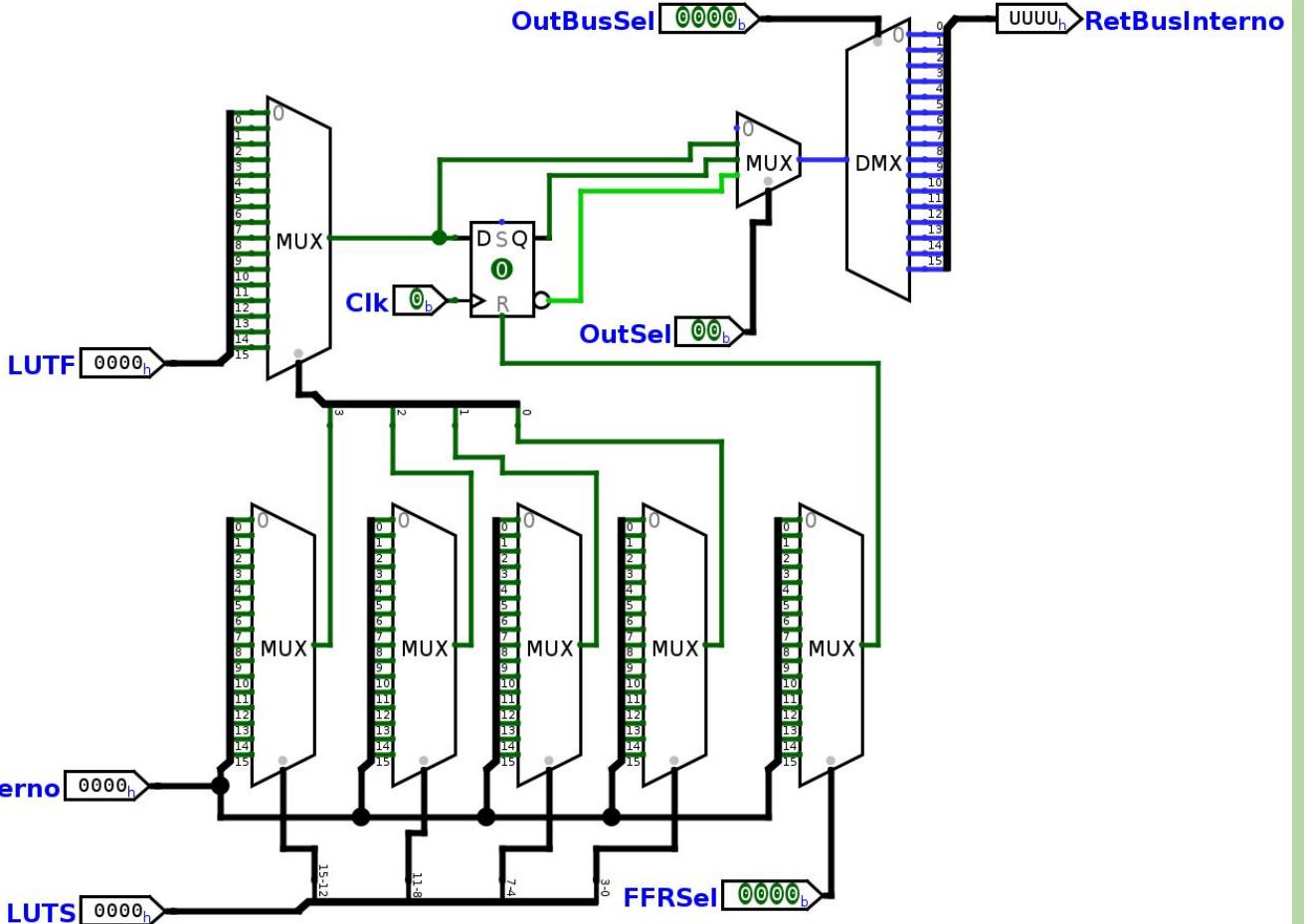

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4




Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Bloque CLB

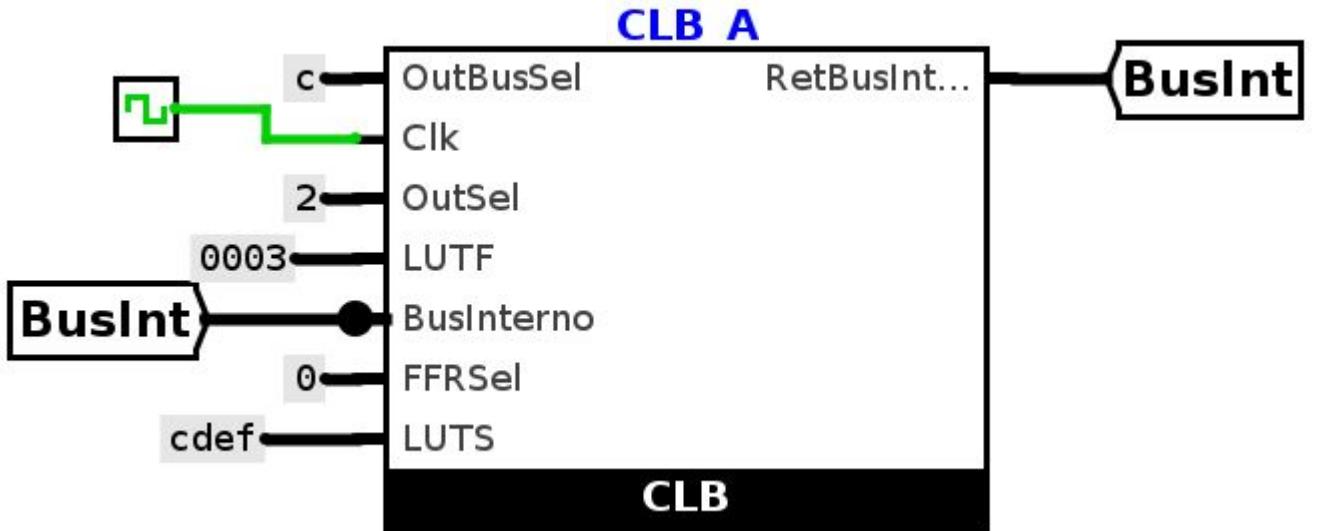

Bus Interno y Salidas

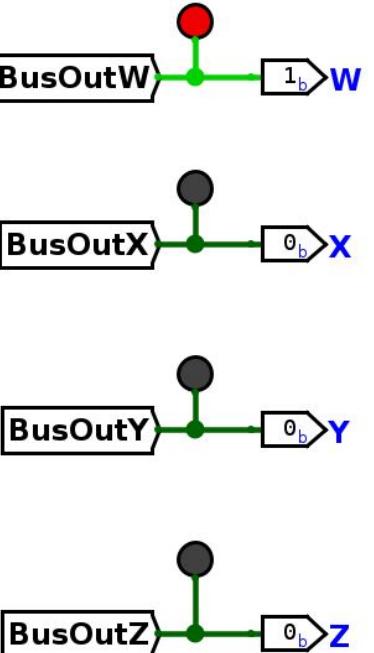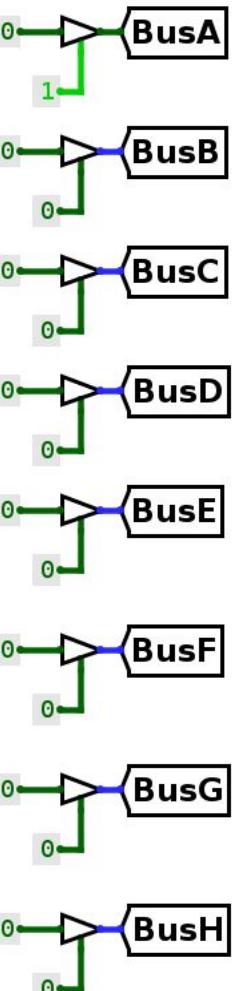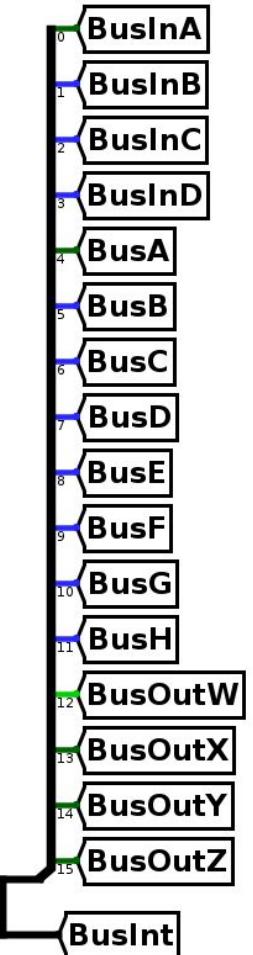

Pines de entrada


MasterClock

Entrada_A

Entrada_B

Entrada_C

Entrada_D

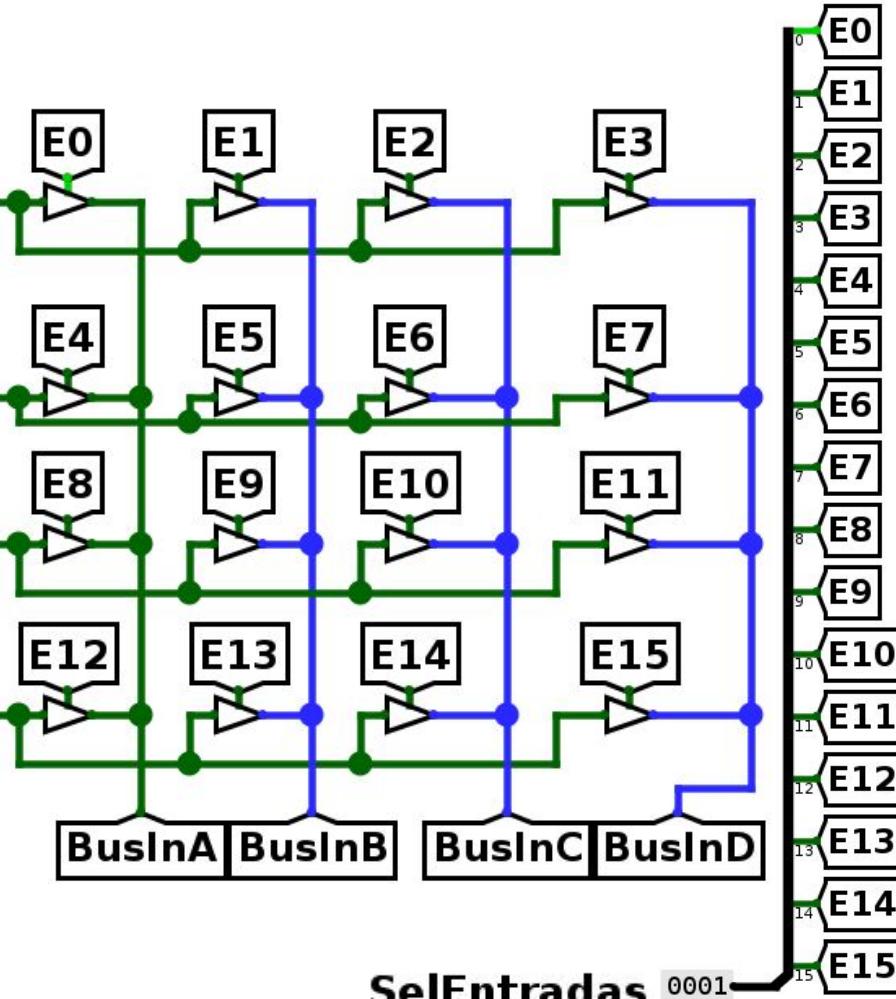

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Ejemplo

Utilizando la FPGAGH0, genere una función mayoría (combinacional) con las entradas A, B y C.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

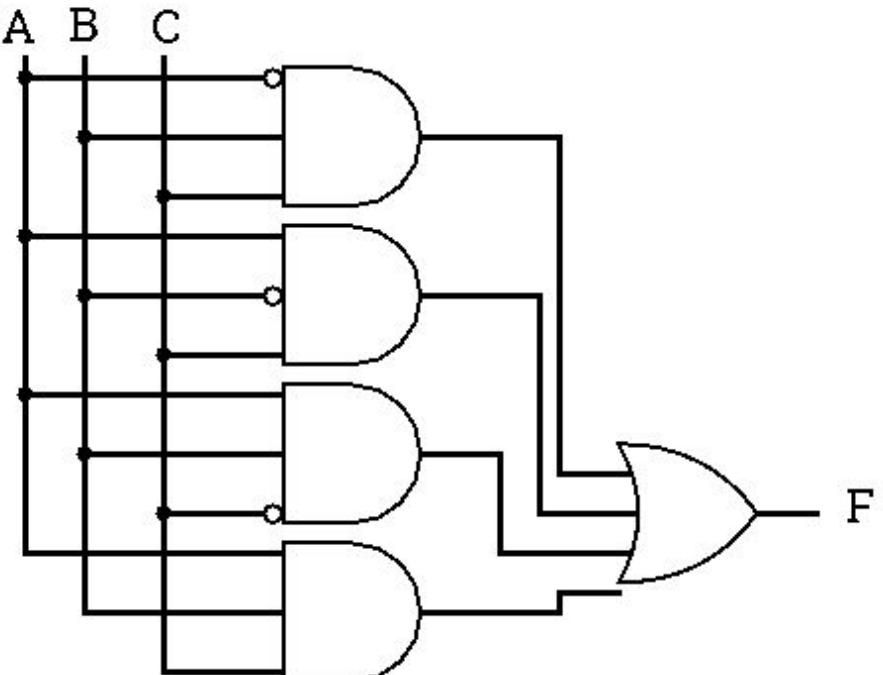

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3



Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

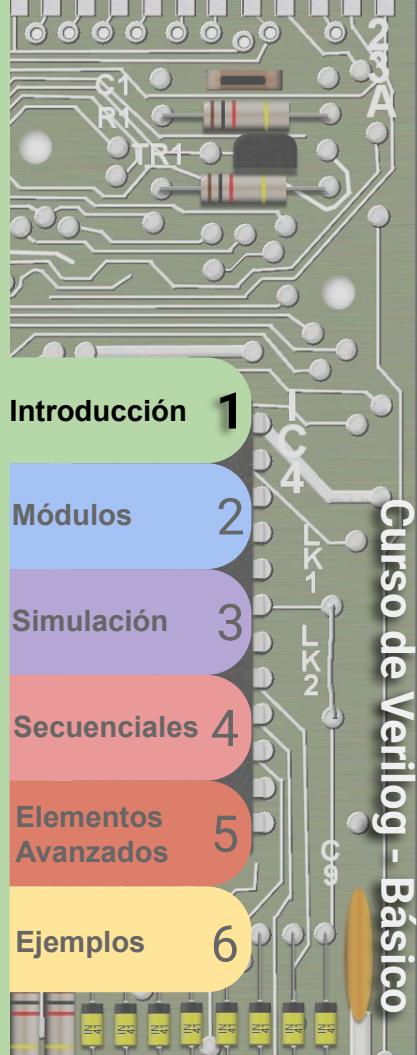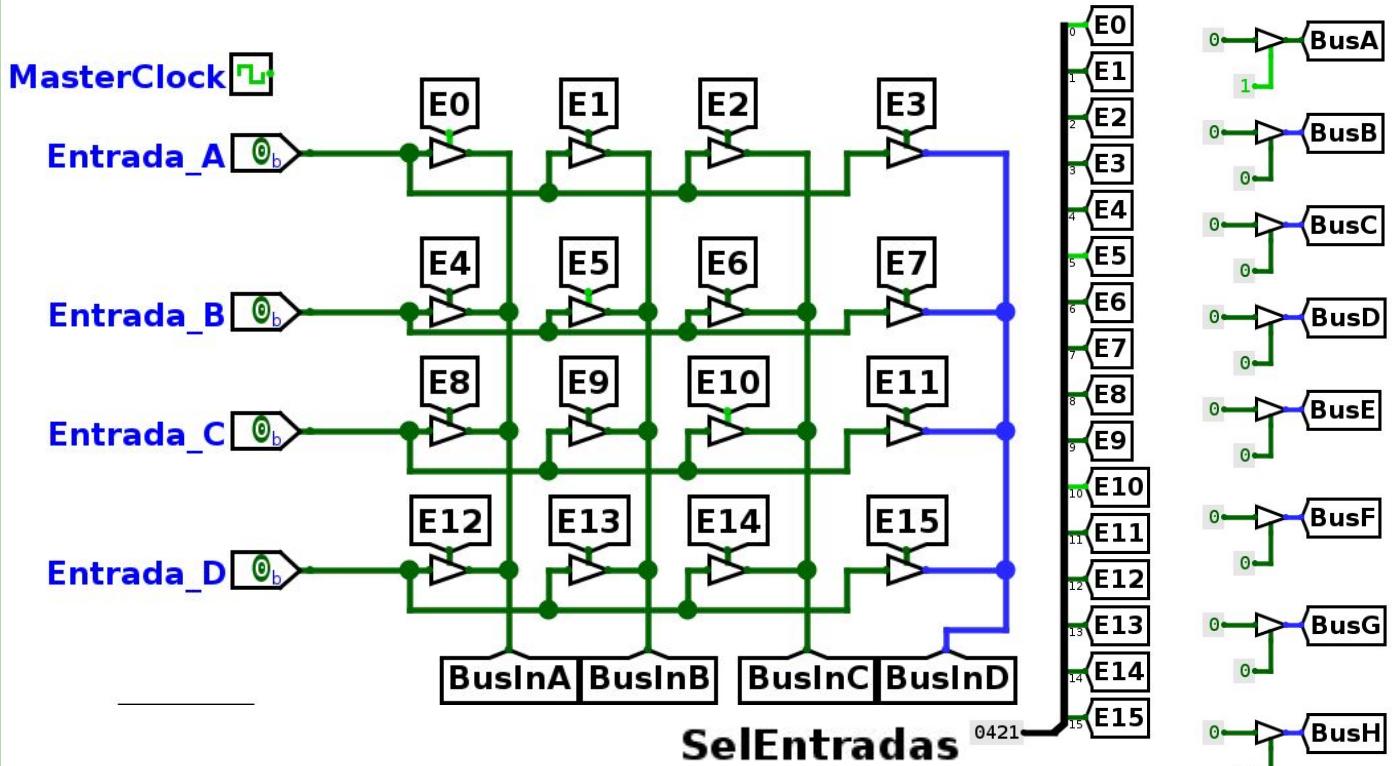Ejemplo - Conectando las entradas

Forzamos la Entrada_A al BusInA, luego Entrada_B al BusInB y Entrada_C a BusInC. A tal fin seleccionamos con 0x0421. En BusA forzamos un cero a usarse en LUT4 cuando solo usamos 3.



Ejemplo - Programando la LUT



La función de la LUT es 00e8 (ver tabla de verdad expandida a 16). Las entradas de selección de la LUT serán:

- BusA (que tiene 0 forzado)
 - BusInA (que tiene Entrada_A)
 - BusInB (que tiene Entrada_B)
 - BusInC (que tiene Entrada_C)

Por ende LUTS selecciona primero BusA (Elemento 4 del busint), luego BusInA (0), BusInB (1) y BusInC (2) , formando entonces 0x4012. La salida es a W (BusInt=C). Se toma la salida sin pasar por el FF interno.



Ejemplo - Programando la LUT

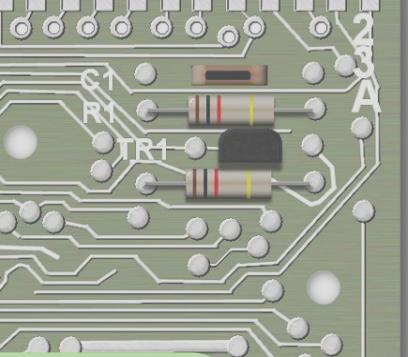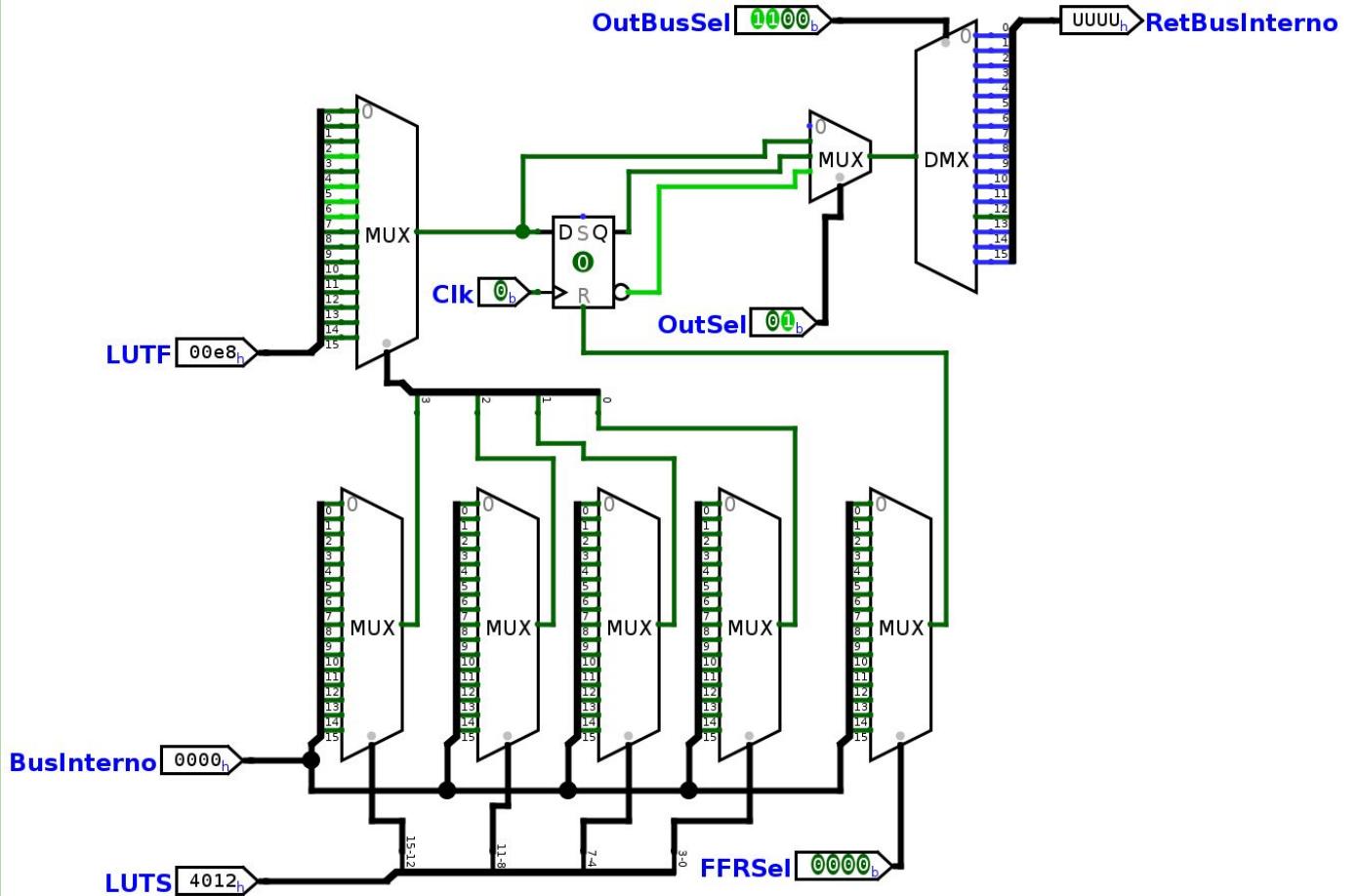

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

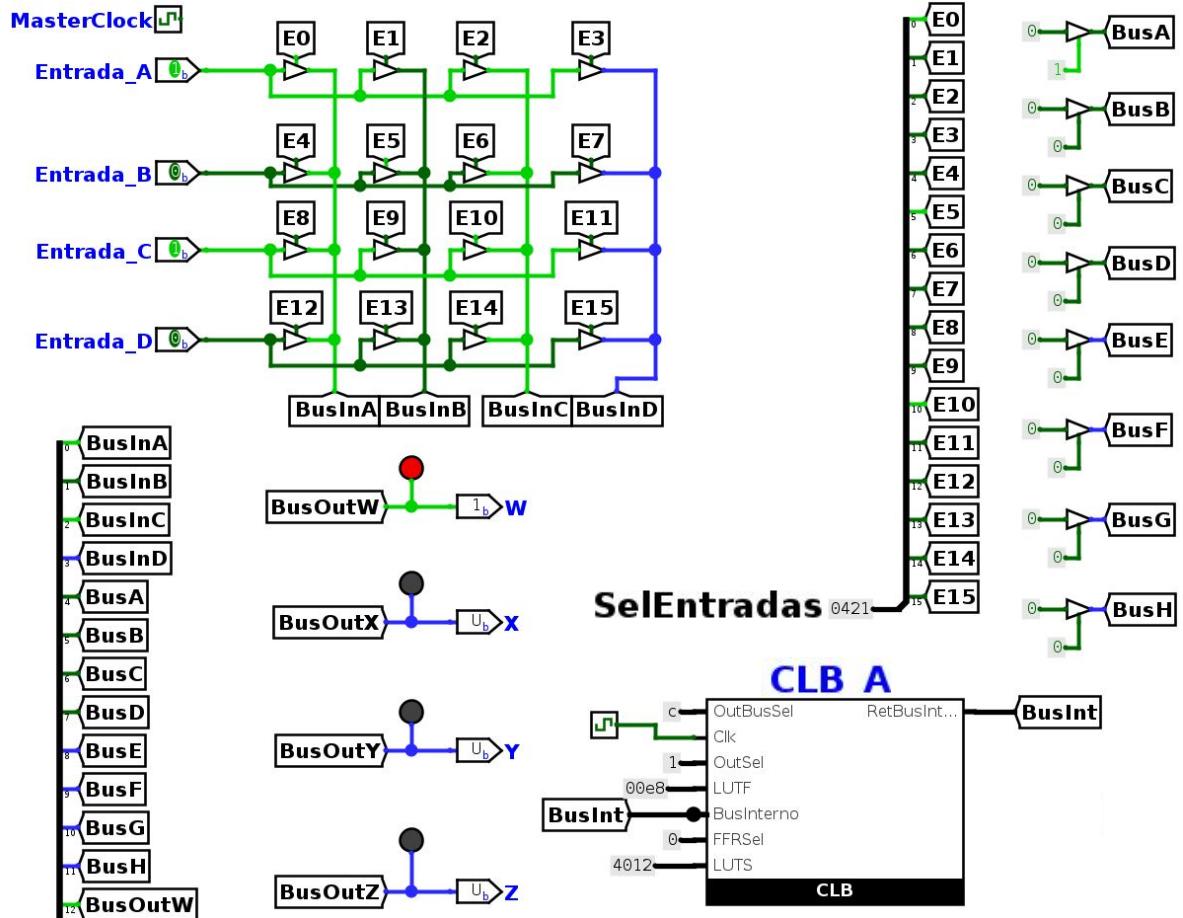Ejemplo - Completo (FPGAGH0_Mayoria.circ)



Ejemplo - Bitstream (FPGAGH0_Mayoria.circ)


Esta tabla resume todo el funcionamiento

Bitstream Mayoría					
SelEntradas	0421	BusInA → Entrada_A	BusInB → Entrada_B	BusInC → Entrada_C	BusInD → Hi-Z
Bus Interno		BusA → 0	BusB → Z	BusC → Z	BusD → Z
		BusE → Z	BusF → Z	BusG → Z	BusH → Z
CLBs		CLB A	CLB B	CLB C	CLB D
Outsel 0→Z 1→Lut 2→FF 3→IFF	LUTF	00E8	0000	0000	0000
	LUTS	4012	0000	0000	0000
	OutSel	1	0	0	0
	OutBusSel	C	D	E	F
	FFRSel	0	0	0	0



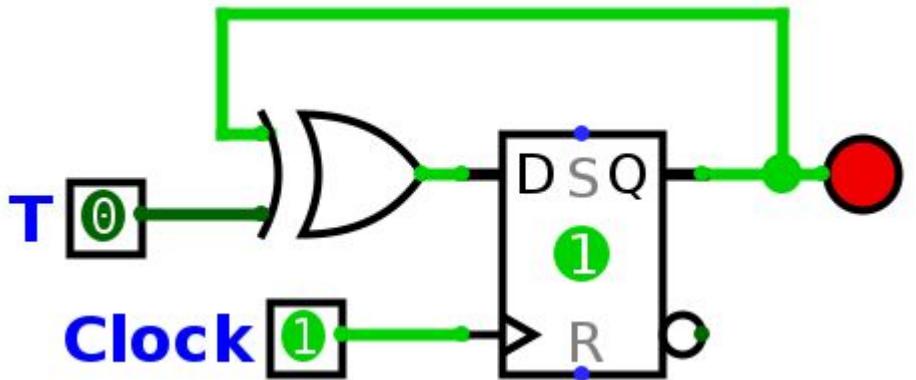Ejemplo2

Utilizando la Entrada_A como T , y la Entrada_B como Reset, implemente un FF tipo T utilizando el FF D de una CLB. La salida es el LED W.



T	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Introducción 1

Módulos 2



Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Ejemplo2 - LUT (0x0006)

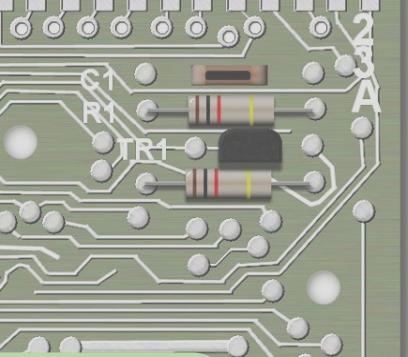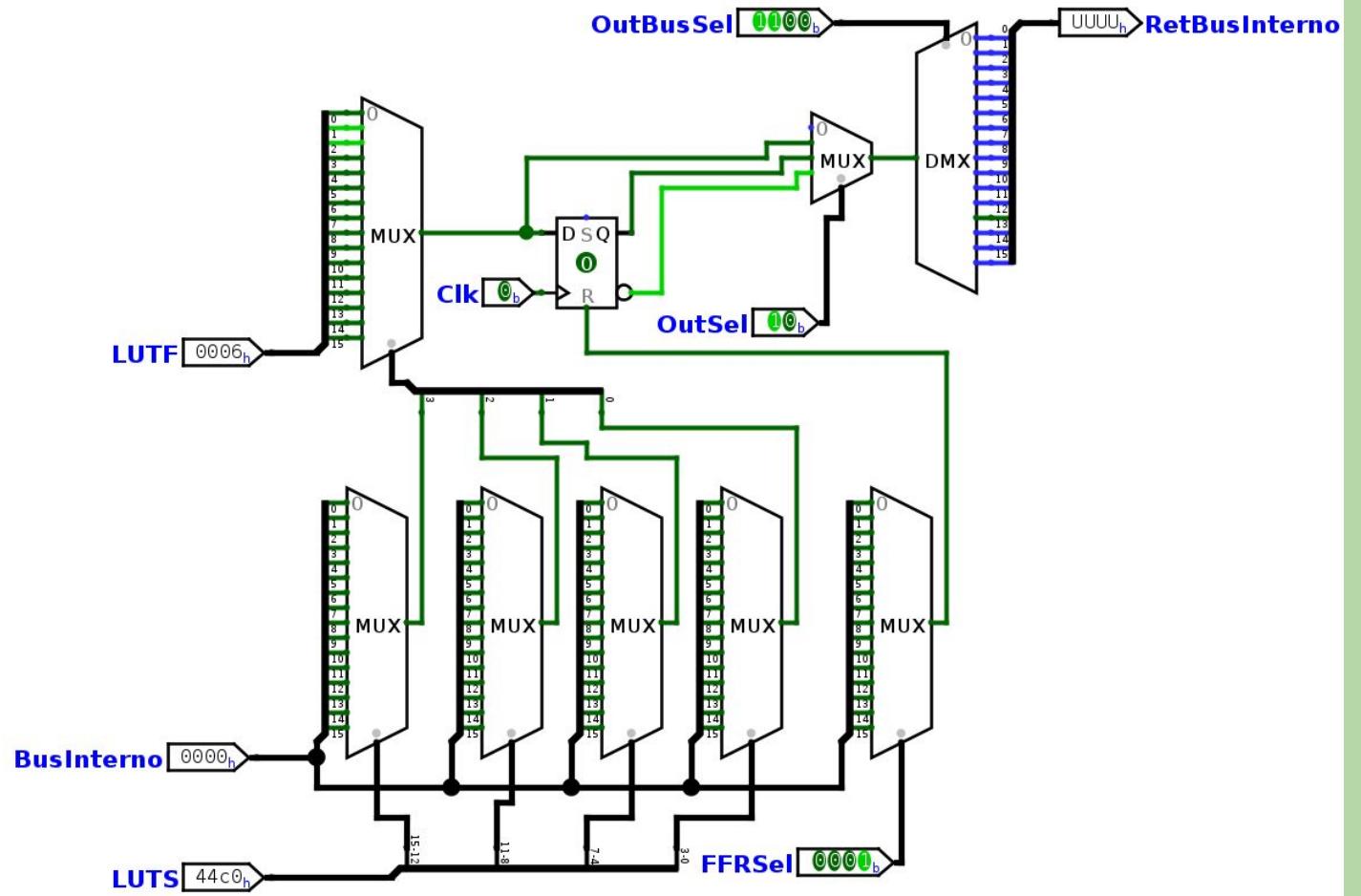

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Ejemplo2 - Completo (FPGAGHO_TFF.circ)

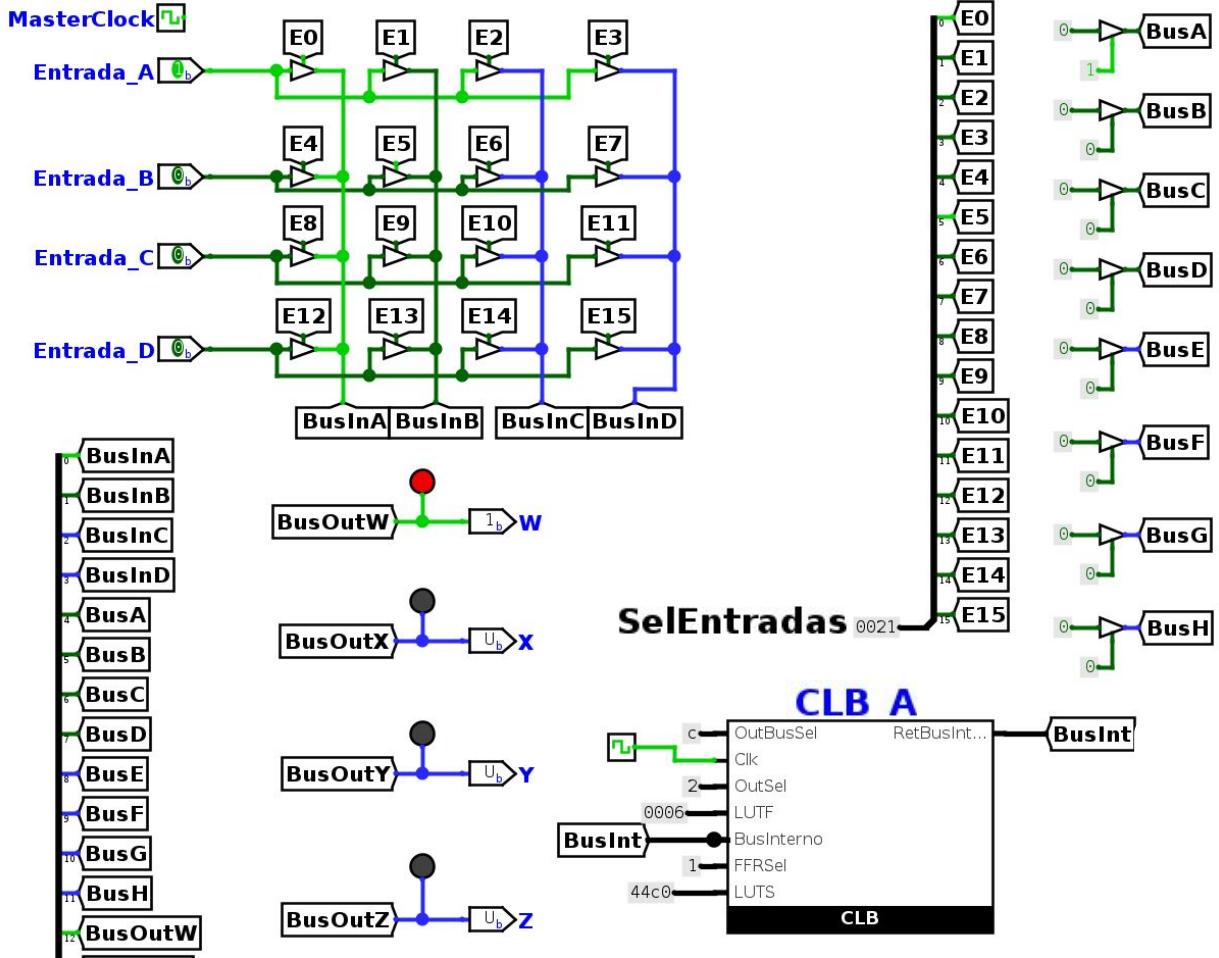

Xilinx Vivado y Vitis



Usamos Xilinx Vivado y Vitis 2024.1 (o superior)

<https://www.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html>

Version

2024.1

2023.2

2023.1

Vivado Archive

ISE Archive

CAE Vendor Libraries
Archive

Vivado™ Edition - 2024.1 Full Product Installation

Important Information

Vivado™ 2024.1 is now available for download:

- General Access of MicroBlaze™ V soft processor (based on RISC V Open-Source ISA)
- QoR (FMAX) Enhancements for Versal Devices
 - Optimized clocking and P&R across SLR boundaries (for multi-SLR Versal devices)
 - User-controlled retiming during physical optimization
 - User-controlled clock tree selection for clock skew minimization
- Dynamic Function eXchange (DFX) Enhancements
 - Enhanced reporting of DFX designs to assist with design closure
 - Add support for tandem configuration and DFX targeting Versal SSIT devices to meet PCIe® timing requirements
- Power Design Manager
 - Added support for Zynq™ UltraScale+™ RFSoC devices
 - Graphs for categorized On-Chip Power and Static Current
 - Ability to copy and export PDM tables to spreadsheets for fast information sharing

We **strongly recommend** to use the web installers as it reduces download time and saves significant disk space.

Please see [Installer Information](#) for details.

Note:

- Download verification is only supported with Google Chrome and Microsoft Edge web browsers.
- Vivado ML 2021.1 and later versions require upgrading your license server tools to the Flex 11.17.2.0 versions.

Download Includes

Vivado Design Suite (All Editions)

Download Type

Full Product Installation

Last Updated

May 30, 2024

Answers

2024.x - Vivado Known Issues

Documentation

Release Notes
OS Support Update
What's New in Vivado

Support Forums

Installation and Licensing

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Windows o Linux, Web Install (200MB) o Full Install (107GB)

[AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1: Windows Self Extracting Web Installer \(EXE - 215.97 MB\)](#)

MD5 SUM Value : 075106c94592da6806a37a662ea0af43

Download Verification i

Digests

Signature

Public Key

[AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1: Linux Self Extracting Web Installer \(BIN - 291.7 MB\)](#)

MD5 SUM Value : 8b0e99a41b851b50592d5d6ef1b1263d

Download Verification i

Digests

Signature

Public Key

[AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1 SFD \(TAR/GZIP - 107.11 GB\)](#)

MD5 SUM Value : 372c0b184e32001137424e395823de3c

Download Verification i

Digests

Signature

Public Key



Seleccionamos Vivado (incluye a Vitis)

AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1 - Select Product to Install

Select Product to Install

Select a product to continue installation. You will be able to customize the content in the next page.

Vitis
Installs Vitis Core Development Kit for embedded software and application acceleration development on AMD platforms. Vitis installation includes Vivado Design Suite. Users can also install Vitis Model Composer to design for AI Engines and Programmable Logic in MATLAB and Simulink. There is an option to install Power Design Manager for power estimation of Versal, UltraScale+, and Kria products.

Vivado
Includes the full complement of Vivado Design Suite tools for design, including C-based design with Vitis High-Level Synthesis, implementation, verification and device programming. Complete device support, cable driver, and Document Navigator included. Users can also install Vitis Model Composer to design for AI Engines and Programmable Logic in MATLAB and Simulink. Users can select to install the Vitis Embedded Development which is an embedded software development package. There is an option to install Power Design Manager for power estimation of Versal, UltraScale+, and Kria products.

Vitis Embedded Development
The Vitis Embedded Development is a standalone embedded software development package for creating, building, debugging, optimizing, and downloading software applications for AMD FPGA processors. It includes a new Vitis IDE with its new backend Vitis Server, as well as the classic command line utilities such as hw_server, bootgen and program_flash.

BootGen
Installs BootGen for creating bootable images targeting AMD SoCs and FPGAs.

Lab Edition
Installs only the Vivado Lab Edition. This standalone product includes Vivado Design Programmer, Vivado Logic Analyzer and UpdateMEM tools.

Hardware Server
Installs hardware server and JTAG cable drivers for remote debugging.

Power Design Manager (PDM)
Installs only the Power Design Manager (PDM). Power Design Manager is a standalone design tool used to estimate power requirements of Versal, UltraScale+, and Kria products. It supports the Xilinx Power Estimator (XPE) file exchange format for importing data from Vivado and XPE.

Copyright © 1986-2022 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2022-2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.

< Back Next > Cancel



Seleccionamos Vivado ML Standard (no-cost)

AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1 - Select Edition to Install

Select Edition to Install

Select an edition to continue installation. You will be able to customize the content in the next page.

Vivado ML Standard

Vivado ML Standard Edition is the no-cost, device limited version of the Vivado ML Enterprise edition. Users can add Vitis Model Composer which is an AMD toolbox for MATLAB and Simulink to design for AI Engines and Programmable Logic. Users can select to install the Vitis Embedded Development which is an embedded software development package. If you have been using AMD System Generator for DSP, you can continue development using Vitis Model Composer. There is an option to install Power Design Manager for power estimation of Versal, UltraScale+, and Kria products.

Vivado ML Enterprise

Vivado ML Enterprise Edition includes the full complement of Vivado Design Suite tools for design, including C-based design with Vitis HLS, implementation, verification, and device programming. Complete device support, cable drivers, and documentation Navigator are included. Users can add Vitis Model Composer which is an AMD toolbox for MATLAB and Simulink to design for AI Engines and Programmable Logic. Users can select to install the Vitis Embedded Development which is an embedded software development package. If you have been using AMD System Generator for DSP, you can continue development using Vitis Model Composer. There is an option to install Power Design Manager for power estimation of Versal, UltraScale+, and Kria products.

< Back Next > Cancel

Copyright © 1986-2022 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2022-2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.



Zynq-7000, Artix-7, Spartan-7 tenemos en el lab

AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1 - Vivado ML Standard

Vivado ML Standard

Customize your installation by (de)selecting items in the tree below. Moving cursor over selections below provide additional information.

Vivado ML Standard Edition is the no-cost, device limited version of the Vivado ML Enterprise edition. Users can add Vitis Model Composer which is an AMD toolbox for MATLAB and Simulink to design for AI Engines and Programmable Logic. Users can select to install the Vitis Embedded Development which is an embedded software development package. If you have been using AMD System Generator for DSP, you can continue development using Vitis Model Composer. There is an option to install Power Design Manager for power estimation of Versal, UltraScale+, and Kria products.

- ♀ Design Tools
 - ♀ Vivado Design Suite
 - Vivado
 - Vitis HLS
 - Vitis Networking P4
 - Vitis Model Composer (Toolbox for MATLAB and Simulink. Includes the functionality of System Generator for DSP)
 - Vitis Embedded Development
 - Power Design Manager (PDM)
 - DocNav
- ♀ Devices
 - Install Devices for Kria SOMs and Starter Kits
 - ♀ Production Devices
 - ♀ SoCs
 - Zynq-7000 ([limited support](#))
 - Zynq UltraScale+ MPSoC ([limited support](#))
 - Zynq UltraScale+ RFSoC
 - 7 Series ([limited support](#))
 - Artix-7
 - Kintex-7
 - Spartan-7
 - Virtex-7
 - UltraScale ([limited support](#))
 - UltraScale+ ([limited support](#))
 - Versal ACAP
 - Engineering Sample Devices
- ♀ Installation Options
 - NOTE: Cable Drivers are not installed on Linux. Please follow the instructions in UG973 to install Linux cable drivers

Download Size: NA
Disk Space Required: 67.79 GB

Reset to Defaults

< Back Next > Cancel

Copyright © 1986-2022 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2022-2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.



Se instala Vivado, Vitis y Vitis_HLS. 42GB

AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1 - Installation Summary

AMD Unified Installer for
FPGAs & Adaptive SoCs

Installation Summary

Edition: Vivado ML Standard

Devices

- Production Devices (SoCs, 7 Series)

Design Tools

- Vivado Design Suite (Vivado, Vitis HLS)
- Vitis Embedded Development

Installation location

- /tools/Xilinx/Vivado/2024.1
- /tools/Xilinx/Vitis_HLS/2024.1
- /tools/Xilinx/Vitis/2024.1

Disk Space Required

- Download Size: NA
- Disk Space Required: 67.79 GB
- Final Disk Usage: 42.23 GB



Copyright © 1986-2022 Xilinx, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2022-2024 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.

Preferences

< Back

Install

Cancel

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

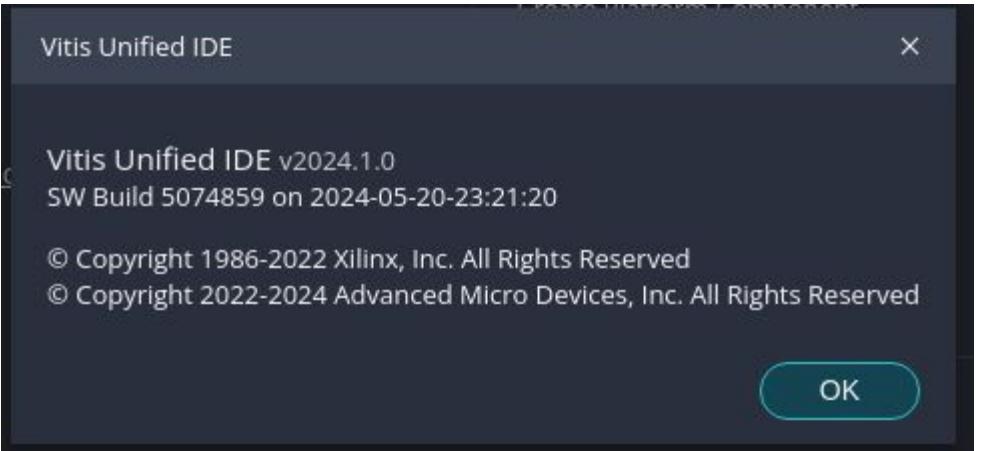Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Abrimos Vitis Unified IDE, version 2024.1



Abrimos Vivado v2024.1



Quick Start

- Create Project >
- Open Project >
- Open Example Project >

Tasks

- Manage IP >
- Open Hardware Manager >
- Vivado Store >

Learning Center

- Documentation and Tutorials >
- Quick Take Videos >
- What's New in 2024.1 >

About Vivado

Legal Notice

AMD Vivado

Copyright © 1986-2022 Xilinx, Inc. All Rights Reserved.
Copyright © 2022-2024 Advanced Micro Devices, Inc. All Rights Reserved.

No part of this software may be reproduced, stored or transmitted in any form, electronic or otherwise without the prior written permission of Advanced Micro Devices, Inc.

Contact:
Advanced Micro Devices, Inc.
2100 Logic Drive
San Jose, CA 95124

Included in the Vivado™ source code is source code for the following programs:

Sigasi
redesign.digital.design
Deal with the complexity of VHDL and SystemVerilog
www.sigasi.com

Centerpoint XML
The Initial Developer of the Original Code is CenterPoint - Connective Software
Software Engineering GmbH. Portions created by CenterPoint - Connective Software
Software Engineering GmbH. are Copyright © 1998-2000 CenterPoint -
Connective Software Engineering GmbH. All Rights Reserved.

Vivado v2024.1 (64-bit)
SW Build: 5076996 on Wed May 22 18:36:09 MDT 2024
IP Build: 5075265 on Wed May 22 21:45:21 MDT 2024
SharedData Build: 5076995 on Wed May 22 18:29:18 MDT 2024

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Existe un Update 2024 Update 1 (podemos evitarlo)

<https://support.xilinx.com/s/article/Vivado-ML-Edition-2024-x-Known-Issues>

Vivado™ Edition Update 1 - 2024.1 Product Update

Important Information

Vivado 2024.1.1 includes production level support for the following Versal Premium devices:

- XQVP2502 (speed grades -1LHP -1LP -1MP -2MHP -2MP)
- XQVP1052 (speed grades -1LHP -1LP -1MM -1MP -2MP)
- XQVP1702 (speed grades -1LHP -1LP -1MP -2MHP -2MP)

Please see [Installer Information](#) for details.

Note:

- Download verification is only supported with Google Chrome and Microsoft Edge web browsers.
- Vivado ML 2021.1 and later versions require upgrading your license server tools to the Flex 11.17.2.0 versions.

 AMD Unified Installer for FPGAs & Adaptive SoCs 2024.1.1: All OS installer Single-File

[Download](#) (TAR/GZIP - 30.29 GB)

MD5 SUM Value : 674e2596a2ede2d7611cc2ae680d67d7

Download Verification

Digests

Signature

Public Key



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Version 2025.1 (Vivado ML Standard con Vitis)

AMD Unified FPGAs & Adaptive SoCs Installer 2025.1 - Vivado ML Standard

Vivado ML Standard

Customize your installation by (de)selecting items in the tree below. Moving cursor over selections below provide additional information.

Filter Devices

- Design Tools
 - Vivado Design Suite
 - Vivado
 - Vitis HLS
 - Vitis Networking P4
 - Vitis Model Composer(A toolbox for Simulink)
 - Vitis Embedded Development
 - Power Design Manager (PDM)
 - DocNav
- Devices
 - Install devices for Alveo and edge acceleration platforms
 - Install Devices for Kria SOMs and Starter Kits
 - 7 Series
 - Virtex-7 FPGAs
 - Kintex-7 FPGAs
 - Artix-7 FPGAs
 - Spartan-7 FPGAs
 - SoCs
 - Zynq-7000 All Programmable SoC
 - Zynq UltraScale+ MPSoCs
 - Zynq UltraScale+ RFSoCs
 - UltraScale
 - UltraScale+
 - Versal Adaptive SoCs
 - Engineering Sample Devices

- Installation Options
- Acquire or Manage a License Key

Nuevo en 2025, conviene evitarlo

Selected Devices

- Kintex-7 FPGAs
- Artix-7 FPGAs
- Spartan-7 FPGAs
- Zynq-7000 All Programmable SoC

Download Size: NA
Disk Space Required: 68.36 GB

Reset to Defaults

< Back Next > Cancel


Copyright © 1986-2022 Xilinx, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2022-2025 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.



Módulos en Verilog



Diseño modular (Caja negra)

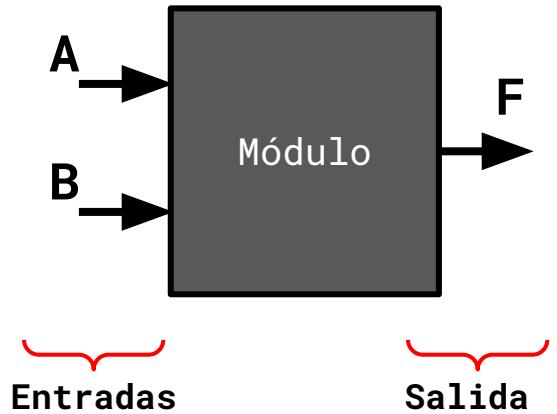

```
module nombre ( lista de puertos );
    • Interface
        ○ Tipos de los puertos
        ○ Parámetros
    • Body
        ○ Variables
        ○ Asignaciones
        ○ Instanciación de módulos
        ○ Bloques de simulación
        ○ Bloques de comportamiento
        ○ Funciones y tareas
endmodule
```


Verilog

```
module Modulo( A,B,F);
    input A;
    input B;
    output F;
endmodule
```


Verilog 2001

```
module Modulo(
    input A,
    input B,
    output F
);
endmodule
```

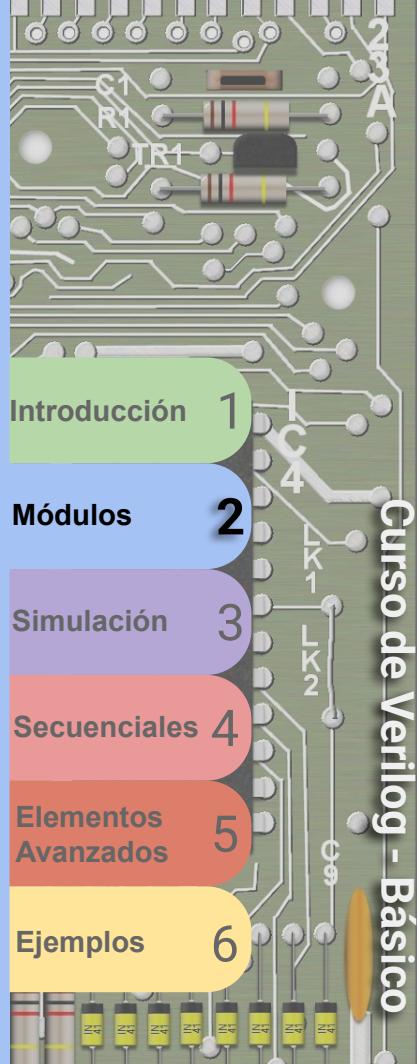
```
module Modulo( input A,B,
                output F );
endmodule
```




Vivado (creando un módulo)

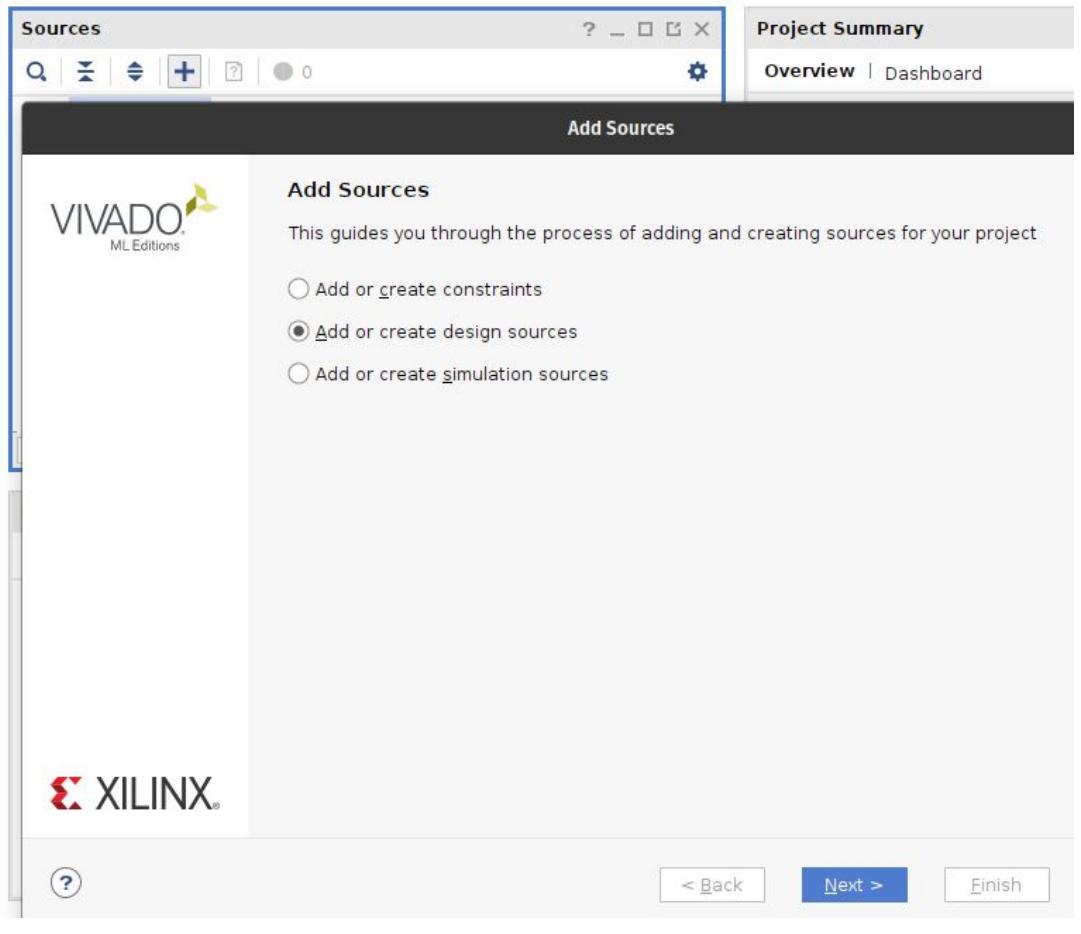


Vivado (creando un módulo)

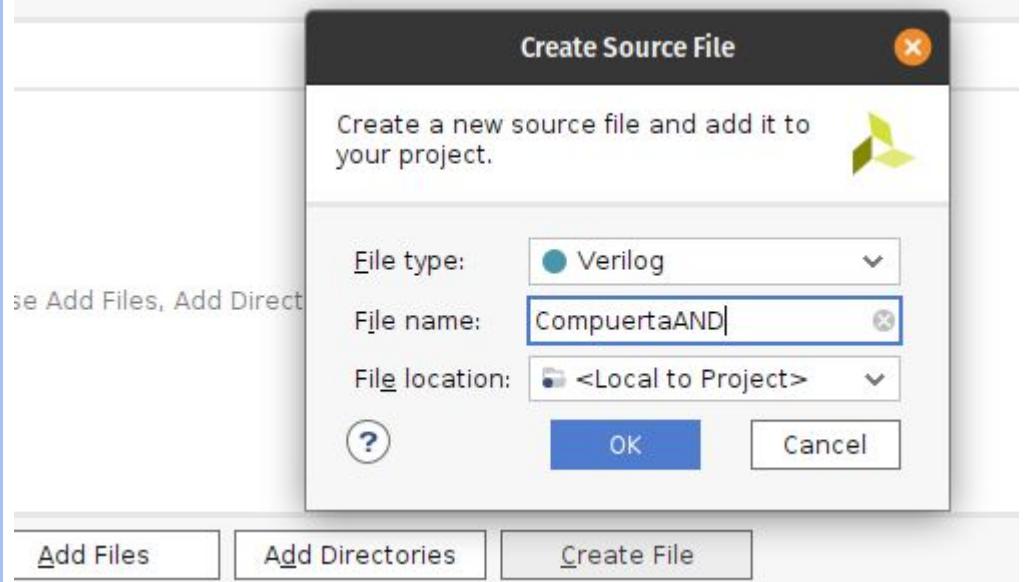

Vivado (creando un módulo)

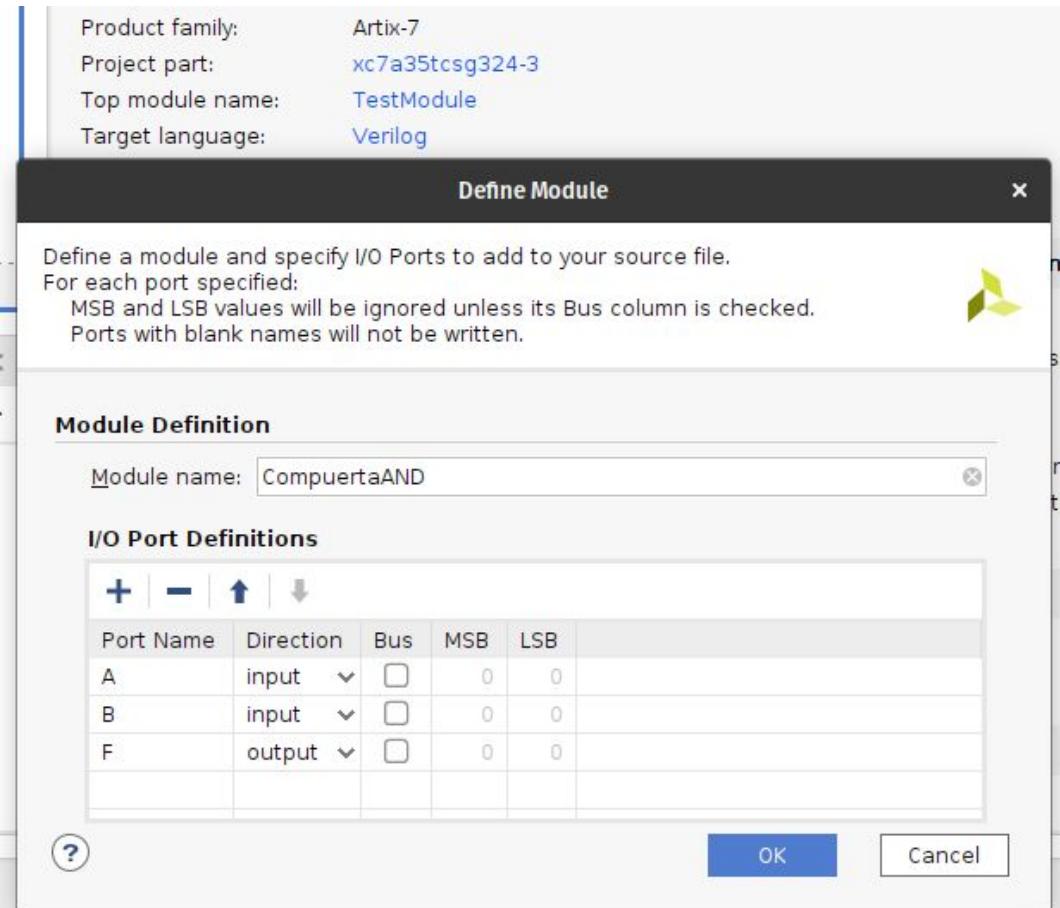

Vivado (creando un módulo)

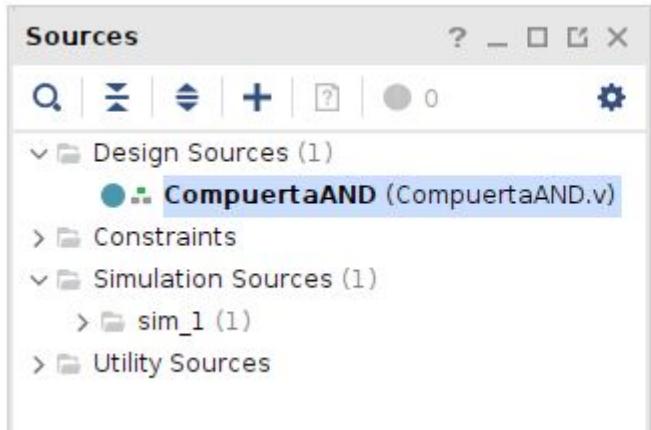

```
1 timescale 1ns / 1ps
2
3 module CompuertaAND(
4     input A,
5     input B,
6     output F
7 );
8 endmodule
9
```



Puertos y Tipos de dato



Puertos y tipos de dato (verilog 2001)

Puertos

- **input**
- **output**
- **inout**

Por defecto los puertos son de tipo **wire**. Los **output** pueden definirse como '**reg**' (variable). Se puede asignar un rango **[x:y]** a un puerto para indicar un bus.

Por defecto los buses se consideran como '**unsigned**' pero puede definirse como '**signed**' de ser necesario.

Valores posibles (wire/reg)

- 0
- 1
- X (**unknown**)
- Z (**High Impedance**)

Tipos de datos

- **wire**
- **reg**
- **integer**
- **time**
- **real**
- **string**


Algunos valores sólo tienen sentido en simulaciones.

Valores literales

Se forman indicando la cantidad de **bits**, luego comilla simple y la base seguido del número.

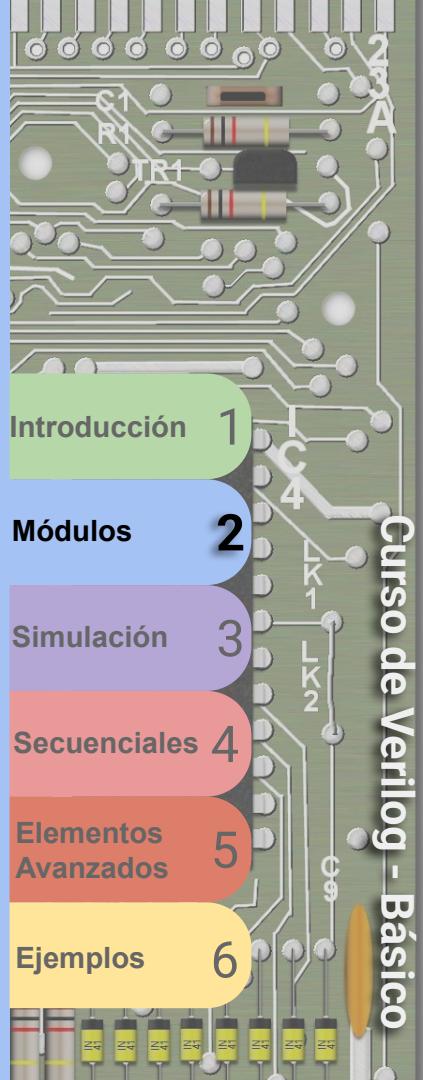Ejemplos


- 4'b0110
- 4'h6 (0110₂)
- 5'h1f (11111₂)
- 5'd31 (11111₂)



Lógica combinatoria



Compuerta AND (assign)

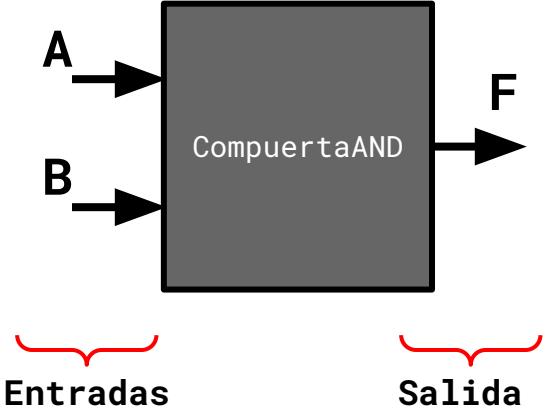

```
module CompuertaAND (
    input A,
    input B,
    output F
);
    assign F = A & B;
endmodule
```

Operadores Bit

Se aplican bit a bit entre dos buses (o cables).


Ej: Si $A[3:0]$ y $B[3:0]$ entonces $A \& B$ realiza $A[0] \text{ AND } B[0]; A[1] \text{ AND } B[1] \dots$

Operadores Reducción

Se aplican sobre todos los bits de un solo bus.

Ej: Si $A[3:0]$ entonces $\sim\&A$ equivale a $A[3] \text{ NAND } A[2] \text{ NAND } A[1] \text{ NAND } A[0]$

Operadores	
Símbolo	Operación
! o ~	Negación (Bit)
&	And (Bit)
~&	Nand (Reduc)
	Or (Bit)
~	Nor (Reduc)
^	Xor (Bit)
~^	Xnor (Bit)

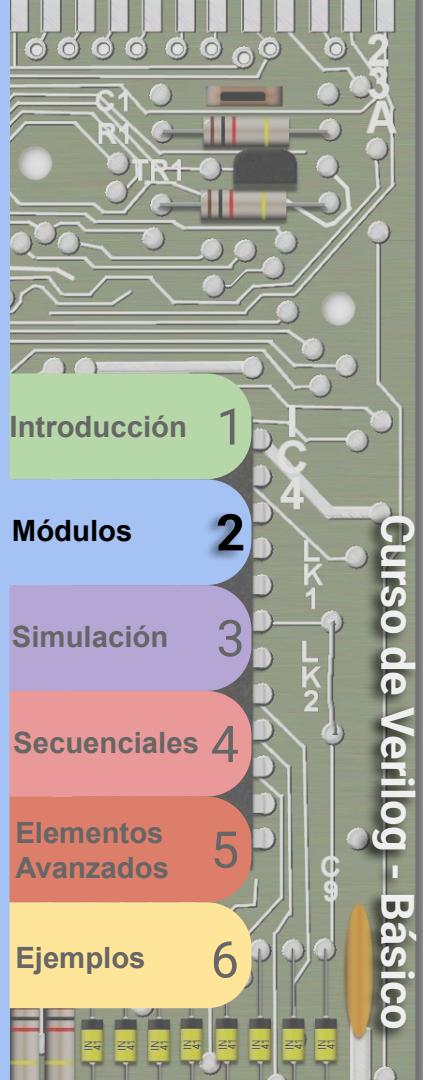

Vivado (Síntesis y esquemático)

SYNTHESIS

Run Synthesis

Open Synthesized Design

Constraints Wizard

Edit Timing Constraints

Set Up Debug

Report Timing Summary

Report Clock Networks

Report Clock Interaction

Report Methodology


Report DRC

Report Noise

Report Utilization

Report Power

Schematic

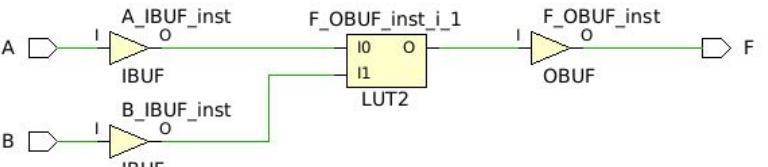

https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/7series_scm.pdf


LUT2
Primitive: 2-Bit Look-Up Table with General Output

I1	I0	O
0	0	INIT[0]
0	1	INIT[1]
1	0	INIT[2]
1	1	INIT[3]


Logic Table

Inputs		Outputs
I1	I0	O
0	0	INIT[0]
0	1	INIT[1]
1	0	INIT[2]
1	1	INIT[3]

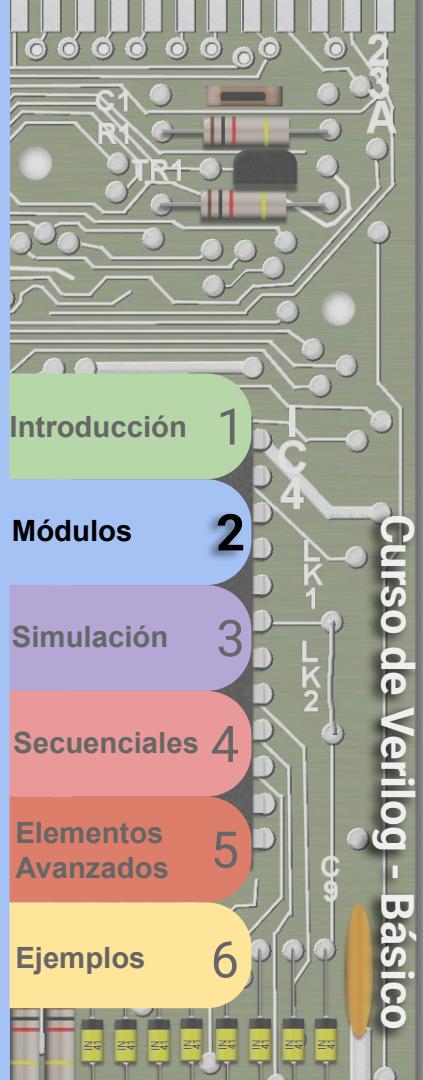INIT = Binary equivalent of the hexadecimal number assigned to the INIT attribute






Compuerta OR (assign)


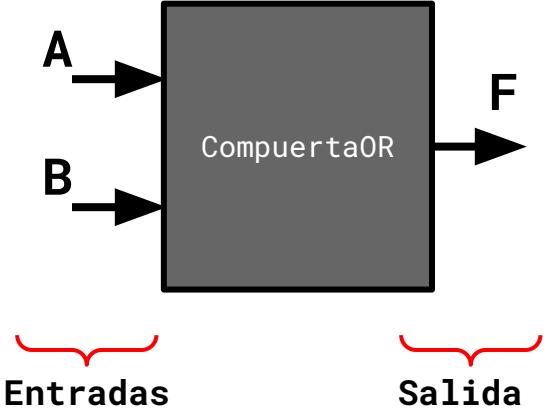


A	B	Or
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


```
module CompuertaOR(
    input A,
    input B,
    output F
);
    assign F = A | B ;
endmodule
```

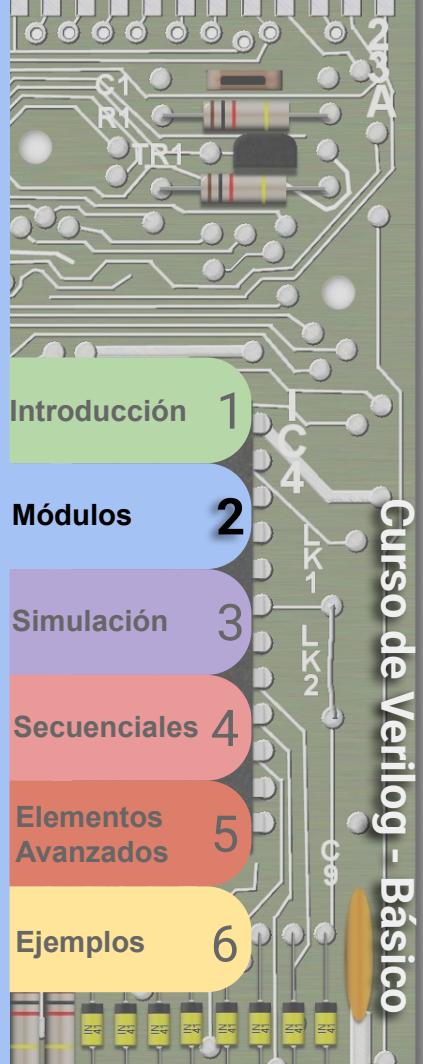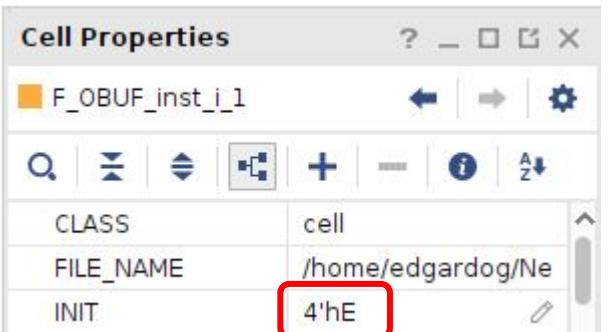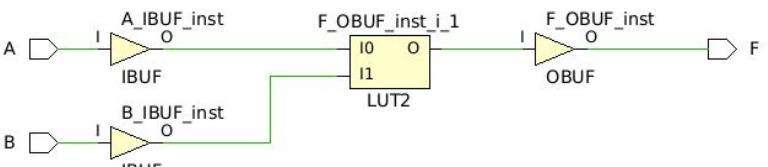


Multiplexor (assign)

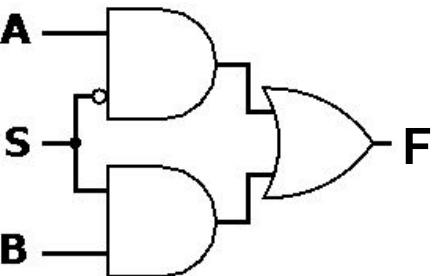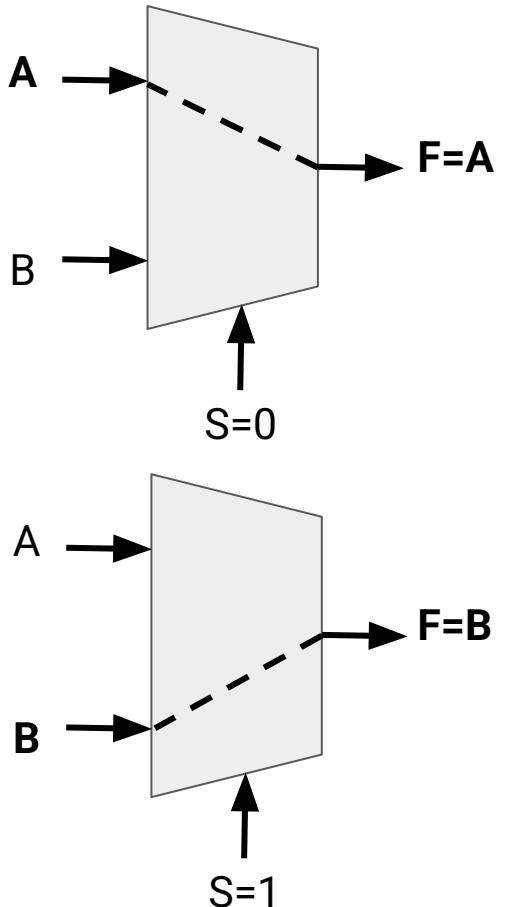


```
module Mux2(
    input A,
    input B,
    input S,
    output F
);
    assign F = ( A & IS ) | ( B & S );
endmodule
```

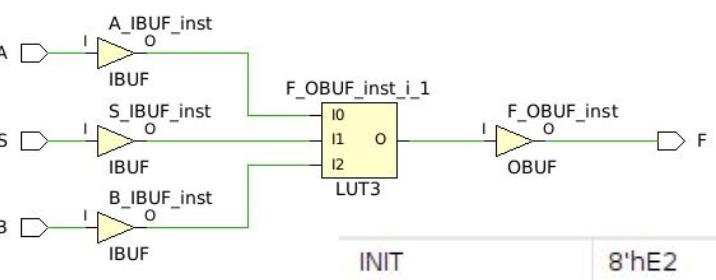

B	S	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

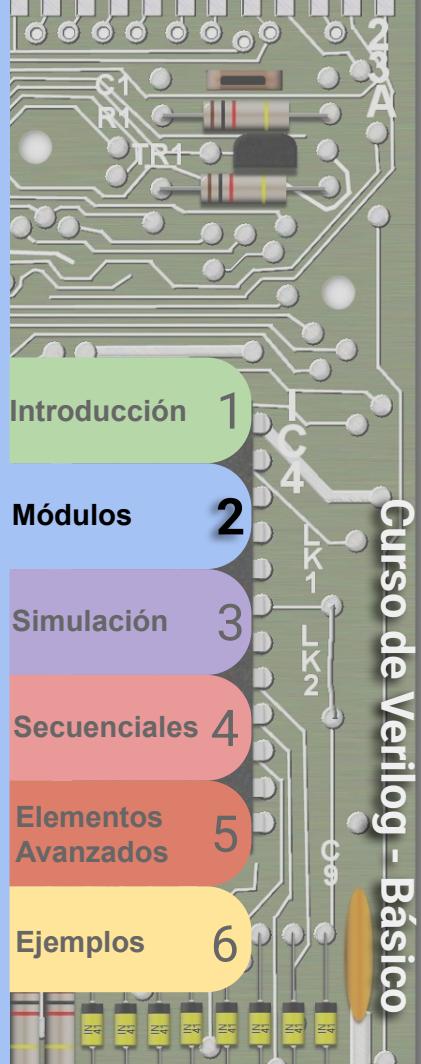

Multiplexor (instancia de módulo)



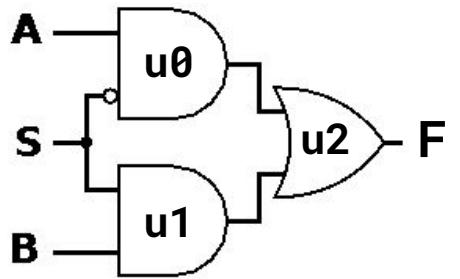


```
module Mux2(
    input A,
    input B,
    input S,
    output F
);

    wire outAnd0;
    wire outAnd1;
    wire notS;

    assign notS = !S;
    //instancia definiendo nombres
    CompuertaAND u0 (.A(A),
                      .B(notS),
                      .F(outAnd0));
    //instancia ordenada
    CompuertaAND u1 (B,S,outAnd1);

    CompuertaOR u2 (outAnd0,outAnd1,F);
endmodule
```

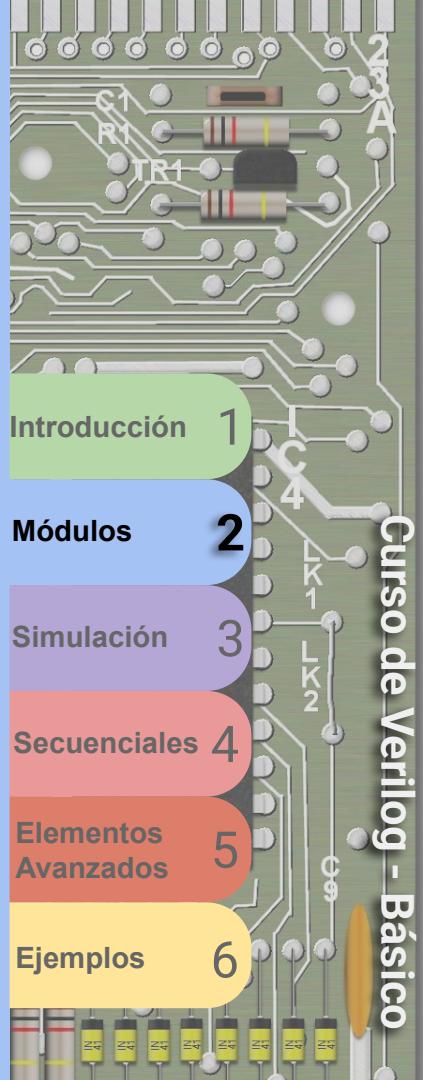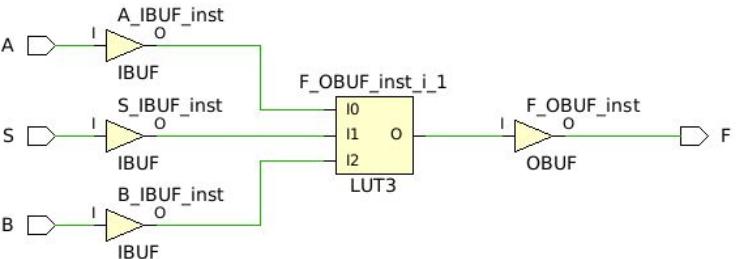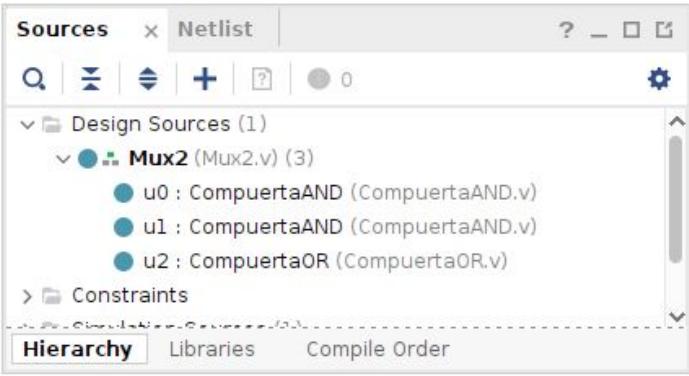

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Multiplexor (buses)

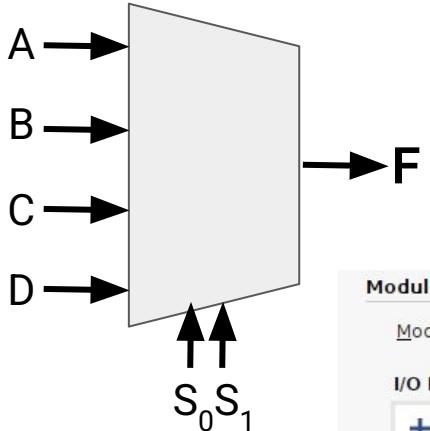

Module Definition

Module name: Mux4


I/O Port Definitions

+ - ↑ ↓

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
Data	input	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0
Sel	input	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
F	output	<input type="checkbox"/>	0	0

```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output F
);
endmodule
```

S_1	S_0	F
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

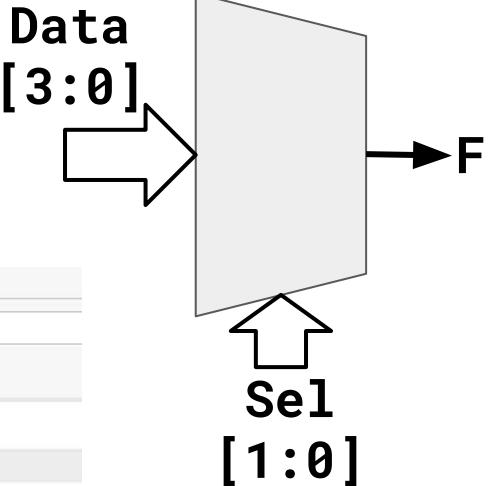

Sel	F
00	Data[0]
01	Data[1]
10	Data[2]
11	Data[3]

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Multiplexor (buses)

```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output F
);

    assign F = ( Data[0] & !Sel[1] & !Sel[0] ) ||
               ( Data[1] & !Sel[1] & Sel[0] ) ||
               ( Data[2] & Sel[1] & !Sel[0] ) ||
               ( Data[3] & Sel[1] & Sel[0] );
endmodule
```

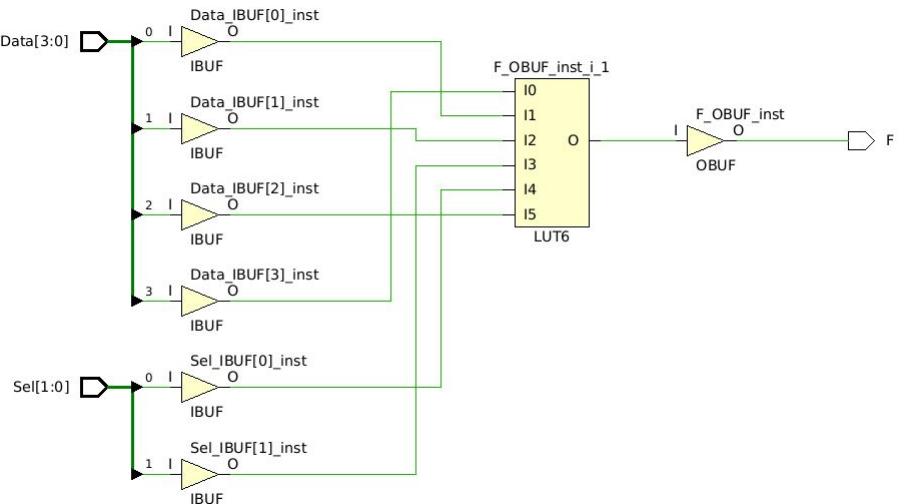

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

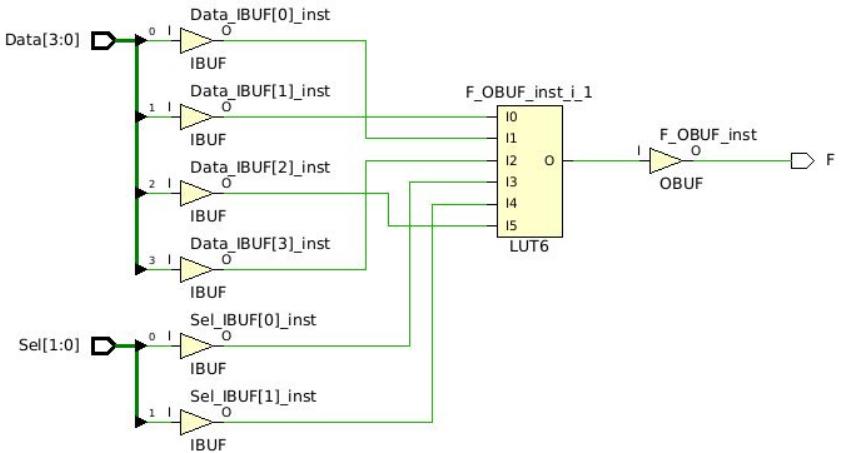Ejemplos 6

Multiplexor (adelanto de procesos)

```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output reg F
);
    always @*
    begin
        case(Sel)
            2'b00 : F = Data[0];
            2'b01 : F = Data[1];
            2'b10 : F = Data[2];
            default: F = Data[3];
        endcase
    end
endmodule
```



```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output reg F
);
    always @*
    begin
        if (Sel == 2'b00)
            F = Data[0];
        else if (Sel == 2'b01)
            F = Data[1];
        else if (Sel == 2'b10)
            F = Data[2];
        else
            F = Data[3];
    end
endmodule
```



Asignaciones condicionales

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Asignación condicional (sin always @*)

assign salida = (condición)? valor_verdadero:valor_falso

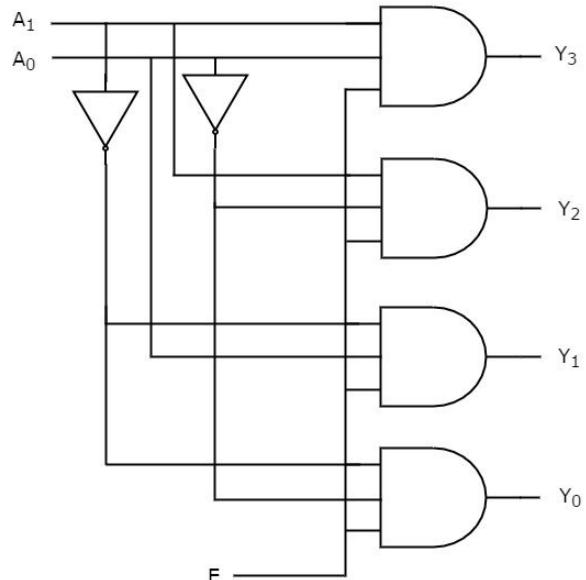
```
assign S = (Opcode[6:0] == 7'b0100011)? 1'b1:1'b0;  
assign L = (Opcode[6:0] == 7'b0000011);  
assign R = (Opcode[6:0] == 7'b0110011 & Inst[29:24]==6'd0 & Inst31[31]==1'd0)? 1'b1:1'b0;
```



assign y3 = (a == 2'b11 & E);

assign y2 = (a == 2'd2 & E);

assign y1 = (a == 2'h1 & E);

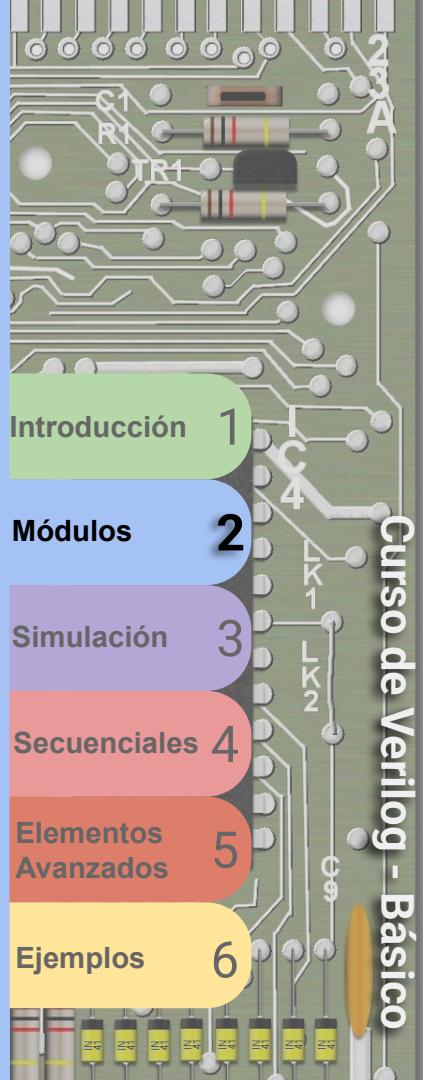

Simulando un módulo




Testbench



Add Sources

This guides you through the process of adding and creat

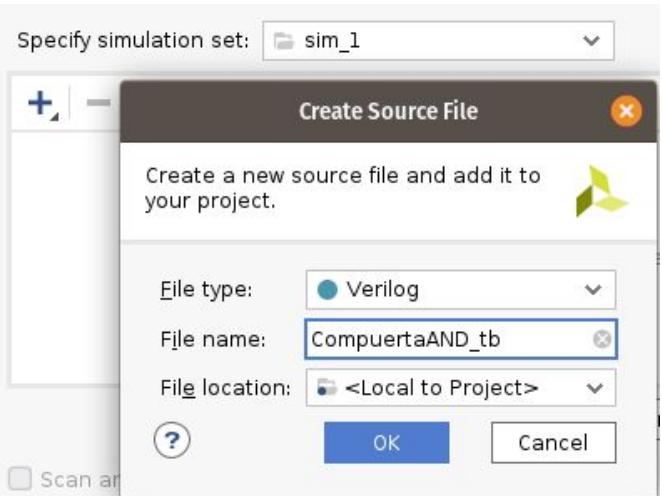- Add or create constraints
- Add or create design sources
- Add or create simulation sources



Module Definition

Module name: CompuertaAND_tb

I/O Port Definitions

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
	input		0	0

Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales

4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos

6

Testbench

```
timescale 1ns / 1ps

module CompuertaAND_tb();

reg a,b;
wire f;

CompuertaAND U0 ( .A(a), .B(b), .F(f) );

initial
begin

a=0;
b=0;
#4;

a=1;
#2;

b=1;
#1;



a=0;
#5;

end

endmodule
```



SIMULATION
Run Simulation

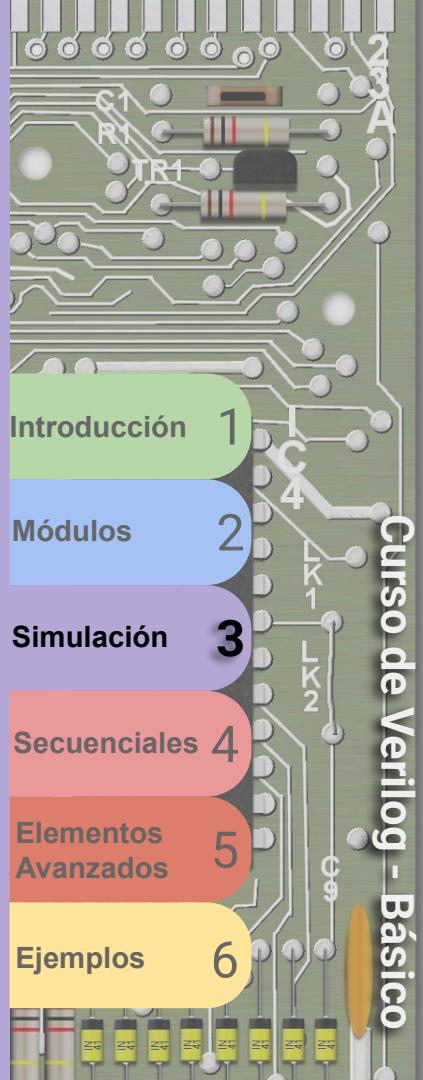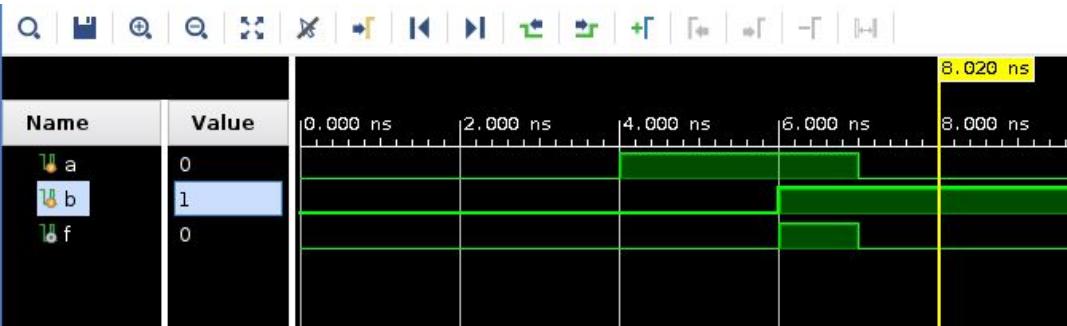

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Funciones auxiliares

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Testbench (archivo de log)

```
module CompuertaAND_tb();

reg a,b;
wire f;

CompuertaAND U0 ( .A(a), .B(b), .F(f) );

initial begin
$monitor("Time=%0t , (A[%0d] AND B[%0d]) = F[%0d]",
        $time,a,b,f);
end

initial
begin

a=0;
b=0;
#4;

a=1;
#2;

b=1;
#1;

a=0;
#5;

end
endmodule
```

run 1000ns
Time=0 , (A[0] AND B[0]) = F[0]
Time=4000 , (A[1] AND B[0]) = F[0]
Time=6000 , (A[1] AND B[1]) = F[1]
Time=7000 , (A[0] AND B[1]) = F[0]

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6



Testbench (funciones auxiliares)

```
module CompuertaAND_tb();
    reg a,b;
    wire f;

    CompuertaAND U0 ( .A(a), .B(b), .F(f) );

    initial
        begin
            a=0;
            b=0;
            #4;

            a=1;
            #2;
            $display("Time=%0t A=%d",$time,a);
            b=1;
            #1;

            a=0;
            #5;
        end
    endmodule

    # run 1000ns
    Time=6000 A=1
```


```
//Display inserta CRLF
$display("Time=%0t A=%d",$time,a);
//Write NO inserta CRLF
$write("Time=%0t A=%d",$time,a);
//Strobe muestra los valores ANTERIORES a $time
//mientras que $display muestra POSTERIORES
$strobe("Time=%0t A=%d",$time,a);
```

Formateadores

- **%t Tiempo**
- **%h Hexadecimal**
- **%d Decimal**
- **%b Binario**
- **%s String**
- **%f Float**
- **%e Exponencial**

Existen funciones

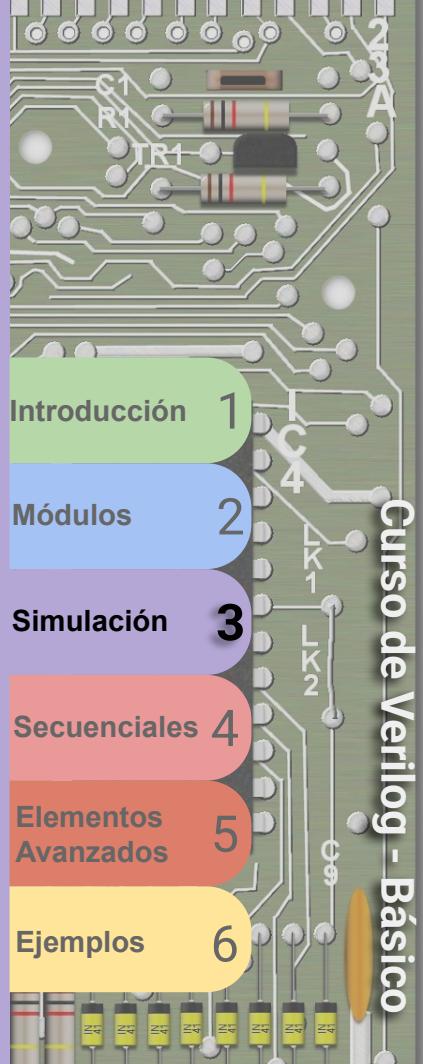\$f{open,close,monitor,display,
write,strobe,gets,eof} que
interactúan con archivos.
\$sformat es análoga a fprintf.



Flip Flops

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Latch RS (NOR)

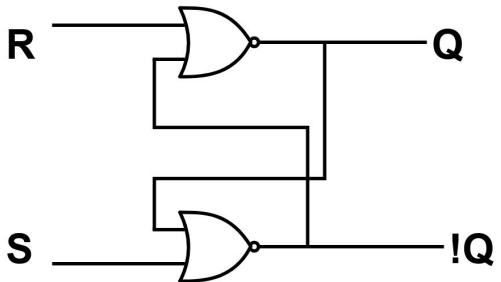



```
module LatchRS(
    input R,
    input S,
    output Q,
    output NotQ
);
    wire w1,w2;

    CompuertaNOR u0 (.A(R),.B(w2),.F(w1));
    CompuertaNOR u1 (.A(S),.B(w1),.F(w2));

    assign Q = w1;
    assign NotQ = w2;
endmodule
```

```
module CompuertaNOR(
    input A,
    input B,
    output F
);

    assign F = ~|{A,B};
    //La operacion NOR reduce un bus.
    //No es bitwise (entre dos bits)
    //Usando { } se concatenan entradas
    //y luego ~| reduce a un bit
endmodule
```

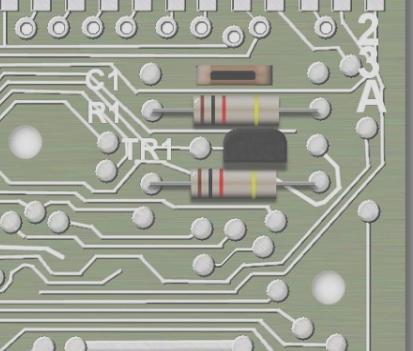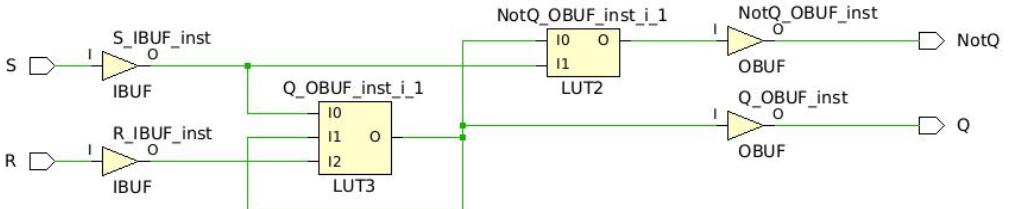

Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales

4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos

6

Latch RS (NOR)





```
module CompuertaNOR(
    input A,
    input B,
    output F
);
```

$\sim\{A, B\}$;
reduce un bus.

Implementación: **Combinatorial Loop Alert:** 1 LUT cells form a combinatorial loop. This can create a race condition. Timing analysis may not be accurate. The preferred resolution is to modify the design to remove combinatorial logic loops. If the loop is known and understood, this DRC can be bypassed by..


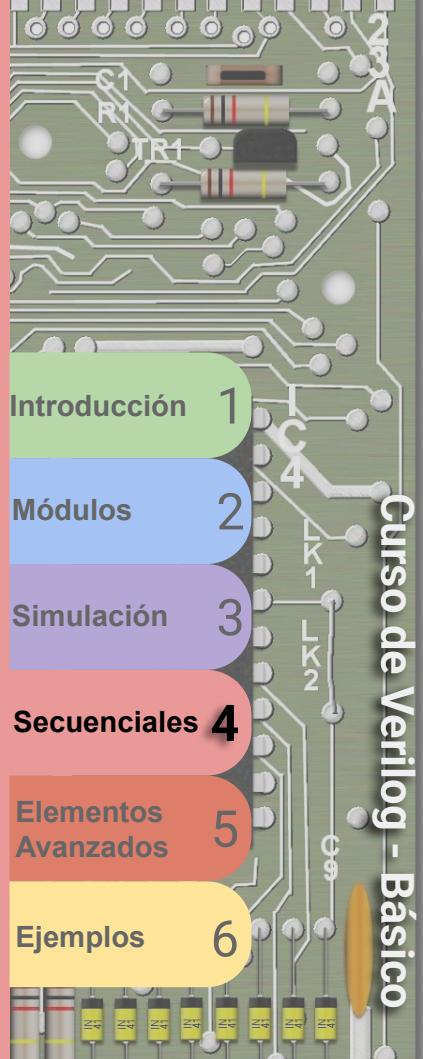
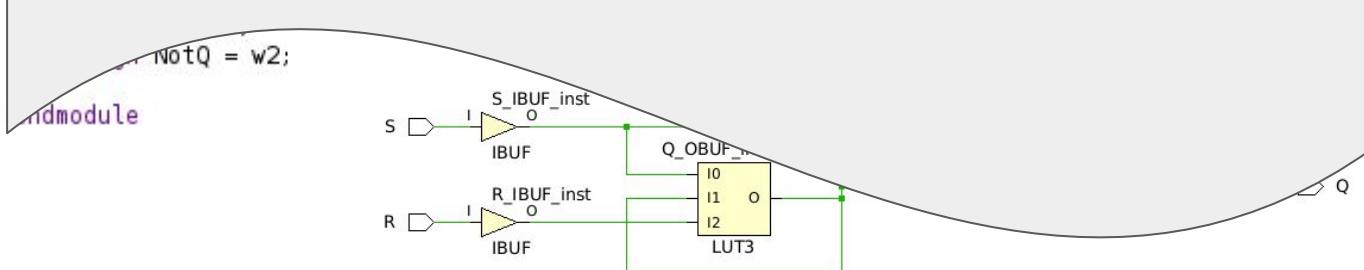
One net in the loop is Q_OBUF. Please evaluate your design. The cells in the loop are: Q_OBUF_inst_i_1.



Flip Flop D (flanco ascendente sin reset)

```
module FlipFlopD(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

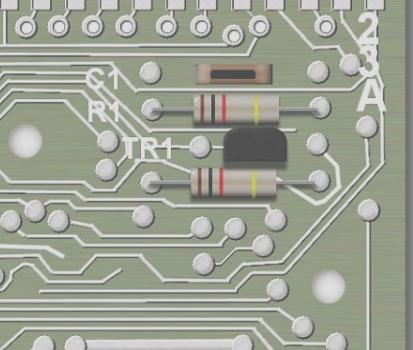
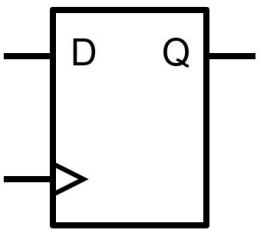
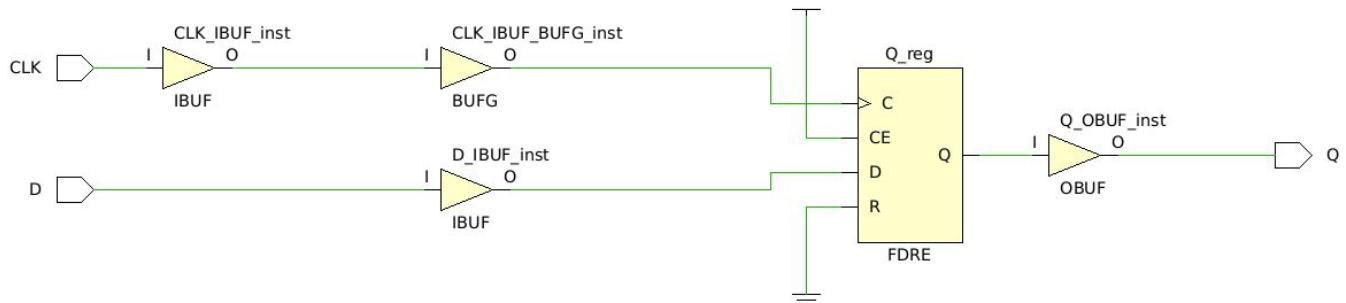
    always @ (posedge CLK)
    begin
        Q <= D;
    end
endmodule
```



Flip Flop D (flanco descendente sin reset)

```
module FlipFlopD_desc(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

    always @ (negedge CLK)
    begin
        Q <= D;
    end
endmodule
```

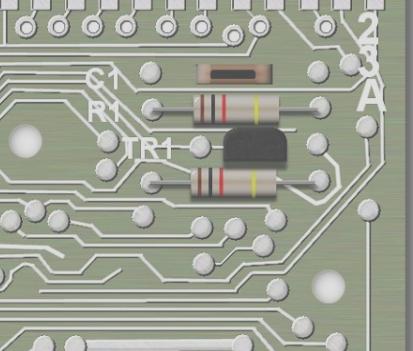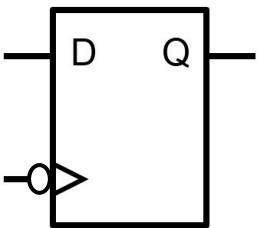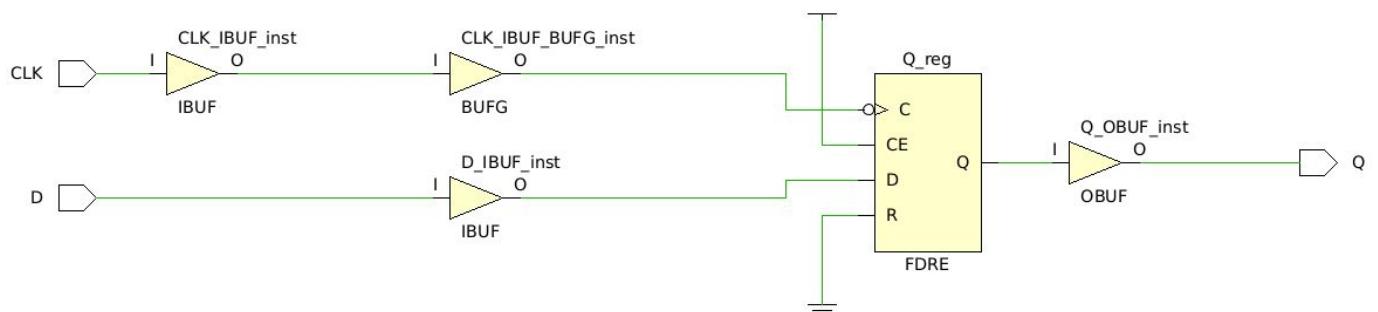

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Flip Flop D (Reset Asincrónico)

```
module FlipFlopD_Rasinc(
    input D,
    input CLK,
    input RESET,
    output reg Q
);

    always @(posedge CLK or posedge RESET)
    begin
        if ( RESET==1'b1)
            Q <= 1'b0;
        else
            Q <= D;
    end
endmodule
```

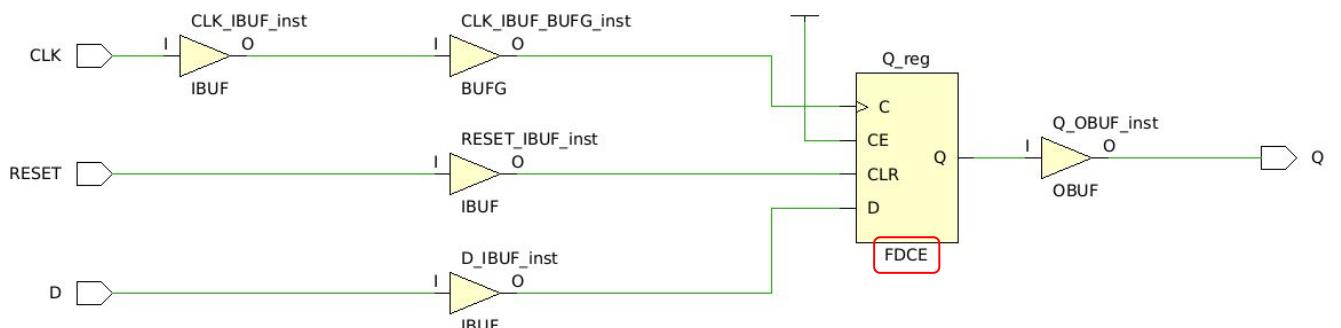

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Flip Flop D (Reset Síncrono)

```
module FlipFlopD_Rsinc(
    input D,
    input CLK,
    input RESET,
    output reg Q
);

    always @ (posedge CLK)
    begin
        if (RESET==1'b1)
            Q <= 1'b0;
        else
            Q <= D;
    end
endmodule
```

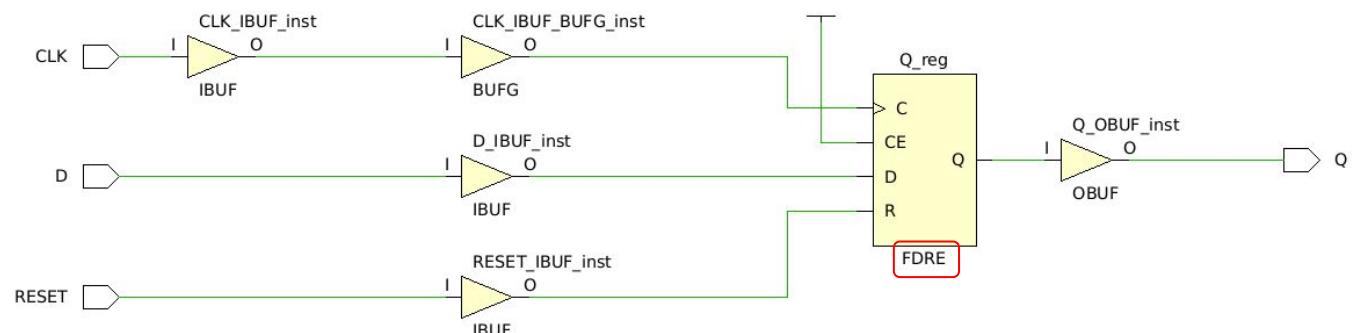

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Flip Flop D (Simulando)

```
initial begin
    D = 1;
    #20;
    D = 0;
    #20;
    RESET=0;
    #20;
    D = 1;
    #20;
    D = 0;
    #20;
    D = 0;
    #20;
    D = 1;
    #8;
    RESET=1;
    #12;
    D = 1;
    #20;
    D = 0;
end
```
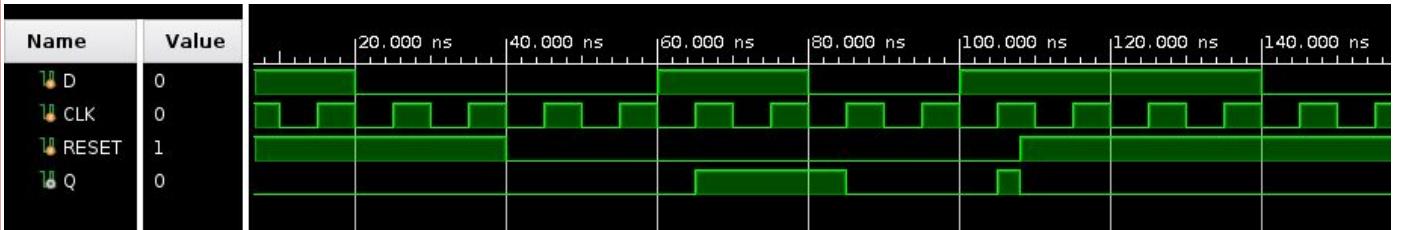
```
initial begin
    CLK=0;
    RESET=1;
    forever #5 CLK = !CLK;
end
endmodule
```



Asignaciones

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

Asignación bloqueante

```
module AsigBlock(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

reg aux;
always @(posedge CLK)
begin
    aux = D;
    Q = aux;
end

endmodule
```

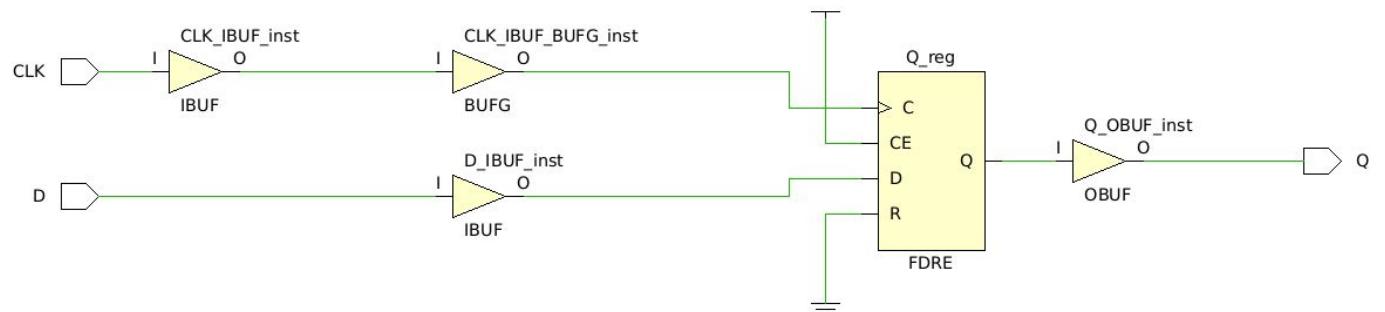

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

Asignación NO bloqueante

```
module AsigNoBlock(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

reg aux;
always @ (posedge CLK)
begin
    aux <= D;
    Q <= aux;
end


endmodule
```

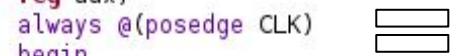

```
module AsigNoBlock(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

reg aux;
always @ (posedge CLK)
begin
    Q <= aux;
    aux <= D;
end

endmodule
```

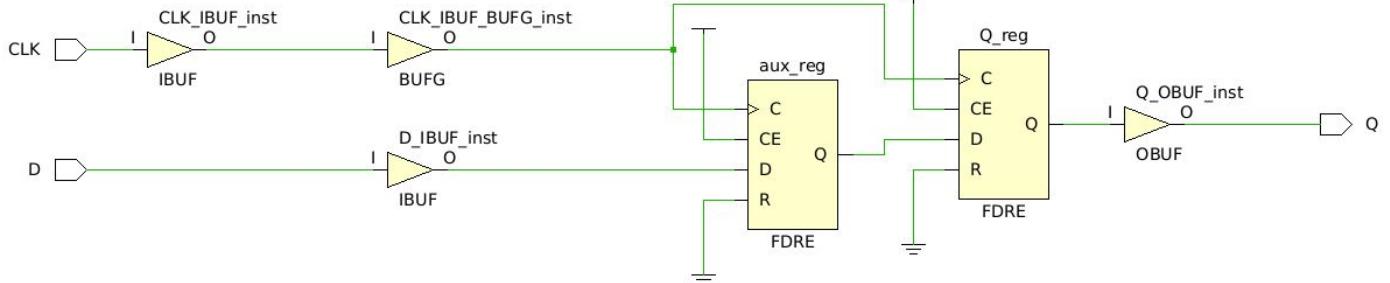

Contadores

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Contador 3 bits (Ascendente)

```
module ContadorASC(
    input CLK,
    input RESET,
    input ENABLE,
    output [2:0] Q
);
reg [2:0] cuenta;
assign Q = cuenta;

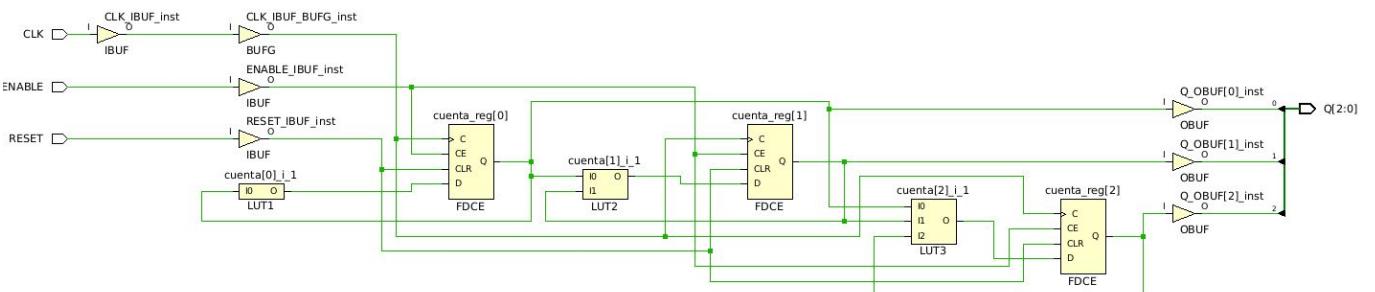always @(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if (RESET)
        cuenta <= 3'd0;
    else
        begin
            if (ENABLE)
                cuenta <= cuenta + 3'd1;
        end
end
endmodule
```



Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales

4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos



6

Contador 3 bits (Simulación)

```
module ContadorASC_tb();
reg CLK,ENABLE,RESET;
wire [2:0] Q;

ContadorASC U0 (CLK,RESET,ENABLE,Q);
initial begin
    CLK=0;
    ENABLE=0;
    RESET=1;
    forever #5 CLK=~CLK;
end

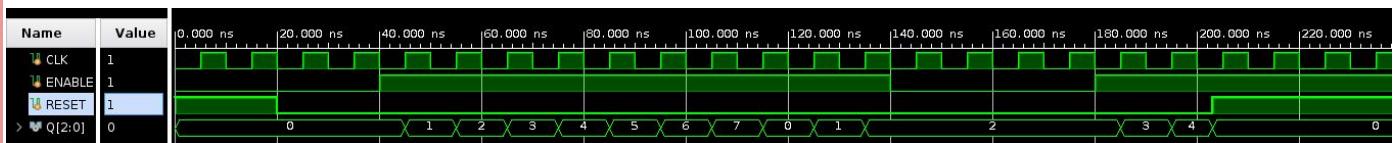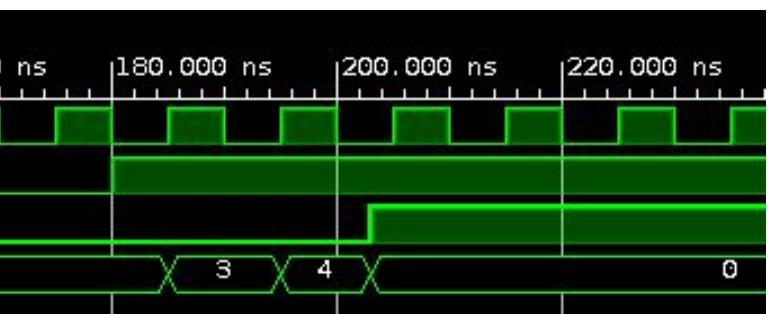initial begin
#20;
RESET=0;
#20;
ENABLE=1;
#100;
ENABLE=0;
#40;
ENABLE=1;
#23;
RESET=1;
end
endmodule
```



Desplazamiento

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Shifter 4 bits


```
module ShiftRight(
    input D,
    input CLK,
    input RESET,
    output reg [3:0] Q
);

    always @(posedge CLK or posedge RESET)
    begin
        if (RESET)
            Q <= 0;
        else
            Q <= { D , Q[3:1]};
    end
endmodule
```

Concatenación

Se agrupan cables utilizando {};

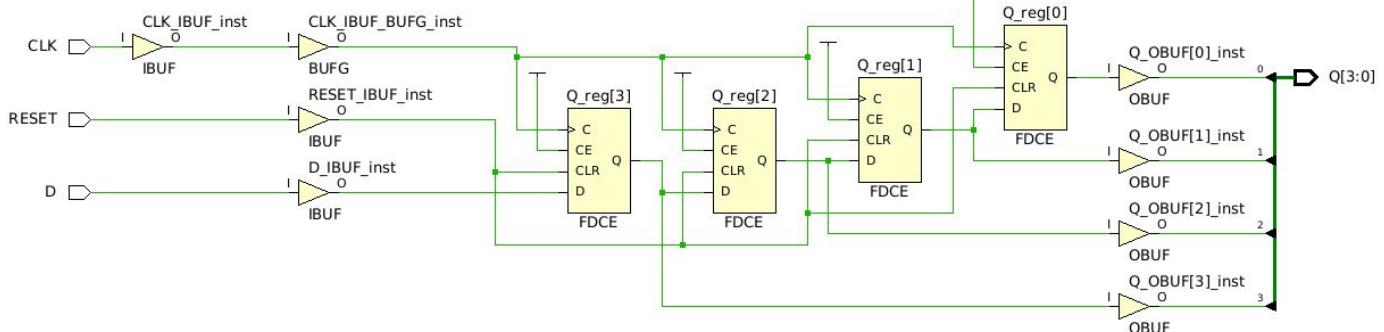Ej: { a,b,c,d } ; une los cables a,b,c y d en un bus donde a es el más significativo. Pueden utilizarse otros buses,
Ej: { Carry, Suma[7:0]};
Podemos repetir señales,
Ej: { {8{Carry}}},Suma[0]};



Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales 4

4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos



6

Shifter 4 bits (testbench)

```
module ShiftRight_tb();
reg CLK,D,RESET;
wire [3:0] Q;

ShiftRight U0 (D,CLK,RESET,Q);
initial begin
    CLK=0;
    RESET=1;
    forever #2 CLK=~CLK;
end

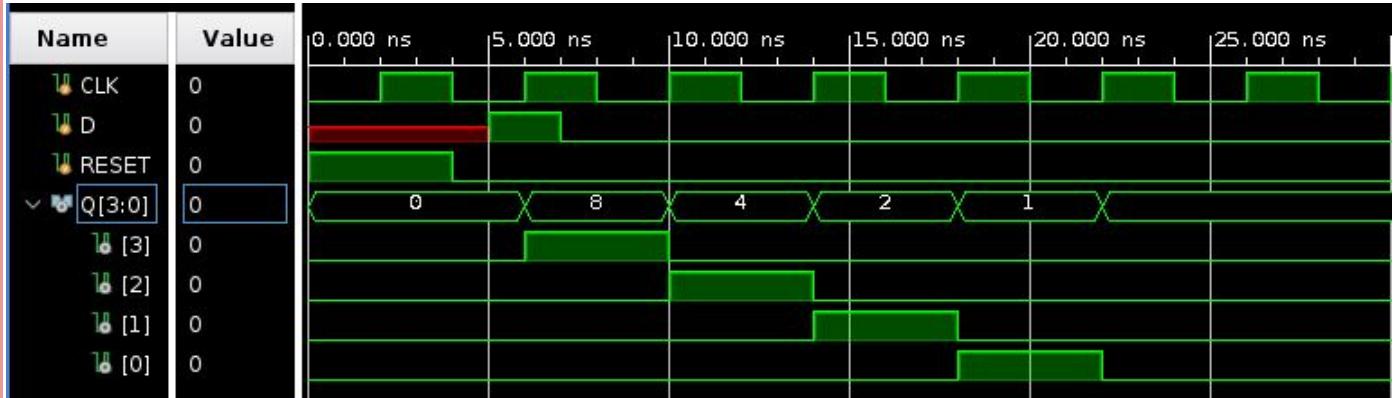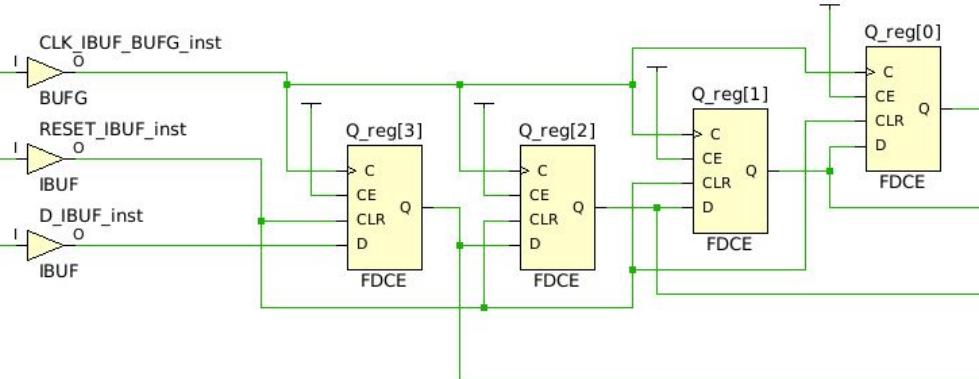initial begin
    #4;
    RESET=0;
    #1;
    D=1;
    #2;
    D=0;
end
endmodule
```



Diseño sincrónico

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6


Contador Módulo 10 (slow clock)

```
module Mod10Counter(
    input Clock,
    input Reset,
    output [3:0] Count
);
reg [3:0] counter;
assign Count=counter;
always @(posedge Clock or posedge Reset)
begin
    if (Reset | counter==4'd9)
        counter=4'd0;
    else
        counter = counter + 4'd1;
end
endmodule
```


```
module Mod10CounterTB( );
reg Clock,Reset;
wire [3:0] Count;
Mod10Counter U0(Clock,Reset,Count);

initial begin
Clock=0;
Reset=1;
forever #1 Clock=~Clock;
end

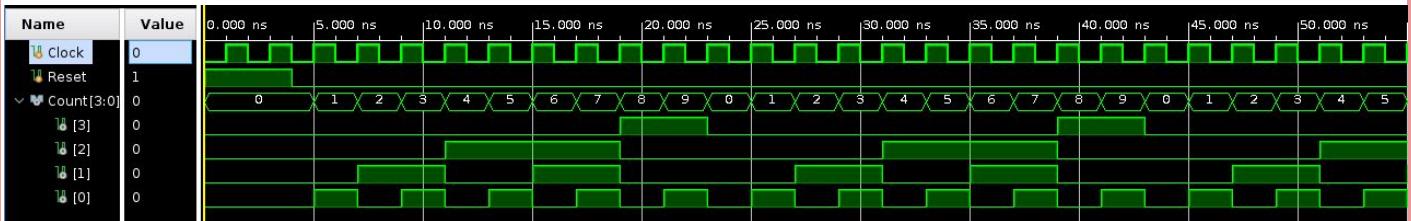initial begin
#4;
Reset=0;
end
endmodule
```



Contador Módulo 10 (slow clock) con FF T

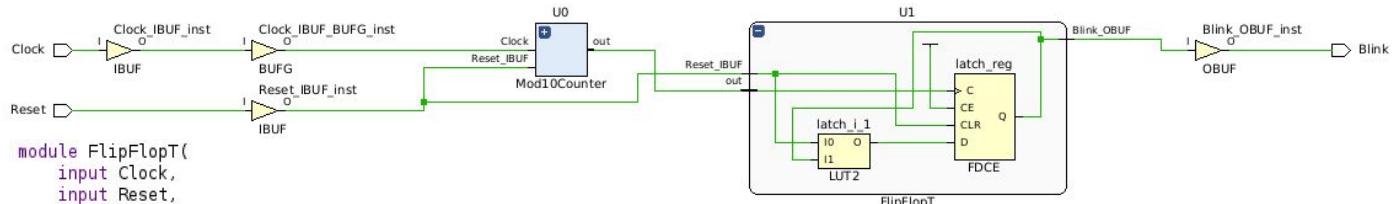

```



module FlipFlopT(
    input Clock,
    input Reset,
    input T,
    output Q
);
reg latch;
assign Q = latch;
always @(posedge Clock or posedge Reset)
begin
    if (Reset)
        latch <= 1'b0;
    else
        if (T)
            latch = ~ latch;
end
endmodule

```

```
module Blinker(
    input Clock,
    input Reset,
    output Blink
);
wire [3:0] count;
Mod10Counter U0 (Clock,Reset,count);
FlipFlopT U1 (count[3],Reset,1'b1,Blink);
endmodule
```



```
module BlinkerTB( );
reg Clock,Reset;
wire Blink;
Blinker U0(Clock,Reset,Blink);
initial begin
    Clock=0;
    Reset=1;
    forever #1 Clock=~Clock;
end

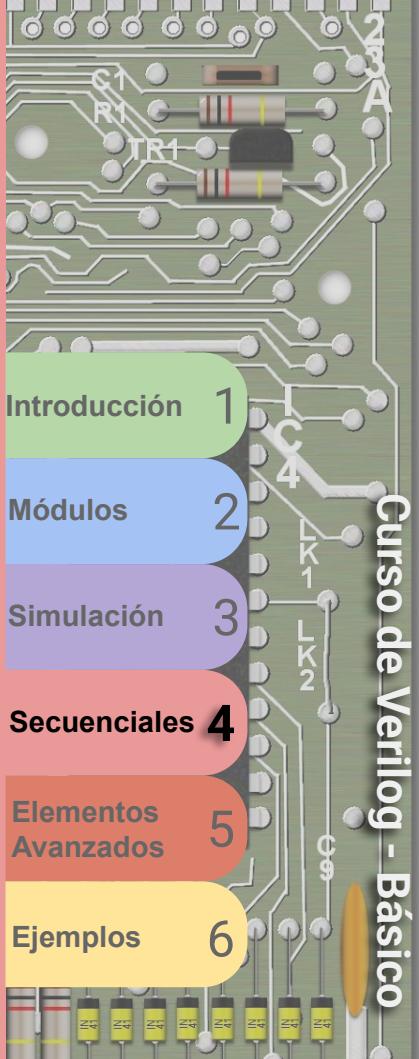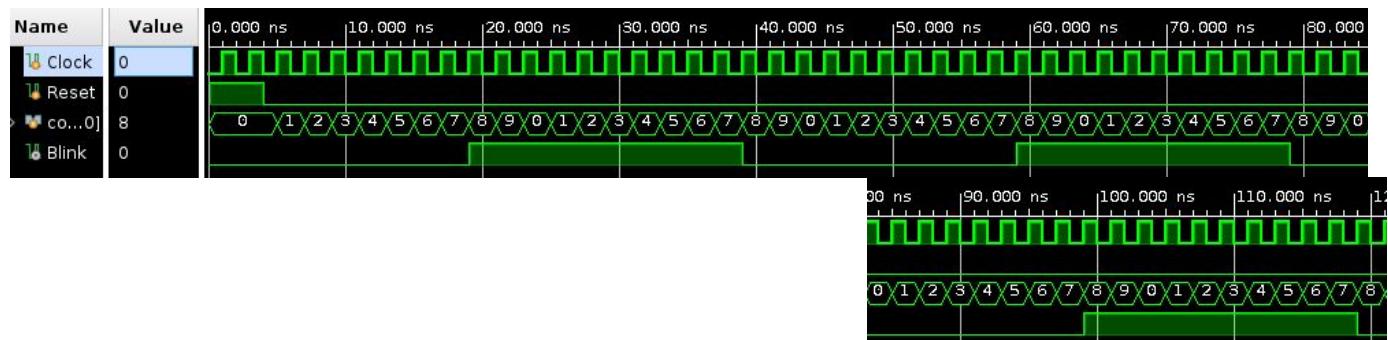initial begin
#4;
Reset=0;
end
endmodule
```



Problemas en la implementación

Clocks Lentos

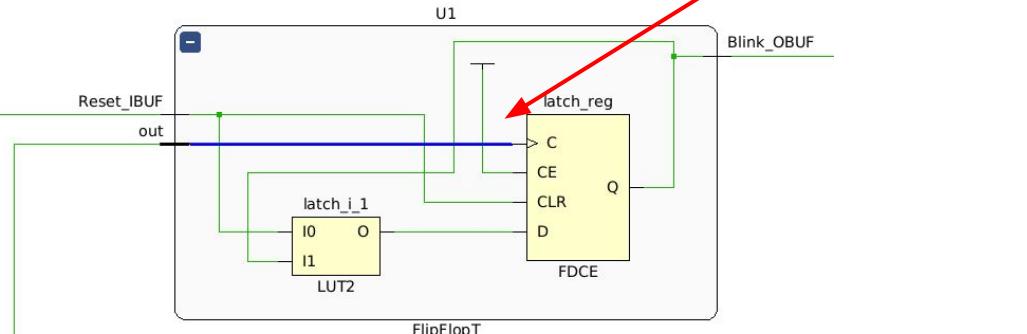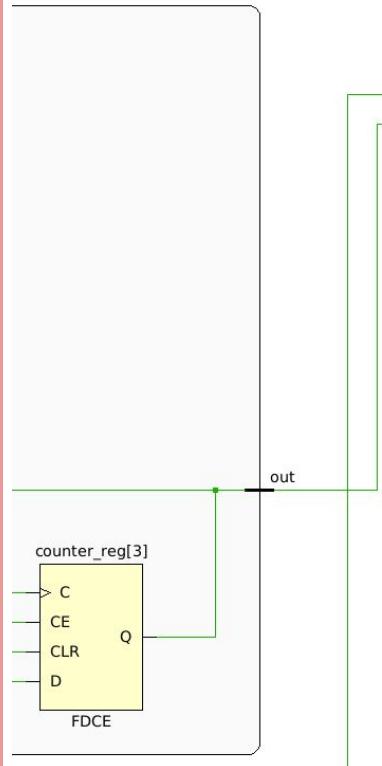

Critical Warning The clock pin `latch_reg.C` is not reached by a timing clock

Methodology Violations

WARNING! Critical violations of the methodology design rules detected. Critical violations may contribute to timing failures or cause functional issues in hardware.
Run report_methodology for more information.

OK

Rule Id	Severity	Description	Count
LUTAR-1	Warning	LUT drives async reset alert	1

Resets Asincrónicos





Contador Módulo 10 y FlipFlop T con CE

```
module Mod10CounterCE(
    input Clock,
    input Reset,
    output Pulse
);
reg [3:0] counter;
assign Pulse = ~{counter};
always @(posedge Clock or posedge Reset)
begin
    if (Reset | counter == 4'd9)
        counter = 4'd0;
    else
        counter = counter + 4'd1;
end
endmodule

module Blinker(
    input Clock,
    input Reset,
    output Blink
);
wire CE;
Mod10CounterCE U0 (Clock,Reset,CE);
FlipFlopTCE U1 (Clock,Reset,CE,l'b1,Blink);
endmodule
```

```
| module FlipFlopTCE(
|     input Clock,
|     input Reset,
|     input CE,
|     input T,
|     output Q
| );
| reg latch;
| assign Q = latch;
| always @(posedge Clock or posedge Reset)
| begin
|     if (Reset)
|         latch = 1'b0;
|     else
|         if (CE & T)
|             latch = ~ latch;
| end
| endmodule
```

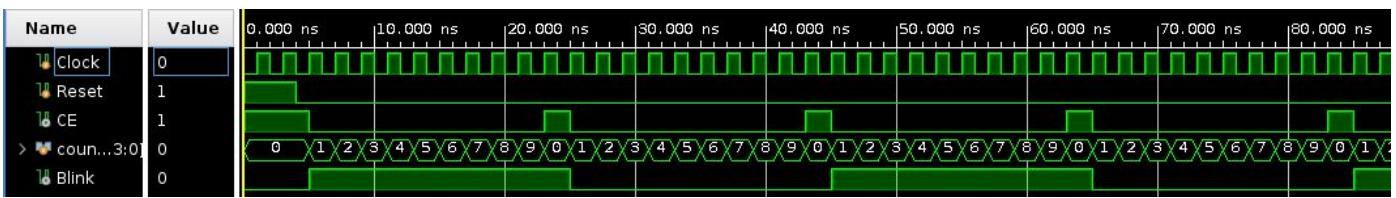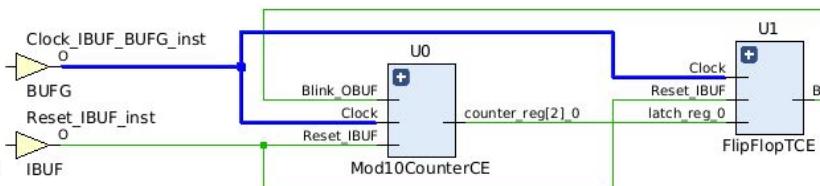

Indicando el clock de referencia

Identify and Recommend Missing Timing Constraints

The Timing Constraints Wizard guides you through creating timing constraints per Xilinx design methodology. It analyzes your design for missing timing constraints and makes recommendations. You need to review and understand all of the recommendations to ensure they are appropriate for your design.

Clocks:

- Primary Clocks
- Generated Clocks
- Forwarded Clocks
- External Feedback Delays

Input and Output Ports:

- Input Delays
- Output Delays
- Combinational Delays

Clock Domain Crossings:

- Physically Exclusive Clock Groups
- Logically Exclusive Clock Groups with No Interaction
- Logically Exclusive Clock Groups with Interaction
- Asynchronous Clock Domain Crossings

Clicking 'Next' on a page applies the constraints to the design in memory, so that missing constraints on subsequent pages can be identified. Each page may require considerable runtime to discover missing constraints.

The Clock Networks report is available on every page to help you review the constraints. Schematics and timing path reports are available on the Asynchronous Clock Domain Crossings page.

To leave the Wizard and automatically save the new constraints to the target XDC file, click Finish. To discard the new constraints click Cancel.

Recommended Constraints

<input checked="" type="checkbox"/> Object	Name	Frequency (MHz)	Period (ns)	Rise At (ns)	Fall At (ns)	Jitter (ns)
<input checked="" type="checkbox"/>	Clock	Clock	100.000	10.000	0.000	5.000

```
create_clock -period 10.000 -name Clock -waveform {0.000 5.000} [get_ports Clock]
```

Open Synthesized Design

Constraints Wizard

Implementation

Summary | Route Status

Complete

No errors or warnings

xc7a35tcsg324-1

Vivado Implementation Defaults

Vivado Implementation Default Reports

None



Parámetros

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Definir parámetro (Verilog 2001)

```
module LatchRegister
#(parameter SIZE=8)
(
    input [SIZE-1:0] D,
    input CLK,
    input RESET,
    input ENABLE,
    output reg [SIZE-1:0] Q
);

always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if (RESET)
        Q <= 0;
    else
        if (ENABLE)
            Q <= D;
end
endmodule
```

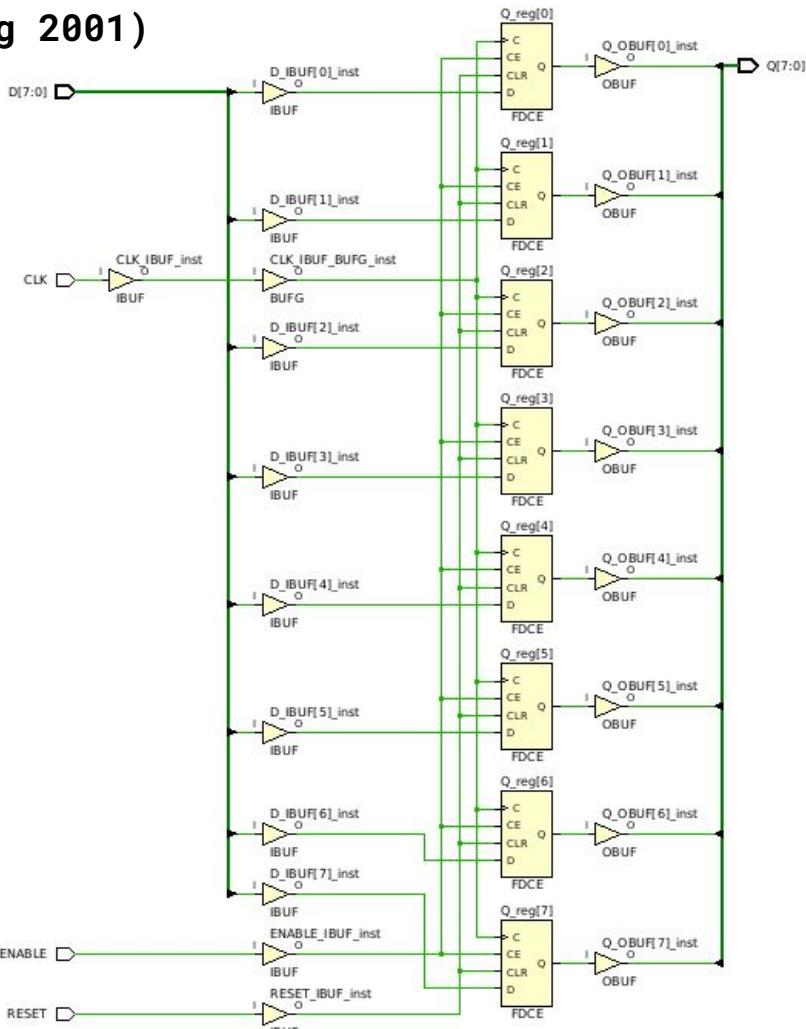

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Cambiar parámetro en instancia (Verilog 2001)


```
module LatchRegister_tb
#(parameter [3:0] initVal = 4'b0110)
();

reg CLK, ENABLE, RESET;
reg [3:0] D;
wire [3:0] Q;

LatchRegister #(SIZE(4)) U0
    (D,CLK,RESET,ENABLE,Q);

initial begin
    CLK=0;
    ENABLE=0;
    RESET=1;
    D=initVal;
    forever #2 CLK=~CLK;
end

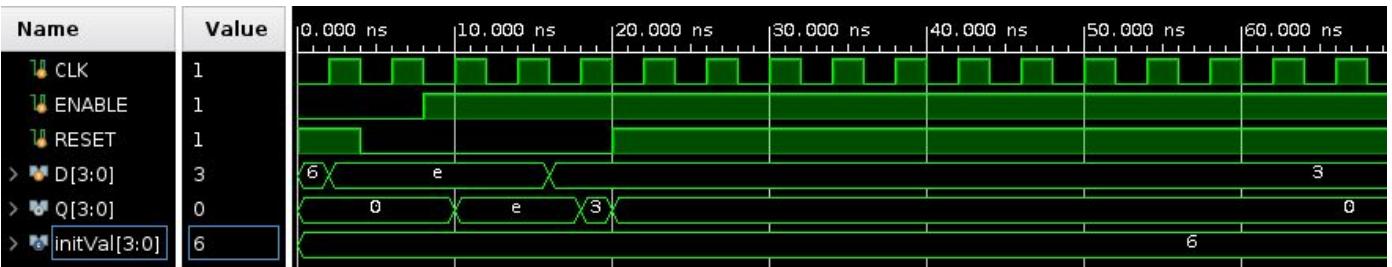initial begin
    #2;
    D=4'b1110;
    #2;
    RESET=0;
    #4;
    ENABLE=1;
    #8;
    D=4'b0011;
    #4;
    RESET=1;
end
endmodule
```



Instanciar elementos internos





Full Adder (LUT)

entrada	salida			
C _{IN}	A	B	C _{OUT}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C_{OUT} = E8 \quad S = 96$$

LUT3

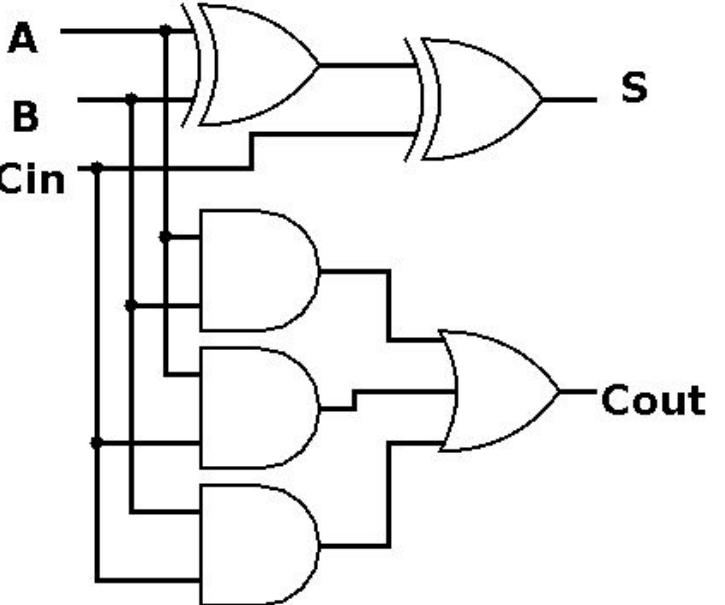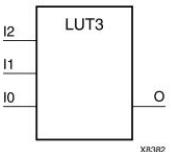Primitive: 3-Bit Look-Up Table with General Output



https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/7series_hdl.pdf

```
LUT3 #(
    .INIT(8'h00) // Specify LUT Contents
) LUT3_inst (
    .O(O), // LUT general output
    .I0(I0), // LUT input
    .I1(I1), // LUT input
    .I2(I2) // LUT input
);
```




Full Adder (LUT)

```
module FullAdderLut(
    input A,
    input B,
    input Cin,
    output S,
    output Cout
);

LUT3 #(INIT(8'hE8)) CarryLut (
    .O(Cout),
    .I0(B),
    .I1(A),
    .I2(Cin) );

LUT3 #(INIT(8'h96)) SumLut (
    .O(S),
    .I0(B),
    .I1(A),
    .I2(Cin) );
endmodule
```

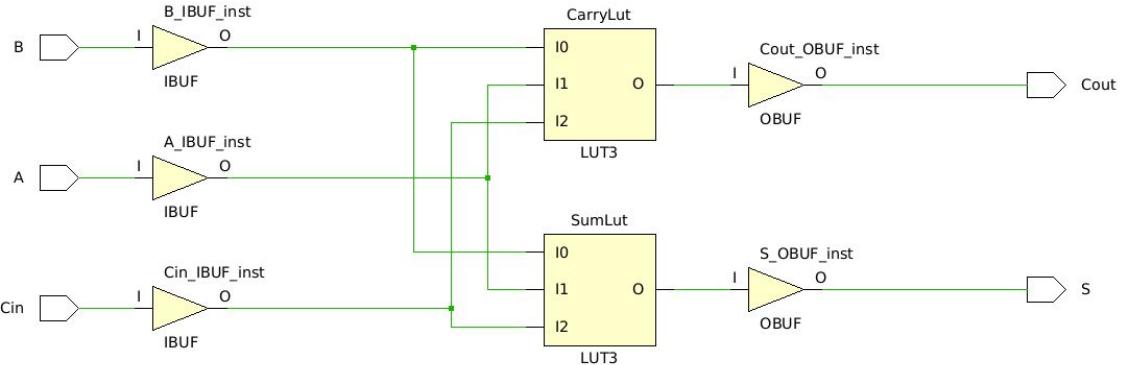

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

For Generate

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3




Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

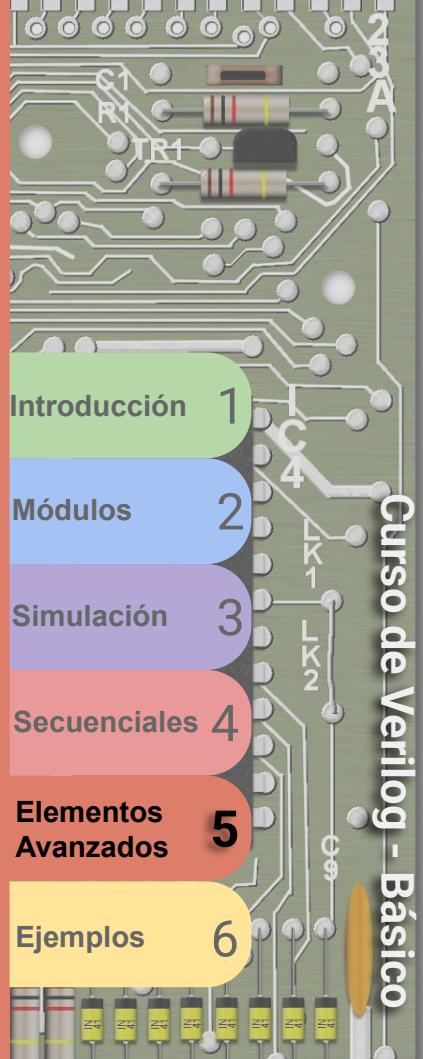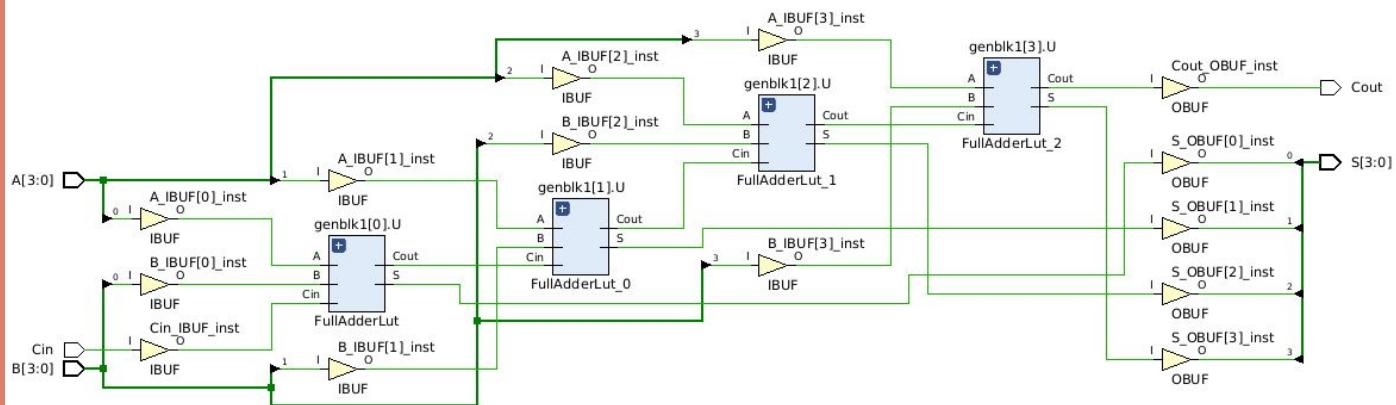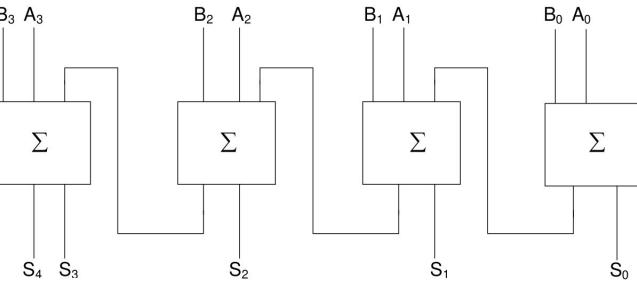Ejemplos 6

Hex Adder (generate for)

```
module HexAdder(
    input [3:0] A,
    input [3:0] B,
    input Cin,
    output [3:0] S,
    output Cout
);
wire [4:0] carry;
genvar i;
assign carry[0] = Cin;
assign Cout = carry[4];
generate
    for (i=0;i<4;i=i+1) begin
        FullAdderLut U (A[i],B[i],carry[i],S[i],carry[i+1]);
    end
endgenerate
endmodule
```



IP Cores




IP Cores

IP INTEGRATOR

Create Block Design

Open Block Design

Generate Block Design

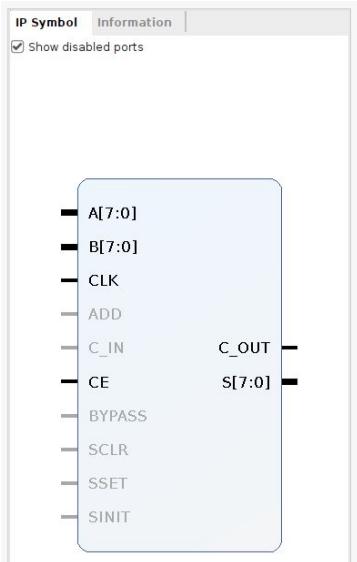

Sumador (Sumador.bd) (1)

Sumador_c_addsub_0_0 (Sumador_c_addsub_0_0.xci)

Create Block Design

Please specify name of block design.


Design name: Sumador

Directory: <Local to Project>

Specify source set: Design Sources

OK Cancel

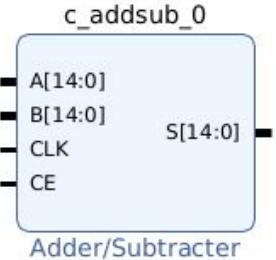This design is empty. Press the + button to add IP.



Component Name: c_addsub_0

Basic Control

Implement using: DSP48

S = A +/ B

Input Type: Unsigned

Input Width: 8 [1,47]

Add Mode: Add

Output Width: 8 [8 - 9]

Latency Configuration: Automatic

Latency: 2 [0 - 2]

Constant Input

Constant Value (Bin): 00000000

IP INTEGRATOR



Create Block Design

Open Block Design

Generate Block Design



IP Cores (Create port)

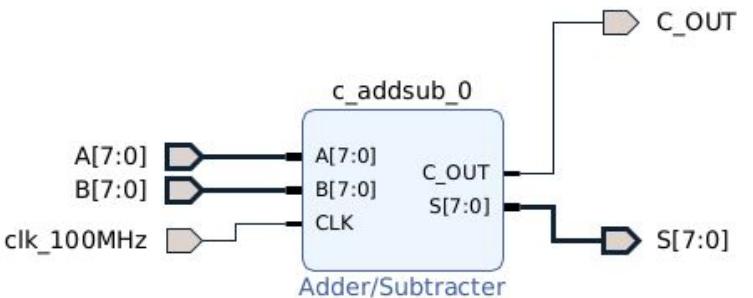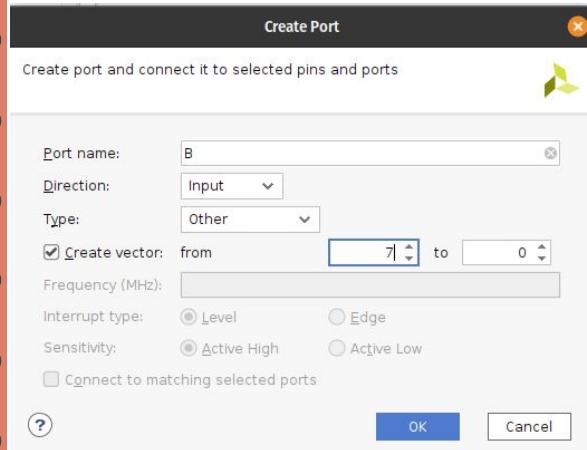

https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/addsub/v12_0/pg120-c-addsub.pdf



IP Cores

Generate Output Products X

The following output products will be generated.

Preview

- Sumador.bd (OOC per IP)
 - Synthesis
 - Implementation
 - Simulation
 - Hw_Handoff

Synthesis Options

- Global
- Out of context per IP
- Out of context per Block Design

Run Settings

- On local host: Number of jobs: 8
- On remote hosts Configure Hosts
- Launch runs on Cluster lsf


Apply Generate Cancel

✓ Sumador_wrapper (Sumador_wrapper.v) (1)

✓ Sumador_i : Sumador (Sumador.bd) (1)

✓ Sumador (Sumador.v) (1)

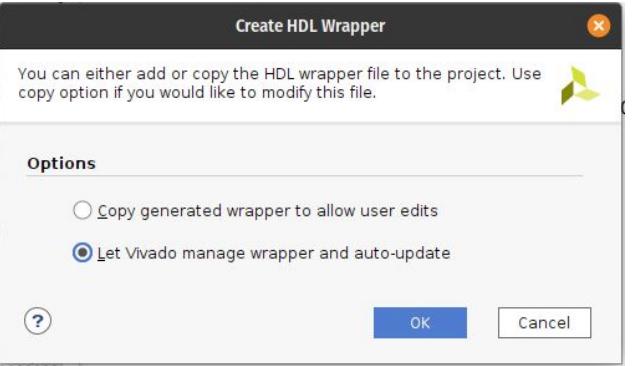
> ✗ Sumador_c_addsub_0_0 : Sumador_c_addsub_0_0 (Sumador_c_addsub_0_0.v) (1)



```
module Sumador_wrapper
(A,
 B,
 C_OUT,
 S,
 clk_100MHz);
input [7:0]A;
input [7:0]B;
output C_OUT;
output [7:0]S;
input clk_100MHz;

wire [7:0]A;
wire [7:0]B;
wire C_OUT;
wire [7:0]S;
wire clk_100MHz;

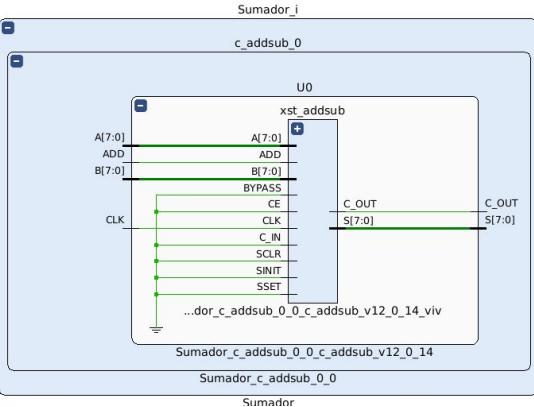Sumador_i
c_addsub_0
U0
xst_addsub
A[7:0]
ADD
B[7:0]
BYPASS
CE
CLK
C_IN
SCLR
SINIT
SSET
...dor_c_addsub_0_0_c_addsub_v12_0_14_viv
Sumador_c_addsub_0_0
Sumador
```



```
Sumador Sumador_i
(.A(A),
.B(B),
.C_OUT(C_OUT),
.S(S),
.clk_100MHz(clk_100MHz));
endmodule
```



Sumador Simple

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

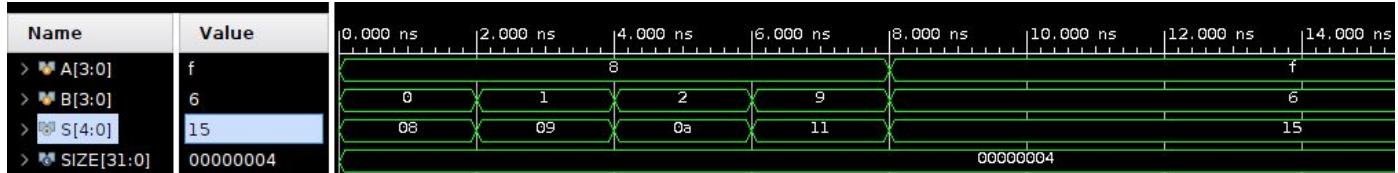Ejemplos 6

Sumador Simple

```
module SumadorSimple
#(parameter SIZE=8)
(
    input [SIZE-1:0] A,
    input [SIZE-1:0] B,
    output[SIZE :0] S
);
wire [SIZE:0] Amas,Bmas;
assign Amas = {0,A};
assign Bmas = {0,B};
assign S = Amas + Bmas;
endmodule
```



```
module SumadorSimple_tb
#(parameter SIZE=4)
();
reg [SIZE-1:0] A,B;
wire [SIZE :0] S;

SumadorSimple #(.SIZE(SIZE)) U0 (A,B,S);

initial begin
A=4'h8;
B=4'h0;
#2;
A=4'h8;
B=4'h1;
#2;
A=4'h8;
B=4'h2;
#2;
A=4'h8;
B=4'h9;
#2;
A=4'hF;
B=4'h6;
#2;
end
endmodule
```

Introducción 1


Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

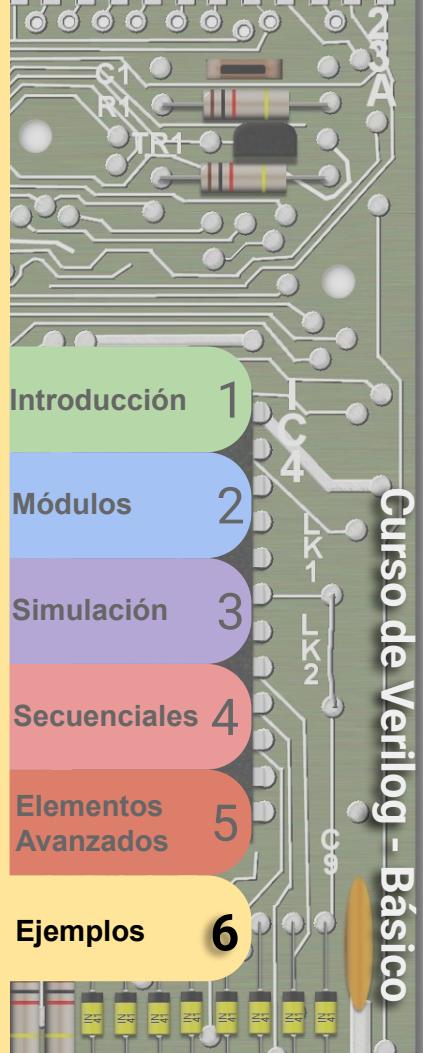

FSM Mealy

Introducción 1

Módulos 2



Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos
Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM (Mealy)

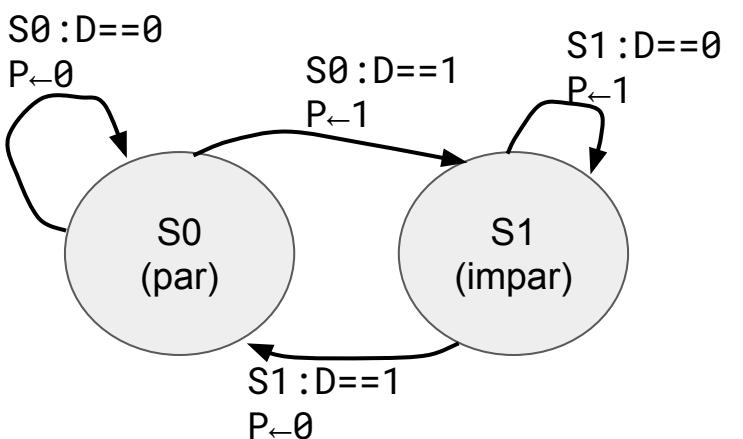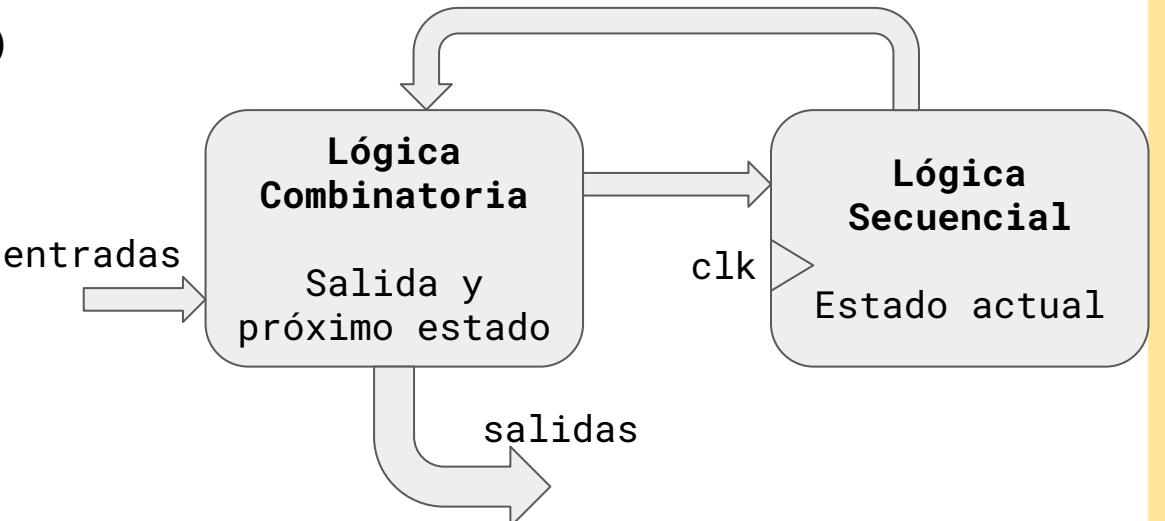

Estado	D	P	Nuevo estado
S0	0	0	S0
S0	1	1	S1
S1	0	1	S1
S1	1	0	S0




FSM (Mealy)

```
module MealyFSM(
    input CLK,
    input RESET,
    input D,
    output reg P
);
//Definimos valor para guardar el estado
parameter S0=0, S1=1;

reg estado,nuevoEstado;

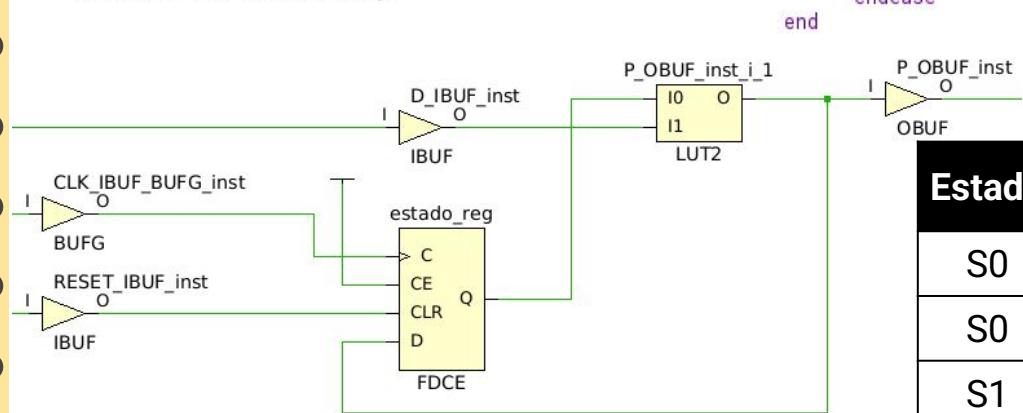always @(posedge CLK or posedge RESET)
if (RESET)
    estado <= S0;
else
    estado <= nuevoEstado;
```



```
always @ (estado or D)
begin
    P=1'b0;
    case (estado)
        S0: if (D)
            begin
                P=1; nuevoEstado=S1;
            end
        else
            //P=0 al principio del always.
            nuevoEstado=S0;
        S1: if (D)
            //P=0 al principio del always.
            nuevoEstado=S0;
        else
            begin
                P=1; nuevoEstado=S1;
            end
        default:
            nuevoEstado=S0;
    endcase
end
```

Estado	D	P _{N+1}	Nuevo estado
S0	0	0	S0
S0	1	1	S1
S1	0	1	S1
S1	1	0	S0

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM Moore

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM (Moore)

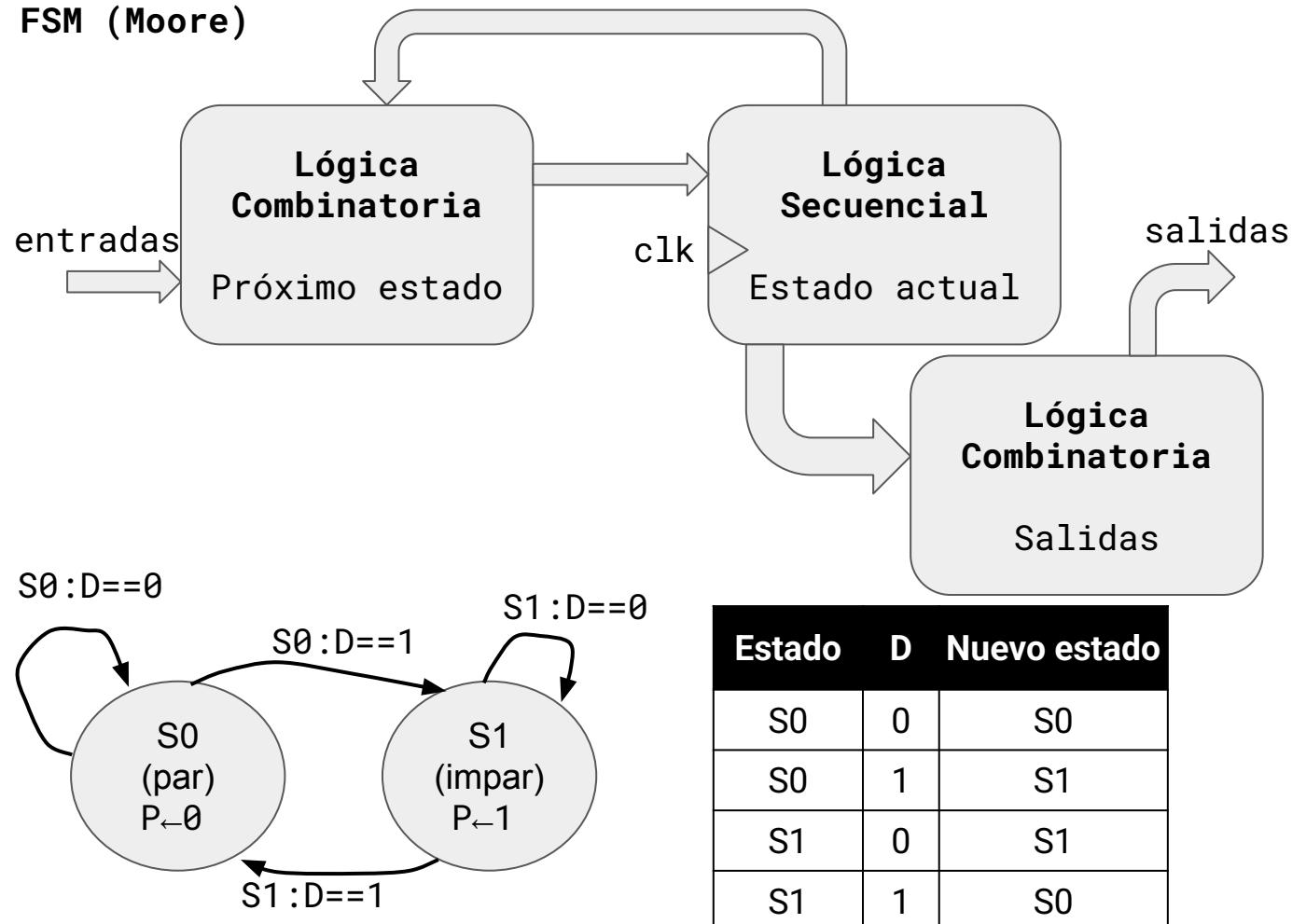

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

FSM (Moore)

```
module MooreFSM(  
    input CLK,  
    input RESET,  
    input D,  
    output reg P  
);  
//Definimos valor para guardar el estado  
parameter S0=0, S1=1;  
  
reg estado,nuevoEstado;  
  
always @ (posedge CLK or posedge RESET)  
if (RESET)  
    estado <= S0;  
else  
    estado <= nuevoEstado;
```

```
always @ (estado)  
begin  
    case (estado)  
        S0: P=0;  
        S1: P=1;  
    endcase  
end  
  
always @ (estado or D)  
begin  
    nuevoEstado=S0;  
    case (estado)  
        S0: if(D)  
            nuevoEstado=S1;  
        S1: if(!D)  
            nuevoEstado=S1;  
    endcase  
end  
endmodule
```

Estado	D	Nuevo estado
S0	0	S0
S0	1	S1
S1	0	S1
S1	1	S0

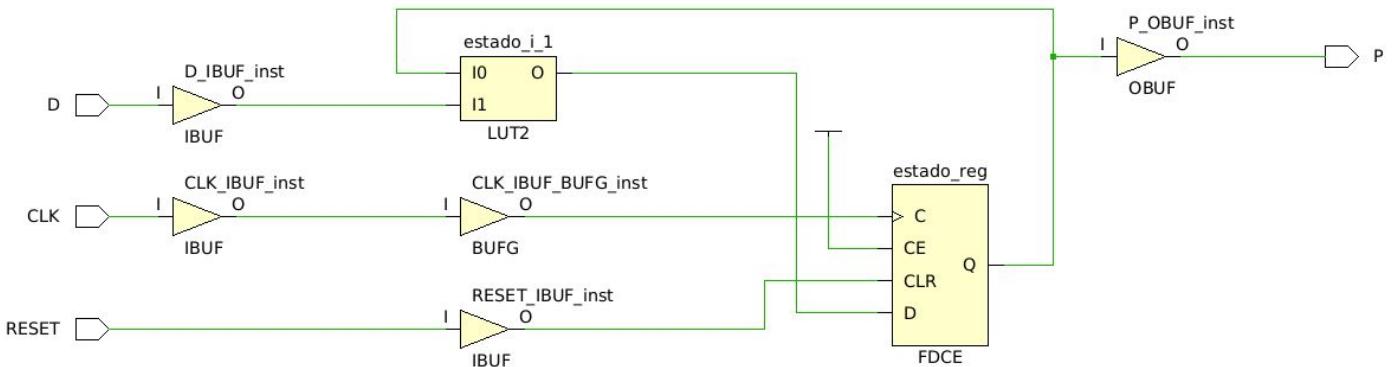

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Interface VGA

Introducción 1

Módulos 2



Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

RGB : 0,7V pp
Hs,Vs: TTL

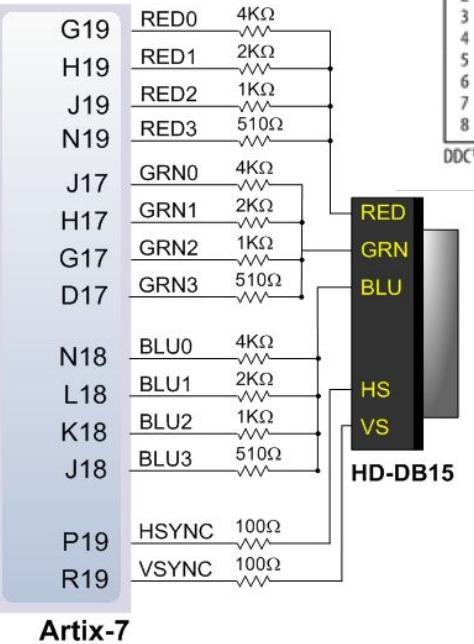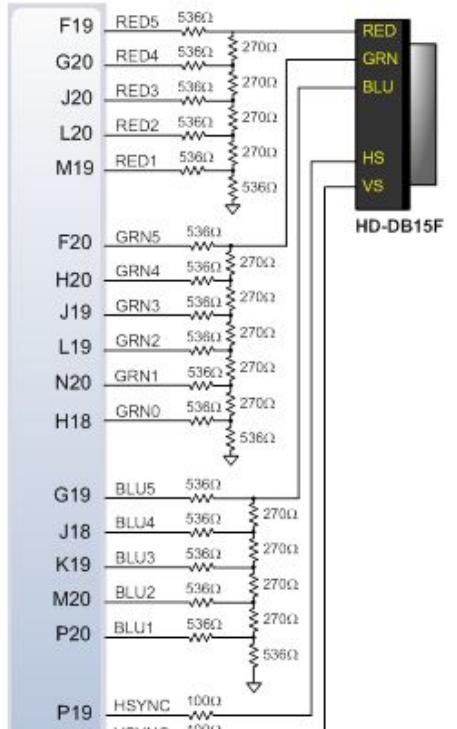

Pin	Signal	Pin	Signal
1	Red	9	DDC +5V
2	Green	10	Sync Return
3	Blue	11	ID Bit 0
4		12	ID Bit 1
5		13	Horizontal Sync
6		14	Vertical Sync
7		15	ID Bit 3 or Data Clock

DDC™ of VESA (Video Electronics Standard Association)

DDC es una versión simplificada de I2C.

Introducción

Módulos

Simulación

Secuenciales


Elementos Avanzados


Ejemplos


```

Display 1
I2C bus: /dev/i2c-5
  DRM connector: card0-HDMI-A-1
  Driver: amdgpu
  I2C address 0x50 (EDID) responsive: true
  Is eDP device: false
  Is LVDS device: false
  /sys/bus/i2c/devices/i2c-5/name AMDGPU DM i2c hw bus 3
  PCI device path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0/i2c
EDID synopsis:
  Mfg id: SAM - Samsung Electric Company
  Model: U32H75x
  Product code: 3586 (0x0e02)
  Serial number: HT0J900304
  Binary serial number: 810634571 (0x30514d4b)
  Manufacture year: 2017, Week: 37
  EDID version: 1.3
  Extra descriptor:
  Video input definition: 0x80 - Digital Input
  Supported features:
    DPMS active-off
    Digital display type: RGB 4:4:4 + YCrCb 4:4:4
    Standard sRGB color space: False
  White x,y: 0.312, 0.329
  Red x,y: 0.634, 0.341
  Green x,y: 0.312, 0.636
  Blue x,y: 0.158, 0.062
  Extension blocks: 1
EDID source: I2C
EDID hex dump:
      +0      +4      +8      +c      0  4  8  c
+0000  00 ff ff ff ff ff 00 4c 2d 02 0e 4b 4d 51 30  .....L-..KMQ0
+0010  25 1b 01 03 80 46 27 78 2a 5f b1 a2 57 4f a2 28 %....F'x*_..W0.(
+0020  0f 50 54 bf ef 80 71 4f 81 00 81 c0 81 80 95 00 .PT...q0.....
+0030  a9 c0 b3 00 01 01 04 74 00 30 f2 70 5a 80 b0 58 .....t.0.pZ..X
+0040  8a 00 b9 88 21 00 00 1e 00 00 00 fd 00 18 4b 1e .....!.....K.
+0050  5a 1e 00 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 fc 00 55 Z.....U
+0060  33 32 48 37 35 78 0a 20 20 20 20 20 00 00 00 ff 32H75x. .....
+0070  00 48 54 4f 4a 39 30 30 33 30 34 0a 20 20 01 67 .HT0J900304. .g
VCP version: 2.2
Controller mfg: Mstar
Firmware version: 0.1
Monitor returns DDC Null Response for unsupported features: false

```

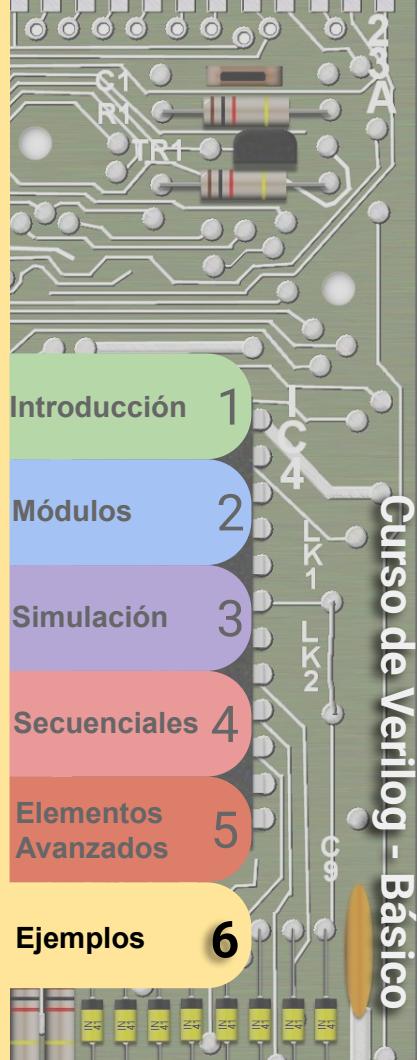

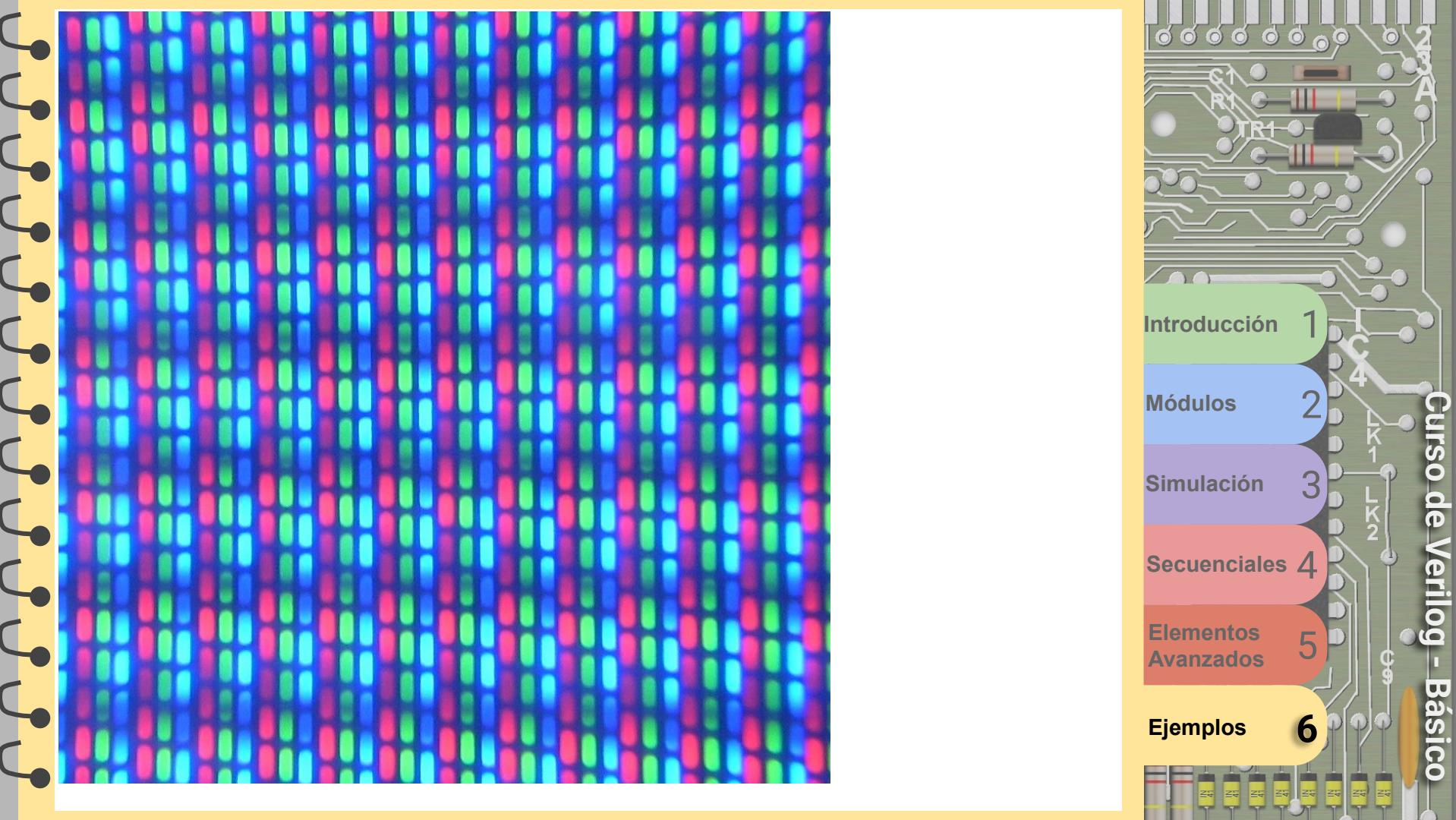

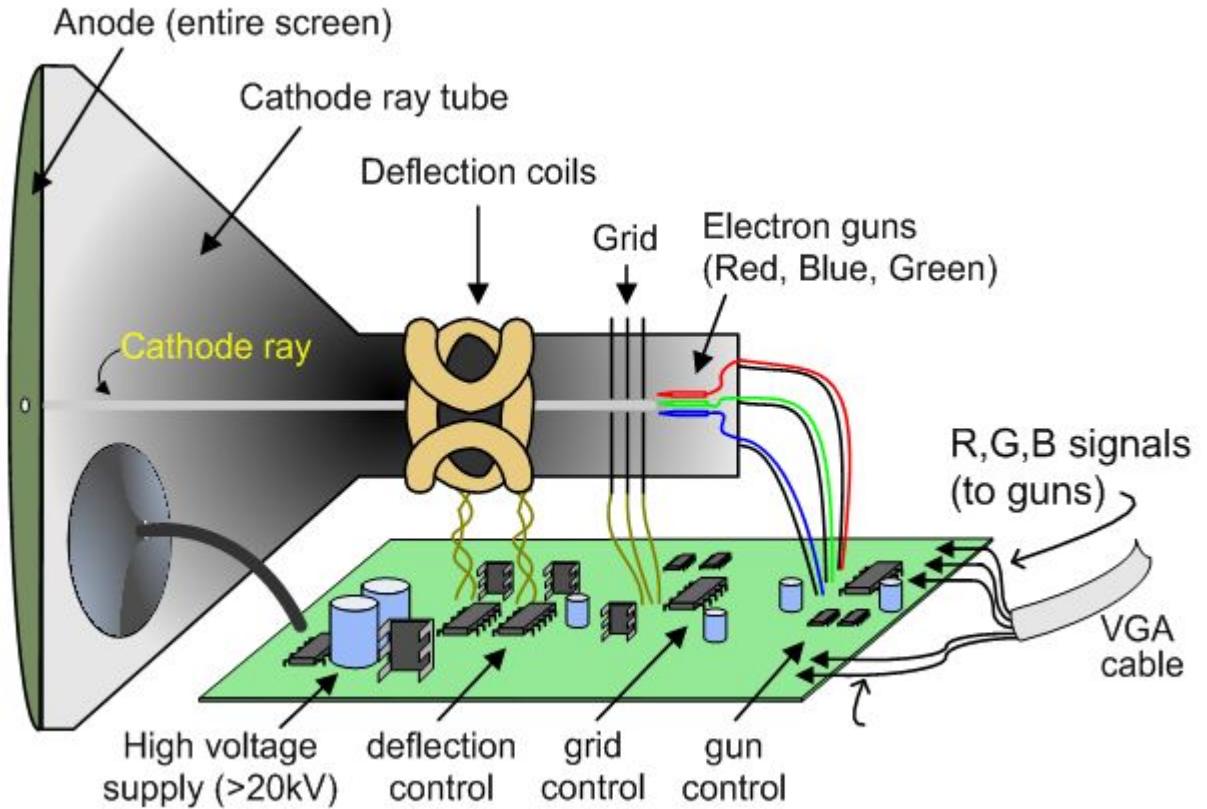

Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales


4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos

6

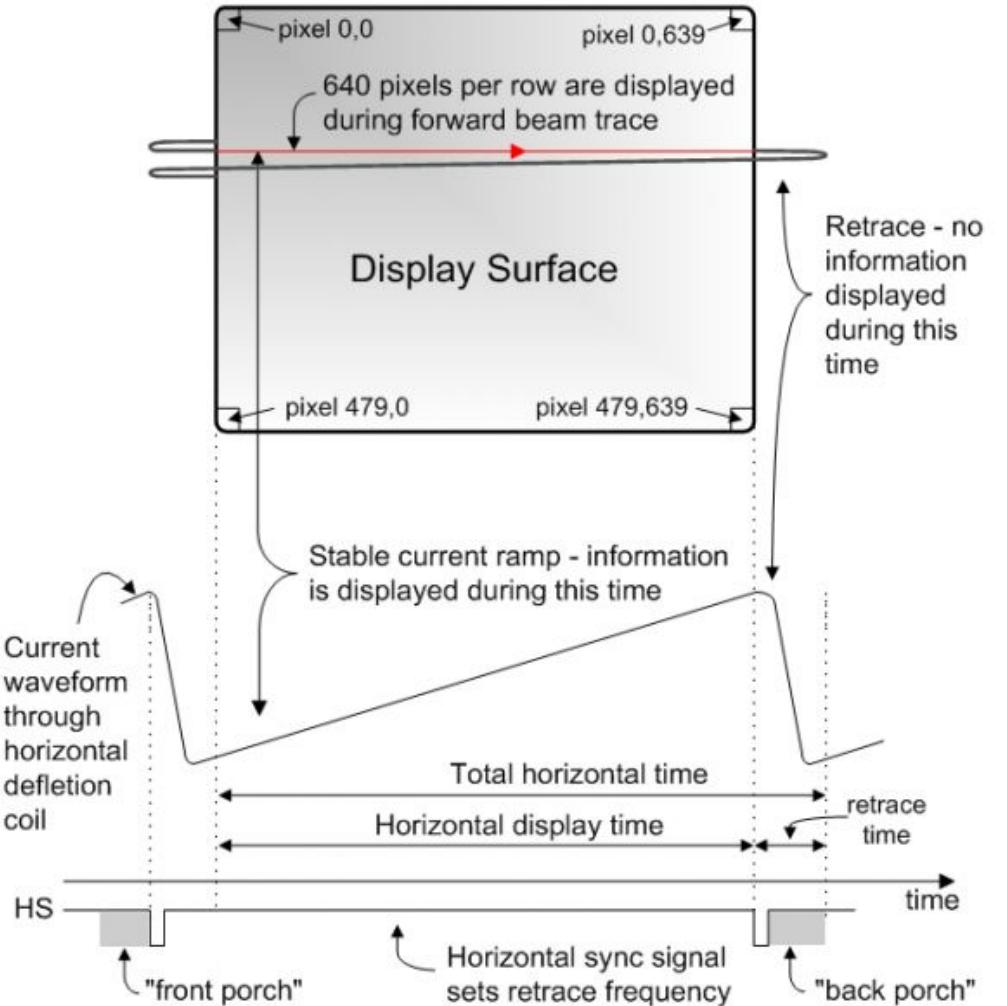

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

640x480 Clock 25MHz

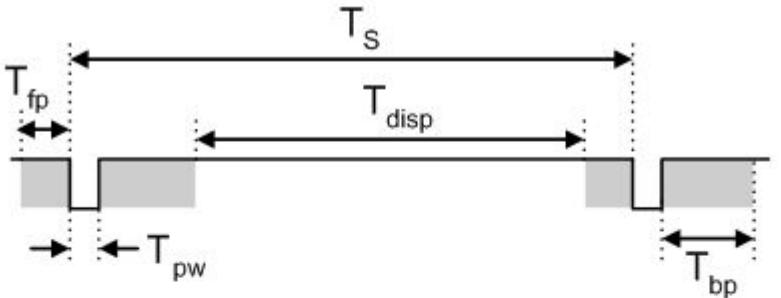

Symbol	Parameter	Vertical Sync			Horiz. Sync	
		Time	Clocks	Lines	Time	Clks
T_S	Sync pulse	16.7ms	416,800	521	32 us	800
T_{disp}	Display time	15.36ms	384,000	480	25.6 us	640
T_{pw}	Pulse width	64 us	1,600	2	3.84 us	96
T_{fp}	Front porch	320 us	8,000	10	640 ns	16
T_{bp}	Back porch	928 us	23,200	29	1.92 us	48

Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales


4

Elementos Avanzados

5


Ejemplos

6

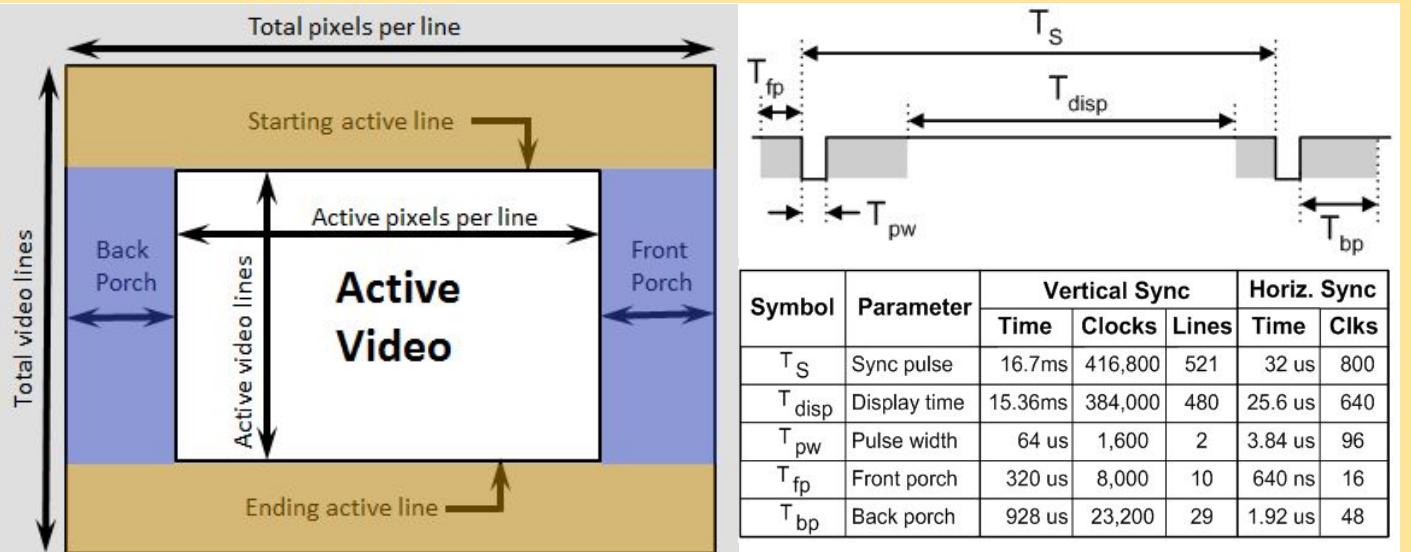

$\text{HSYNC}=0$ si $656 \leq hcont < 752$

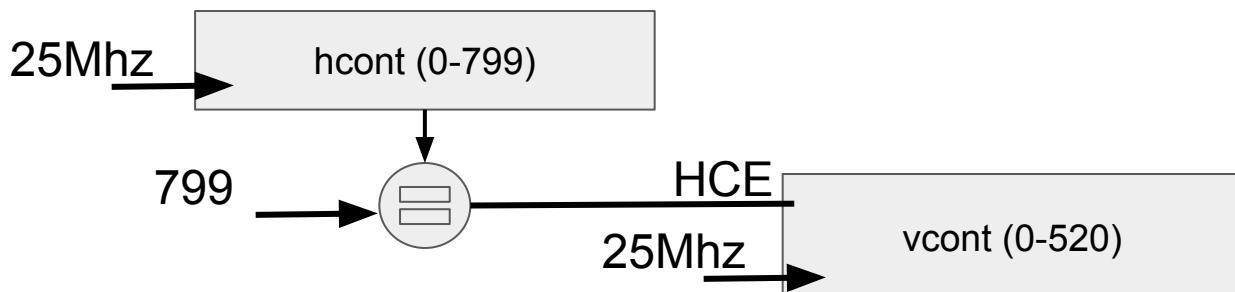$\text{VSYNC}=0$ si $490 \leq vcont < 492$



```

module SalidaVGA(
    output Vsync,
    output Hsync,
    output [4:0]vga_r,
    output [5:0]vga_g,
    output [4:0]vga_b,
    input Reset
);
wire clock25;
ClockCPU U0 (.clock25(clock25));


reg [9:0] hcont,vcont;
wire HCE;
wire Red,Green,Blue;
assign Red=1'b0; assign Green=1'b0;
assign Blue=(hcont<10'd640);
assign vga_r = {5{Red}};
assign vga_g = {6{Green}};
assign vga_b = {5{Blue}};


assign HCE = (hcont==10'd799);
assign Hsync = (hcont>=10'd656 & hcont<10'd752)?1'b0:1'b1;
assign Vsync = (vcont>=10'd490 & vcont<10'd492)?1'b0:1'b1;

always @(posedge clock25 or posedge Reset)
begin
    if (Reset | hcont==10'd799)
        hcont <= 10'd0;
    else
        hcont <= hcont+1;
end

always @(posedge clock25 or posedge Reset)
begin
    if (Reset | vcont==10'd523)
        vcont <= 10'd0;
    else
        if (HCE)
            vcont <= vcont + 1;
end
endmodule

```

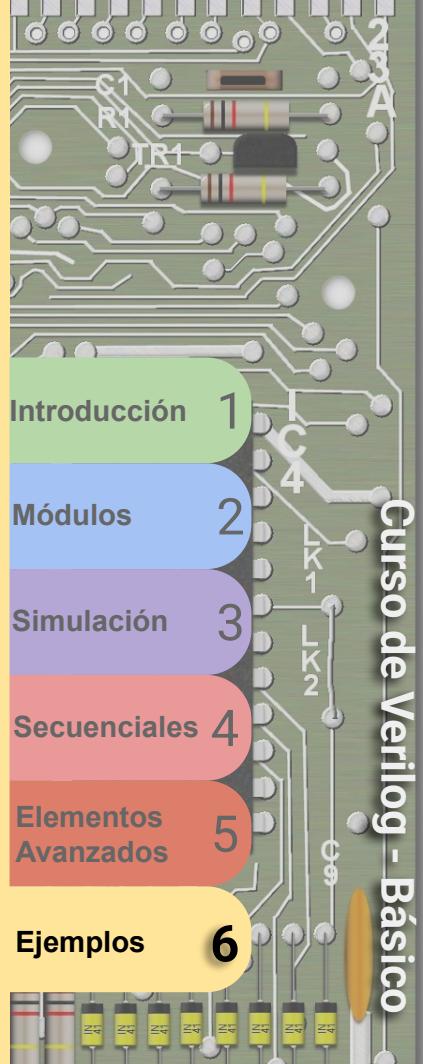

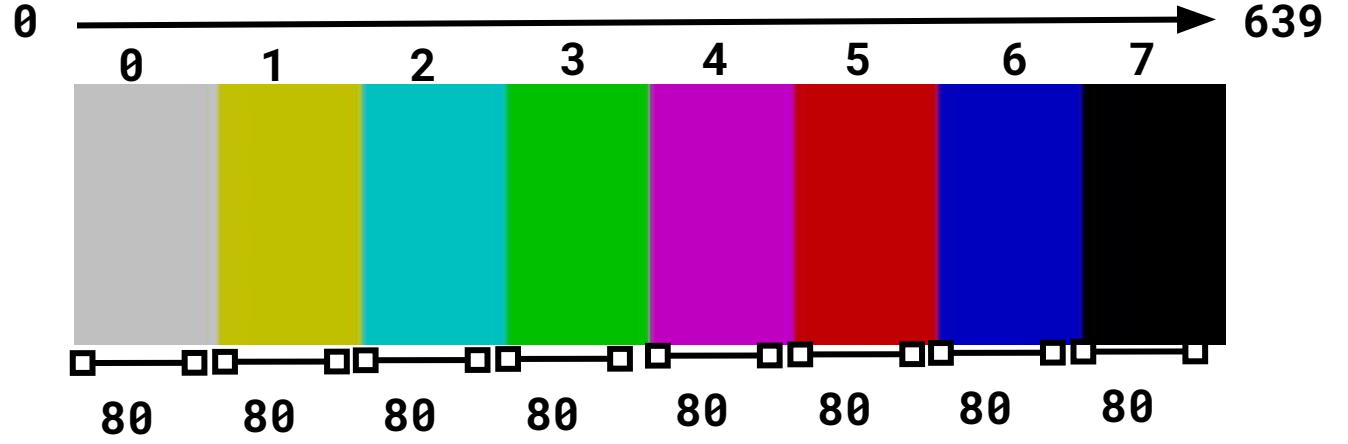

VGA_RED	VGA_GREEN	VGA_BLUE	Resulting Color
0	0	0	Black
0	0	1	Blue
0	1	0	Green
0	1	1	Cyan
1	0	0	Red
1	0	1	Magenta
1	1	0	Yellow
1	1	1	White




```

module SalidaVGA(
    output Vsync,
    output Hsync,
    output [4:0]vga_r,
    output [5:0]vga_g,
    output [4:0]vga_b,
    input Reset
);
wire clock25;
ClockCPU U0 (.clock25(clock25));

reg [9:0] hcont,vcont;
reg [2:0] color;
reg [6:0] contadorcolor;
wire HCE;
wire Red,Green,Blue;
assign Red=color[0];
assign Green=color[1];
assign Blue=color[2];
assign vga_r = {5{Red}};
assign vga_g = {6{Green}};
assign vga_b = {5{Blue}};

assign HCE = (hcont==10'd799);
assign Hsync = (hcont>=10'd656 && hcont<10'd752)?1'b0:1'b1;
assign Vsync = (vcont>=10'd490 && vcont<10'd492)?1'b0:1'b1;

```

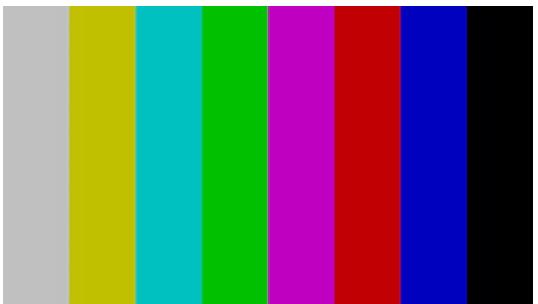

```

always @(posedge clock25 or posedge Reset)
begin
    if (Reset | hcont>=10'd640 | contadorcolor==7'd79)
        contadorcolor=7'd0;
    else
        contadorcolor=contadorcolor+7'd1;
end
wire pulsoColor;
assign pulsoColor=(contadorcolor==7'd78);
always @(posedge clock25 or posedge Reset)
begin
    if (Reset)
        color <= 3'd0;
    else
        if (pulsoColor) color = color + 3'd1;
end

always @(posedge clock25 or posedge Reset)
begin
    if (Reset | hcont==10'd799)
        hcont <= 10'd0;
    else
        hcont <= hcont+1;
end

always @(posedge clock25 or posedge Reset)
begin
    if (Reset | vcont==10'd523)
        vcont <= 10'd0;
    else
        if (HCE)
            vcont <= vcont + 1;
end
endmodule

```

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

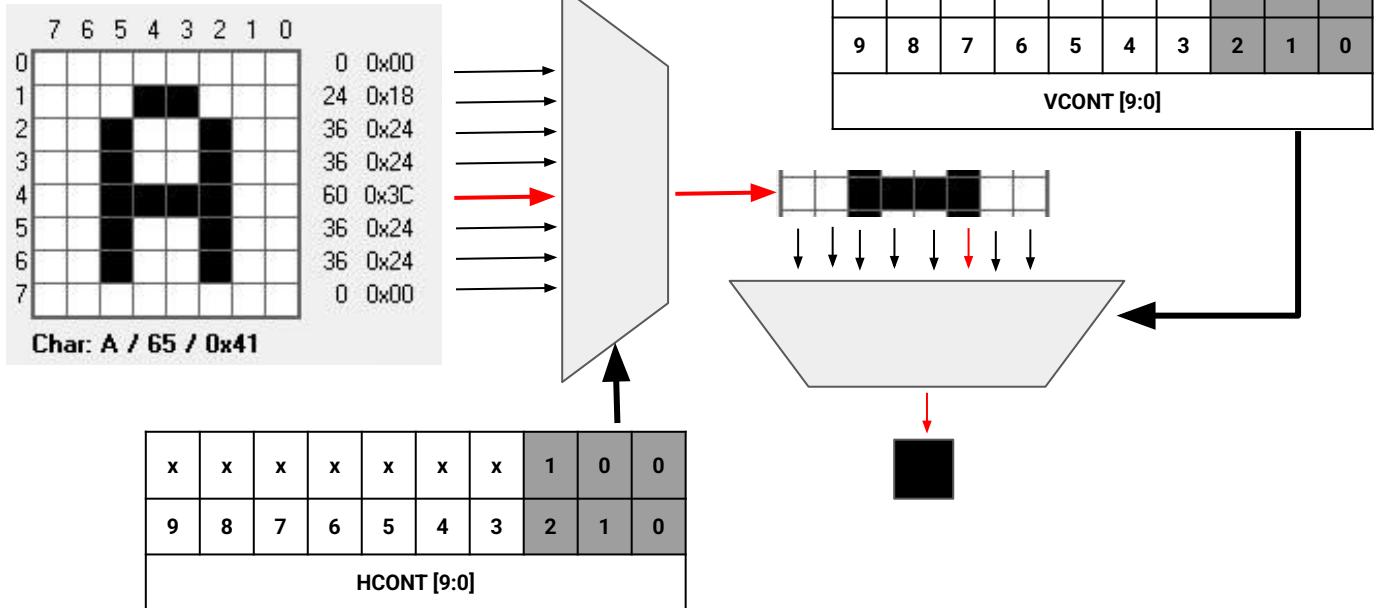Ejemplos 6

- 1 Introducción
- 2 Módulos
- 3 Simulación
- 4 Secuenciales
- 5 Elementos Avanzados
- 6 Ejemplos



```


module SalidaVGA(
    output Vsync,
    output Hsync,
    output [4:0]vga_r,
    output [5:0]vga_g,
    output [4:0]vga_b,
    input Reset
);
wire clock25;
ClockCPU U0 (.clock25(clock25));

```

```

reg [9:0] hcont,vcont;
wire HCE;
wire blanco;
assign vga_r = {5{blanco}};
assign vga_g = {6{blanco}};
assign vga_b = {5{blanco}};
wire [0:7] lin0,lin1,lin2,lin3,lin4,lin5,lin6,lin7;
assign lin0=8'b00000000;
assign lin1=8'b01111111;
assign lin2=8'b00000001;
assign lin3=8'b00000001;
assign lin4=8'b01111111;
assign lin5=8'b00000001;
assign lin6=8'b00000001;
assign lin7=8'b01111111;

```


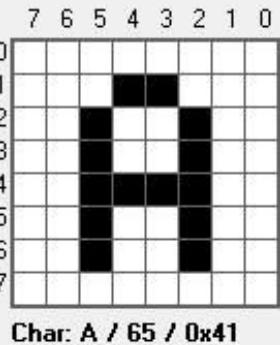




```



reg [0:7] linea;
always@*
begin
    case (vcont[2:0])
        3'd0: linea=lin0;
        3'd1: linea=lin1;
        3'd2: linea=lin2;
        3'd3: linea=lin3;
        3'd4: linea=lin4;
        3'd5: linea=lin5;
        3'd6: linea=lin6;
        default: linea=lin7;
    endcase
end

reg bit;
always@*
begin
    case (hcont[2:0])
        3'd0: bit=linea[0];
        3'd1: bit=linea[1];
        3'd2: bit=linea[2];
        3'd3: bit=linea[3];
        3'd4: bit=linea[4];
        3'd5: bit=linea[5];
        3'd6: bit=linea[6];
        default: bit=linea[7];
    endcase
end
assign blanco = (hcont<640 && vcont<480 && bit);

```

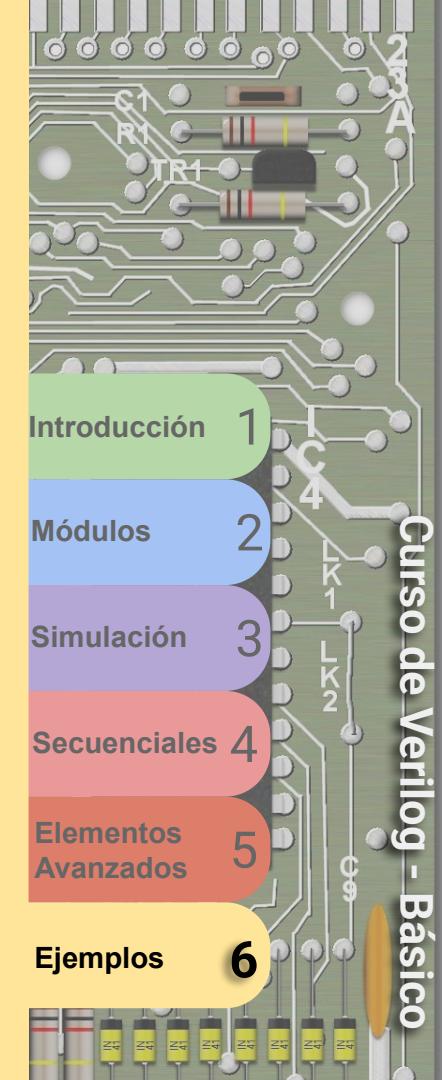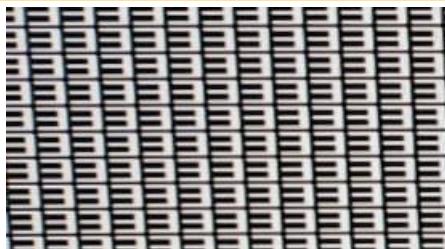

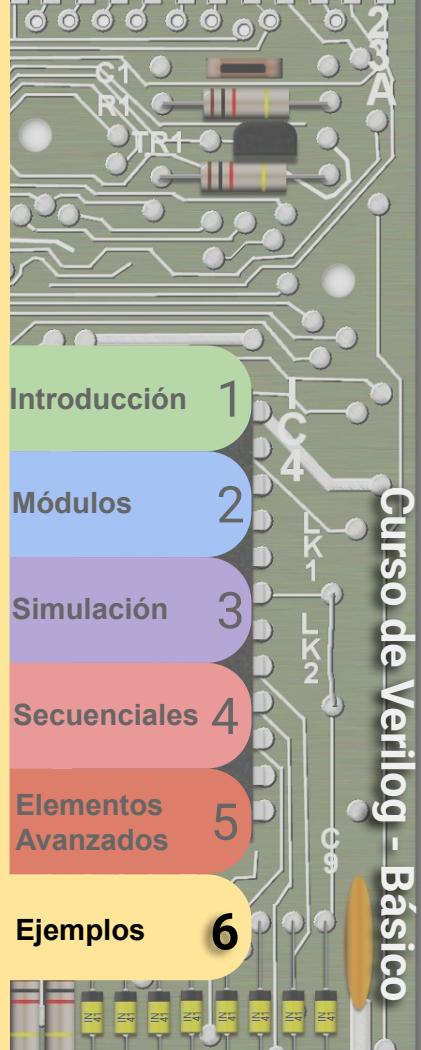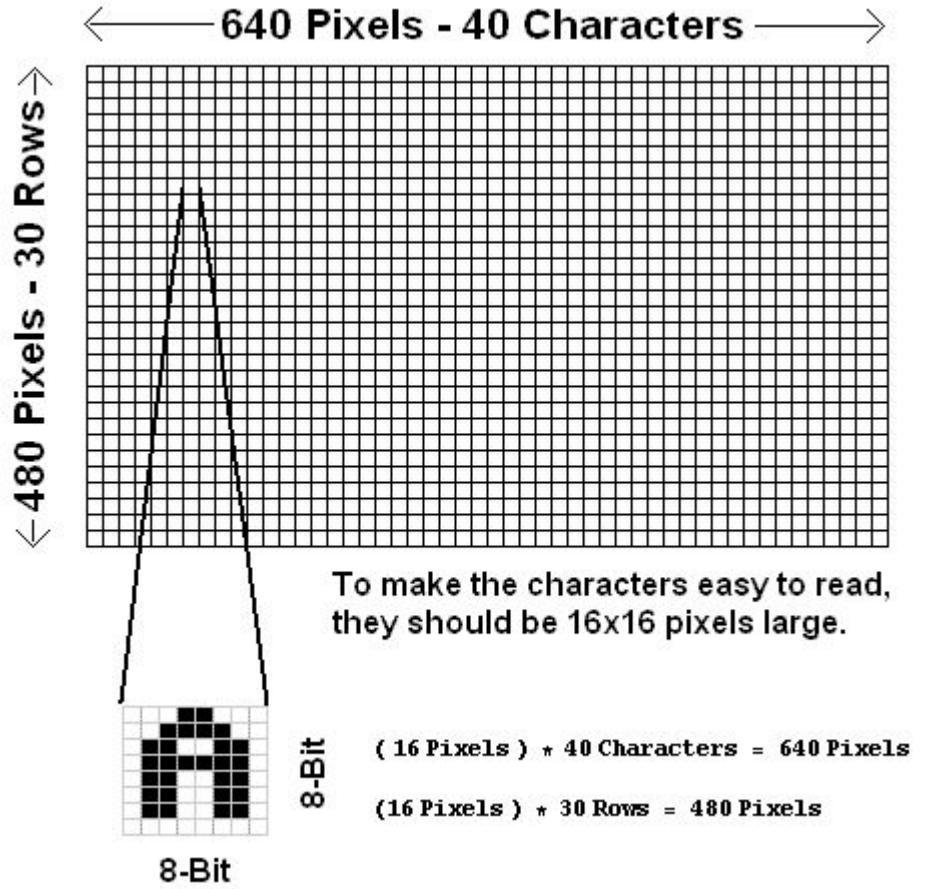

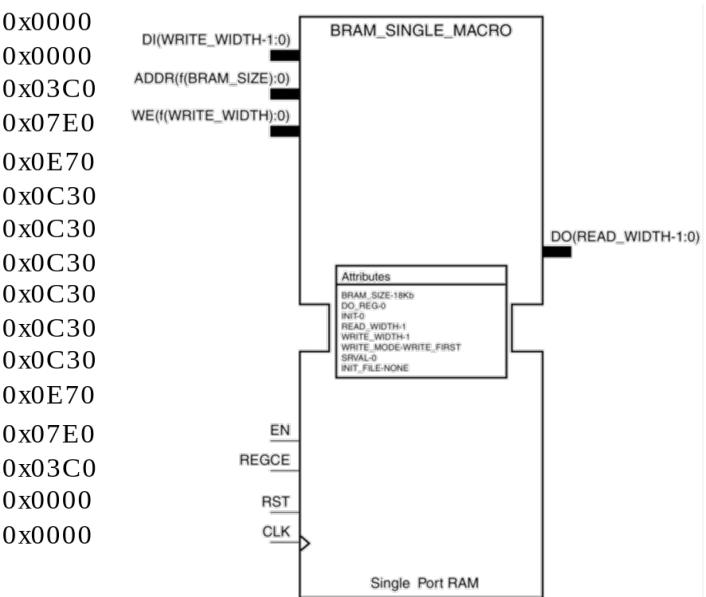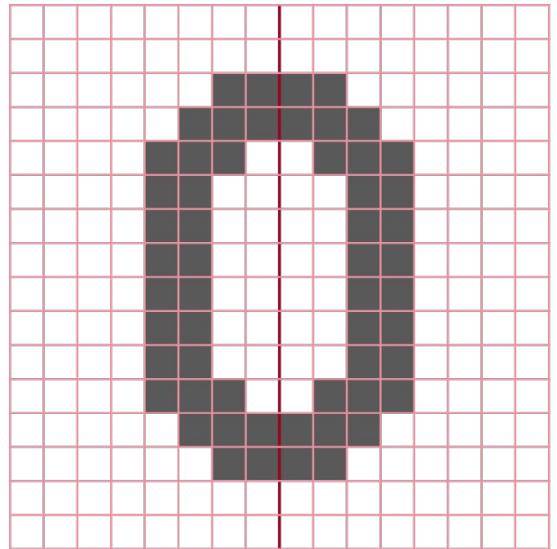

```
module char_rom(  
    output [15:0] DO,  
    input [10:0] ADDR,  
    input CLK,  
    input [15:0] DI,  
    input EN,  
    input REGCE,  
    input RST,  
    input [1:0] WE  
);  
    // Output data, width defined by READ_WIDTH parameter  
    // Input address, width defined by read/write port depth  
    // 1-bit input clock  
    // Input data port, width defined by WRITE_WIDTH parameter  
    // 1-bit input RAM enable  
    // 1-bit input output register enable  
    // 1-bit input reset  
    // Input write enable, width defined by write port depth
```

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

```


wire [10:0] address;
assign address={7'd67,vcont[3:0]};
wire [15:0] linea;
char_rom UI(.DO(linea),.ADDR(address),.CLK(clock25),.DI(16'd0),.EN(1'b1),.REGCE(1'b1),.RST(Rest),.WE(2'b00));



reg bit;
always@*
begin
  case (hcont[3:0])
    4'hf: bit=linea[0];
    4'he: bit=linea[1];
    4'hd: bit=linea[2];
    4'hc: bit=linea[3];
    4'hb: bit=linea[4];
    4'ha: bit=linea[5];
    4'h9: bit=linea[6];
    4'h8: bit=linea[7];
    4'h7: bit=linea[8];
    4'h6: bit=linea[9];
    4'h5: bit=linea[10];
    4'h4: bit=linea[11];
    4'h3: bit=linea[12];
    4'h2: bit=linea[13];
    4'h1: bit=linea[14];
    default: bit=linea[15];
  endcase
end
assign blanco = (hcont<640 && vcont<480 && bit);

```



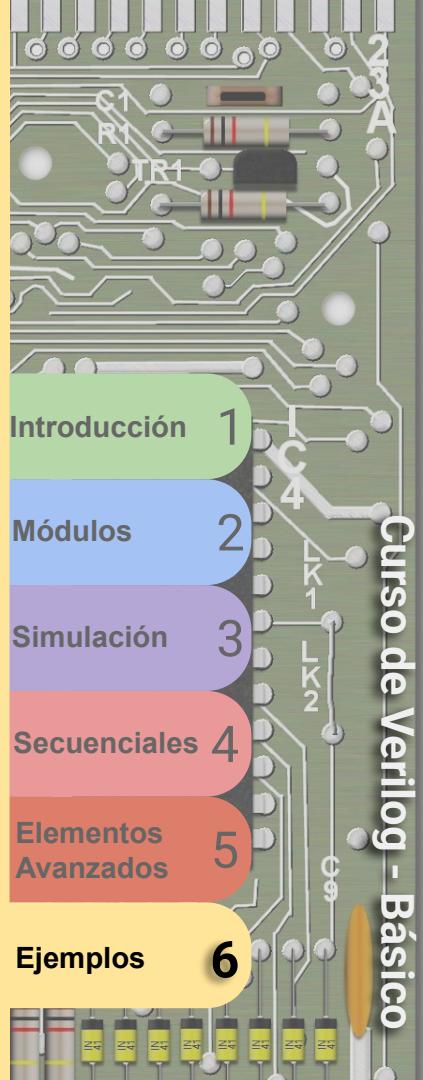NUNCA! elegir letras simétricas en algún eje para las pruebas!!!



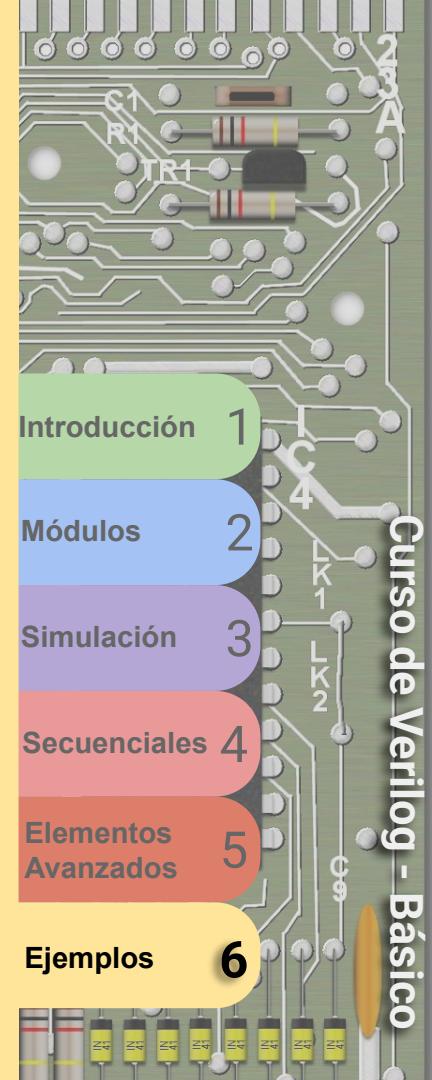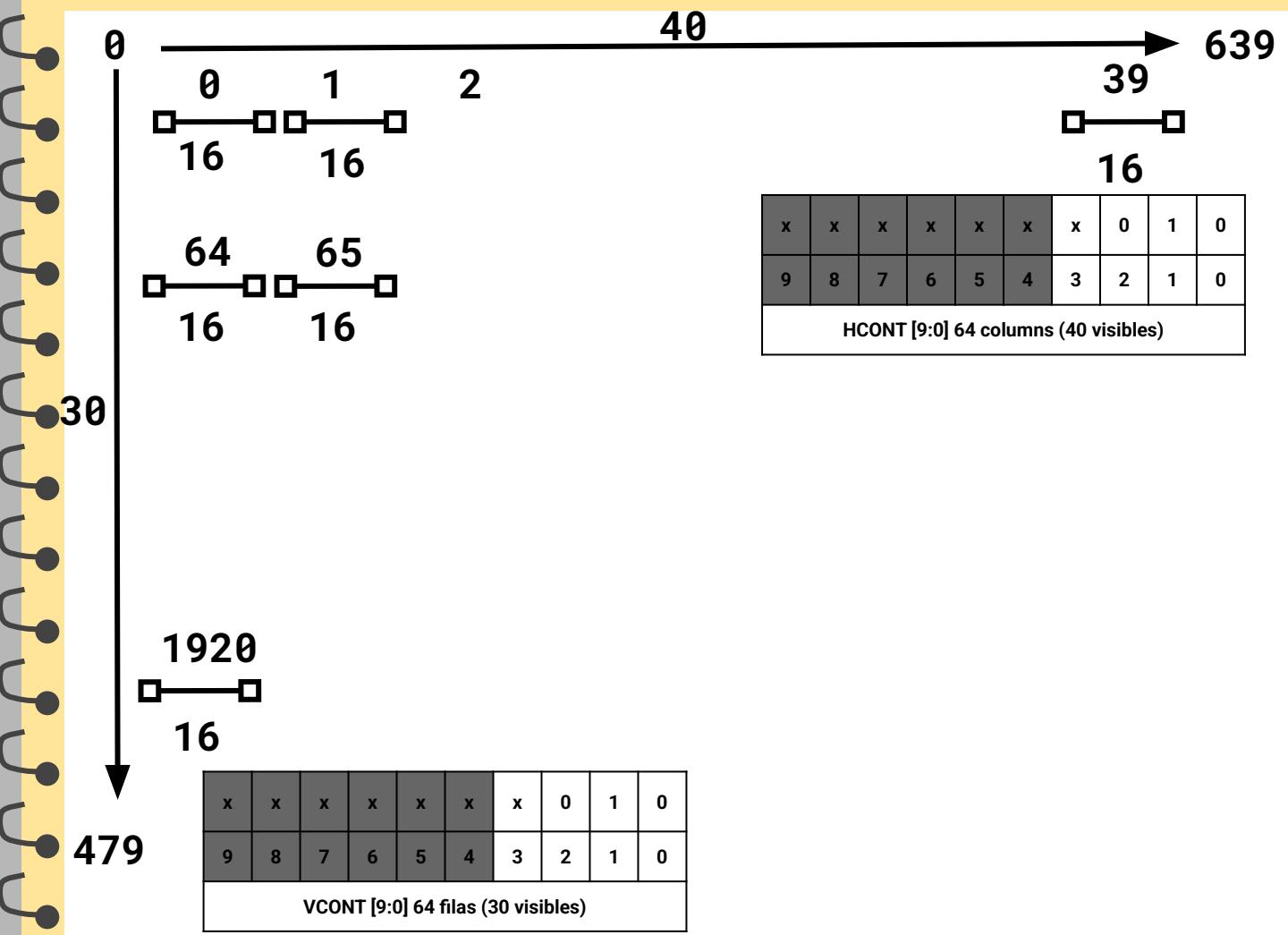


```

.INIT_20(256'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_21(256'h0000000030003000300030003000300030003000300030003000300030003000),
.INIT_22(256'h000000006600660066006600000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_23(256'h00000000360036006C03FF03FF006C00D803FF03FF00D801B001B0000000000),
.INIT_24(256'h00000100038007C00D600D000F00078003C001E00D600D6007C003800100000),
.INIT_25(256'h000000003C1866306630666066C03CC0019E01B30333033306330C1E00000000),
.INIT_26(256'h000000007C00FE00C600C6007C007800D9019D818F018780FFC078800000000),
.INIT_27(256'h0000000018001800180018000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_28(256'h0000018003000300060006000600060006000600060003000180000000000),
.INIT_29(256'h0000060003000300018001800180018001800180018003000300060000000000),
.INIT_2A(256'h0000000000000000380038033983FF807C007C00EE01C7004400000000000000),

```

La ROM de caracteres tiene 128 ASCII visibles , cada palabra de 16 bits, y cada 16 posiciones es un carácter. Así que $16 \times 128 = 2048$ (2K). Se direccionan con 11 bits. De esos 11 bits...

Caracter ASCII [0~127]								pixeles char			
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
CHAR ROM Address [10:0]											

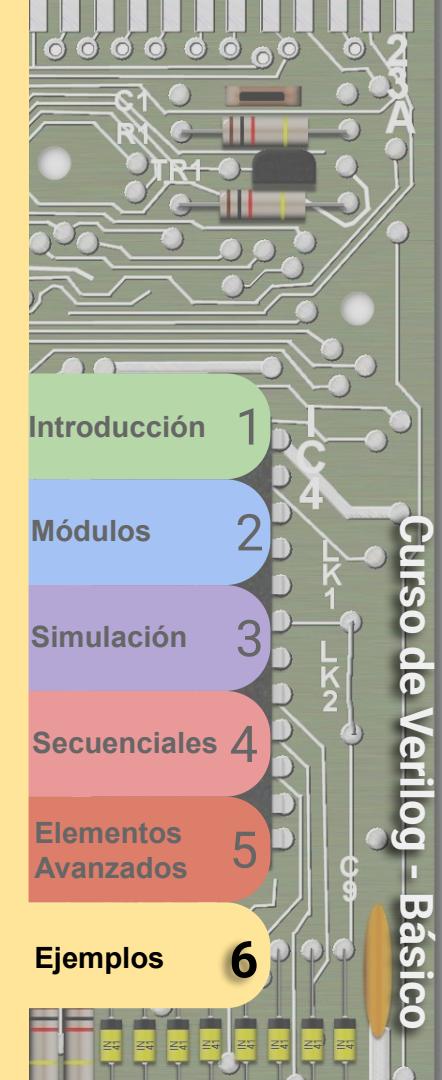


```

.INIT_20(256'h000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_21(256'h0000000030003000300030003000300030003000300030003000300030003000),
.INIT_22(256'h000000006600660066006600000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_23(256'h00000000360036006C03FF03FF006C00D803FF03FF00D801B001B0000000000),
.INIT_24(256'h00000100038007C00D600D000F00078003C001E00D600D6007C003800100000),
.INIT_25(256'h000000003C1866306630666066C03CC0019E01B30333033306330C1E00000000),
.INIT_26(256'h000000007C00FE00C600C6007C007800D9019D818F018780FFC078800000000),
.INIT_27(256'h00000000180018001800180000000000000000000000000000000000000000000),
.INIT_28(256'h0000018003000300060006000600060006000600060003000180000000000),
.INIT_29(256'h0000060003000300018001800180018001800180018003000300060000000000),
.INIT_2A(256'h0000000000000000380038033983FF807C007C00EE01C7004400000000000000),

```

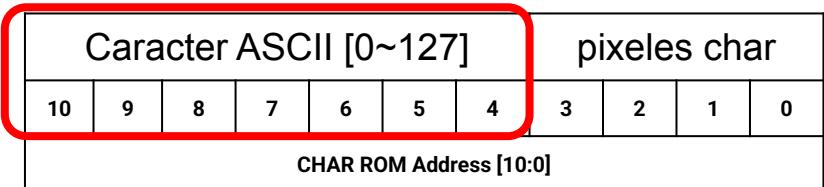La ROM de caracteres tiene 128 ASCII visibles , cada palabra de 16 bits, y cada 16 posiciones es un carácter. Así que $16 \times 128 = 2048$ (2K). Se direccionan con 11 bits. De esos 11 bits...



Esto viene de la RAM de video direccionada por el contador de columna+fila

