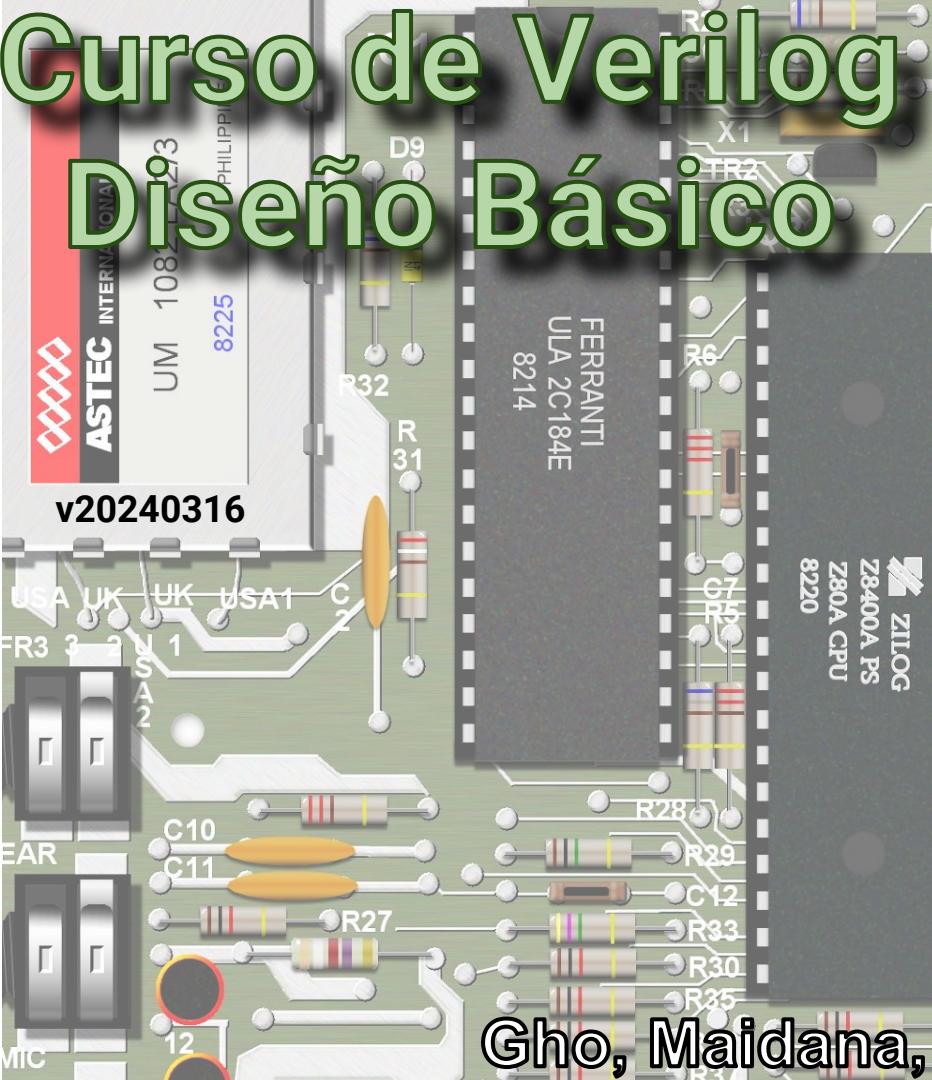


Curso de Verilog


Diseño Básico

The logo for ASTEC, featuring a stylized red diamond pattern on the left and the word "ASTEC" in bold black capital letters on the right.

v20240316



Gho, Maidana, Hnatiuk

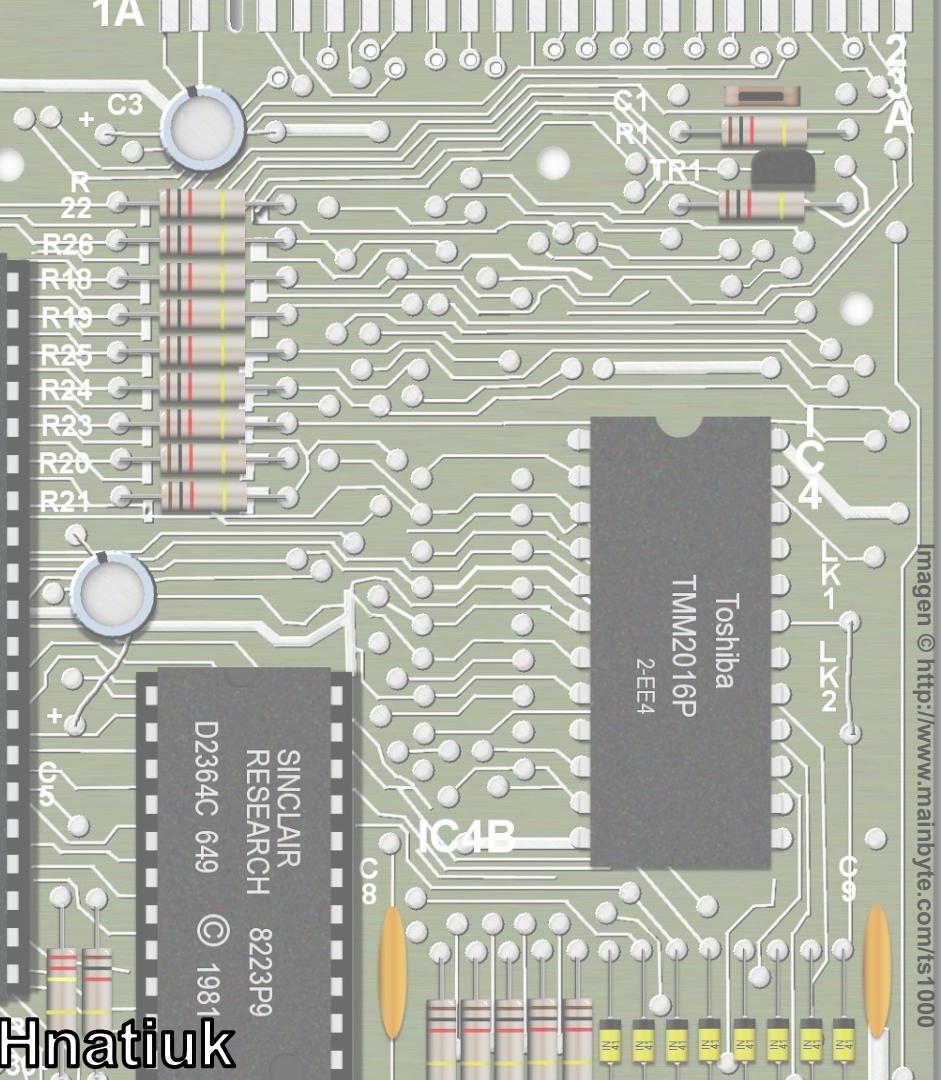

Acerca de los autores

Este curso fue creado por integrantes del Grupo de Investigación en Lógica Programable (GILP-UNLaM)

Edgardo Gho




Carlos Maidana



Jair Hnatiuk



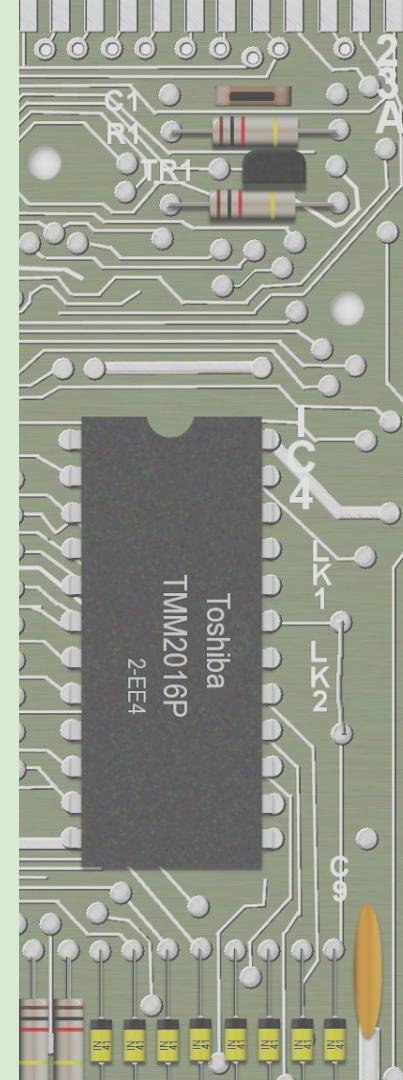Está pensado como complemento al curso de VHDL desarrollado y dictado desde 2007. El material es un apoyo al curso presencial que se dicta en laboratorio con acceso a computadoras con el software Vivado de Xilinx y kits de desarrollo basados en la séptima familia de chips de Xilinx (Artix 7, Spartan 7, etc).



Diseño de circuitos



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

La lógica programable

Celebrating 70 years of the transistor

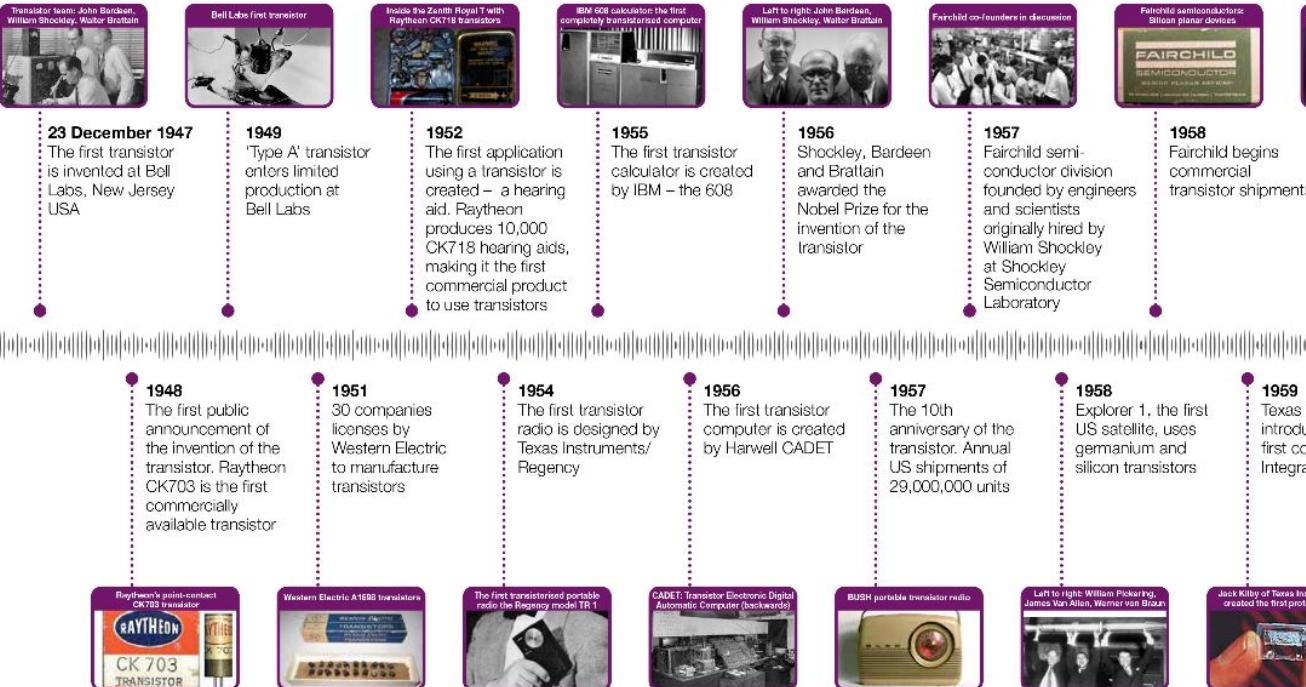

<https://www.electronicsweekly.com/news/first-transistor-created-70-years-ago-the-device-that-changed-the-world-2017-12/>

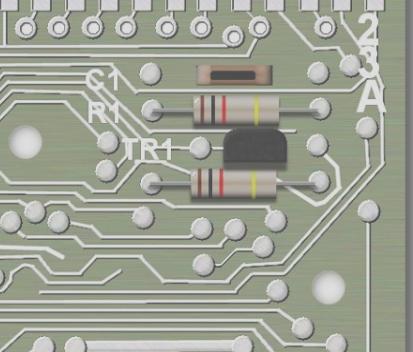

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico


La lógica programable

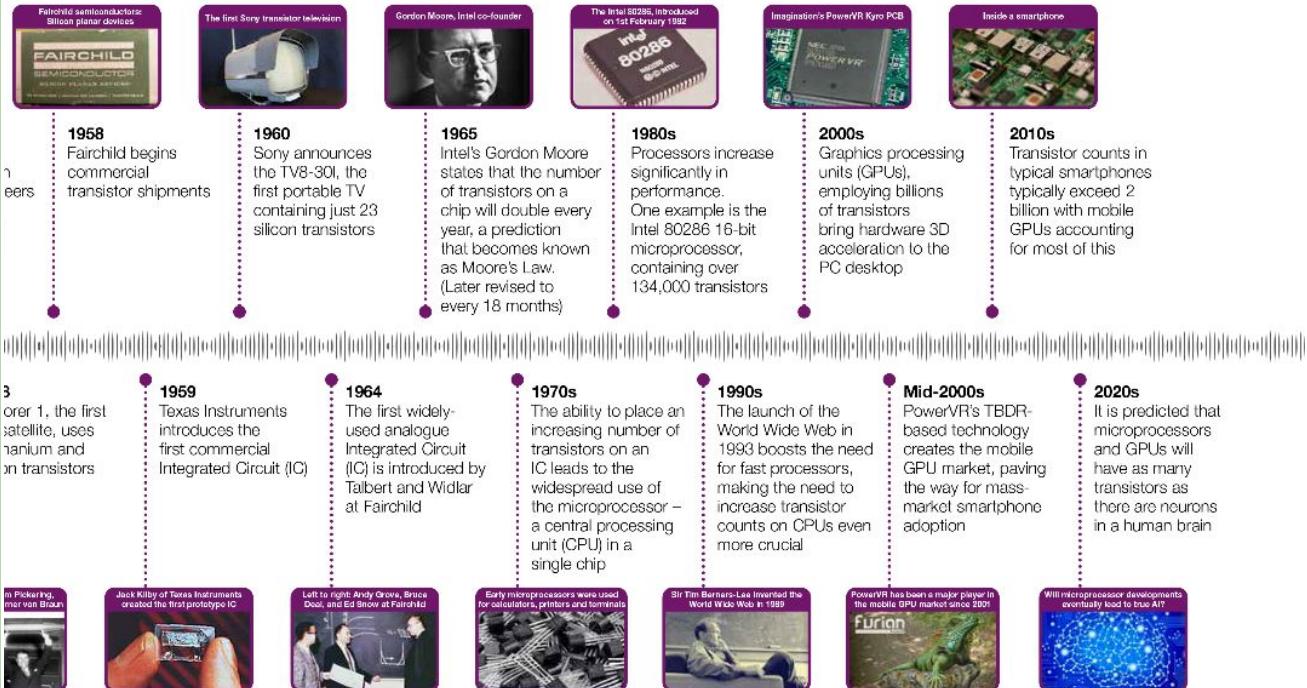

<https://www.electronicsweekly.com/news/first-transistor-created-70-years-ago-the-device-that-changed-the-world-2017-12/>



Diseño digital

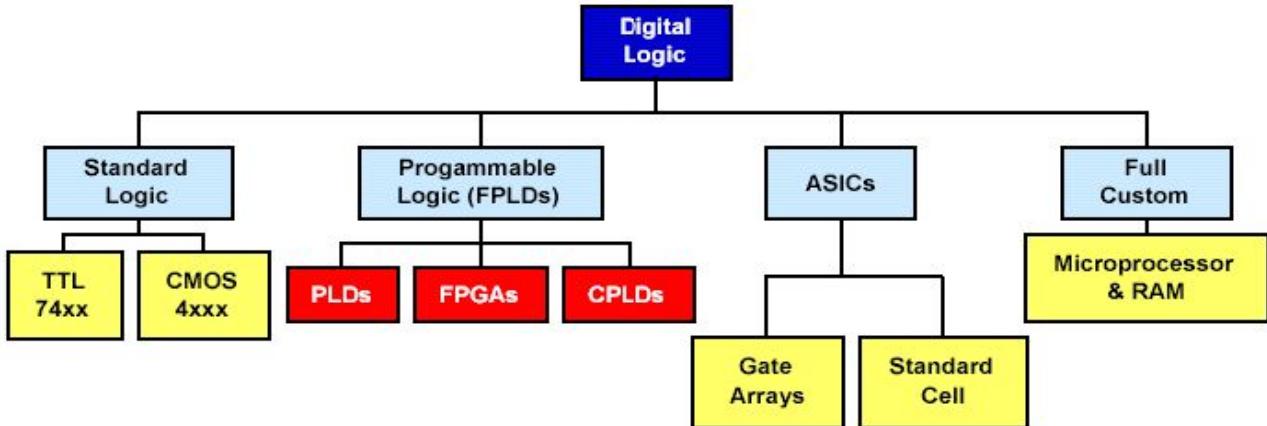

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

La lógica programable

Evolution of IC Design

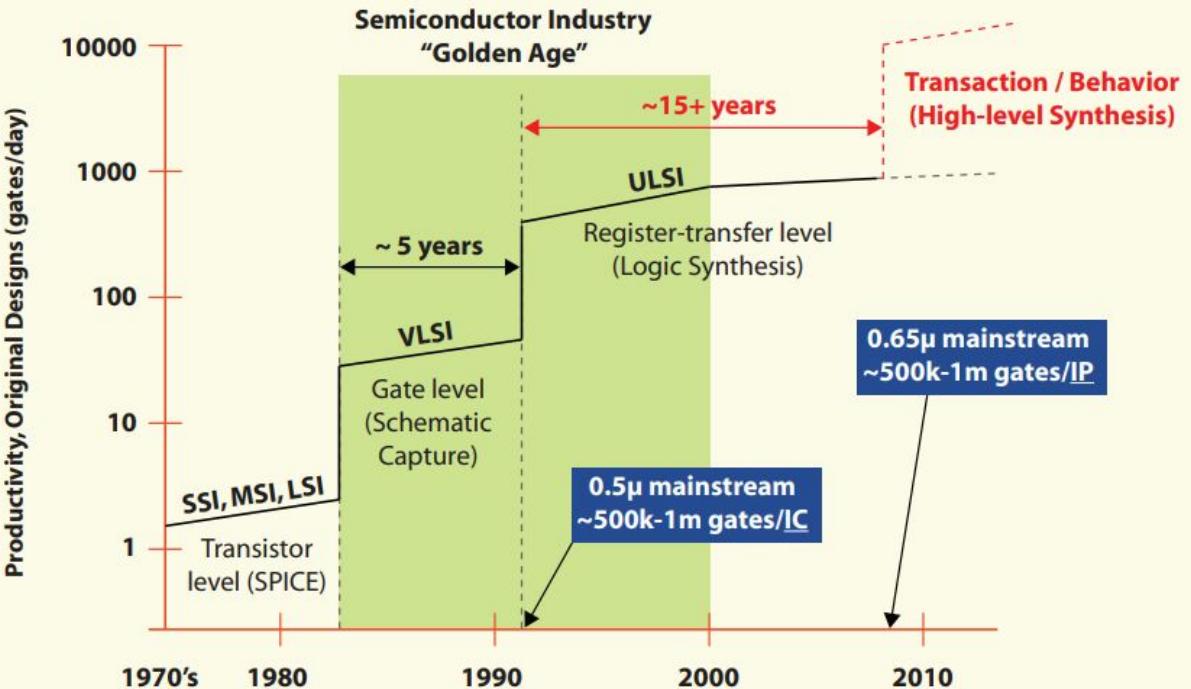

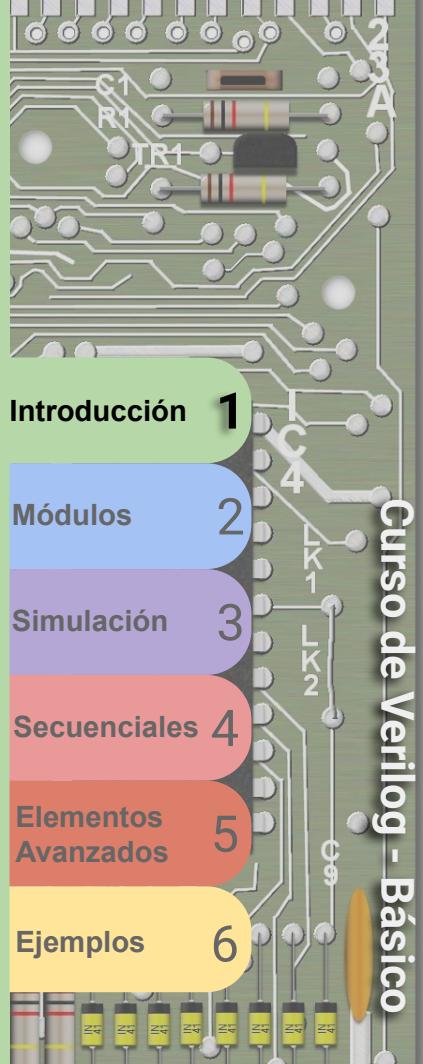[https://www.accellera.org/images/resources/articles/icdesigntrans/
ic_design_transition_feb2010.pdf](https://www.accellera.org/images/resources/articles/icdesigntrans/ic_design_transition_feb2010.pdf)




HDL (Lenguajes descriptivos de hardware)



VHDL

Se desarrolla en 1983 como un lenguaje para describir el funcionamiento de circuitos. El problema era que en los 80s la documentación de cómo se “comportaban” los C.I. variaba mucho según el fabricante. El depto de defensa de USA necesitaba un estándar y entonces surge VHDL. En 1987 se estandariza como IEEE 1076-1987. A partir de este punto los fabricantes de circuitos y herramientas CAD empiezan a sugerir cambios y mejoras que terminan en IEEE 1076-1993. A lo largo de los años se ha ido actualizando el estándar soportando cambios en el lenguaje.

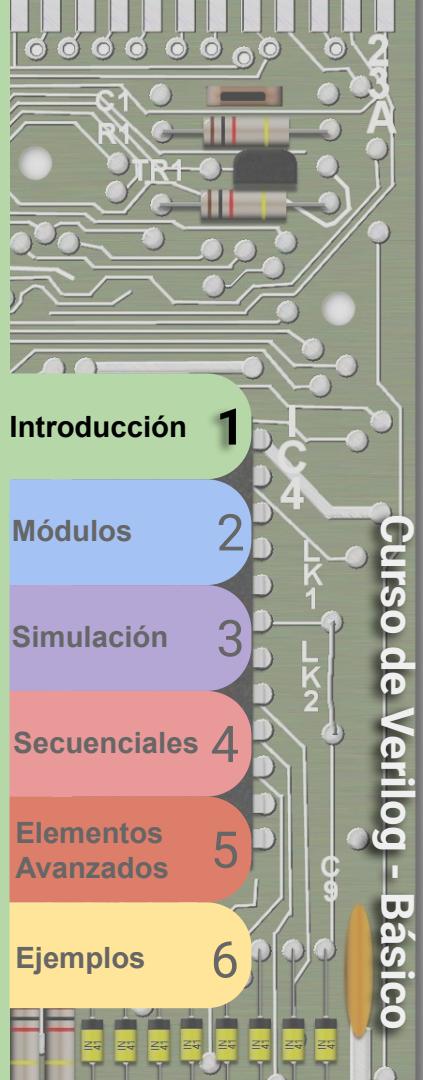
Uno de los cambios principales que incorpora la versión de 1993 es la síntesis de circuitos utilizando el mismo lenguaje. Si bien existe sintaxis específica para simular y sintaxis específica para sintetizar, el lenguaje es prácticamente el mismo para ambas tareas.



Verilog (Verification-logic) IEEE 1364

Creado en 1984 como un producto comercial, fue estandarizado por IEEE en 1995. Comenzó como una herramienta de descripción de circuitos lógicos pero rápidamente obtuvo capacidad de simular los mismos. Cuando fue lo suficientemente popular obtuvo la capacidad de sintetizar circuitos.

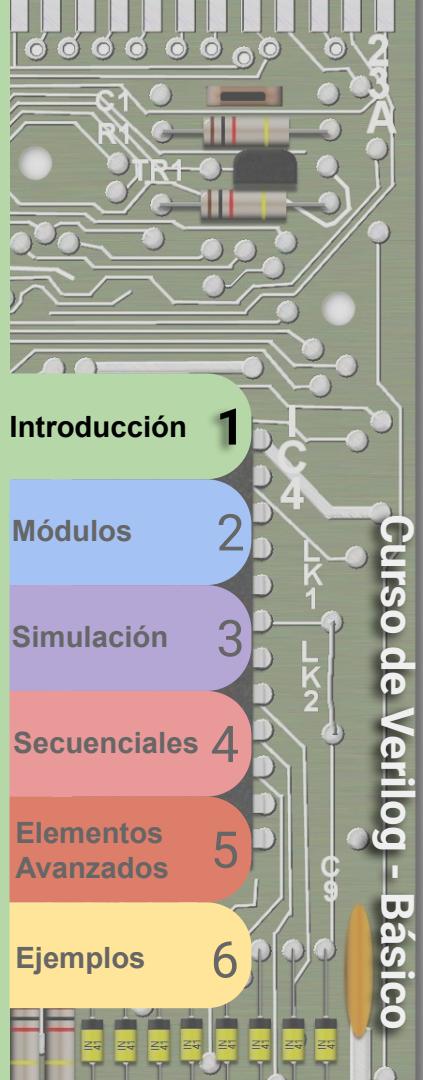Luego de ser estandarizado en 1995 se hicieron mejoras y cambios que resultaron en un nuevo estándar IEEE1364-2001. Esta es la versión más soportada por las diversas herramientas. Luego en el año 2009 se une con SystemVerilog. Desde ese entonces todo cambio se publica bajo el lenguaje SystemVerilog.



Funciones booleanas



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos
Avanzados 5

Ejemplos 6

Función booleana F (3 variables)


$$F(A, B, C) = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

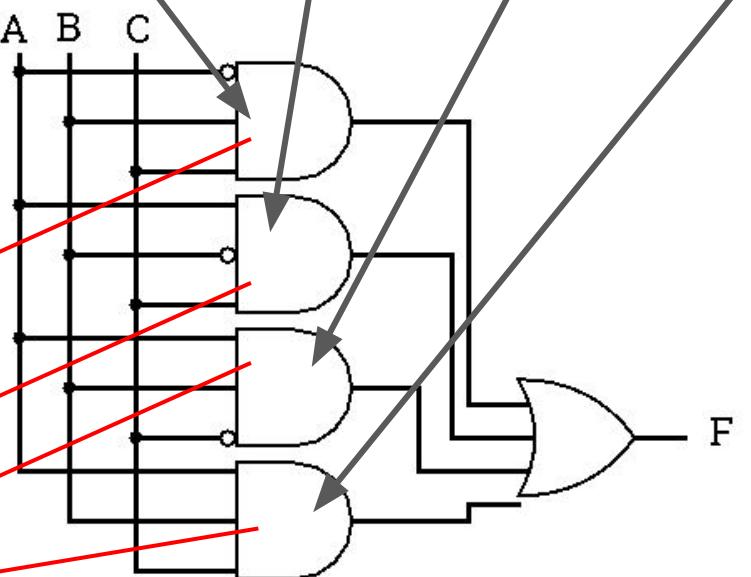

Función booleana F (3 variables)

Las tres formas de representación de la función (Tabla de verdad, circuito con compuertas o por definición de operaciones booleanas) SON EQUIVALENTES!. Es decir pasar de una forma a otra es completamente trivial. Las tres representan la misma función lógica.

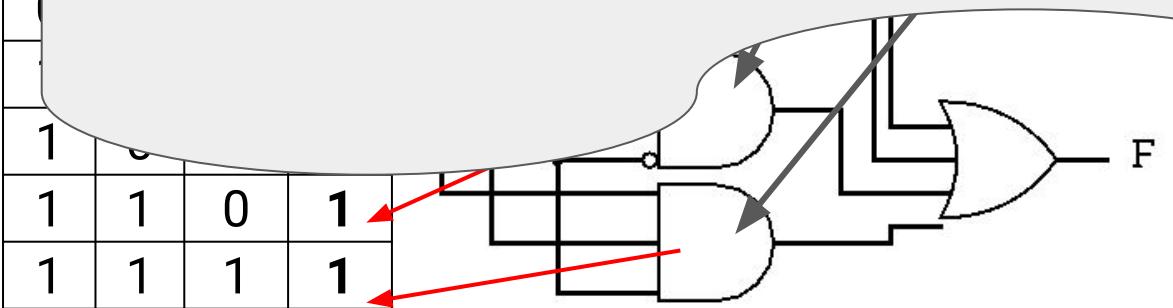

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

PAL



Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Circuito lógico real de una PAL

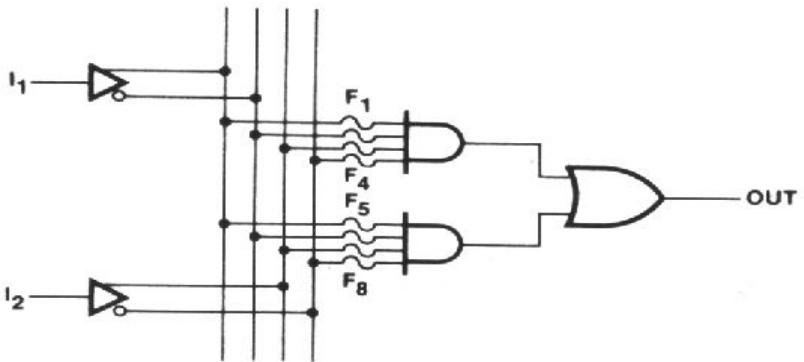

Circuito lógico simbólico de una PAL

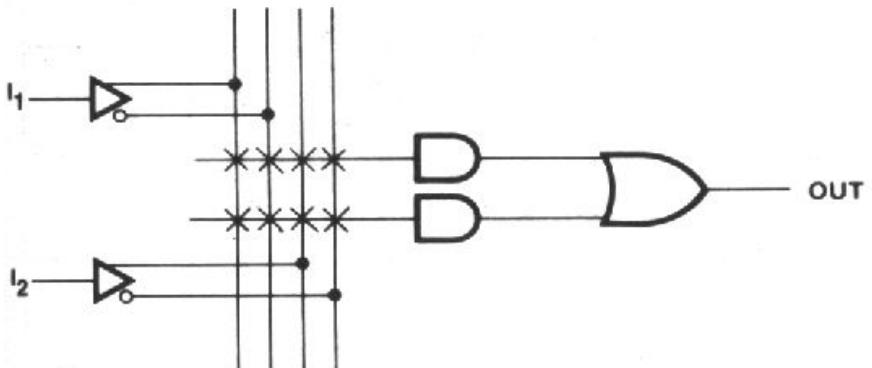

Introducción 1

Módulos 2



Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Implementación y esquema de quemado de fusibles

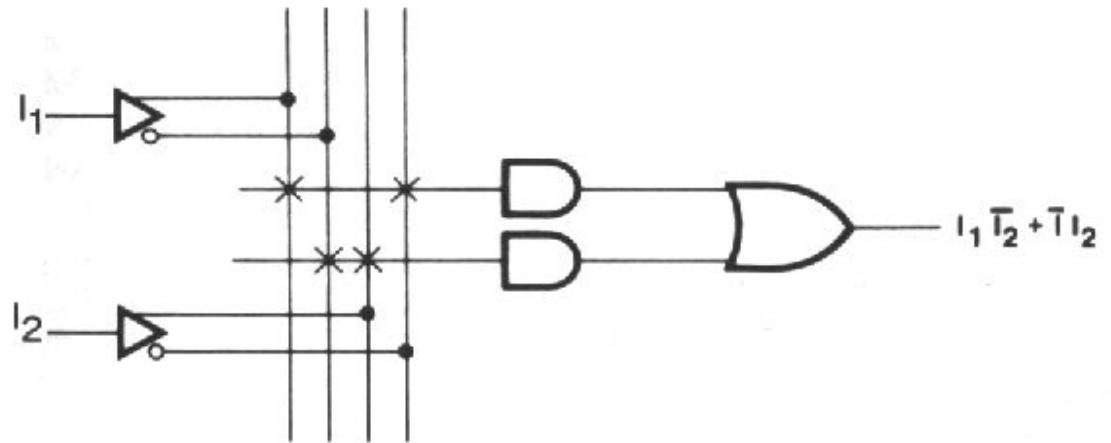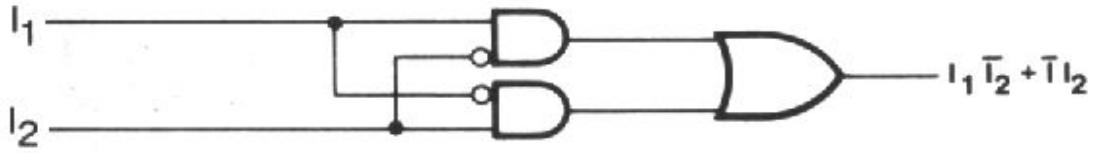

Introducción 1


Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

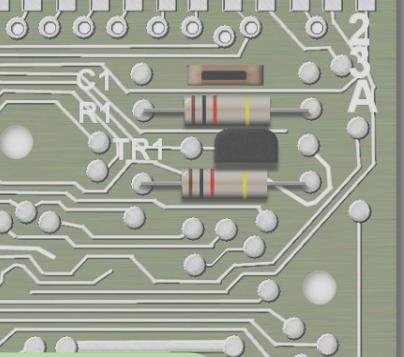

Pal de 4 entradas/salidas

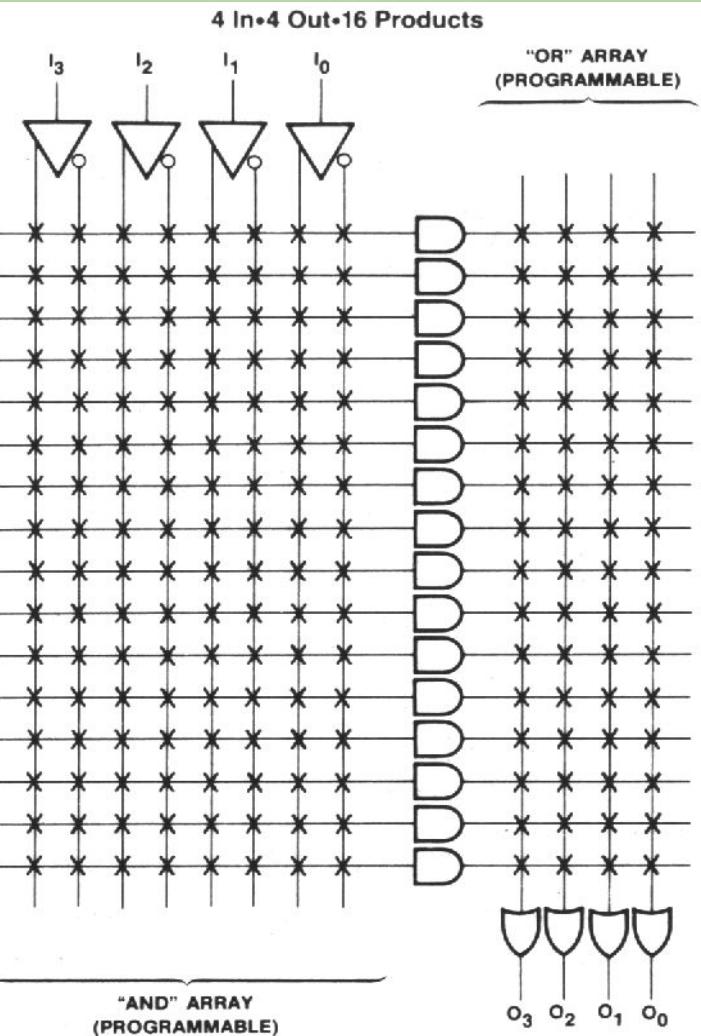

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Funciones con multiplexores



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5



Ejemplos 6

Un MUX con entradas fijas

S_1	S_0	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

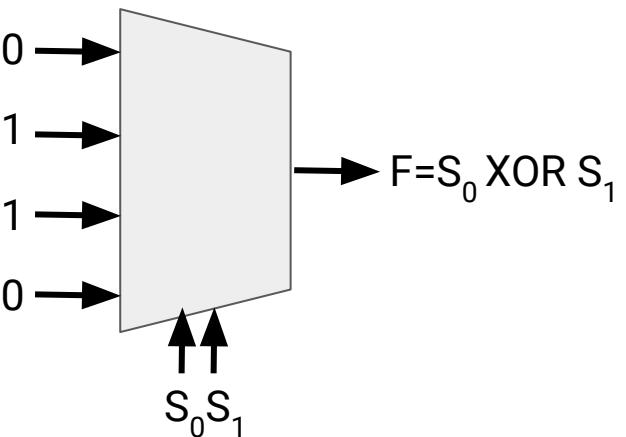

Podemos conectar un shift register compuesto de 4 FF a las entradas del MUX. Luego cambiando los valores de FFx podemos generar cualquier "compuerta" entre S_0 y S_1 .

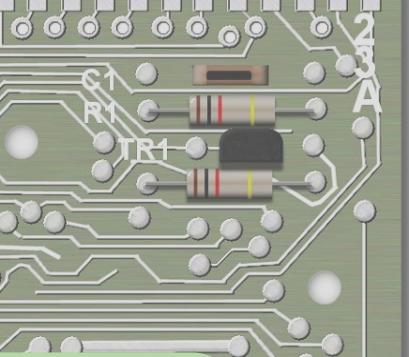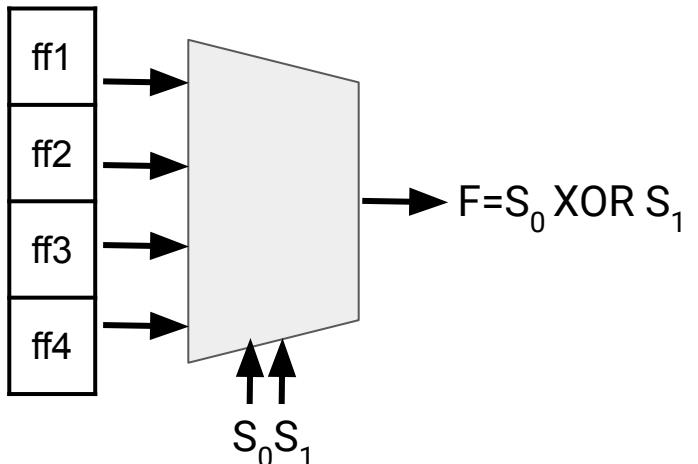

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

GAL y CPLD



Macrocelda de una GAL

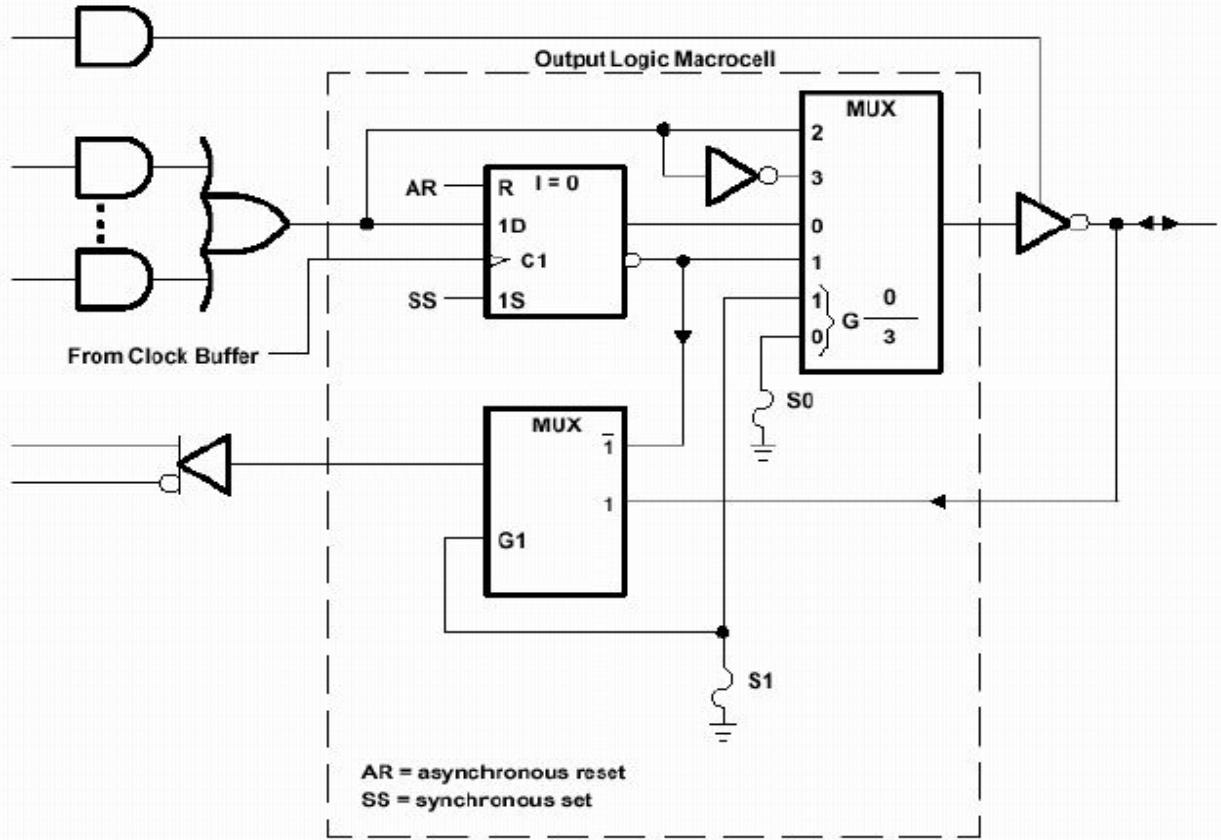

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

CPLD

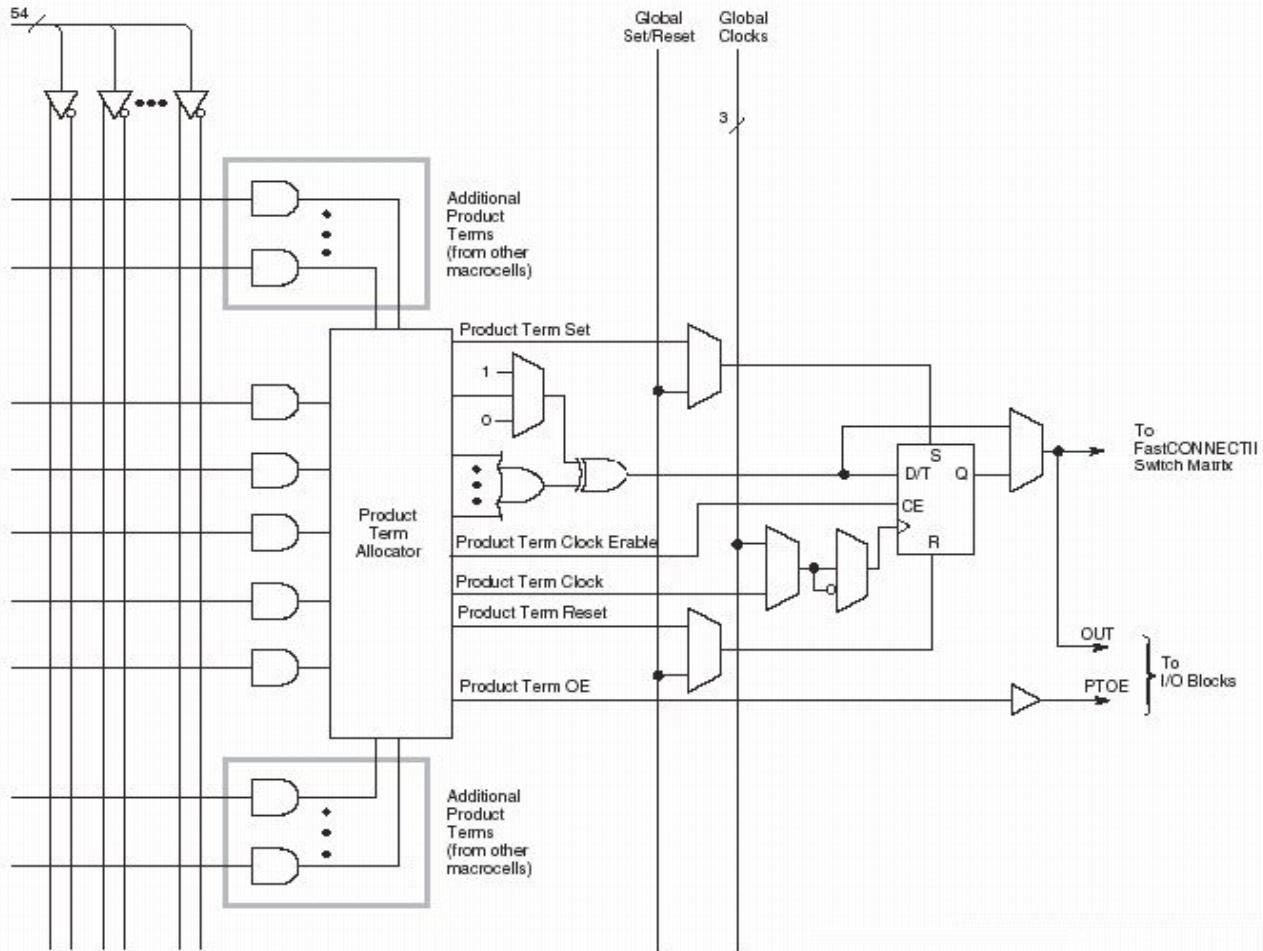

Introducción 1


Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

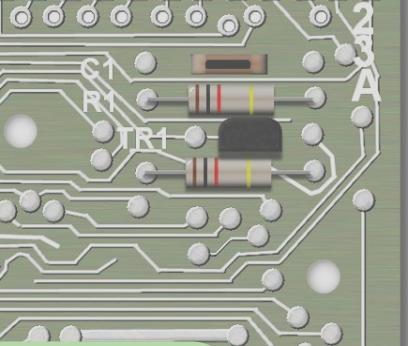

FPGA CLB



Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Configurable Logic Block (CLB)

https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug474_7Series_CLB.pdf

The 7 series configurable logic block (CLB) provides advanced, high-performance FPGA logic:

- Real 6-input look-up table (LUT) technology
- Dual LUT5 (5-input LUT) option
- Distributed Memory and Shift Register Logic capability
- Dedicated high-speed carry logic for arithmetic functions
- Wide multiplexers for efficient utilization

CLBs are the main logic resources for implementing sequential as well as combinatorial circuits. Each CLB element is connected to a switch matrix for access to the general routing matrix (shown in [Figure 1-1](#)). A CLB element contains a pair of slices.



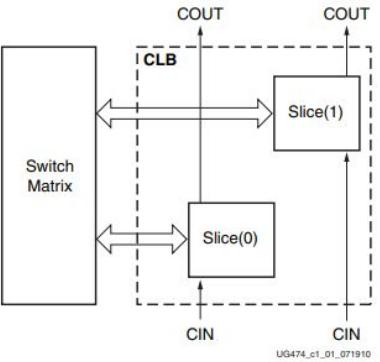
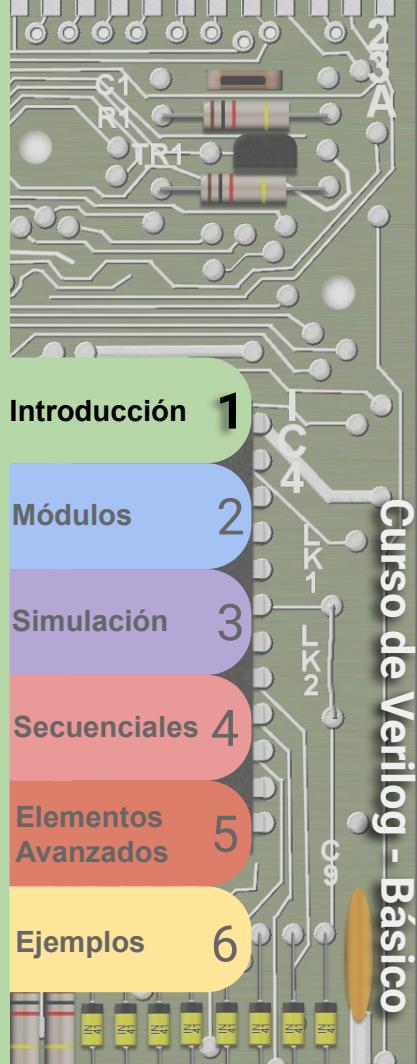
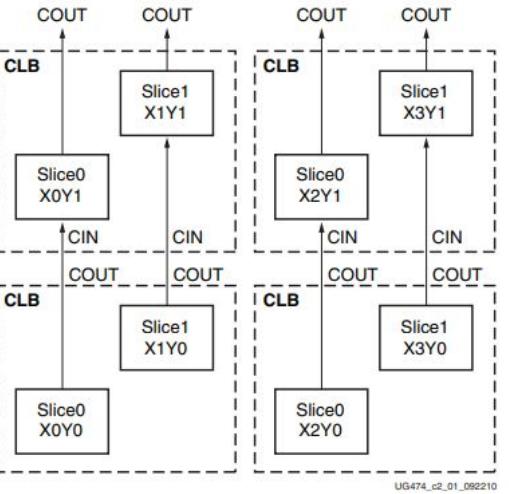


Figure 1-1: Arrangement of Slices within the CLB

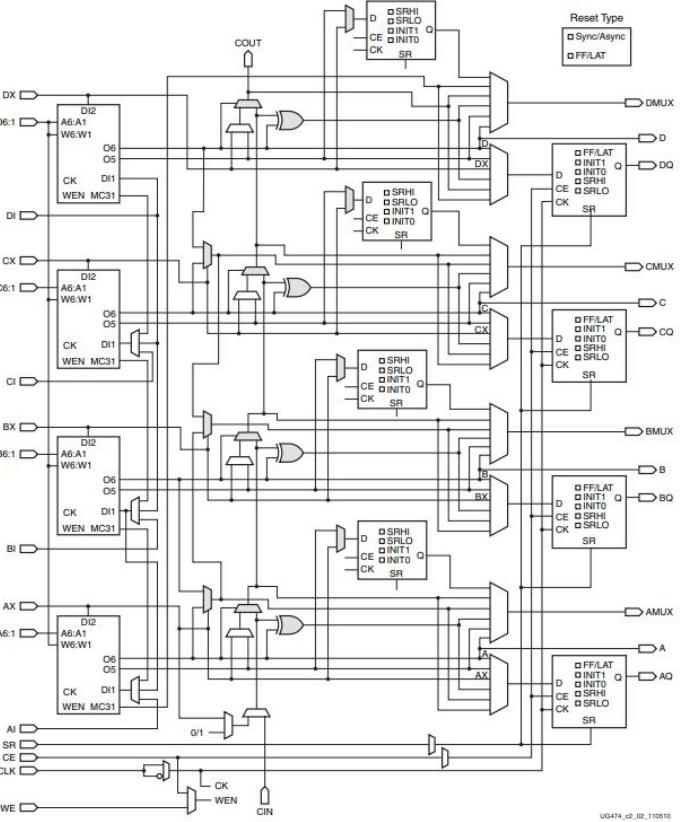Approximately two-thirds of the slices are SLICEL logic slices and the rest are SLICEM, which can also use their LUTs as distributed 64-bit RAM or as 32-bit shift registers (SRL32) or as two SRL16s. Modern synthesis tools take advantage of these highly efficient logic, arithmetic, and memory features. Expert designers can also instantiate them.




Configurable Logic Block (CLB)

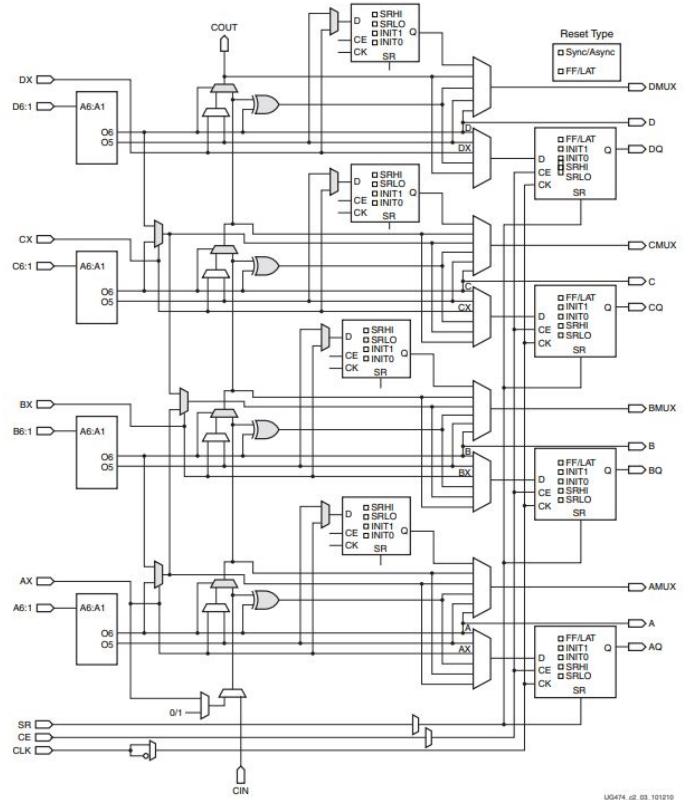


FPGA Simulada en Logisim-evolution



Bloque CLB

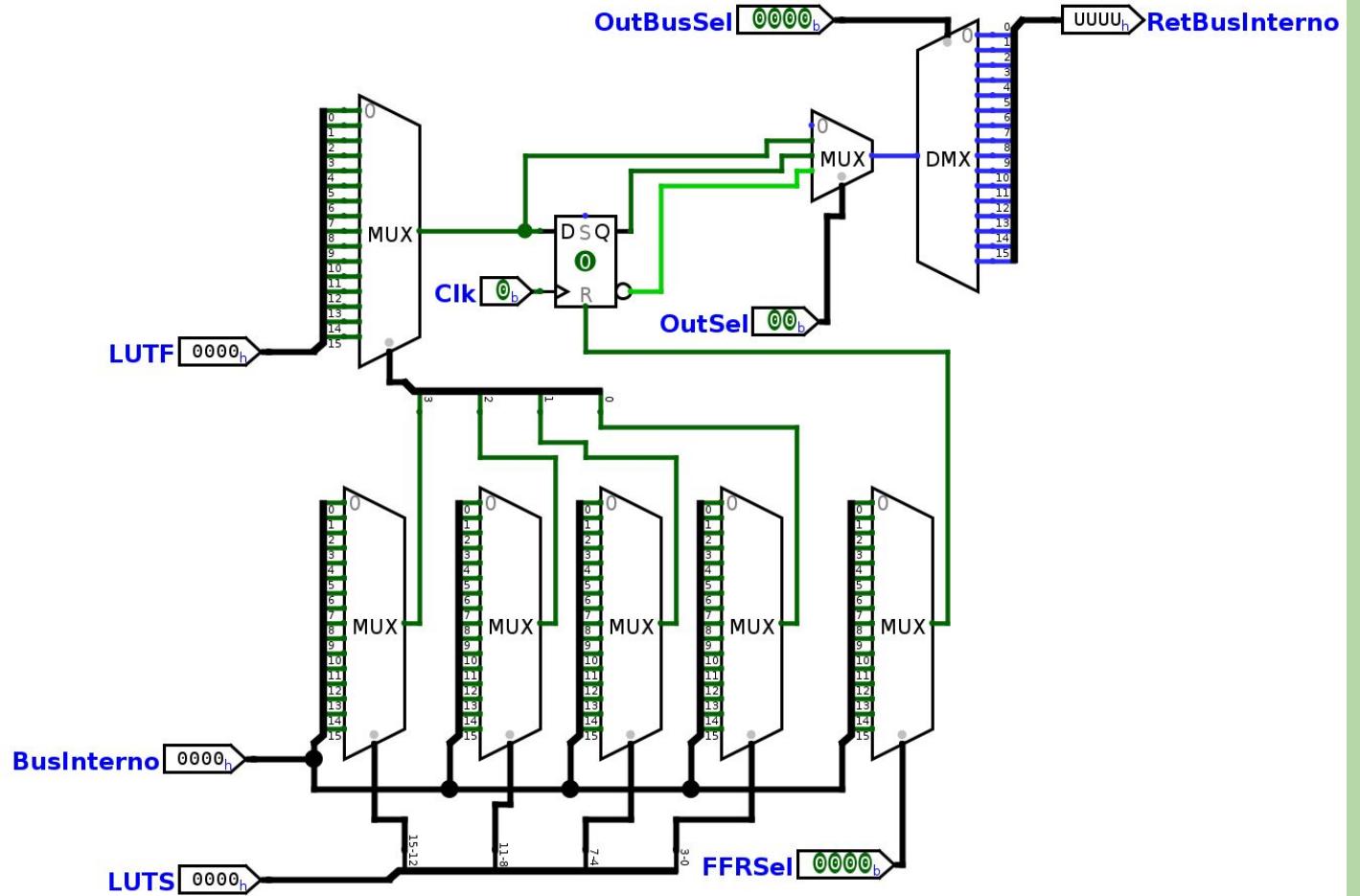

Bloque CLB

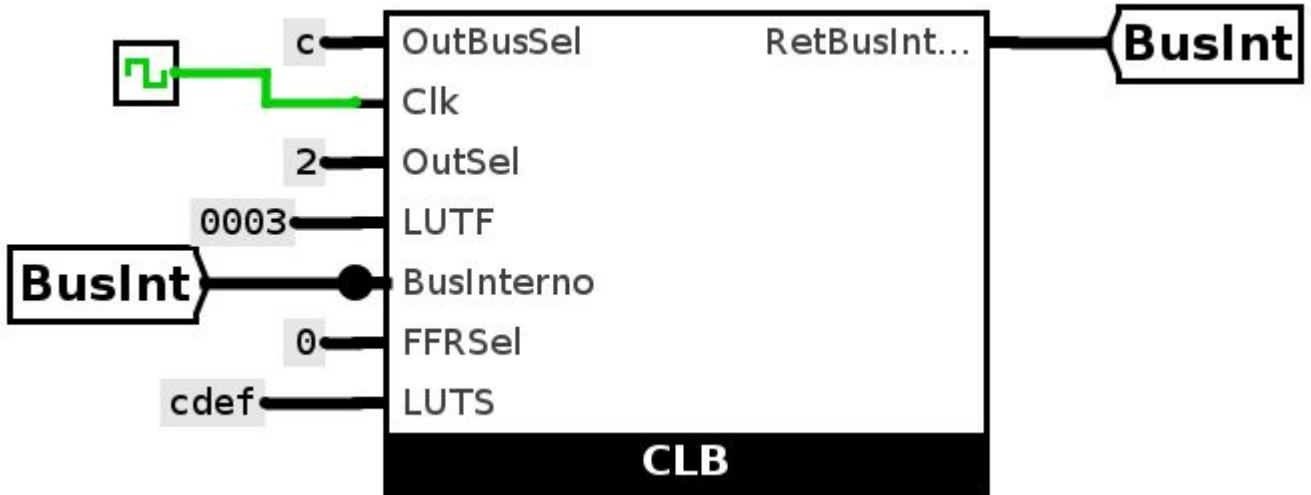

Pines de entrada


MasterClock

Entrada_A

Entrada_B

Entrada_C

Entrada_D

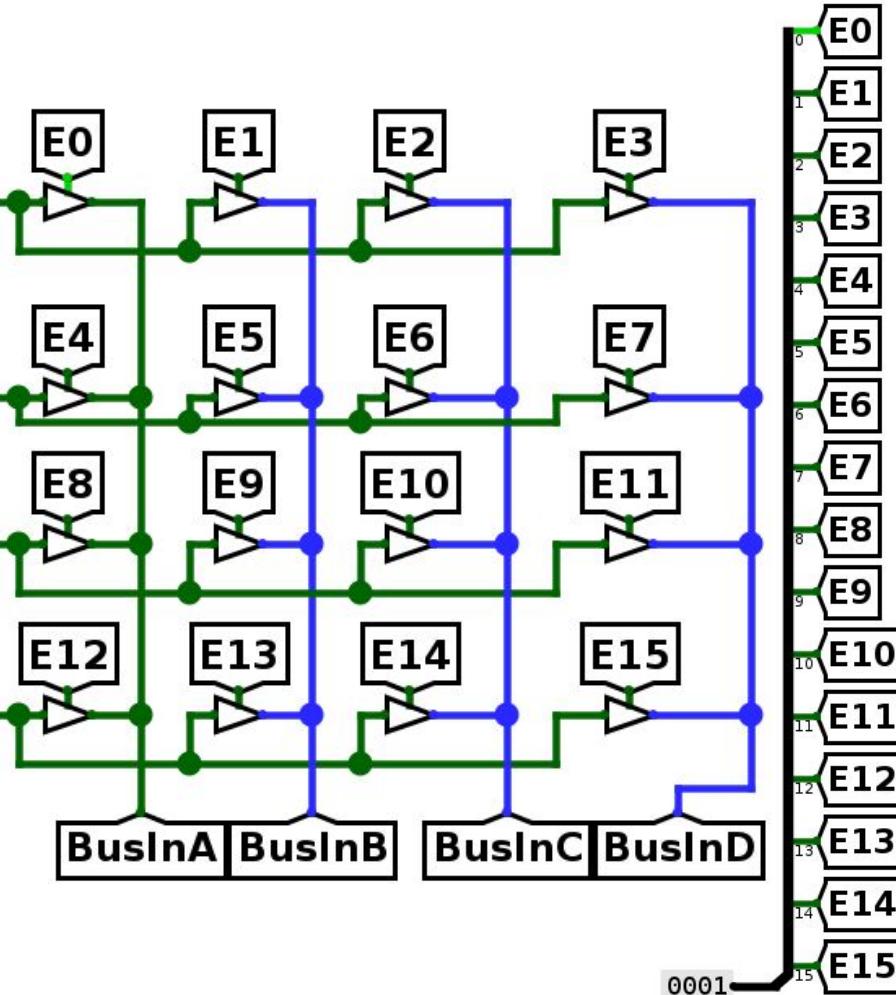

Introducción 1

Módulos 2




Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6


Bus Interno y Salidas

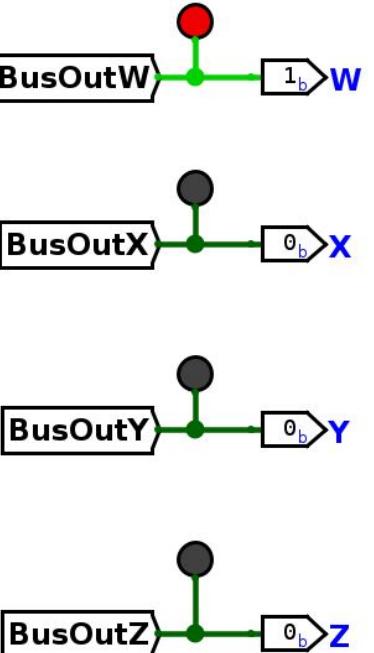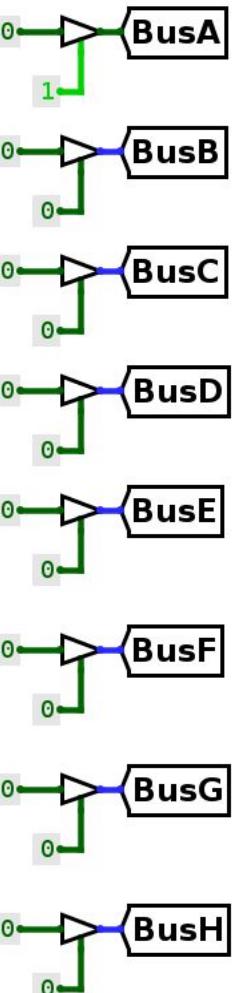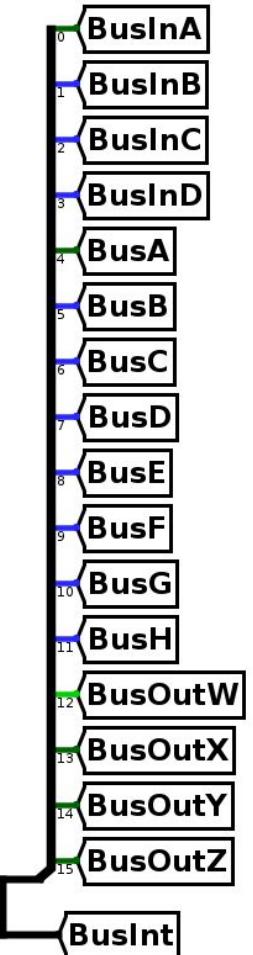

Ejemplo

Utilizando la FPGAGH0, genere una función mayoría (combinacional) con las entradas A, B y C.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

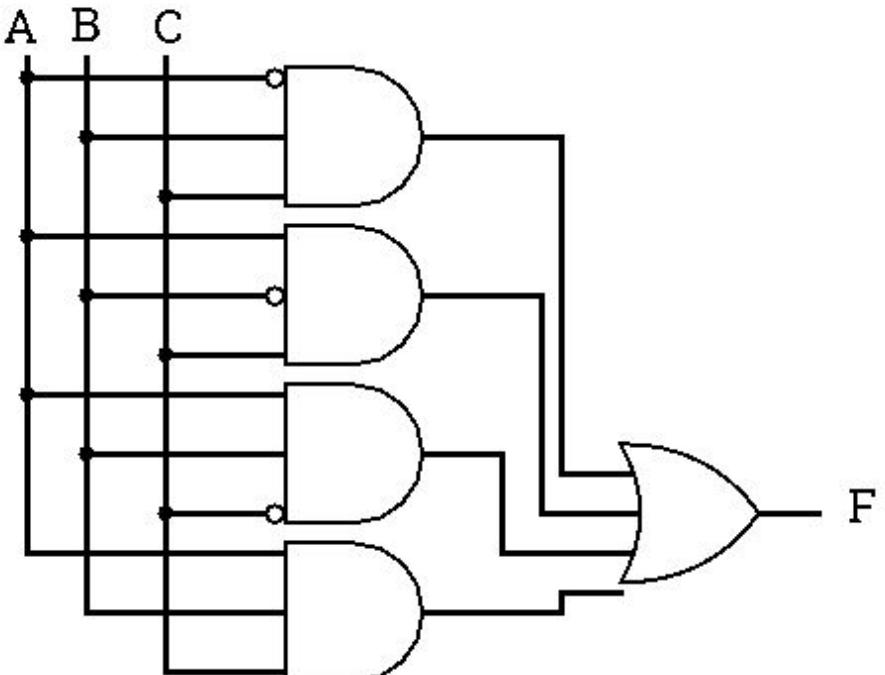

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3



Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

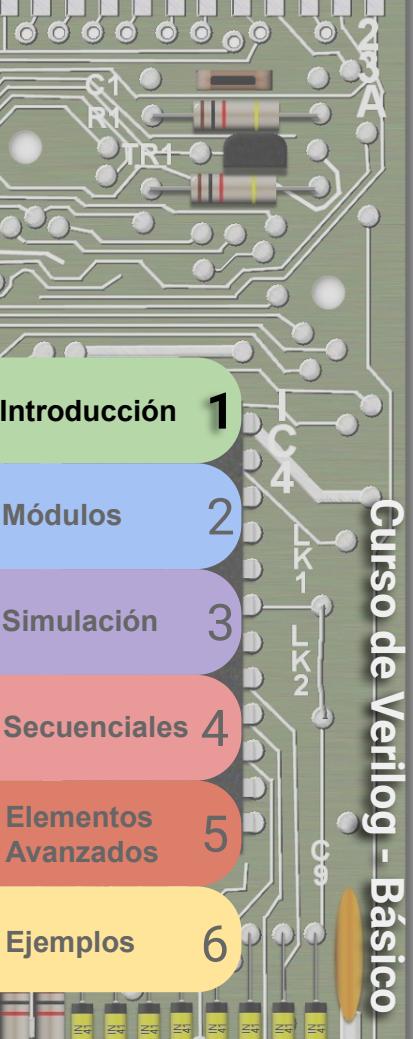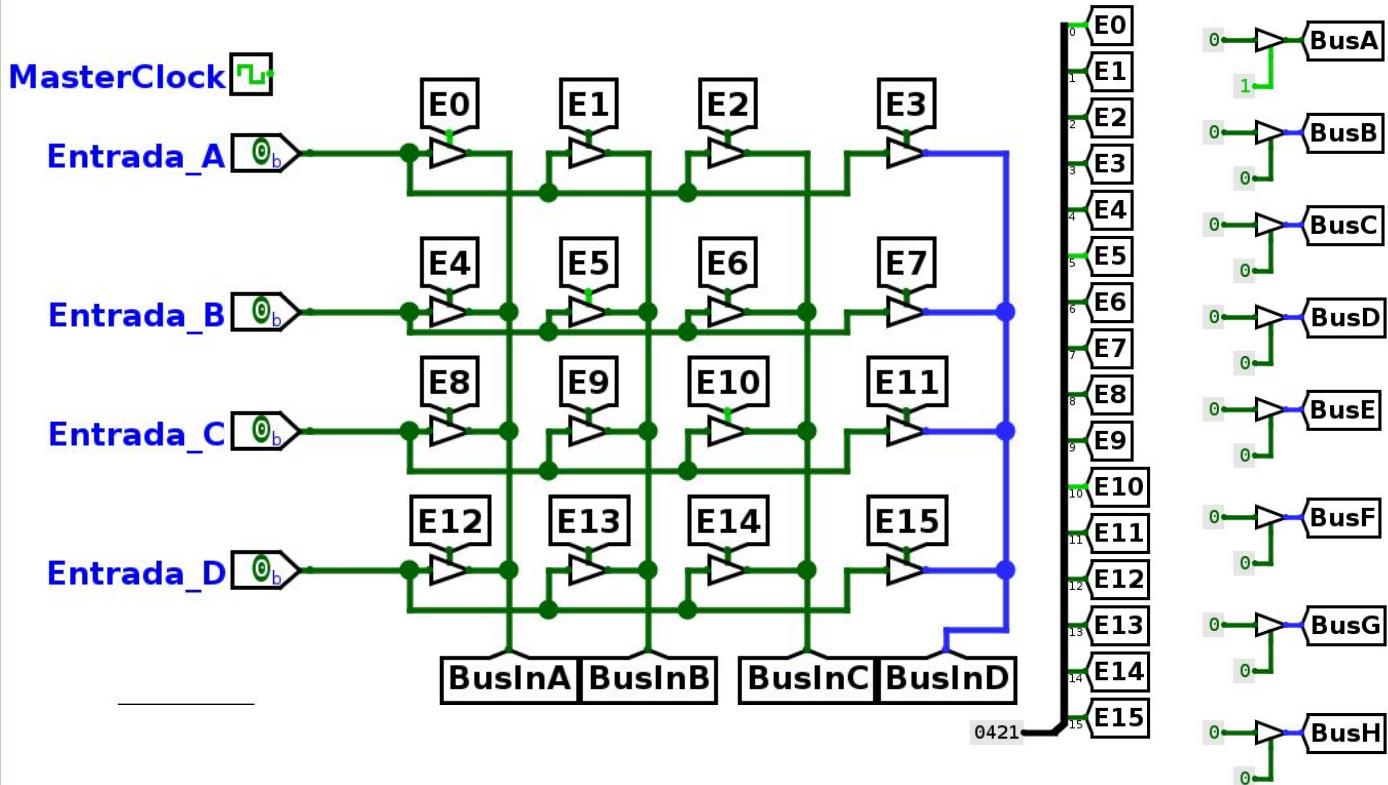Ejemplo - Conectando las entradas

Forzamos la Entrada_A al BusInA, luego Entrada_B al BusInB y Entrada_C a BusInC. A tal fin seleccionamos con 0x0421. En BusA forzamos un cero a usarse en LUT4 cuando solo usamos 3.




Ejemplo - Programando la LUT


La función de la LUT es 00e8 (ver tabla de verdad expandida a 16). Las entradas de selección de la LUT serán:

- BusA (que tiene 0 forzado)
- BusInA (que tiene Entrada_A)
- BusInB (que tiene Entrada_B)
- BusInC (que tiene Entrada_C)

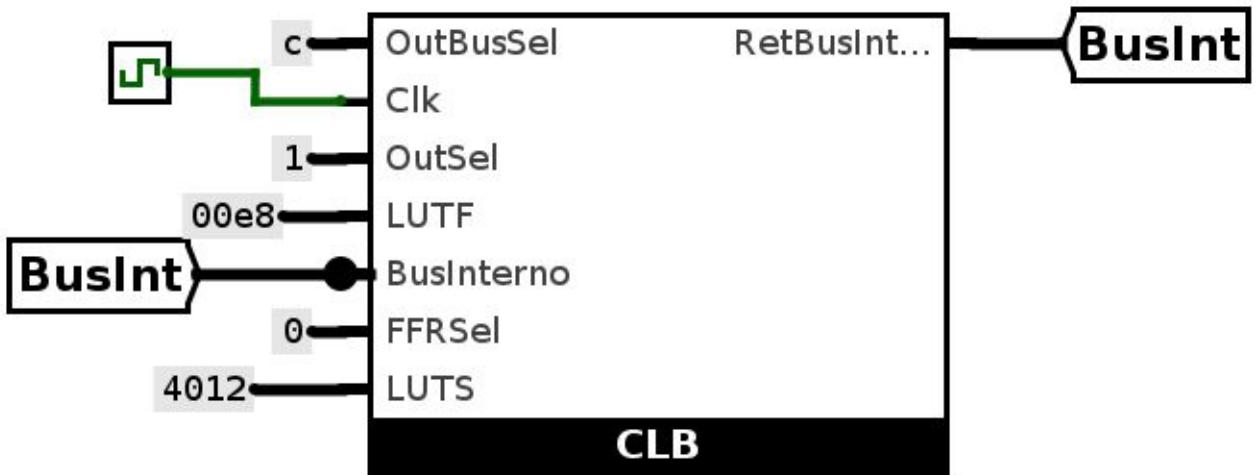
Por ende LUTS selecciona primero BusA (Elemento 4 del busint), luego BusInA (0), BusInB (1) y BusInC (2) , formando entonces 0x4012. La salida es a W (BusInt=C). Se toma la salida sin pasar por el FF interno.



Ejemplo - Programando la LUT

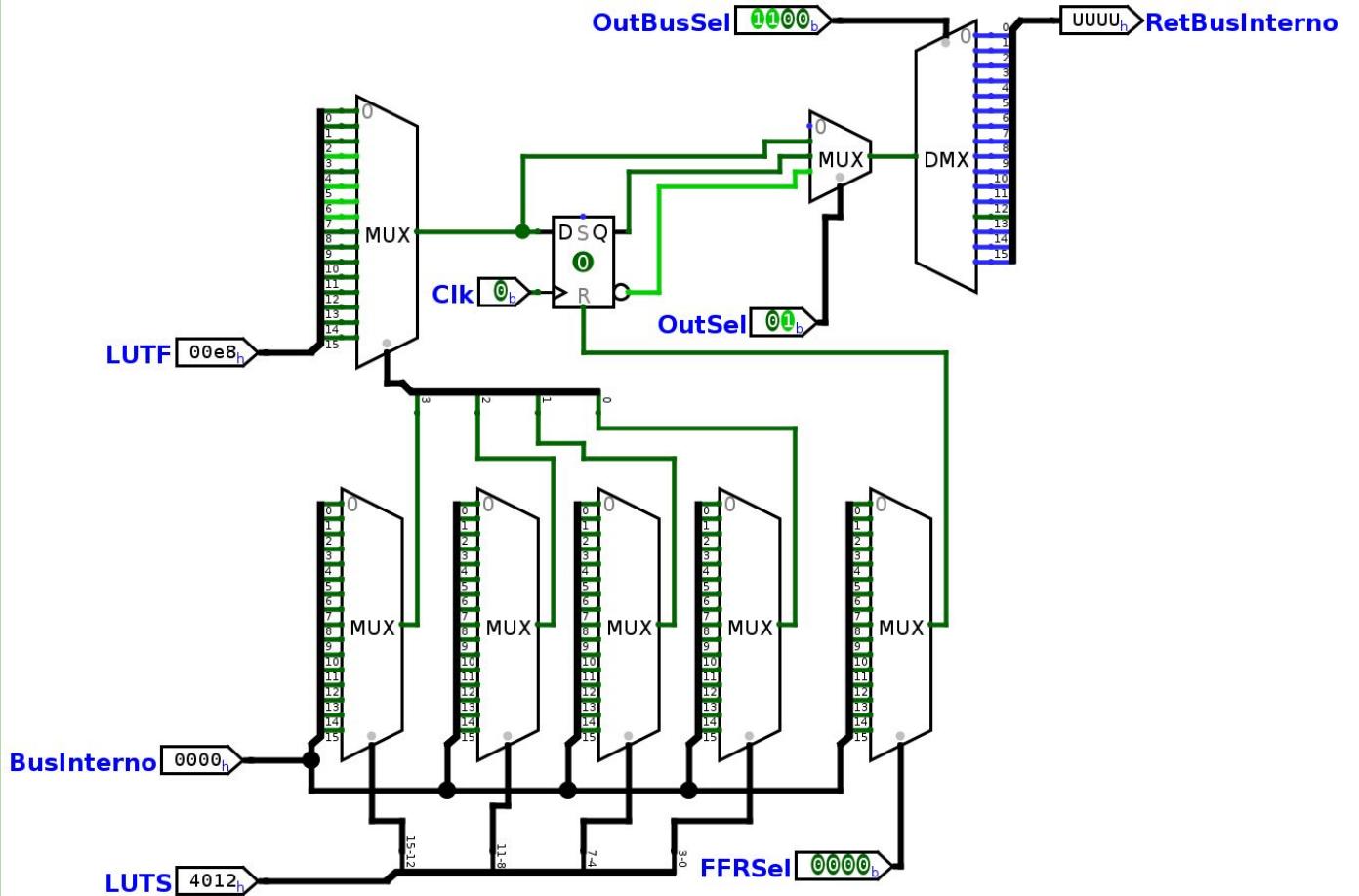

Ejemplo - Completo (FPGAGH0_Mayoria.circ)

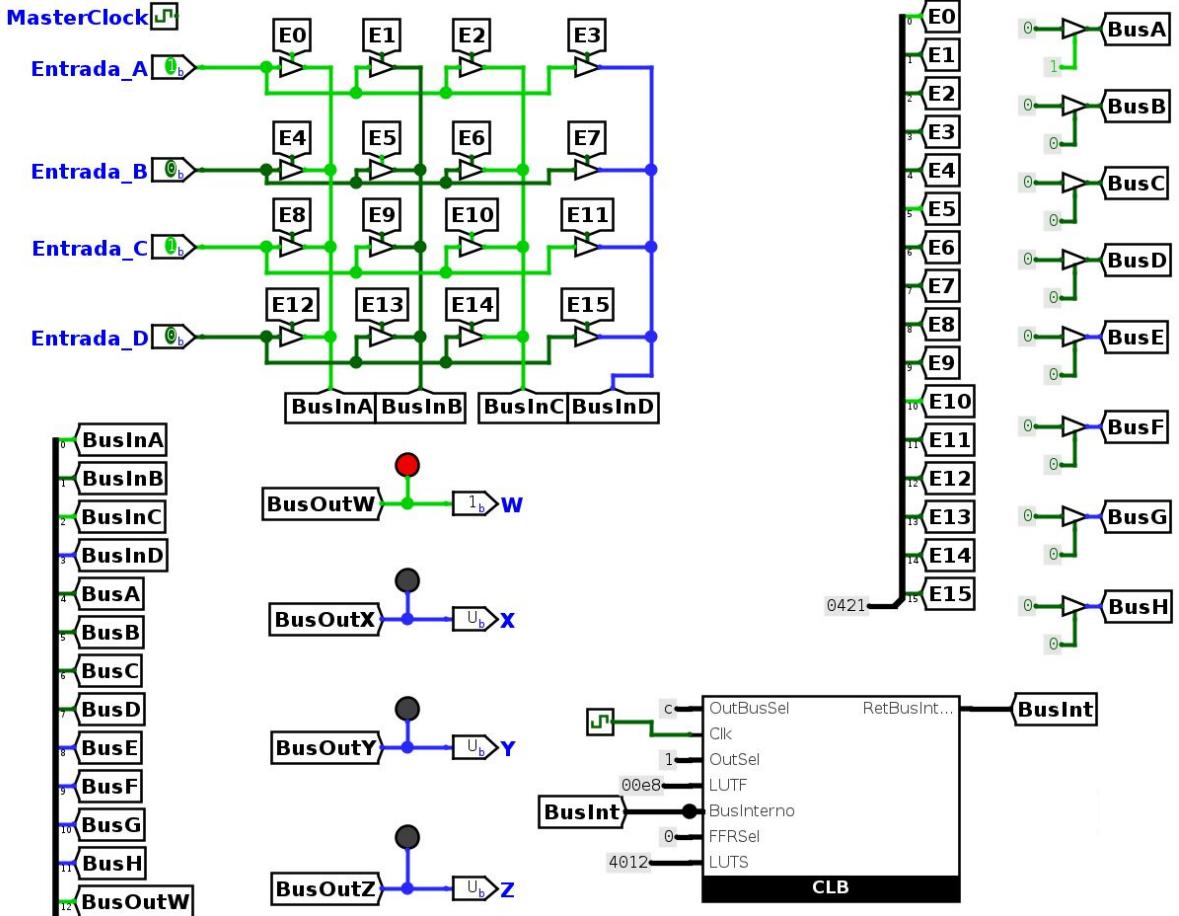

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

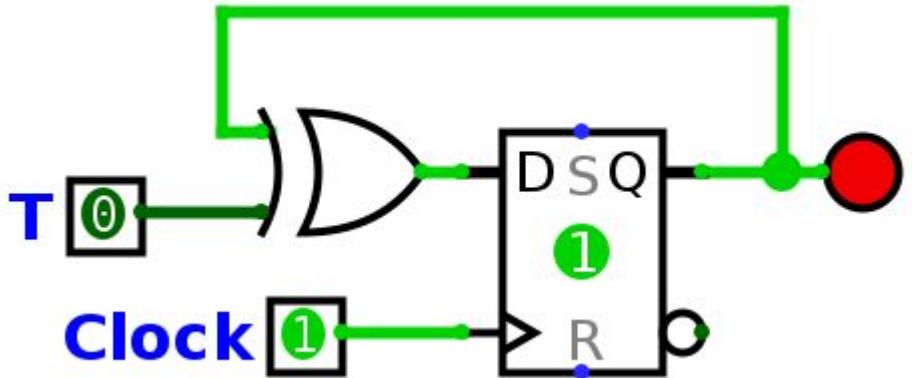Ejemplo2

Utilizando la Entrada_A como T , y la Entrada_B como Reset, implemente un FF tipo T utilizando el FF D de una CLB. La salida es el LED W.



T	Q	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Ejemplo2 - LUT (0x0006)

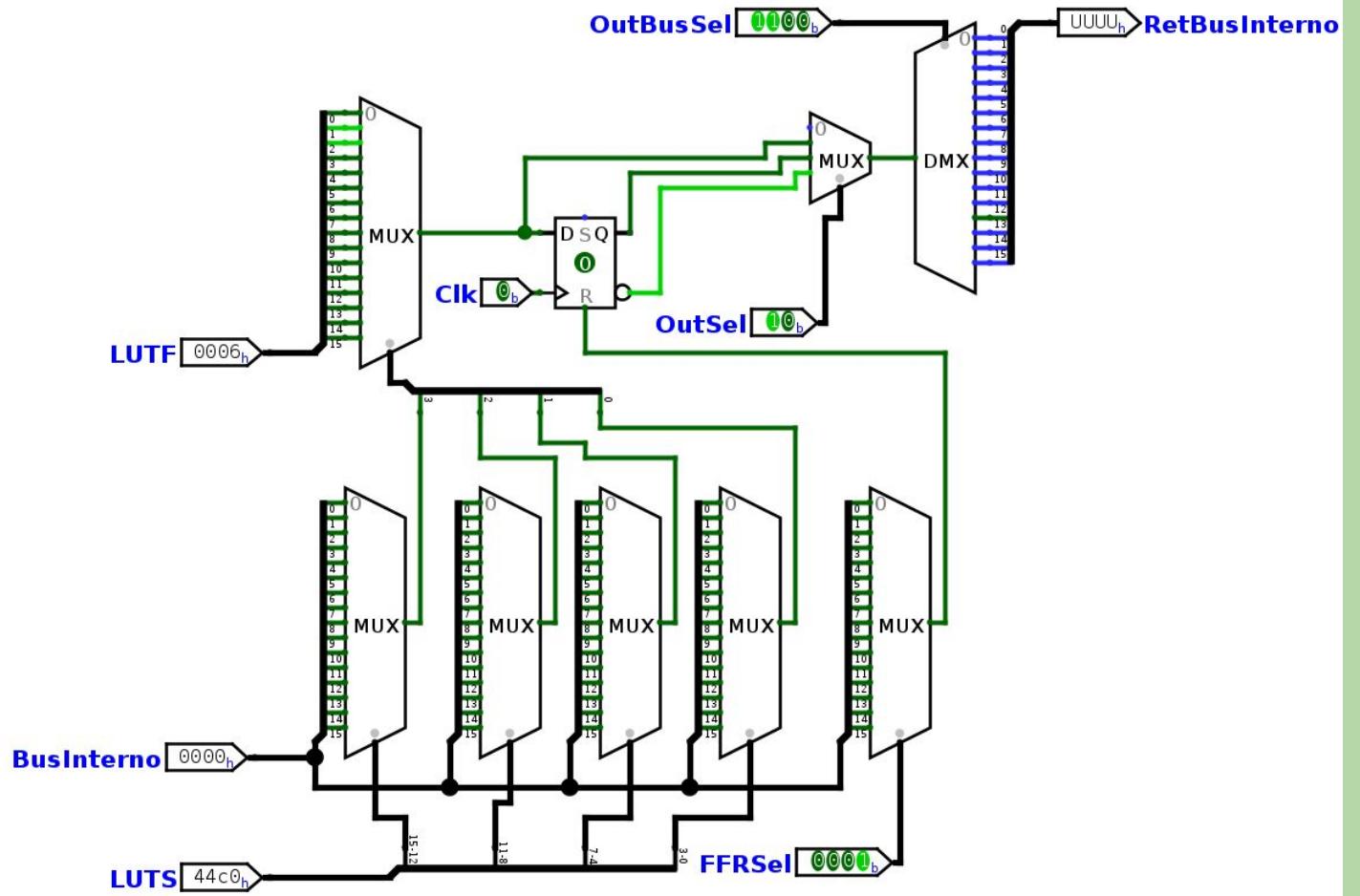

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Ejemplo2 - Completo (FPGAGHO_TFF.circ)

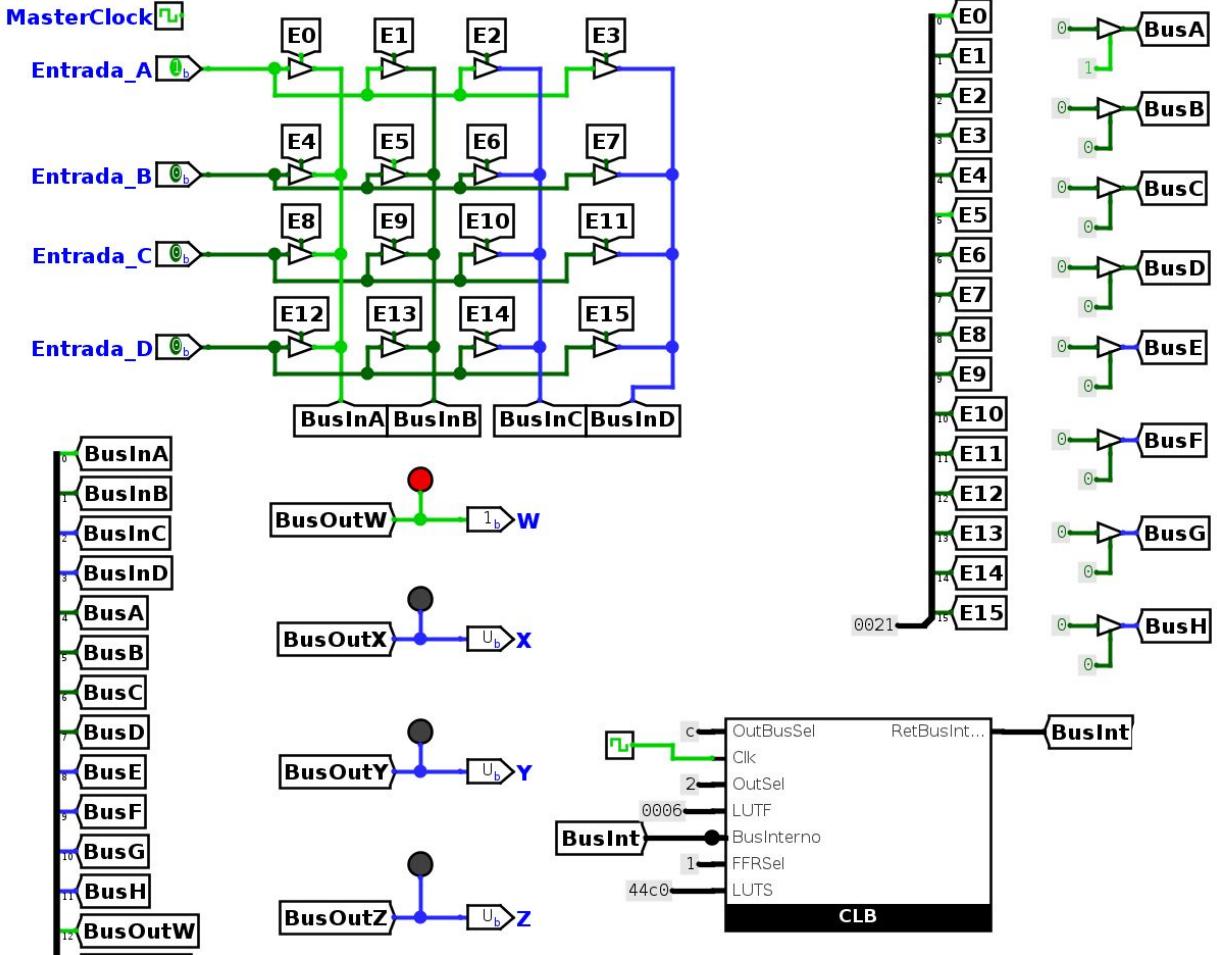

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Módulos en Verilog



Diseño modular (Caja negra)

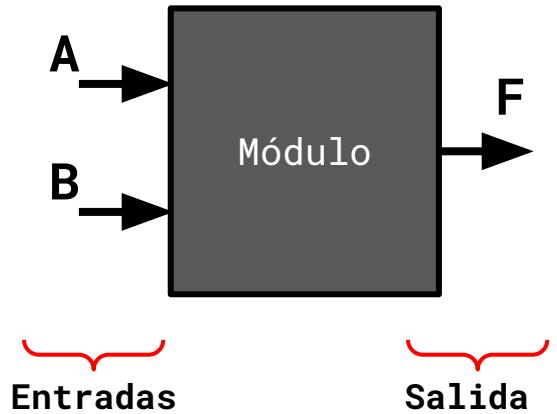

```
module nombre ( lista de puertos );
    • Interface
        ○ Tipos de los puertos
        ○ Parámetros
    • Body
        ○ Variables
        ○ Asignaciones
        ○ Instanciación de módulos
        ○ Bloques de simulación
        ○ Bloques de comportamiento
        ○ Funciones y tareas
endmodule
```

Verilog

```
module Modulo( A,B,F);
    input A;
    input B;
    output F;
endmodule
```


Verilog 2001

```
module Modulo(
    input A,
    input B,
    output F
);
endmodule
```


```
module Modulo( input A,B,
                output F );
endmodule
```




Vivado (creando un módulo)

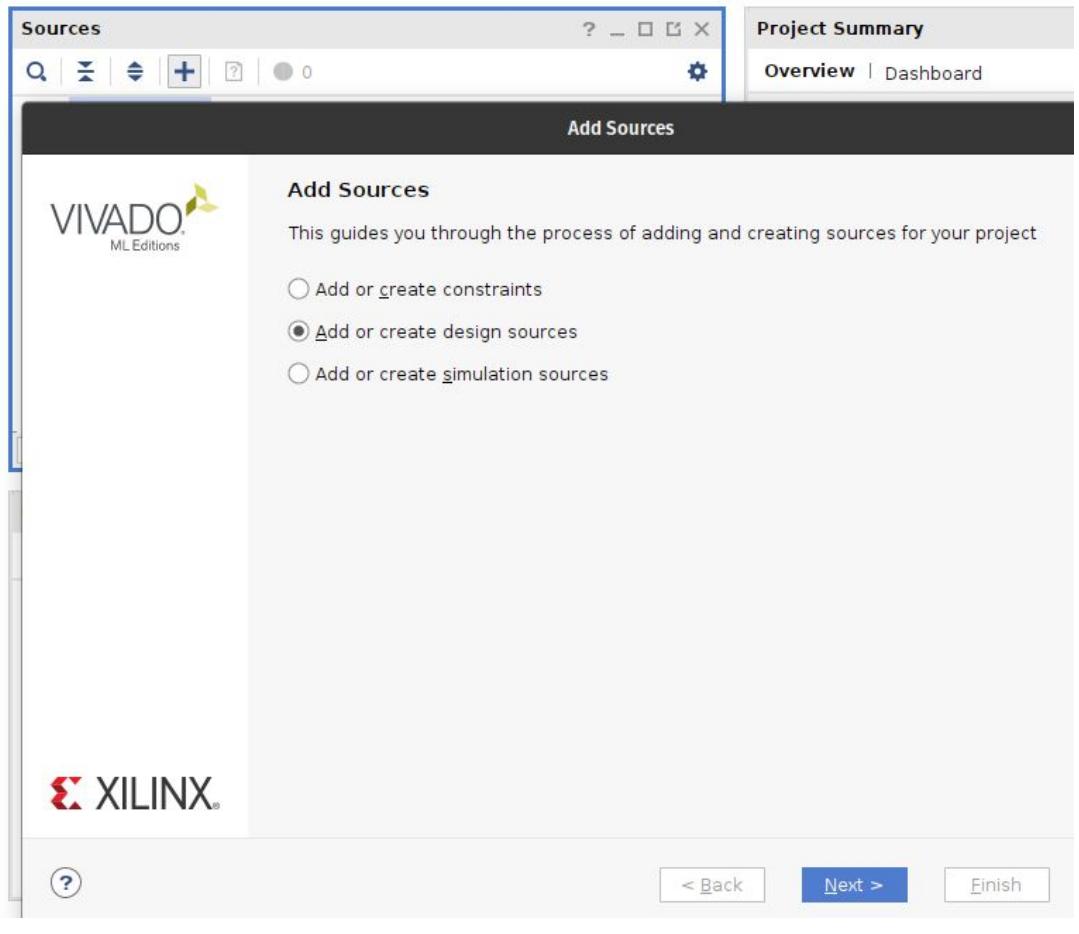


Vivado (creando un módulo)

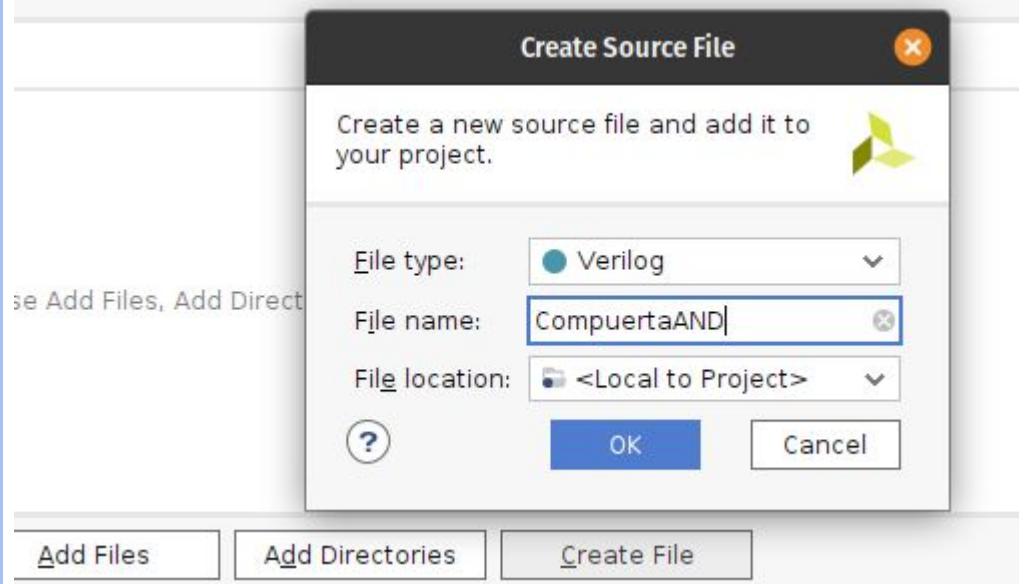

Vivado (creando un módulo)

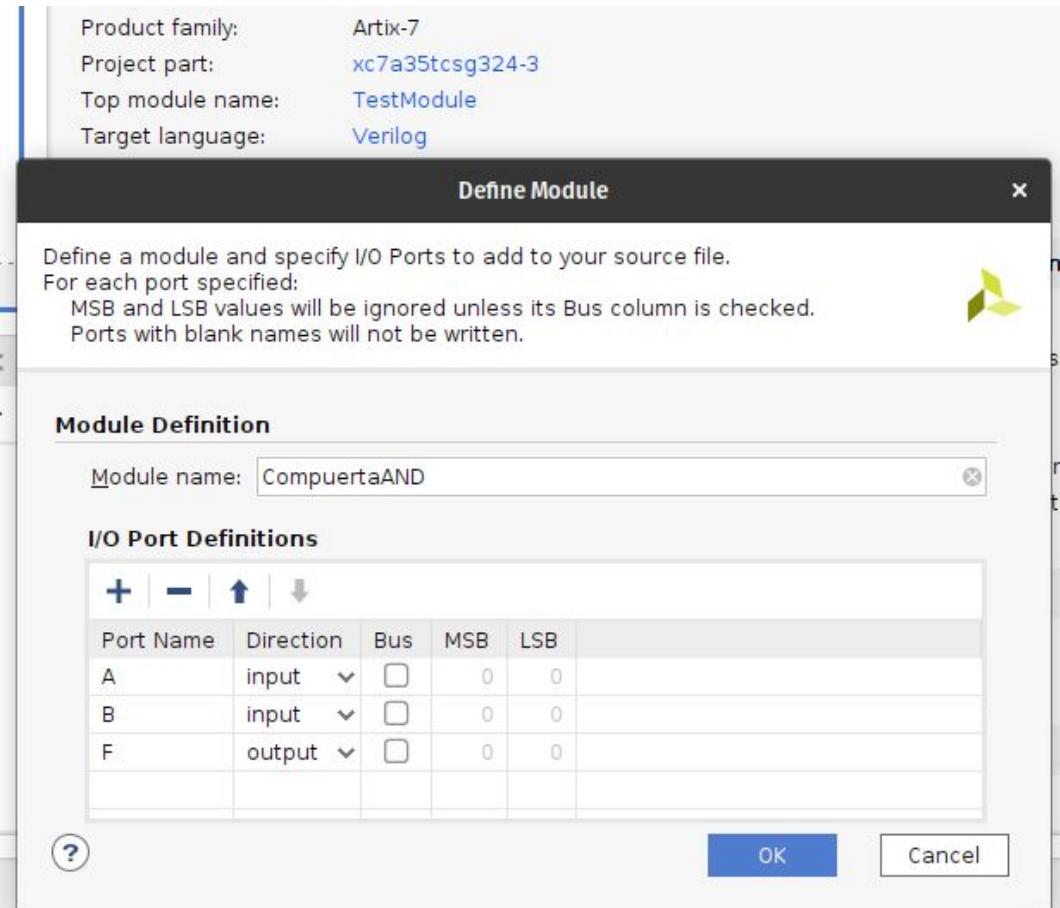

Vivado (creando un módulo)

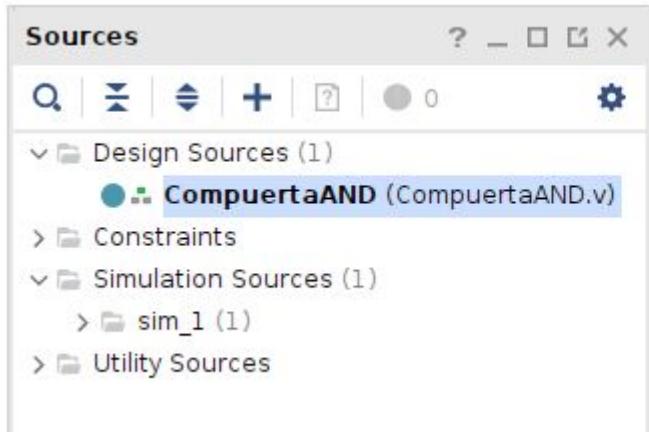

```
CompuertaAND.v
1 `timescale 1ns / 1ps
2 module CompuertaAND(
3     input A,
4     input B,
5     output F
6 );
7 endmodule
8
9
```



Puertos y Tipos de dato



Puertos y tipos de dato (verilog 2001)

Puertos

- **input**
- **output**
- **inout**

Por defecto los puertos son de tipo **wire**. Los **output** pueden definirse como '**reg**' (variable). Se puede asignar un rango **[x:y]** a un puerto para indicar un bus.

Por defecto los buses se consideran como '**unsigned**' pero puede definirse como '**signed**' de ser necesario.

Valores posibles (wire/reg)

- 0
- 1
- X (**unknown**)
- Z (**High Impedance**)

Tipos de datos

- **wire**
- **reg**
- *integer*
- *time*
- *real*
- *string*


Algunos valores sólo tienen sentido en simulaciones.

Valores literales

Se forman indicando la cantidad de **bits**, luego comilla simple y la base seguido del número.

Ejemplos

- 4'b0110
- 4'h6 (0110₂)
- 5'h1f (11111₂)
- 5'd31 (11111₂)

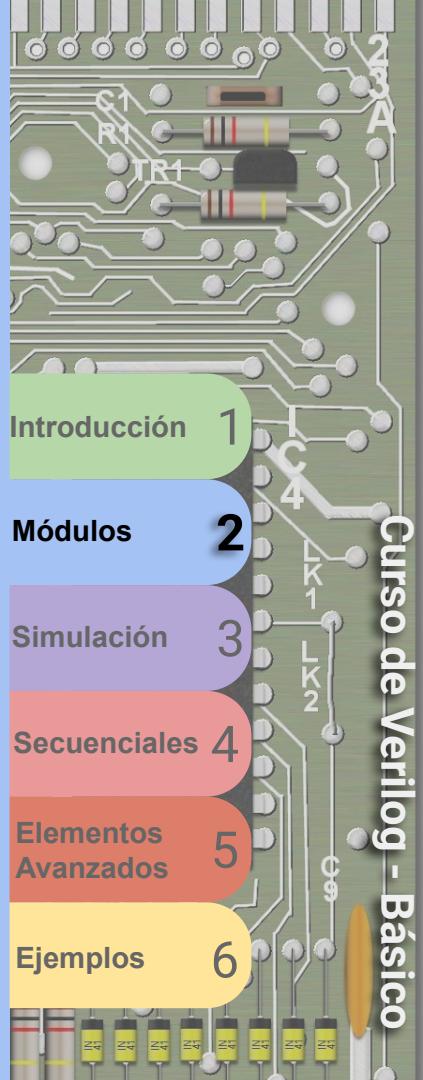

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Lógica combinatoria



Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos
Avanzados 5

Ejemplos 6

Compuerta AND (assign)

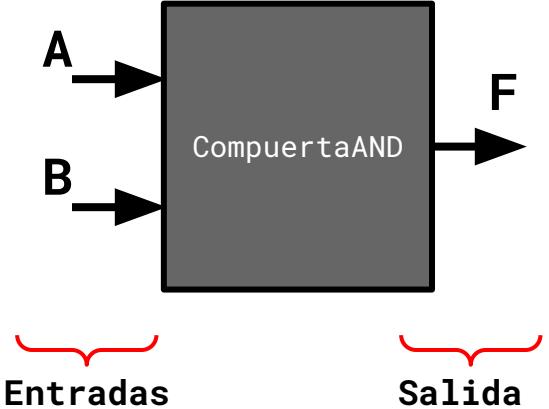

```
module CompuertaAND (
    input A,
    input B,
    output F
);
    assign F = A & B;
endmodule
```

Operadores	
Símbolo	Operación
! o ~	Negación (Bit)
&	And (Bit)
~&	Nand (Reduc)
	Or (Bit)
~	Nor (Reduc)
^	Xor (Bit)
~^	Xnor (Bit)

Operadores Bit


Se aplican bit a bit entre dos buses (o cables).

Ej: Si $A[3:0]$ y $B[3:0]$ entonces $A \& B$ realiza $A[0] \text{ AND } B[0]; A[1] \text{ AND } B[1] \dots$

Operadores Reducción

Se aplican sobre todos los bits de un solo bus.

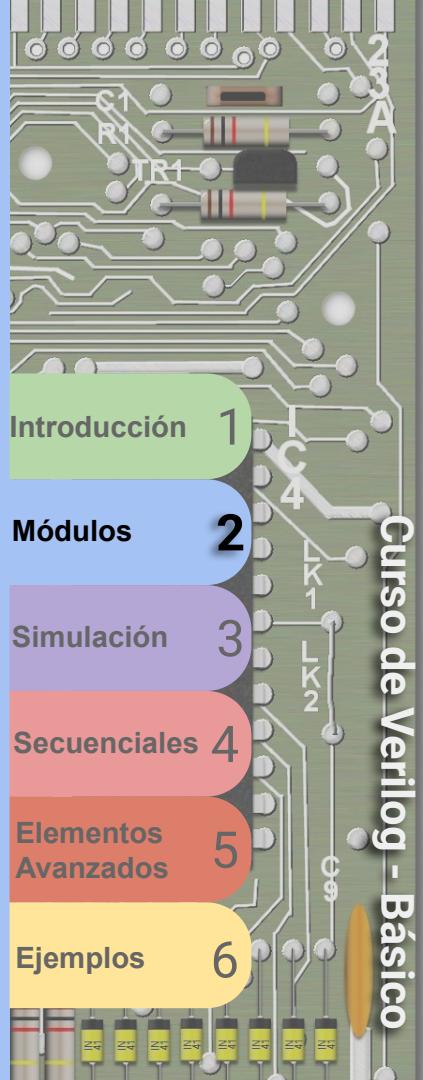Ej: Si $A[3:0]$ entonces $\sim \& A$ equivale a $A[3] \text{ NAND } A[2] \text{ NAND } A[1] \text{ NAND } A[0]$



Vivado (Síntesis y esquemático)

SYNTHESIS

Run Synthesis

Open Synthesized Design

Constraints Wizard

Edit Timing Constraints

Set Up Debug

Report Timing Summary

Report Clock Networks

Report Clock Interaction

Report Methodology


Report DRC

Report Noise

Report Utilization

Report Power

Schematic

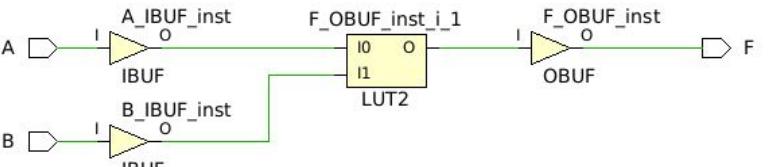

https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/7series_scm.pdf

LUT2
Primitive: 2-Bit Look-Up Table with General Output

Cell Properties

F_OBUF_inst_i_1	CLASS	cell
	FILE_NAME	/home/edgardog/Ne
INIT	INIT	4'h8


Logic Table

Inputs		Outputs
I1	I0	O
0	0	INIT[0]
0	1	INIT[1]
1	0	INIT[2]
1	1	INIT[3]


Logic Table

Inputs		Outputs
I1	I0	O
0	0	INIT[0]
0	1	INIT[1]
1	0	INIT[2]
1	1	INIT[3]

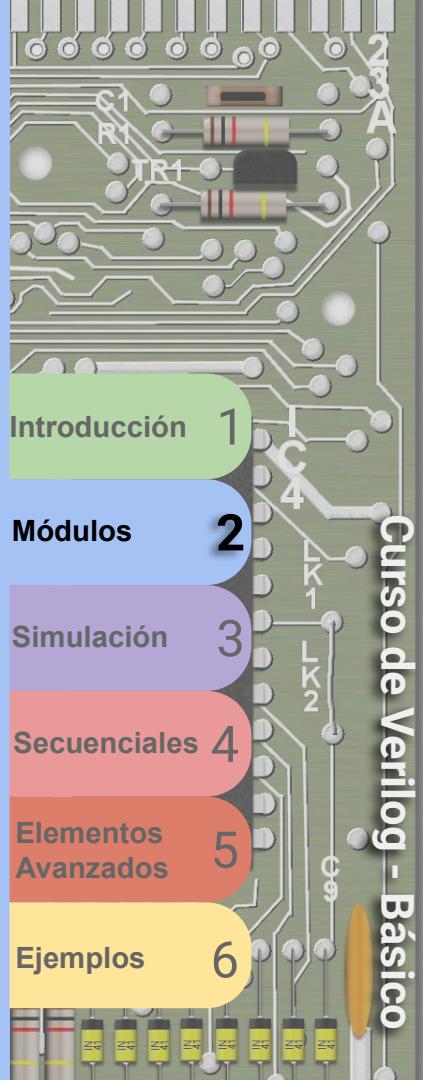INIT = Binary equivalent of the hexadecimal number assigned to the INIT attribute






Compuerta OR (assign)


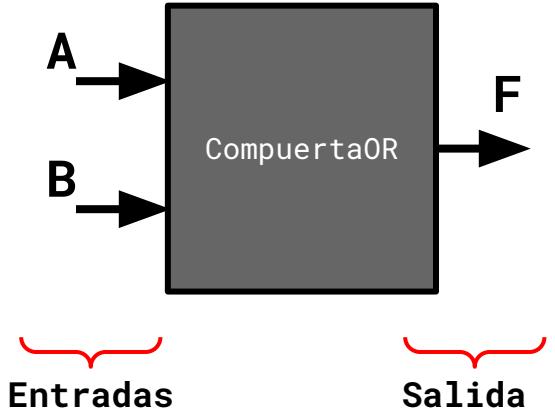


A	B	Or
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


```
module CompuertaOR(
    input A,
    input B,
    output F
);
    assign F = A | B ;
endmodule
```

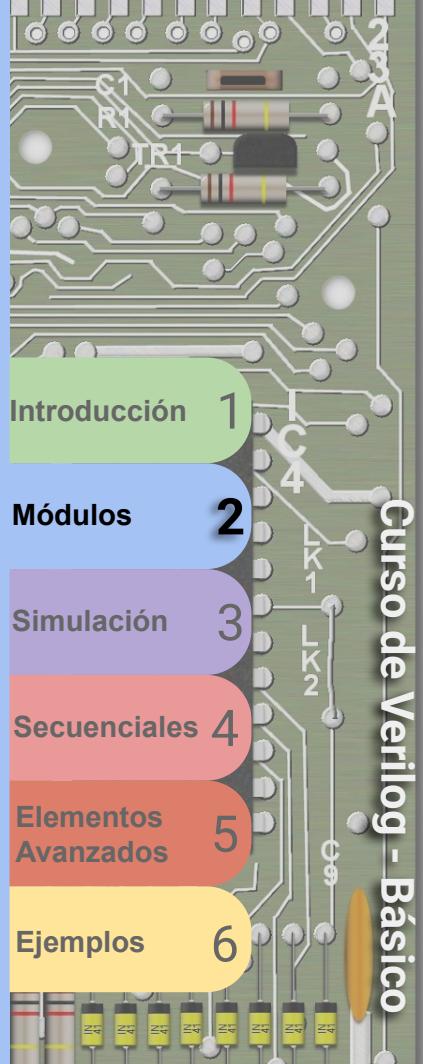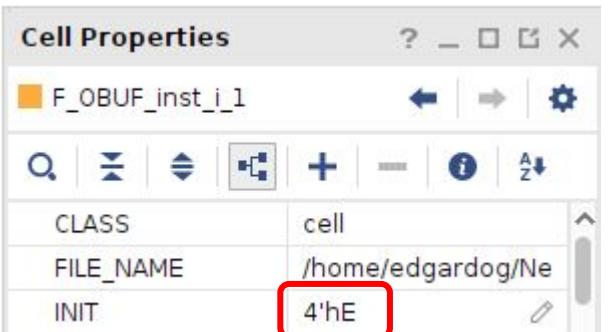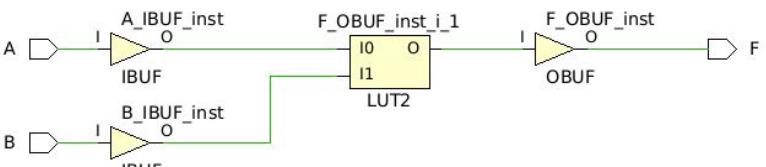


Multiplexor (assign)

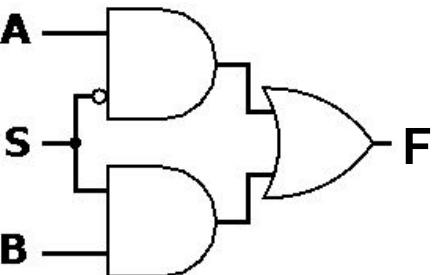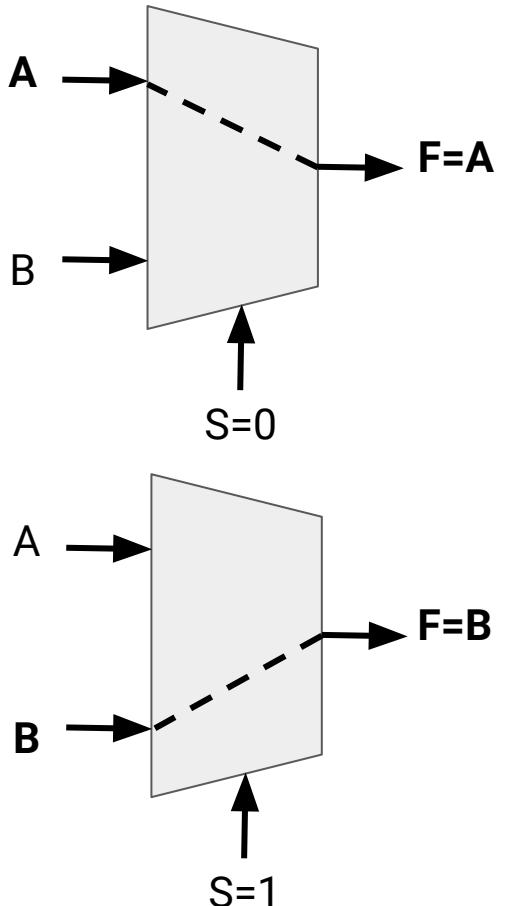


```
module Mux2(
    input A,
    input B,
    input S,
    output F
);
    assign F = ( A & IS ) | ( B & S );
endmodule
```

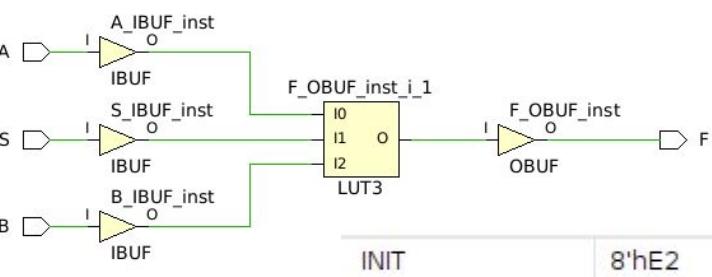

B	S	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

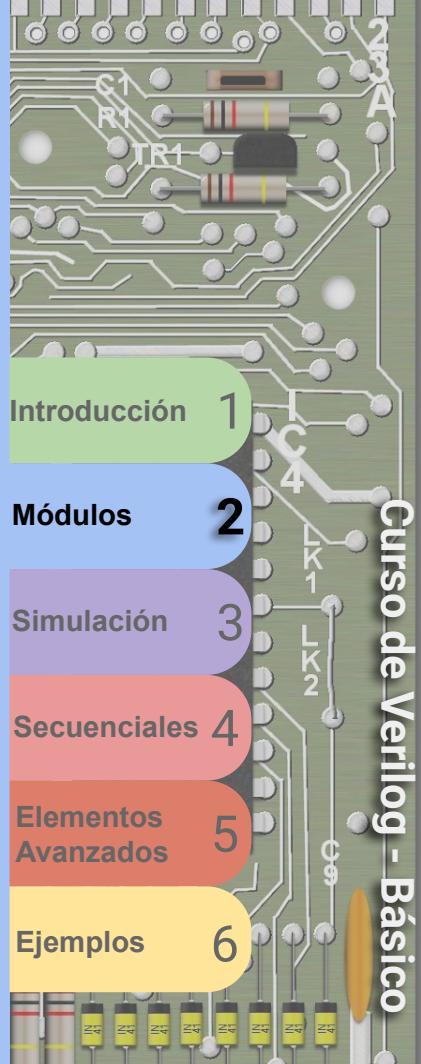

Multiplexor (instancia de módulo)



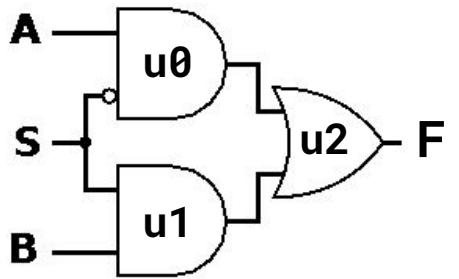


```
module Mux2(
    input A,
    input B,
    input S,
    output F
);


    wire outAnd0;
    wire outAnd1;
    wire notS;

    assign notS = !S;
    //instancia definiendo nombres
    CompuertaAND u0 (.A(A),
                      .B(notS),
                      .F(outAnd0));
    //instancia ordenada
    CompuertaAND u1 (B,S,outAnd1);

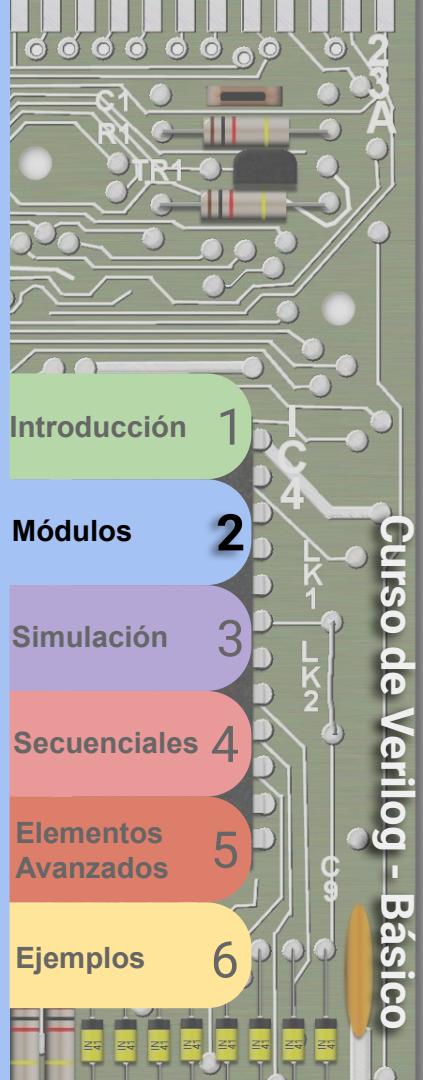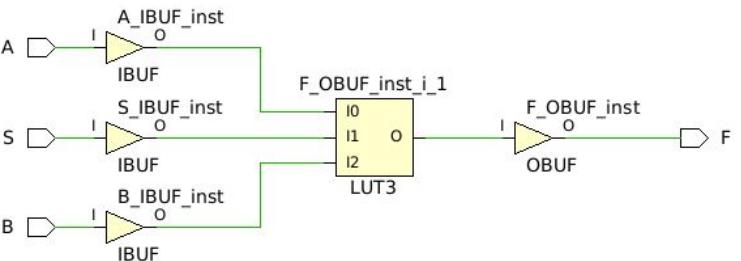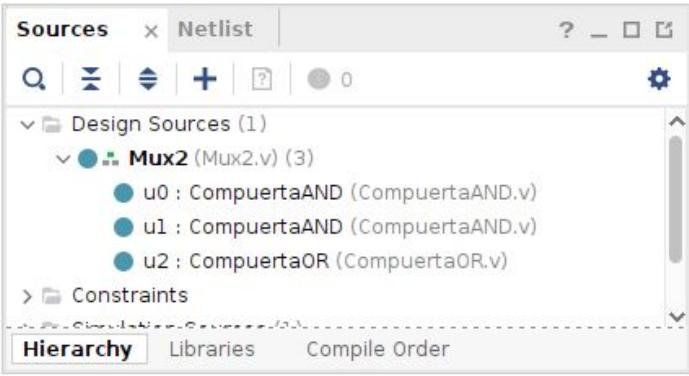    CompuertaOR u2 (outAnd0,outAnd1,F);
endmodule
```



Multiplexor (buses)

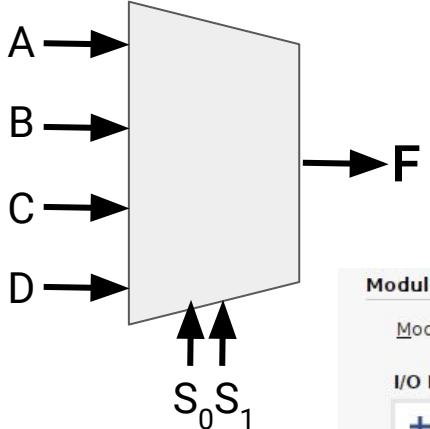

Module Definition

Module name: Mux4


I/O Port Definitions

+ - ↑ ↓

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
Data	input	<input checked="" type="checkbox"/>	3	0
Sel	input	<input checked="" type="checkbox"/>	1	0
F	output	<input type="checkbox"/>	0	0

```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output F
);
endmodule
```

S_1	S_0	F
0	0	A
0	1	B
1	0	C
1	1	D

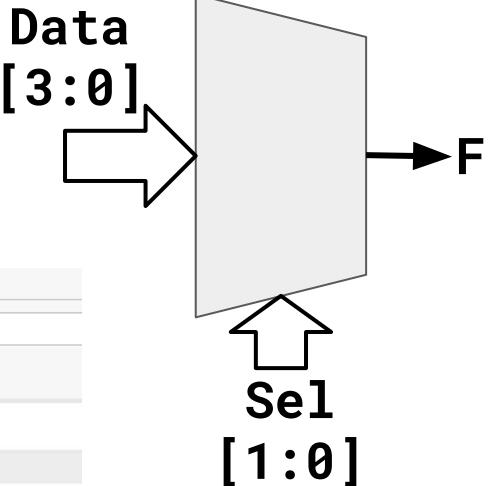

Sel	F
00	Data[0]
01	Data[1]
10	Data[2]
11	Data[3]

Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales

4

Elementos Avanzados

5


Ejemplos

6

Multiplexor (buses)

```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output F
);

    assign F = ( Data[0] & !Sel[1] & !Sel[0] ) ||
               ( Data[1] & !Sel[1] & Sel[0] ) ||
               ( Data[2] & Sel[1] & !Sel[0] ) ||
               ( Data[3] & Sel[1] & Sel[0] );
endmodule
```

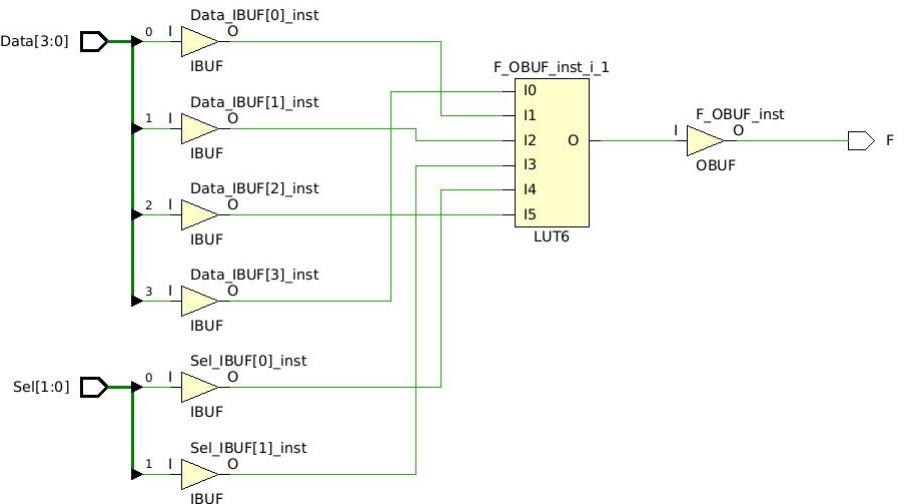

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3


Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

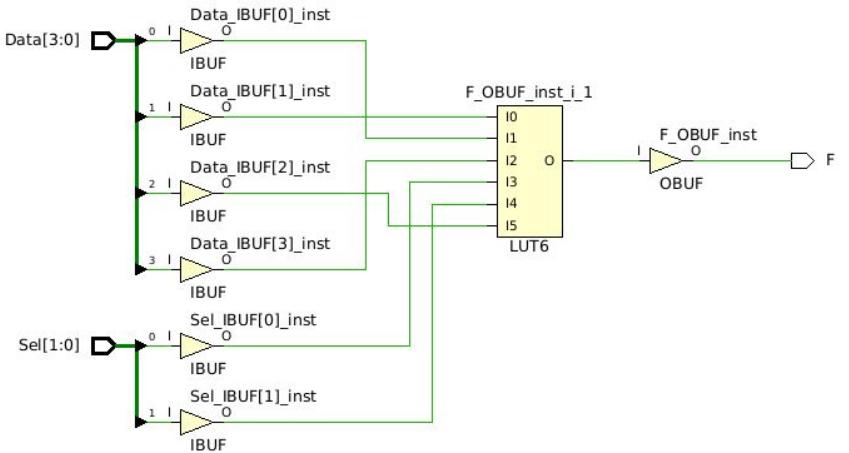Ejemplos 6

Multiplexor (adelanto de procesos)

```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output reg F
);
    always @*
    begin
        case(Sel)
            2'b00 : F = Data[0];
            2'b01 : F = Data[1];
            2'b10 : F = Data[2];
            default: F = Data[3];
        endcase
    end
endmodule
```



```
module Mux4(
    input [3:0] Data,
    input [1:0] Sel,
    output reg F
);
    always @*
    begin
        if (Sel == 2'b00)
            F = Data[0];
        else if (Sel == 2'b01)
            F = Data[1];
        else if (Sel == 2'b10)
            F = Data[2];
        else
            F = Data[3];
    end
endmodule
```




Asignaciones condicionales



Asignación condicional (sin always @*)

assign salida = (condición)? valor_verdadero:valor_falso

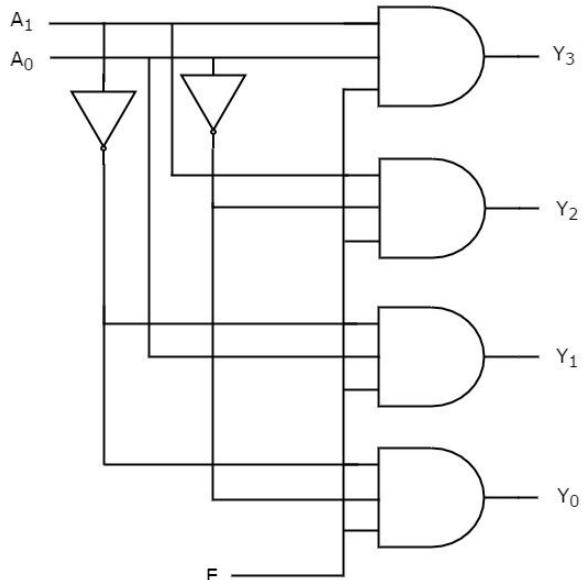
```
assign S = (Opcode[6:0] == 7'b0100011)? 1'b1:1'b0;  
assign L = (Opcode[6:0] == 7'b0000011);  
assign R = (Opcode[6:0] == 7'b0110011 & Inst[29:24]==6'd0 & Inst31[31]==1'd0)? 1'b1:1'b0;
```



assign y3 = (a == 2'b11 & E);

assign y2 = (a == 2'd2 & E);

assign y1 = (a == 2'h1 & E);

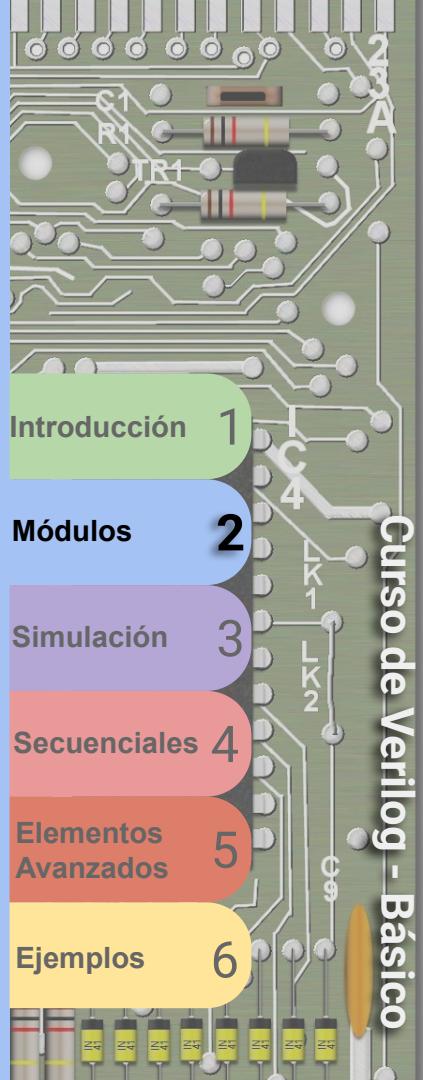

Simulando un módulo




Testbench



Add Sources

This guides you through the process of adding and creat

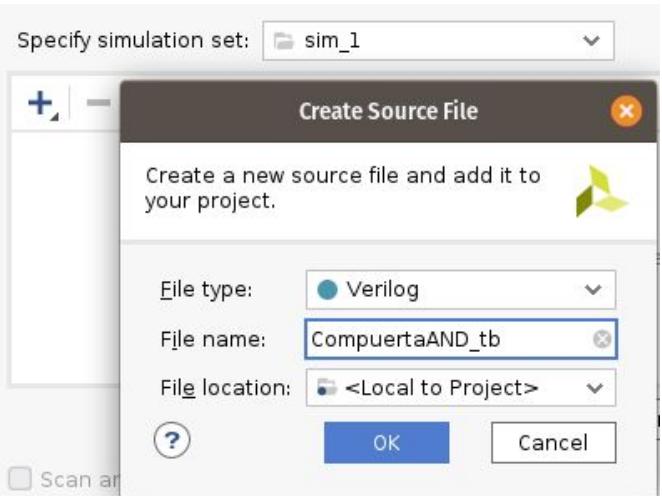- Add or create constraints
- Add or create design sources
- Add or create simulation sources



Module Definition

Module name: CompuertaAND_tb

I/O Port Definitions

Port Name	Direction	Bus	MSB	LSB
	input		0	0

Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales

4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos

6

Testbench

```
timescale 1ns / 1ps

module CompuertaAND_tb();

reg a,b;
wire f;

CompuertaAND U0 ( .A(a), .B(b), .F(f) );

initial
begin

a=0;
b=0;
#4;

a=1;
#2;

b=1;
#1;



a=0;
#5;

end

endmodule
```



SIMULATION
Run Simulation

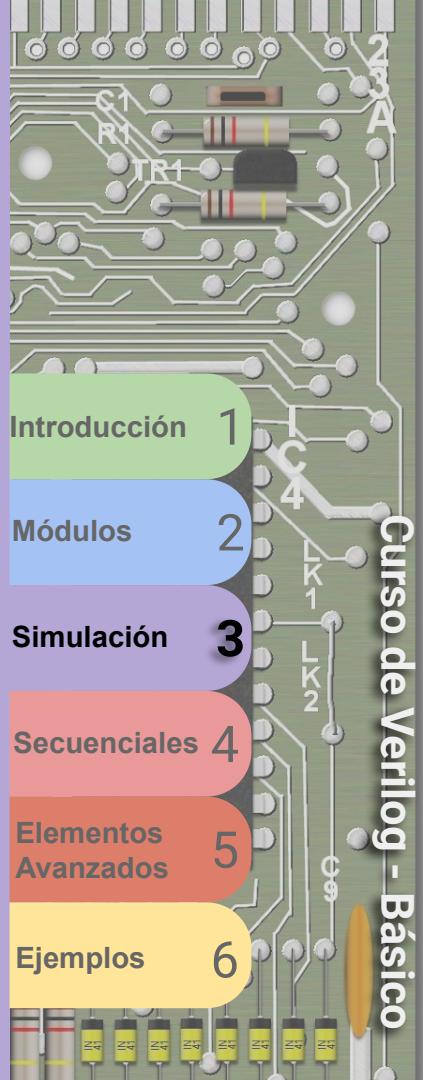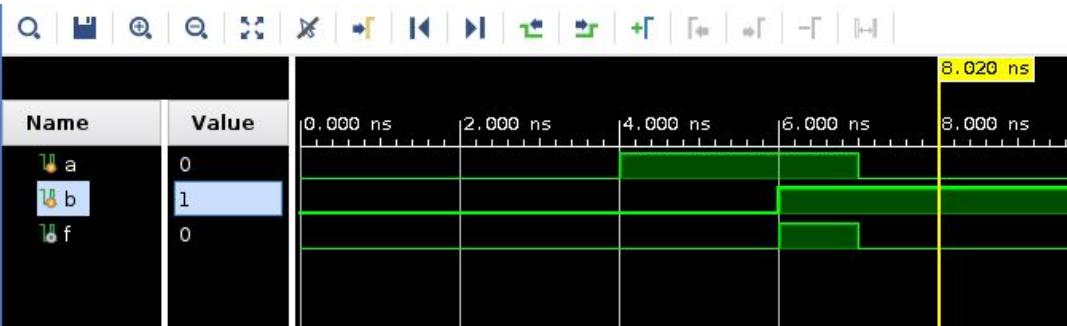

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Funciones auxiliares

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Testbench (archivo de log)

```
module CompuertaAND_tb();

reg a,b;
wire f;

CompuertaAND U0 ( .A(a), .B(b), .F(f) );

initial begin
$monitor("Time=%0t , (A[%0d] AND B[%0d]) = F[%0d]",
        $time,a,b,f);
end

initial
begin

a=0;
b=0;
#4;

a=1;
#2;

b=1;
#1;

a=0;
#5;

end
endmodule
```

run 1000ns
Time=0 , (A[0] AND B[0]) = F[0]
Time=4000 , (A[1] AND B[0]) = F[0]
Time=6000 , (A[1] AND B[1]) = F[1]
Time=7000 , (A[0] AND B[1]) = F[0]

Introducción 1


Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

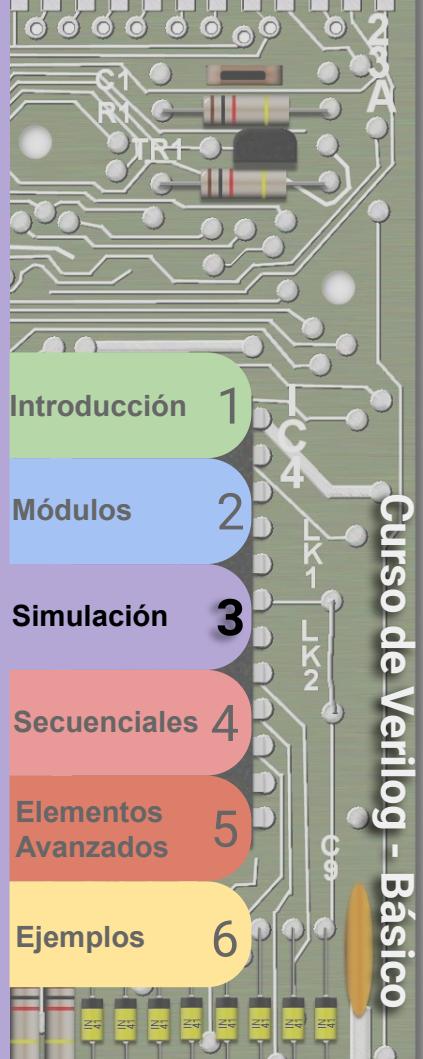

Testbench (funciones auxiliares)

```
module CompuertaAND_tb();
    reg a,b;
    wire f;

    CompuertaAND U0 ( .A(a), .B(b), .F(f) );

    initial
        begin
            a=0;
            b=0;
            #4;

            a=1;
            #2;
            $display("Time=%0t A=%d",$time,a);
            b=1;
            #1;

            a=0;
            #5;
        end
    endmodule

    # run 1000ns
    Time=6000 A=1
```


```
//Display inserta CRLF
$display("Time=%0t A=%d",$time,a);
//Write NO inserta CRLF
$write("Time=%0t A=%d",$time,a);
//Strobe muestra los valores ANTERIORES a $time
//mientras que $display muestra POSTERIORES
$strobe("Time=%0t A=%d",$time,a);
```

Formateadores

- **%t Tiempo**
- **%h Hexadecimal**
- **%d Decimal**
- **%b Binario**
- **%s String**
- **%f Float**
- **%e Exponencial**

Existen funciones

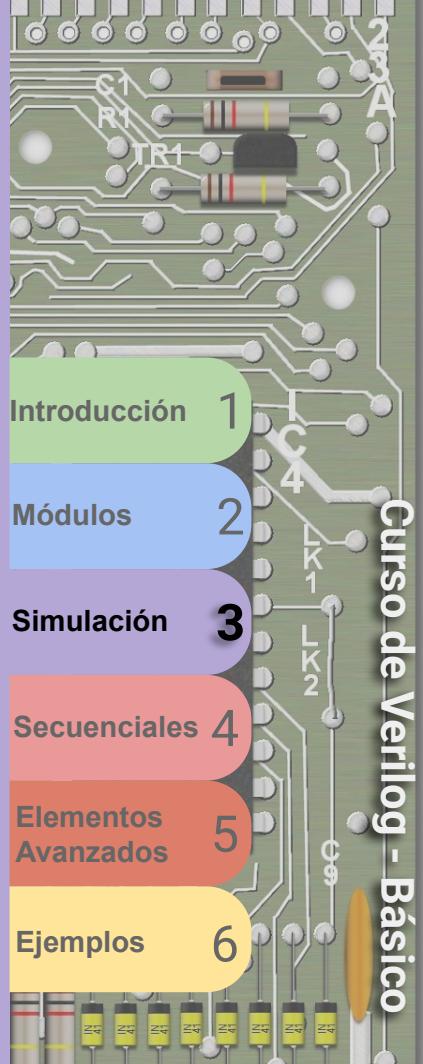\$f{open,close,monitor,display,
write,strobe,gets,eof} que
interactúan con archivos.
\$sformat es análoga a fprintf.



Flip Flops

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Latch RS (NOR)

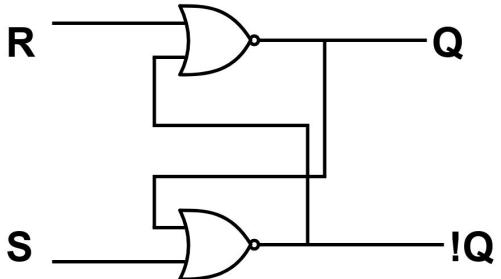



```
module LatchRS(
    input R,
    input S,
    output Q,
    output NotQ
);
    wire w1,w2;

    CompuertaNOR u0 (.A(R),.B(w2),.F(w1));
    CompuertaNOR u1 (.A(S),.B(w1),.F(w2));

    assign Q = w1;
    assign NotQ = w2;
endmodule
```

```
module CompuertaNOR(
    input A,
    input B,
    output F
);

    assign F = ~|{A,B};
    //La operacion NOR reduce un bus.
    //No es bitwise (entre dos bits)
    //Usando { } se concatenan entradas
    //y luego ~| reduce a un bit
endmodule
```

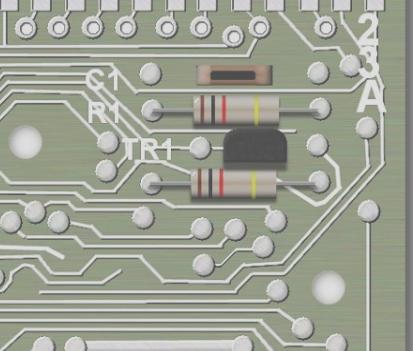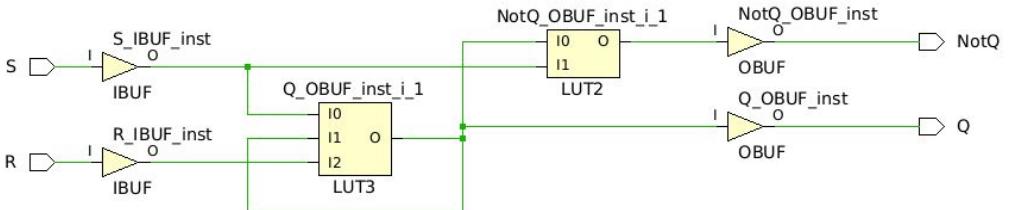

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Latch RS (NOR)





```
module CompuertaNOR(
    input A,
    input B,
    output F
);
```

$\sim\{A, B\};$
reduce un bus.

Implementación: **Combinatorial Loop Alert:** 1 LUT cells form a combinatorial loop. This can create a race condition. Timing analysis may not be accurate. The preferred resolution is to modify the design to remove combinatorial logic loops. If the loop is known and understood, this DRC can be bypassed by..


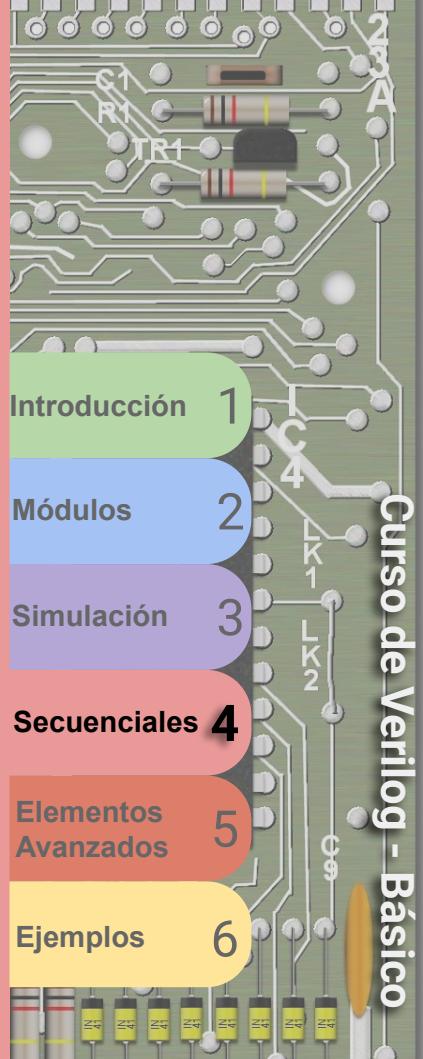
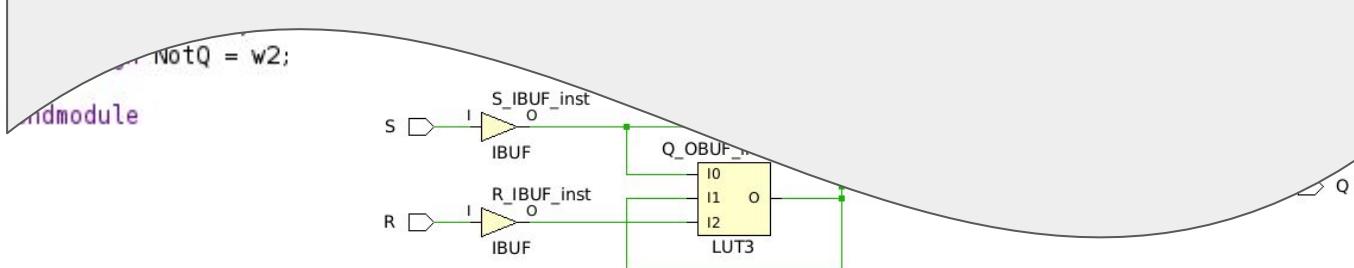
One net in the loop is Q_OBUF. Please evaluate your design. The cells in the loop are: Q_OBUF_inst_i_1.



Flip Flop D (flanco ascendente sin reset)

```
module FlipFlopD(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

    always @ (posedge CLK)
    begin
        Q <= D;
    end
endmodule
```

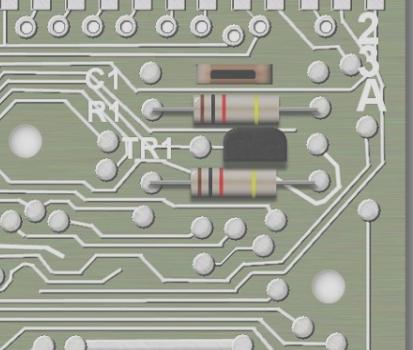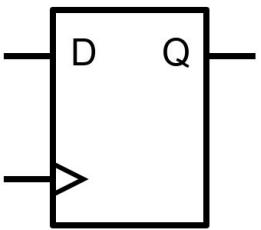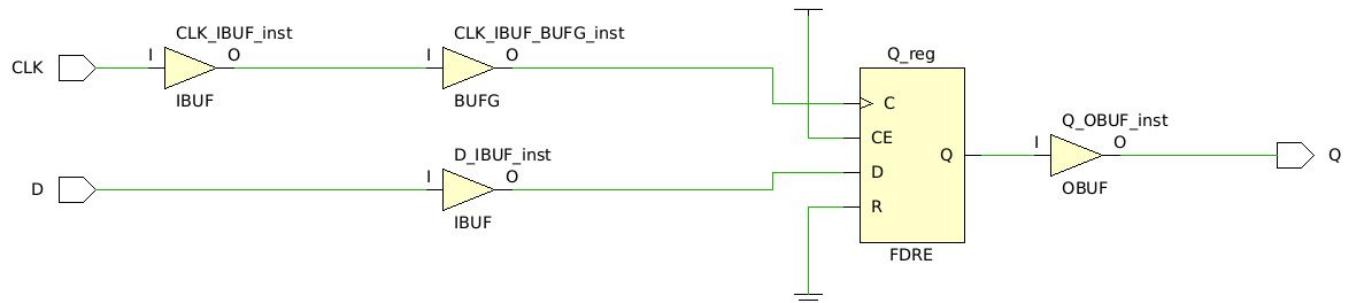

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4




Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Flip Flop D (flanco descendente sin reset)

```
module FlipFlopD_desc(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

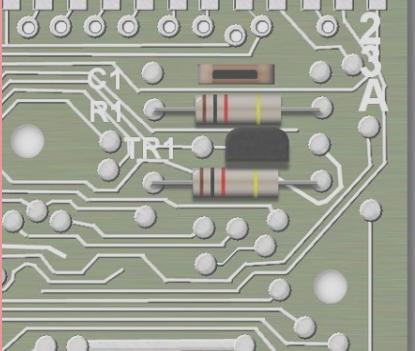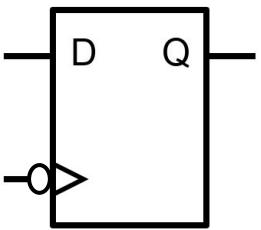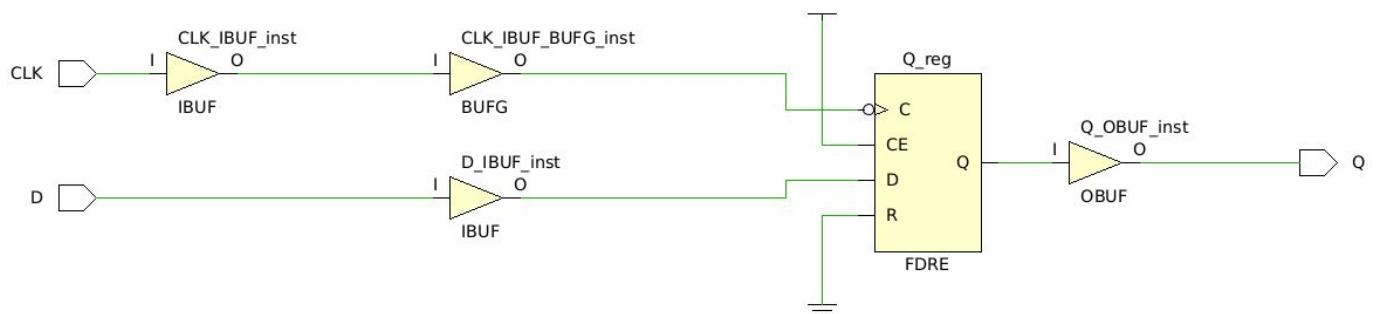
    always @ (negedge CLK)
    begin
        Q <= D;
    end
endmodule
```



Flip Flop D (Reset Asincrónico)

```
module FlipFlopD_Rasinc(
    input D,
    input CLK,
    input RESET,
    output reg Q
);

    always @(posedge CLK or posedge RESET)
    begin
        if ( RESET==1'b1)
            Q <= 1'b0;
        else
            Q <= D;
    end
endmodule
```

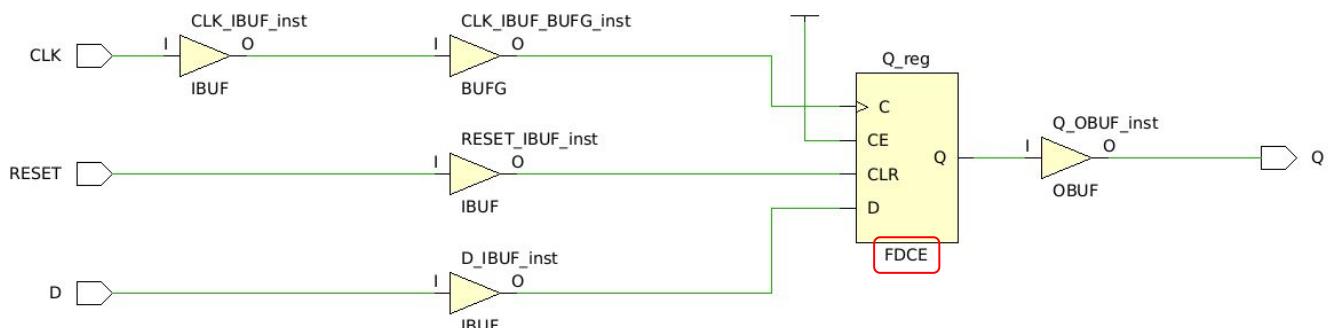

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4



Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Flip Flop D (Reset Síncrono)

```
module FlipFlopD_Rsinc(
    input D,
    input CLK,
    input RESET,
    output reg Q
);

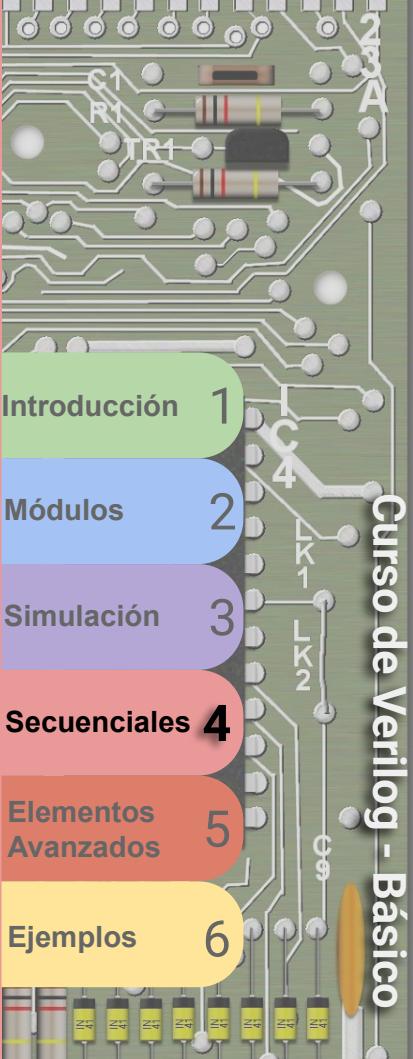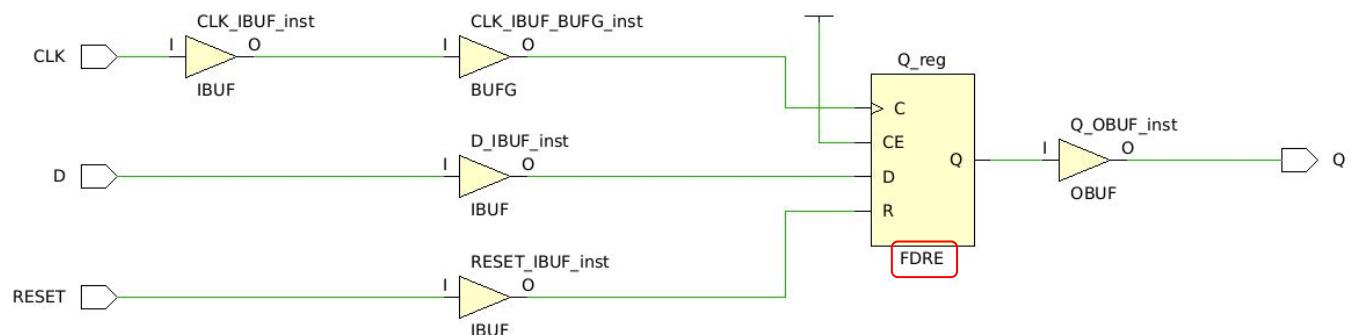
    always @ (posedge CLK)
    begin
        if ( RESET==1'b1)
            Q <= 1'b0;
        else
            Q <= D;
    end
endmodule
```



Flip Flop D (Simulando)

```
initial begin
    D = 1;
    #20;
    D = 0;
    #20;
    RESET=0;
    #20;
    D = 1;
    #20;
    D = 0;
    #20;
    D = 0;
    #20;
    D = 1;
    #8;
    RESET=1;
    #12;
    D = 1;
    #20;
    D = 0;
end
```
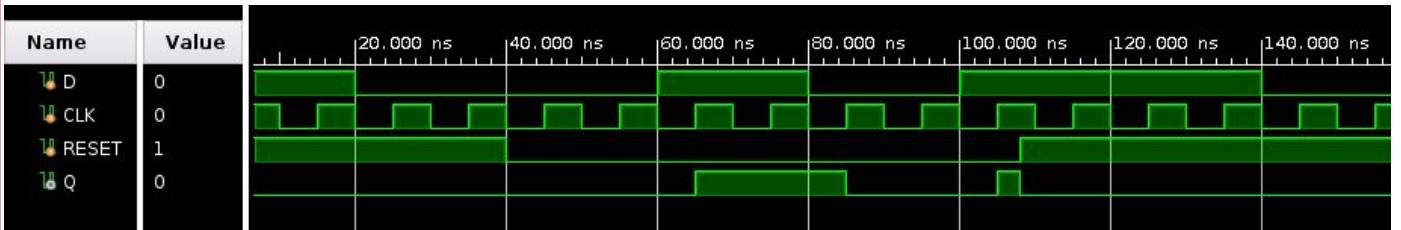
```
initial begin
    CLK=0;
    RESET=1;
    forever #5 CLK = !CLK;
end
endmodule
```



Asignaciones

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

Asignación bloqueante

```
module AsigBlock(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

reg aux;
always @(posedge CLK)
begin
    aux = D;
    Q = aux;
end

endmodule
```

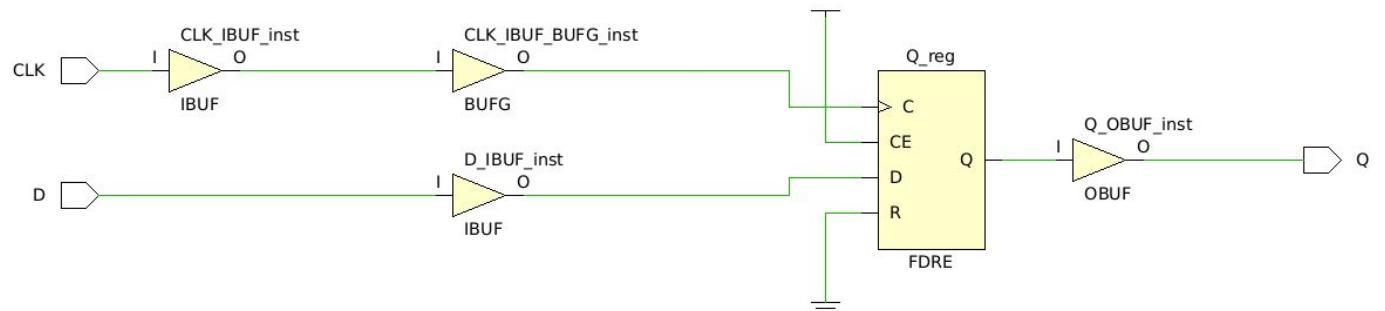

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6

Asignación NO bloqueante

```
module AsigNoBlock(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

reg aux;
always @ (posedge CLK)
begin
    aux <= D;
    Q <= aux;
end


endmodule
```

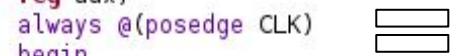

```
module AsigNoBlock(
    input D,
    input CLK,
    output reg Q
);

reg aux;
always @ (posedge CLK)
begin
    Q <= aux;
    aux <= D;
end

endmodule
```

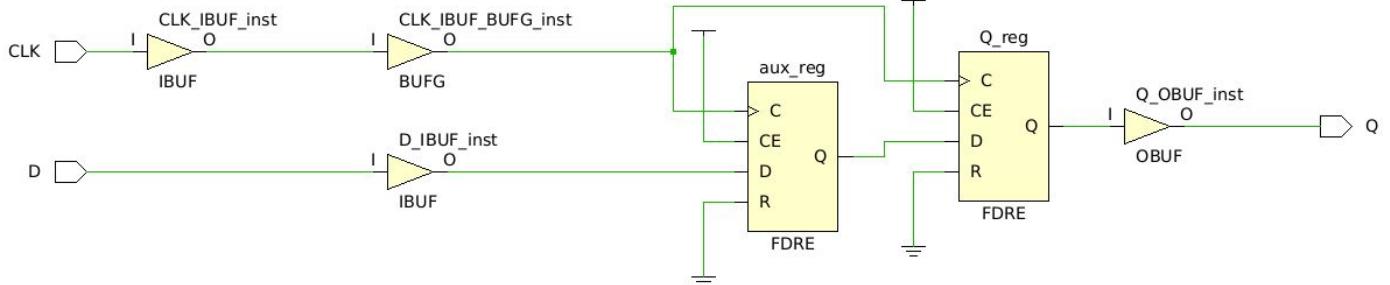

Contadores

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Contador 3 bits (Ascendente)

```
module ContadorASC(
    input CLK,
    input RESET,
    input ENABLE,
    output [2:0] Q
);
reg [2:0] cuenta;
assign Q = cuenta;

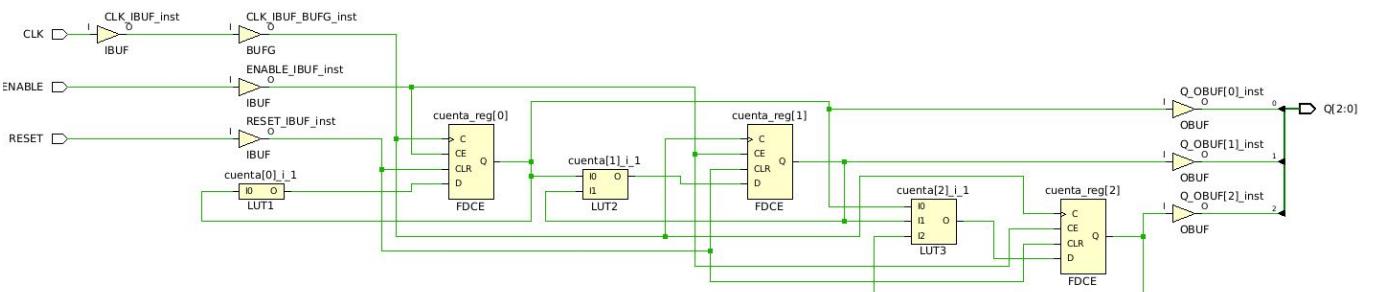always @(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if (RESET)
        cuenta <= 3'd0;
    else
        begin
            if (ENABLE)
                cuenta <= cuenta + 3'd1;
        end
end
endmodule
```






Contador 3 bits (Simulación)

```
module ContadorASC_tb();
reg CLK,ENABLE,RESET;
wire [2:0] Q;

ContadorASC U0 (CLK,RESET,ENABLE,Q);
initial begin
    CLK=0;
    ENABLE=0;
    RESET=1;
    forever #5 CLK=~CLK;
end

initial begin
#20;
RESET=0;
#20;
ENABLE=1;
#100;
ENABLE=0;
#40;
ENABLE=1;
#23;
RESET=1;
end
endmodule
```

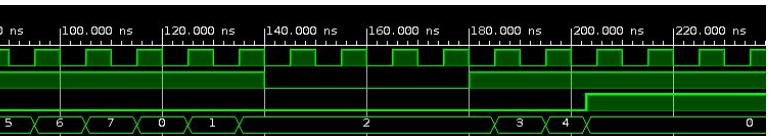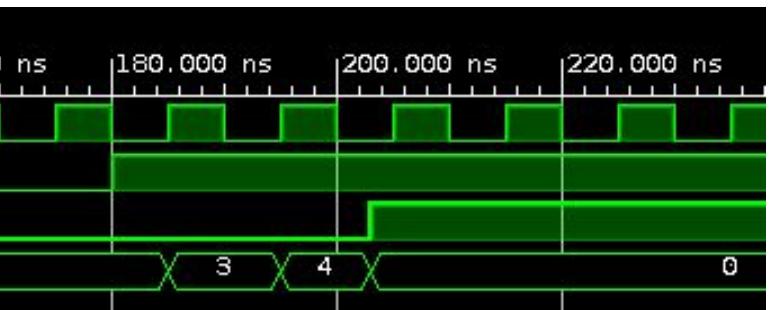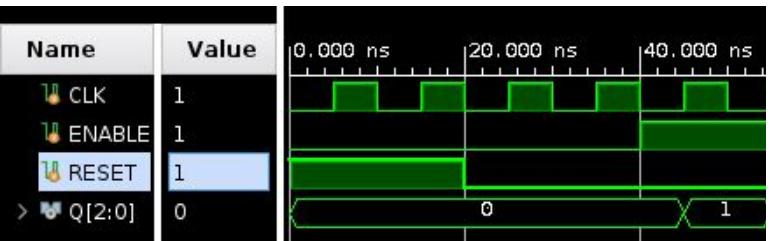

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Desplazamiento

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Shifter 4 bits


```
module ShiftRight(
    input D,
    input CLK,
    input RESET,
    output reg [3:0] Q
);

    always @(posedge CLK or posedge RESET)
    begin
        if (RESET)
            Q <= 0;
        else
            Q <= { D , Q[3:1]};
    end
endmodule
```

Concatenación

Se agrupan cables utilizando {};

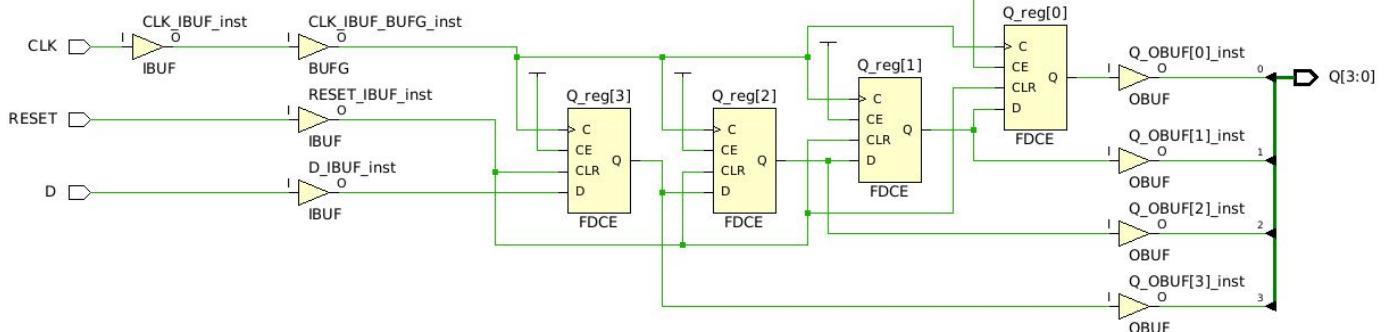Ej: { a,b,c,d } ; une los cables a,b,c y d en un bus donde a es el más significativo. Pueden utilizarse otros buses,
Ej: { Carry, Suma[7:0]};
Podemos repetir señales,
Ej: { {8{Carry}}},Suma[0]};



Introducción

1

Módulos

2

Simulación

3

Secuenciales 4

4

Elementos Avanzados

5

Ejemplos



6

Shifter 4 bits (testbench)

```
module ShiftRight_tb();
reg CLK,D,RESET;
wire [3:0] Q;

ShiftRight U0 (D,CLK,RESET,Q);
initial begin
    CLK=0;
    RESET=1;
    forever #2 CLK=~CLK;
end

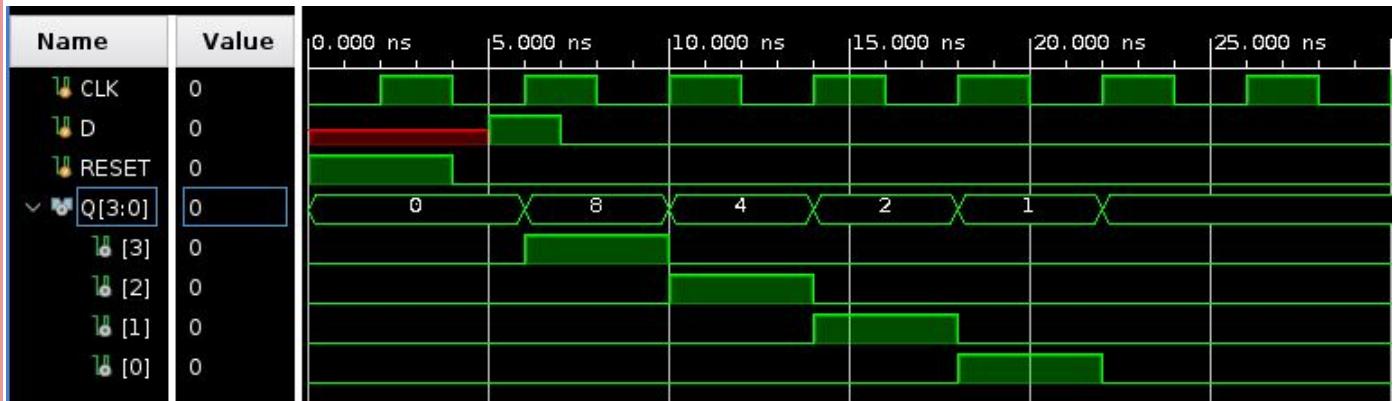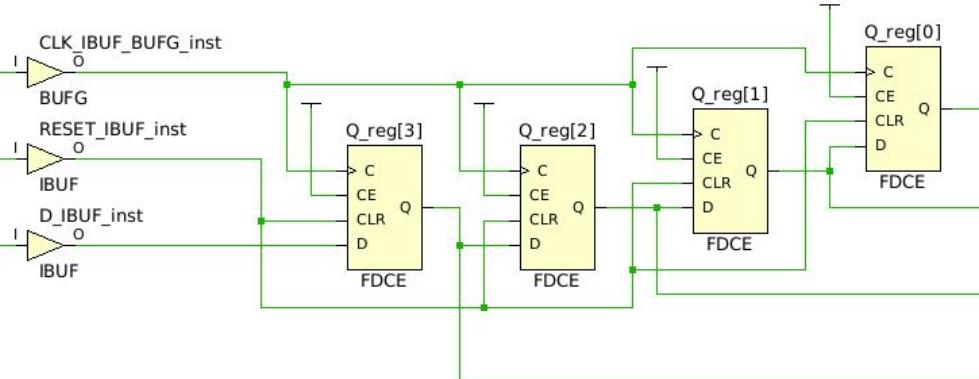initial begin
    #4;
    RESET=0;
    #1;
    D=1;
    #2;
    D=0;
end
endmodule
```



Diseño sincrónico

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6


Contador Módulo 10 (slow clock)

```
module Mod10Counter(
    input Clock,
    input Reset,
    output [3:0] Count
);
reg [3:0] counter;
assign Count=counter;
always @(posedge Clock or posedge Reset)
begin
    if (Reset | counter==4'd9)
        counter=4'd0;
    else
        counter = counter + 4'd1;
end
endmodule
```


```
module Mod10CounterTB( );
reg Clock,Reset;
wire [3:0] Count;
Mod10Counter U0(Clock,Reset,Count);

initial begin
Clock=0;
Reset=1;
forever #1 Clock=~Clock;
end

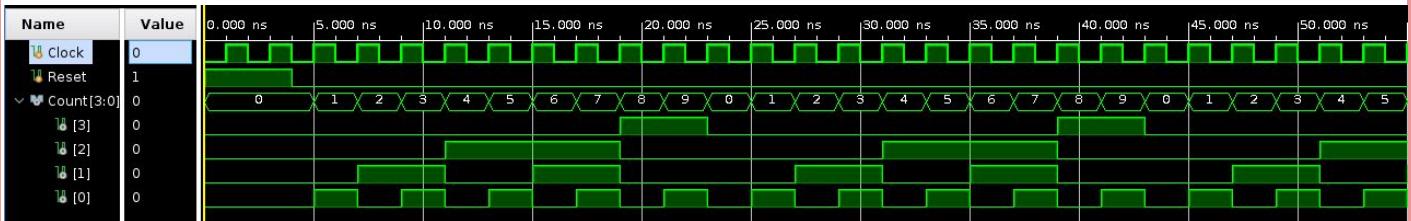initial begin
#4;
Reset=0;
end
endmodule
```



Contador Módulo 10 (slow clock) con FF T

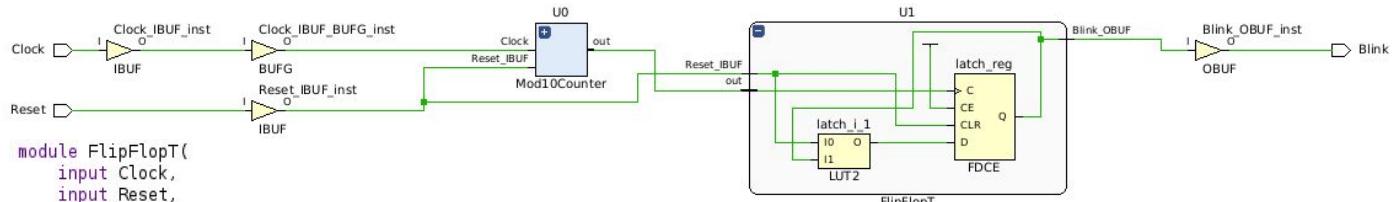

```



module FlipFlopT(
    input Clock,
    input Reset,
    input T,
    output Q
);
reg latch;
assign Q = latch;
always @(posedge Clock or posedge Reset)
begin
    if (Reset)
        latch <= 1'b0;
    else
        if (T)
            latch = ~ latch;
end
endmodule

```

```
module Blinker(
    input Clock,
    input Reset,
    output Blink
);
wire [3:0] count;
Mod10Counter U0 (Clock,Reset,count);
FlipFlopT U1 (count[3],Reset,1'b1,Blink);
endmodule
```



```
module BlinkerTB( );
reg Clock,Reset;
wire Blink;
Blinker U0(Clock,Reset,Blink);
initial begin
    Clock=0;
    Reset=1;
    forever #1 Clock=~Clock;
end

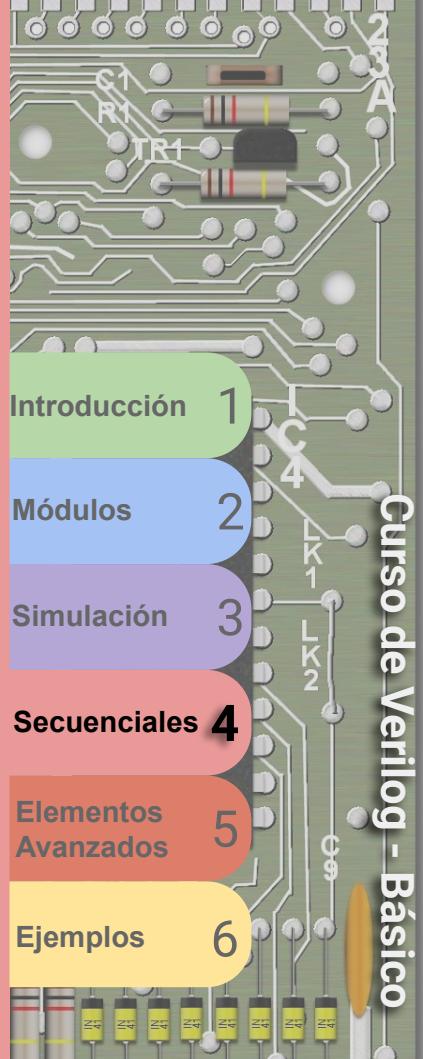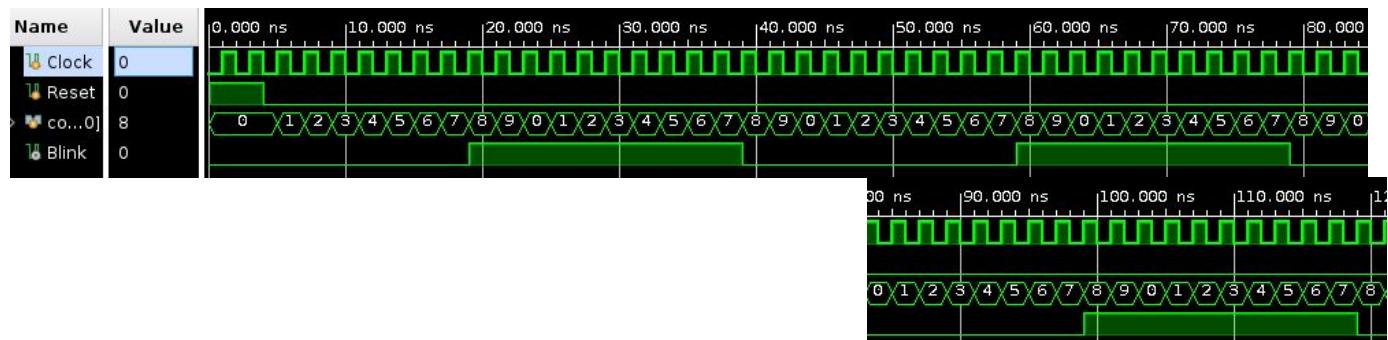initial begin
#4;
Reset=0;
end
endmodule
```



Problemas en la implementación

Clocks Lentos

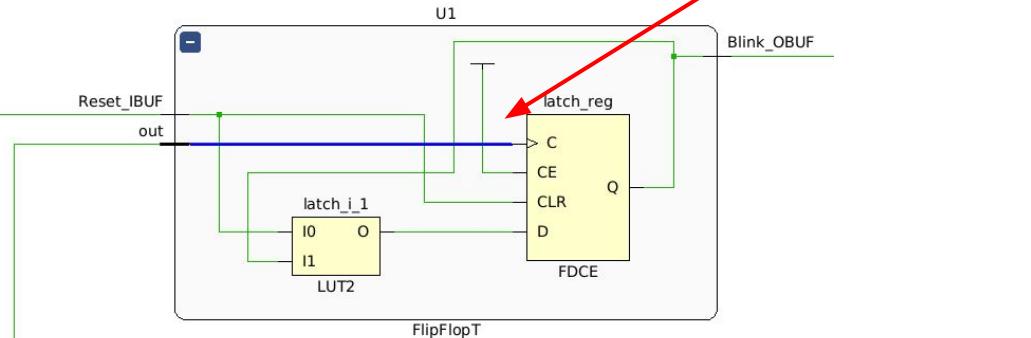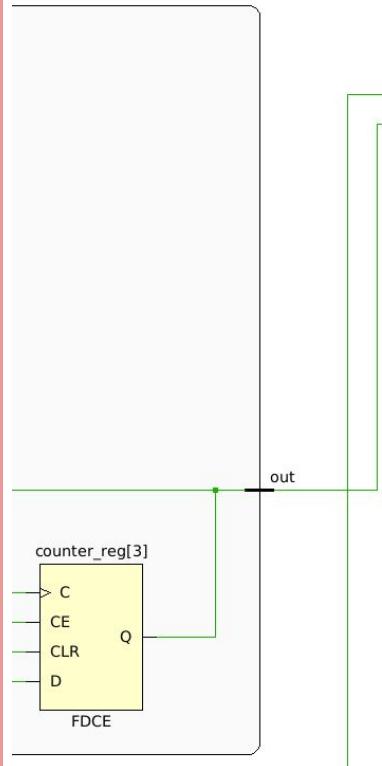

Critical Warning The clock pin `latch_reg.C` is not reached by a timing clock

Methodology Violations

WARNING! Critical violations of the methodology design rules detected. Critical violations may contribute to timing failures or cause functional issues in hardware.
Run report_methodology for more information.

OK

Rule Id	Severity	Description	Count
LUTAR-1	Warning	LUT drives async reset alert	1

Resets Asincrónicos



Contador Módulo 10 y FlipFlop T con CE

```

module Mod10CounterCE(
    input Clock,
    input Reset,
    output Pulse
);
reg [3:0] counter;
assign Pulse = ~{counter};
always @(posedge Clock or posedge Reset)
begin
    if (Reset | counter == 4'd9)
        counter = 4'd0;
    else
        counter = counter + 4'd1;
end
endmodule




module Blinker(
    input Clock,
    input Reset,
    output Blink
);
wire CE;
Mod10CounterCE U0 (Clock,Reset,CE);
FlipFlopTCE U1 (Clock,Reset,CE,l'b1,Blink);
endmodule

```

```

| module FlipFlopTCE(
|     input Clock,
|     input Reset,
|     input CE,
|     input T,
|     output Q
| );
| reg latch;
| assign Q = latch;
| always @(posedge Clock or posedge Reset)
| begin
|     if (Reset)
|         latch = 1'b0;
|     else
|         if (CE & T)
|             latch = ~ latch;
| end
| endmodule

```

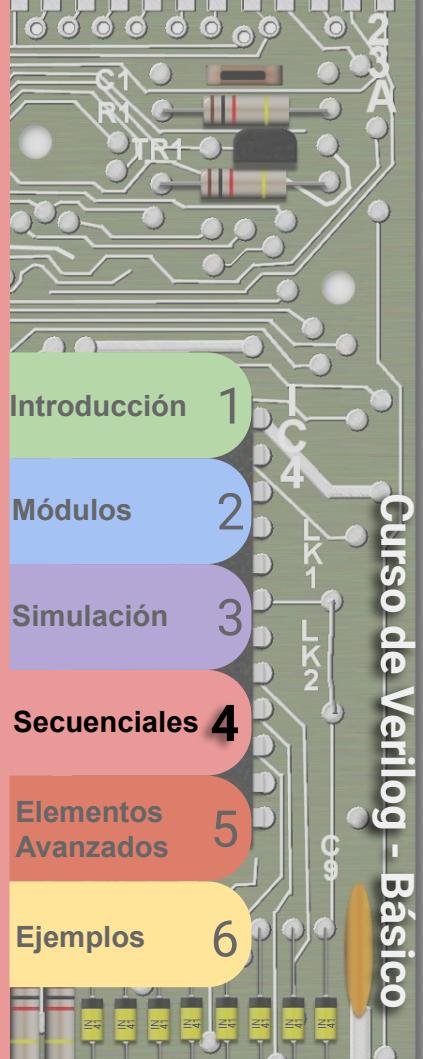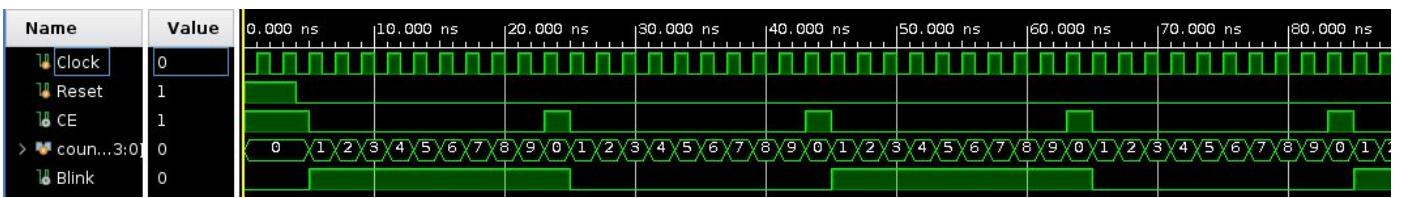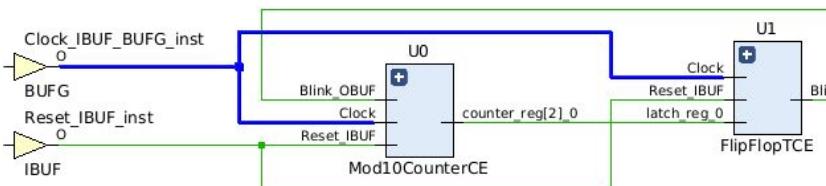

Indicando el clock de referencia

Identify and Recommend Missing Timing Constraints

The Timing Constraints Wizard guides you through creating timing constraints per Xilinx design methodology. It analyzes your design for missing timing constraints and makes recommendations. You need to review and understand all of the recommendations to ensure they are appropriate for your design.

Clocks:

- Primary Clocks
- Generated Clocks
- Forwarded Clocks
- External Feedback Delays

Input and Output Ports:

- Input Delays
- Output Delays
- Combinational Delays

Clock Domain Crossings:

- Physically Exclusive Clock Groups
- Logically Exclusive Clock Groups with No Interaction
- Logically Exclusive Clock Groups with Interaction
- Asynchronous Clock Domain Crossings

Clicking 'Next' on a page applies the constraints to the design in memory, so that missing constraints on subsequent pages can be identified. Each page may require considerable runtime to discover missing constraints.

The Clock Networks report is available on every page to help you review the constraints. Schematics and timing path reports are available on the Asynchronous Clock Domain Crossings page.

To leave the Wizard and automatically save the new constraints to the target XDC file, click Finish. To discard the new constraints click Cancel.

Recommended Constraints

Object	Name	Frequency (MHz)	Period (ns)	Rise At (ns)	Fall At (ns)	Jitter (ns)
<input checked="" type="checkbox"/>	Object					
<input checked="" type="checkbox"/>	Clock	Clock	100.000	10.000	0.000	5.000

```
create_clock -period 10.000 -name Clock -waveform {0.000 5.000} [get_ports Clock]
```

Open Synthesized Design

Constraints Wizard

Open Synthesized Design

Constraints Wizard



Parámetros

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5


Ejemplos 6



Definir parámetro (Verilog 2001)

```
module LatchRegister
#(parameter SIZE=8)
(
    input [SIZE-1:0] D,
    input CLK,
    input RESET,
    input ENABLE,
    output reg [SIZE-1:0] Q
);

always@(posedge CLK or posedge RESET)
begin
    if (RESET)
        Q <= 0;
    else
        if (ENABLE)
            Q <= D;
end
endmodule
```

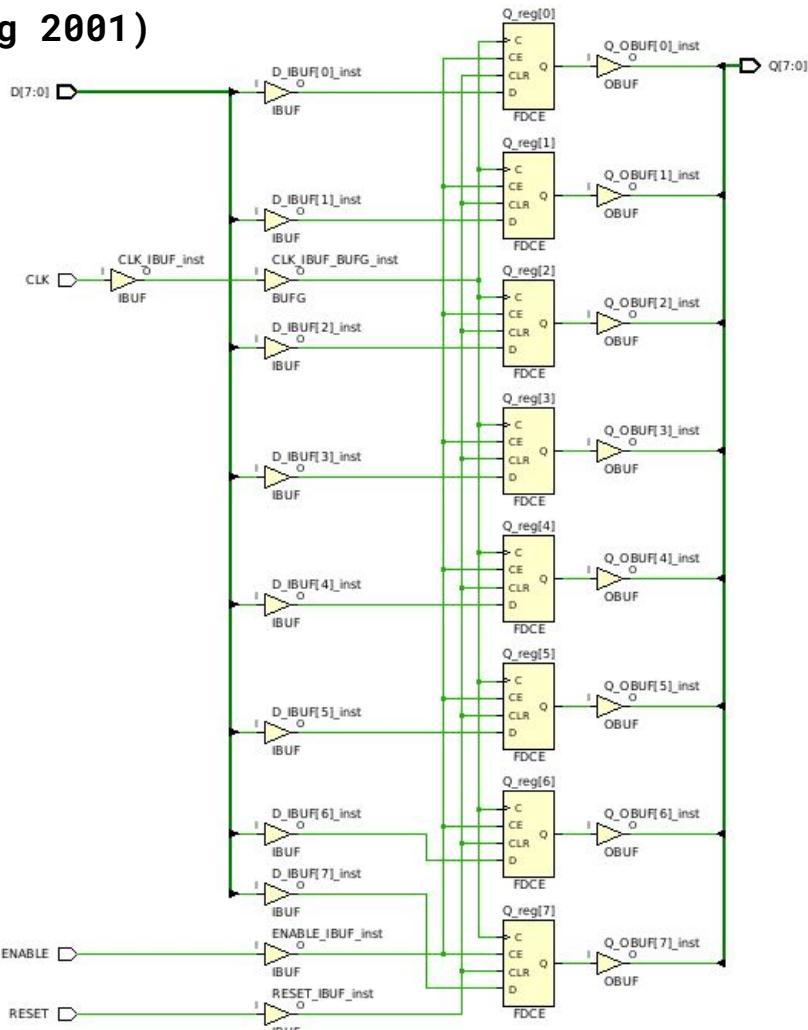

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Cambiar parámetro en instancia (Verilog 2001)


```
module LatchRegister_tb
#(parameter [3:0] initVal = 4'b0110)
();

reg CLK, ENABLE, RESET;
reg [3:0] D;
wire [3:0] Q;

LatchRegister #(SIZE(4)) U0
    (D,CLK,RESET,ENABLE,Q);

initial begin
    CLK=0;
    ENABLE=0;
    RESET=1;
    D=initVal;
    forever #2 CLK=~CLK;
end

initial begin
    #2;
    D=4'b1110;
    #2;
    RESET=0;
    #4;
    ENABLE=1;
    #8;
    D=4'b0011;
    #4;
    RESET=1;
end
endmodule
```

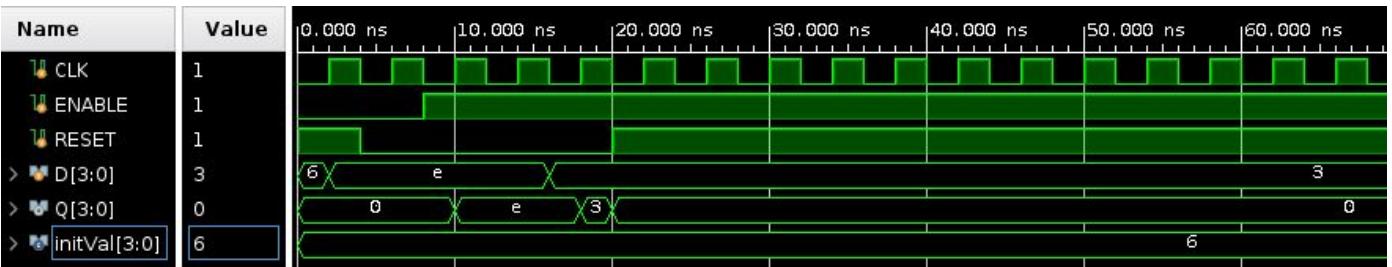

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Curso de Verilog - Básico

Instanciar elementos internos





Full Adder (LUT)

entrada	salida			
C _{IN}	A	B	C _{OUT}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$C_{OUT} = E8 \quad S = 96$$


LUT3

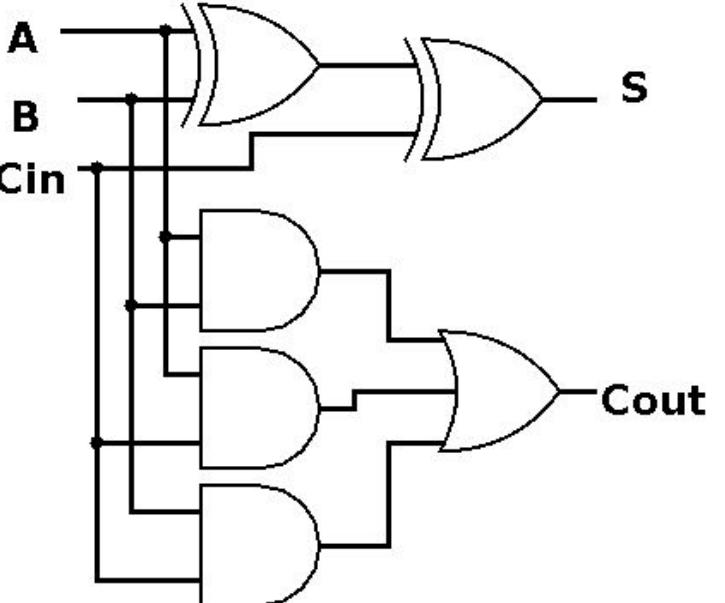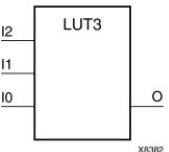Primitive: 3-Bit Look-Up Table with General Output



https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/7series_hdl.pdf
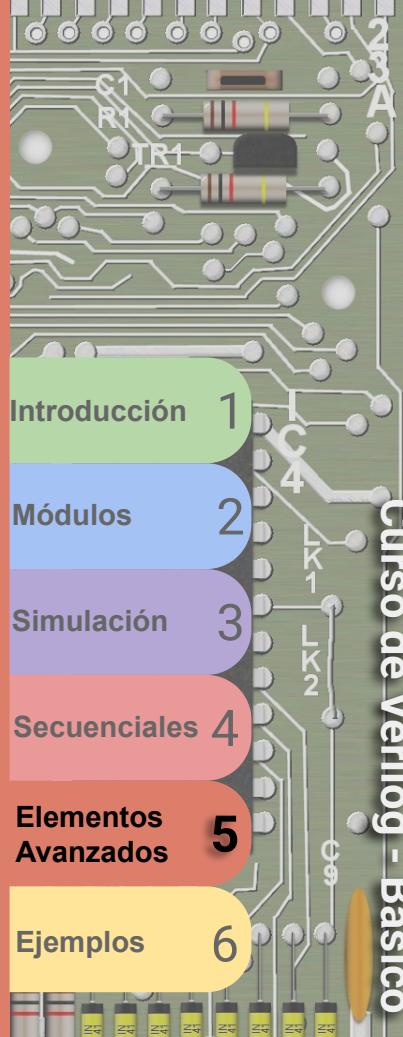
```
LUT3 #(
    .INIT(8'h00) // Specify LUT Contents
) LUT3_inst (
    .O(O), // LUT general output
    .I0(I0), // LUT input
    .I1(I1), // LUT input
    .I2(I2) // LUT input
);
```




Full Adder (LUT)

```
module FullAdderLut(
    input A,
    input B,
    input Cin,
    output S,
    output Cout
);

LUT3 #(INIT(8'hE8)) CarryLut (
    .O(Cout),
    .I0(B),
    .I1(A),
    .I2(Cin) );

LUT3 #(INIT(8'h96)) SumLut (
    .O(S),
    .I0(B),
    .I1(A),
    .I2(Cin) );
endmodule
```

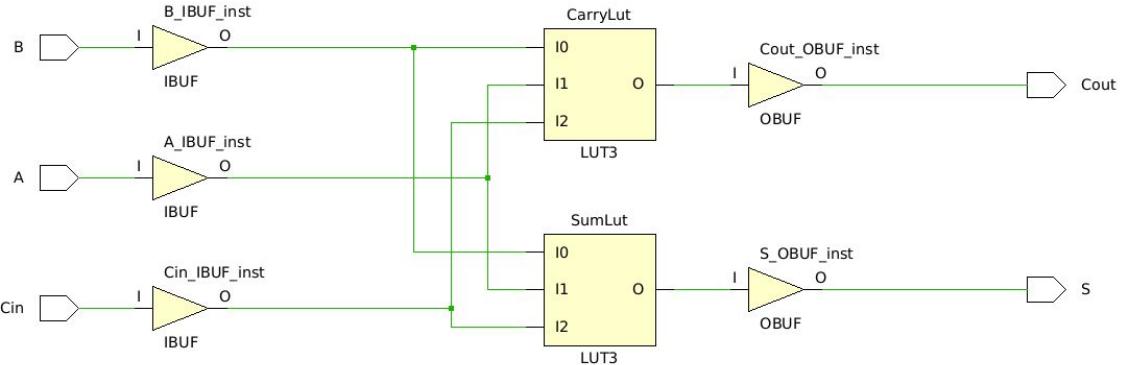

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

For Generate

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3



Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

Hex Adder (generate for)

```
module HexAdder(
    input [3:0] A,
    input [3:0] B,
    input Cin,
    output [3:0] S,
    output Cout
);
wire [4:0] carry;
genvar i;
assign carry[0] = Cin;
assign Cout = carry[4];
generate
    for (i=0;i<4;i=i+1) begin
        FullAdderLut U (A[i],B[i],carry[i],S[i],carry[i+1]);
    end
endgenerate
endmodule
```

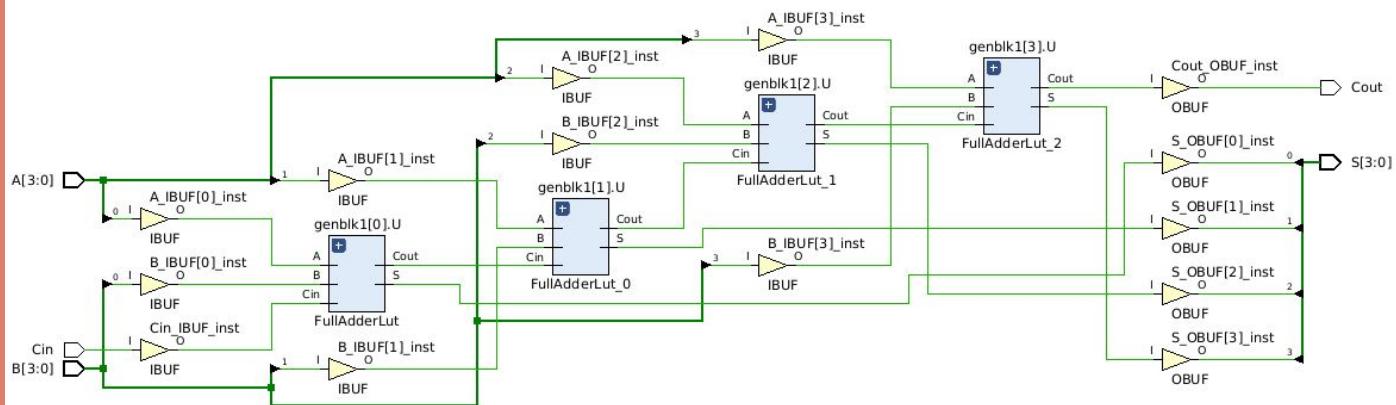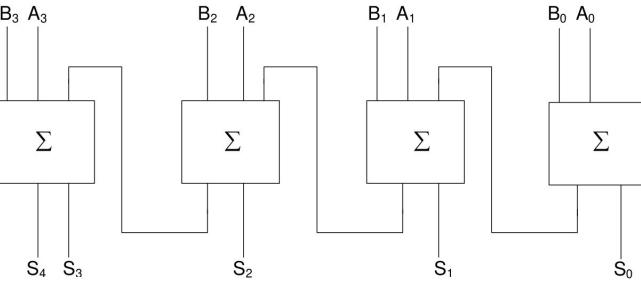

Introducción 1


Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

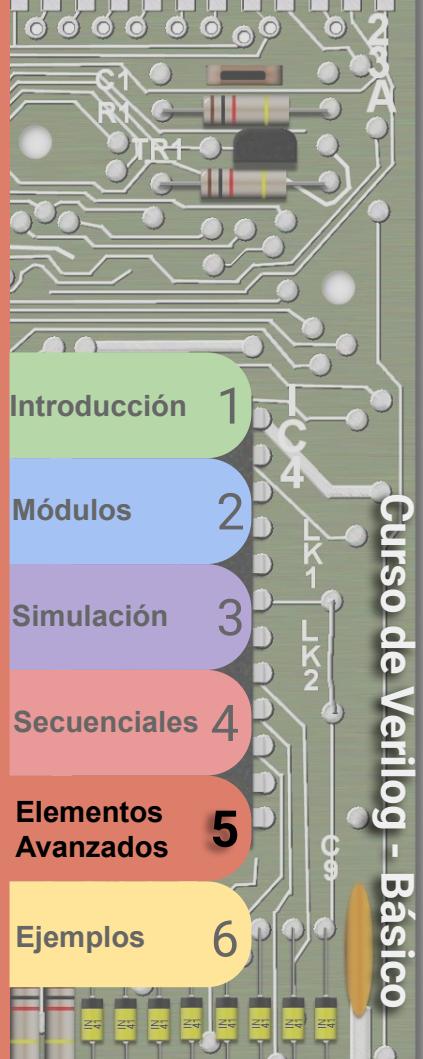

IP Cores

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6




IP Cores

IP INTEGRATOR

Create Block Design

Open Block Design

Generate Block Design

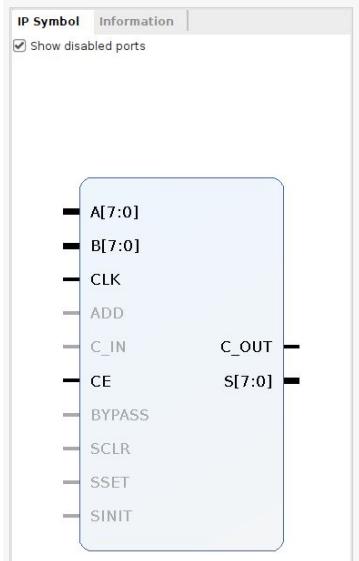

Sumador (Sumador.bd) (1)

Sumador_c_addsub_0_0 (Sumador_c_addsub_0_0.xci)

Create Block Design

Please specify name of block design.


Design name: Sumador

Directory: <Local to Project>

Specify source set: Design Sources

OK Cancel

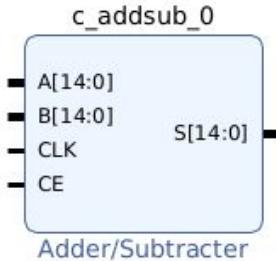This design is empty. Press the + button to add IP.




IP INTEGRATOR



Create Block Design

Open Block Design


Generate Block Design

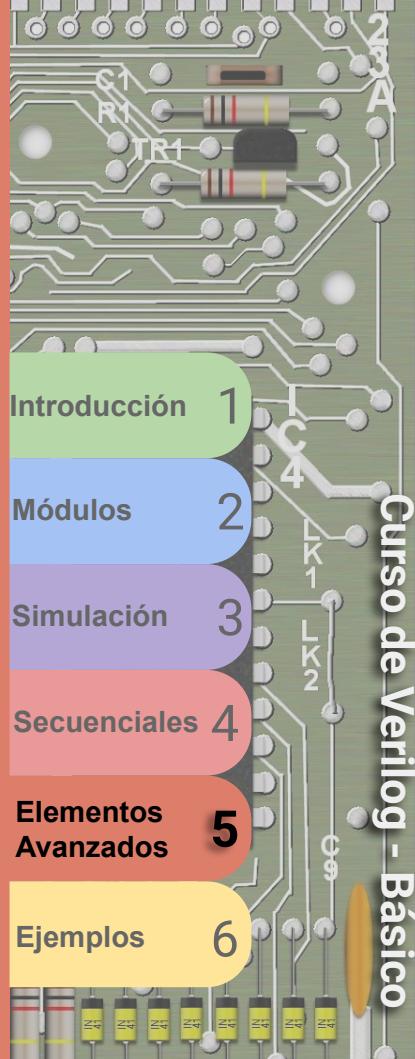

IP Cores (Create port)

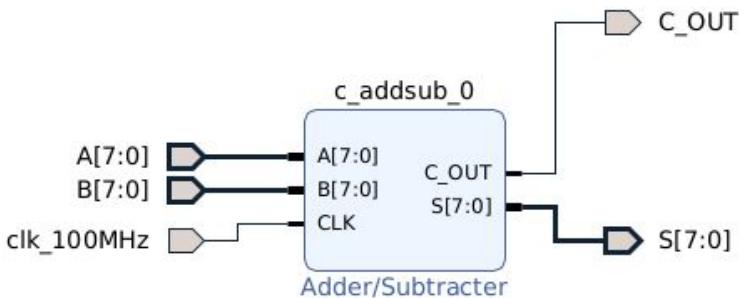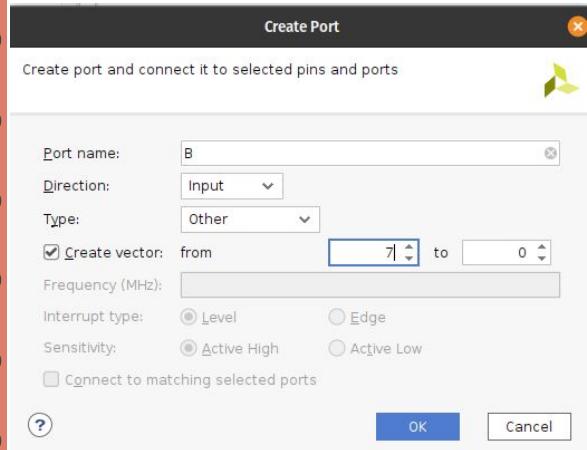

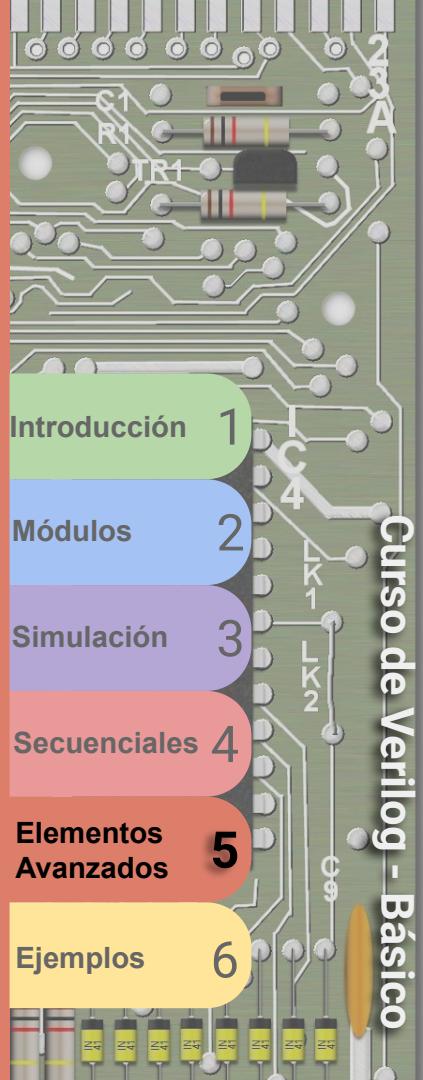https://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/addsub/v12_0/pg120-c-addsub.pdf



IP Cores

Generate Output Products X

The following output products will be generated.

Preview

- Sumador.bd (OOC per IP)
 - Synthesis
 - Implementation
 - Simulation
 - Hw_Handoff

Synthesis Options

- Global
- Out of context per IP
- Out of context per Block Design

Run Settings

- On local host: Number of jobs: 8
- On remote hosts Configure Hosts
- Launch runs on Cluster lsf


Apply Generate Cancel

Sumador_wrapper (Sumador_wrapper.v) (1)

Sumador_i : Sumador (Sumador.bd) (1)

Sumador (Sumador.v) (1)

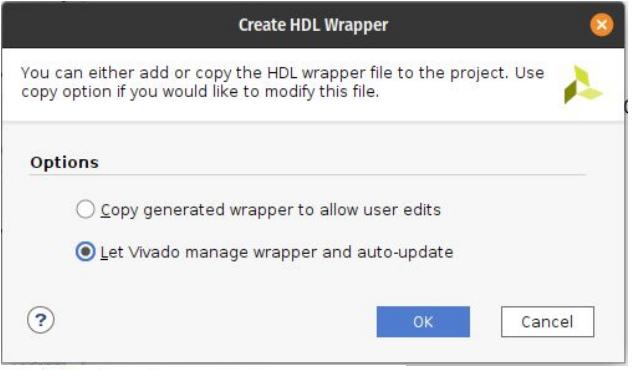c_addsub_0 : Sumador_c_addsub_0_0 (Sumador_c_addsub_0_0.v) (1)




```
module Sumador_wrapper
(A,
 B,
 C_OUT,
 S,
 clk_100MHz);
input [7:0]A;
input [7:0]B;
output C_OUT;
output [7:0]S;
input clk_100MHz;

wire [7:0]A;
wire [7:0]B;
wire C_OUT;
wire [7:0]S;
wire clk_100MHz;
```

```
Sumador_i
c_addsub_0
U0
xst_addsub
A[7:0]
ADD
B[7:0]
BYPASS
CE
CLK
C_IN
SCLR
SINIT
SSET
...dor_c_addsub_0_0_c_addsub_v12_0_14_viv
Sumador_c_addsub_0_0
Sumador
```
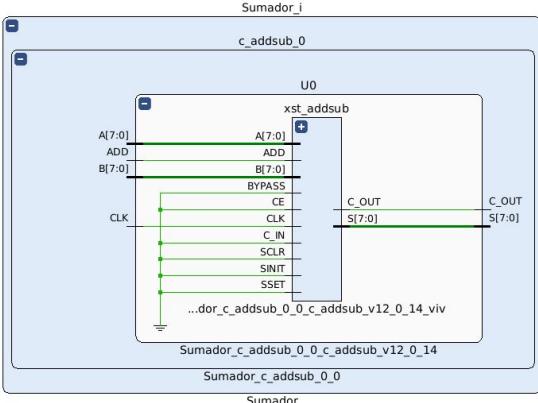
```
Sumador Sumador_i
(A(A),
.B(B),
.C_OUT(C_OUT),
.S(S),
.clk_100MHz(clk_100MHz));
endmodule
```



Sumador Simple

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4


Elementos
Avanzados 5

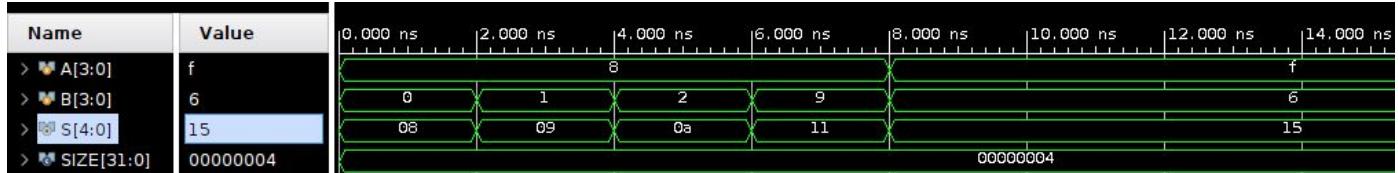Ejemplos 6



Sumador Simple

```
module SumadorSimple
#(parameter SIZE=8)
(
    input [SIZE-1:0] A,
    input [SIZE-1:0] B,
    output[SIZE :0] S
);
wire [SIZE:0] Amas,Bmas;
assign Amas = {0,A};
assign Bmas = {0,B};
assign S = Amas + Bmas;
endmodule
```



```
module SumadorSimple_tb
#(parameter SIZE=4)
();
reg [SIZE-1:0] A,B;
wire [SIZE :0] S;

SumadorSimple #(.SIZE(SIZE)) U0 (A,B,S);

initial begin
A=4'h8;
B=4'h0;
#2;
A=4'h8;
B=4'h1;
#2;
A=4'h8;
B=4'h2;
#2;
A=4'h8;
B=4'h9;
#2;
A=4'hF;
B=4'h6;
#2;
end
endmodule
```

Introducción 1


Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

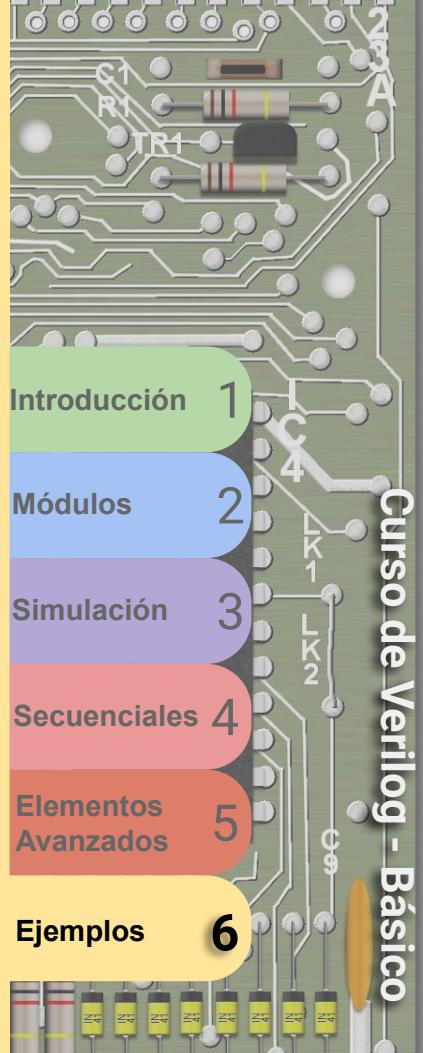

FSM Mealy

Introducción 1

Módulos 2



Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM (Mealy)

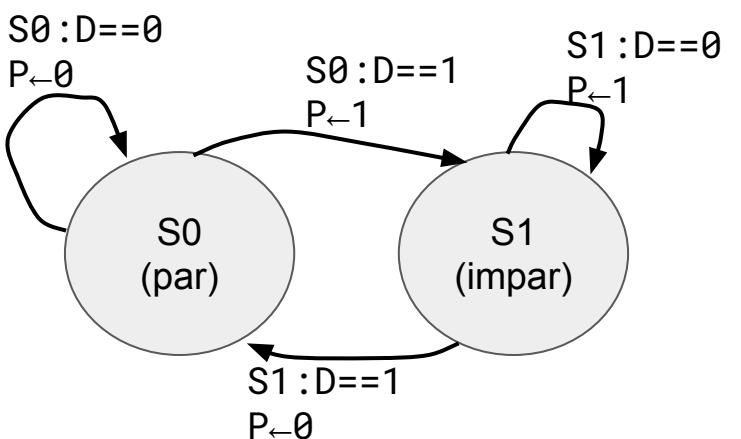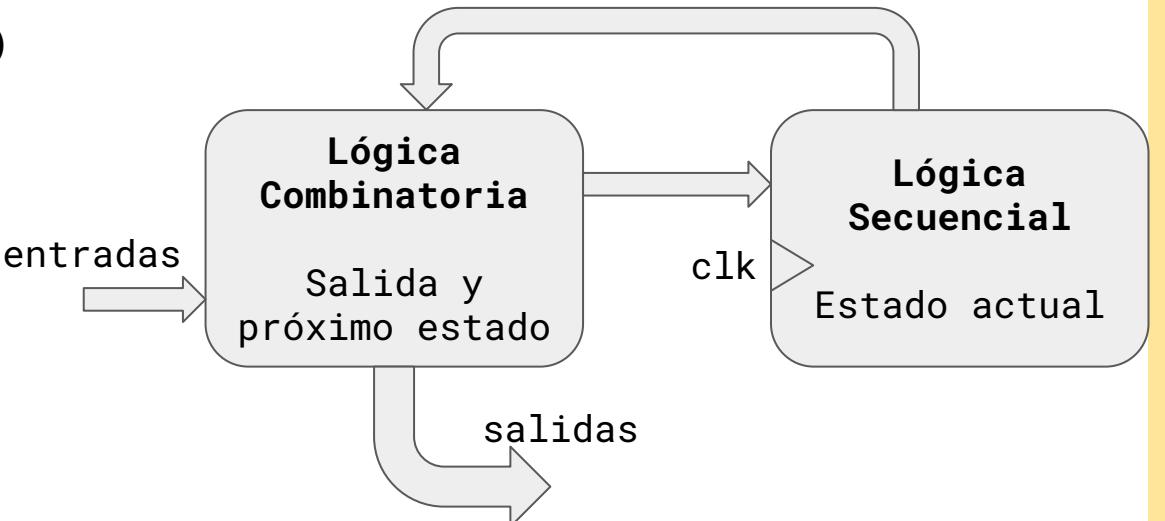

Estado	D	P	Nuevo estado
S0	0	0	S0
S0	1	1	S1
S1	0	1	S1
S1	1	0	S0




FSM (Mealy)

```
module MealyFSM(
    input CLK,
    input RESET,
    input D,
    output reg P
);
//Definimos valor para guardar el estado
parameter S0=0, S1=1;

reg estado,nuevoEstado;

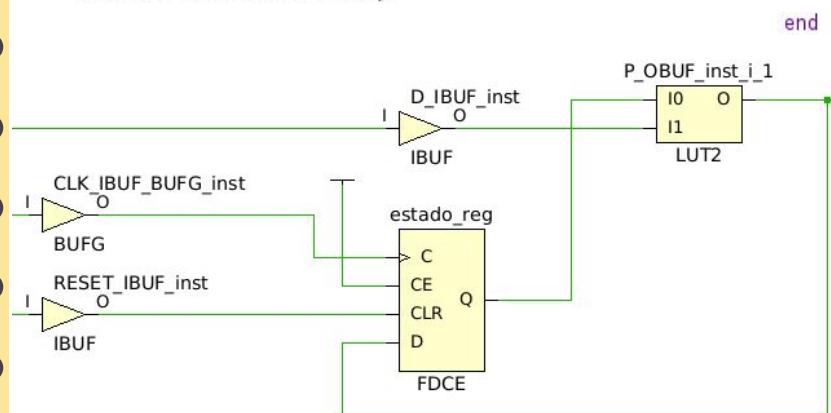always @ (posedge CLK or posedge RESET)
if (RESET)
    estado <= S0;
else
    estado <= nuevoEstado;
```



```
always @ (estado or D)
begin
    P=1'b0;
    case (estado)
        S0: if (D)
            begin
                P=1; nuevoEstado=S1;
            end
        else
            //P=0 al principio del always.
            nuevoEstado=S0;
        S1: if (D)
            //P=0 al principio del always.
            nuevoEstado=S0;
        else
            begin
                P=1; nuevoEstado=S1;
            end
        default:
            nuevoEstado=S0;
    endcase
end
```

Estado	D	P _{N+1}	Nuevo estado
S0	0	0	S0
S0	1	1	S1
S1	0	1	S1
S1	1	0	S0

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM Moore

Introducción 1

Módulos 2


Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM (Moore)

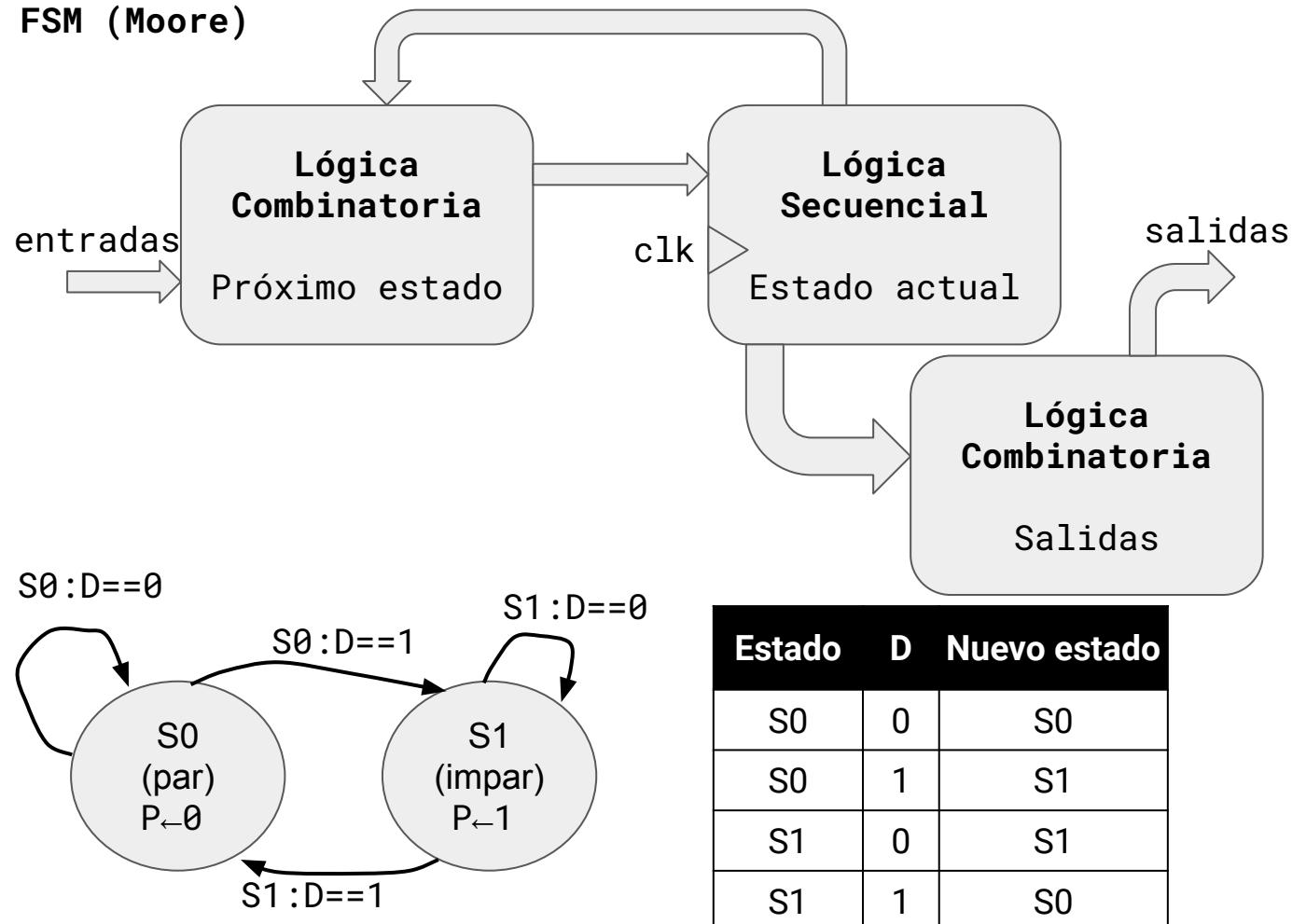

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6

FSM (Moore)

```

module MooreFSM(
    input CLK,
    input RESET,
    input D,
    output reg P
);
//Definimos valor para guardar el estado
parameter S0=0, S1=1;
reg estado,nuevoEstado;

always @ (posedge CLK or posedge RESET)
if (RESET)
    estado <= S0;
else
    estado <= nuevoEstado;

```


```

    always @ (estado)
    begin
        case (estado)
            S0: P=0;
            S1: P=1;
        endcase
    end

    always @ (estado or D)
    begin
        nuevoEstado=S0;
        case (estado)
            S0: if(D)
                nuevoEstado=S1;
            S1: if(!D)
                nuevoEstado=S1;
        endcase
    end
endmodule

```

Estado	D	Nuevo estado
S0	0	S0
S0	1	S1
S1	0	S1
S1	1	S0

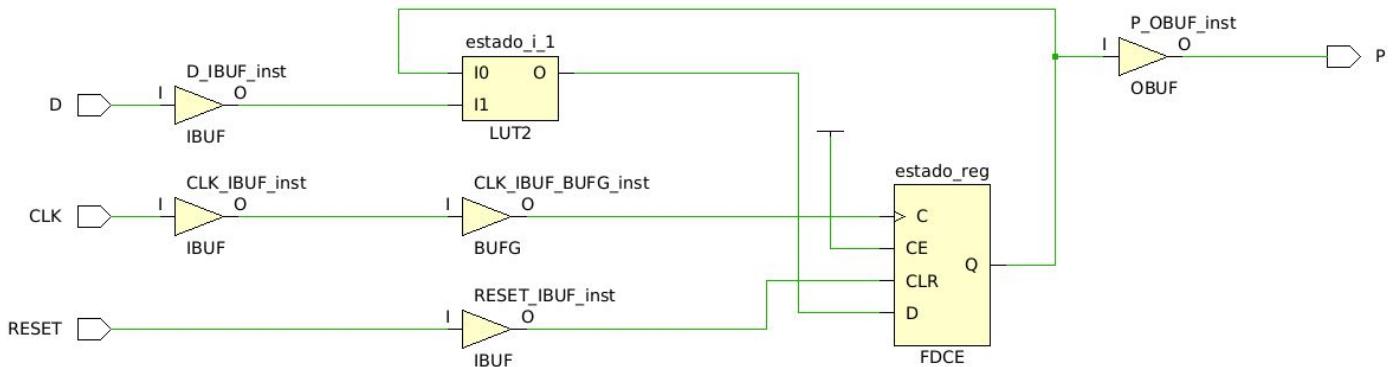

Introducción 1

Módulos 2

Simulación 3

Secuenciales 4

Elementos Avanzados 5

Ejemplos 6